



# 矿石收音机

[苏联] 尤·特罗伊斯基著

张知本译

科学普及出版社

1958年·北京

## 目 次

收音机的工作原理 .....	1
簡單收音机 .....	2
铁心調諧式收音机 .....	5
可变电容器調諧式收音机 .....	8
收音机的选择 .....	10
使用收音机的注意事項 .....	11
收音机的故障 .....	12
自制的零件 .....	13

## 收音机的工作原理

任何一架無綫電收音机，都是由振盪回路、檢波器、听筒或揚声器組成。借助于振盪回路，無綫電收音机調諧到需要的無綫电台，檢波器从已調制的高頻振盪中把低頻振盪分離出來，然后借助于听筒或揚声器把低頻振盪轉變成聲音。

在圖 1 中画着最簡單的矿石收音机的綫路圖。在綫路圖的左面部分画着振盪回路，它是由綫圈  $L$  和电容器  $C$  所組成；在这个回路中还有收音机的天綫和地綫。調諧到需要的無綫电台，是靠改变电容器  $C$  的电容或改变綫圈  $L$  的电感来實現的。

在收音机的檢波电路中，进行着已調制的高頻电流的檢波。

檢波器只允許电流朝一个方向流动。它把一半的振盪“剪下”来，由它們組成單独的脉冲，这些脉冲的頻率和振盪回路中电流的頻率相同，脉冲的大小則和無綫电台的微音器所产生的低頻振盪相應地改变着。

通过檢波器以后，高頻振盪組成部分經過旁路电容器  $C_5$  流过檢波电路；而低頻振盪組成部 分則通过听筒轉變成聲音。

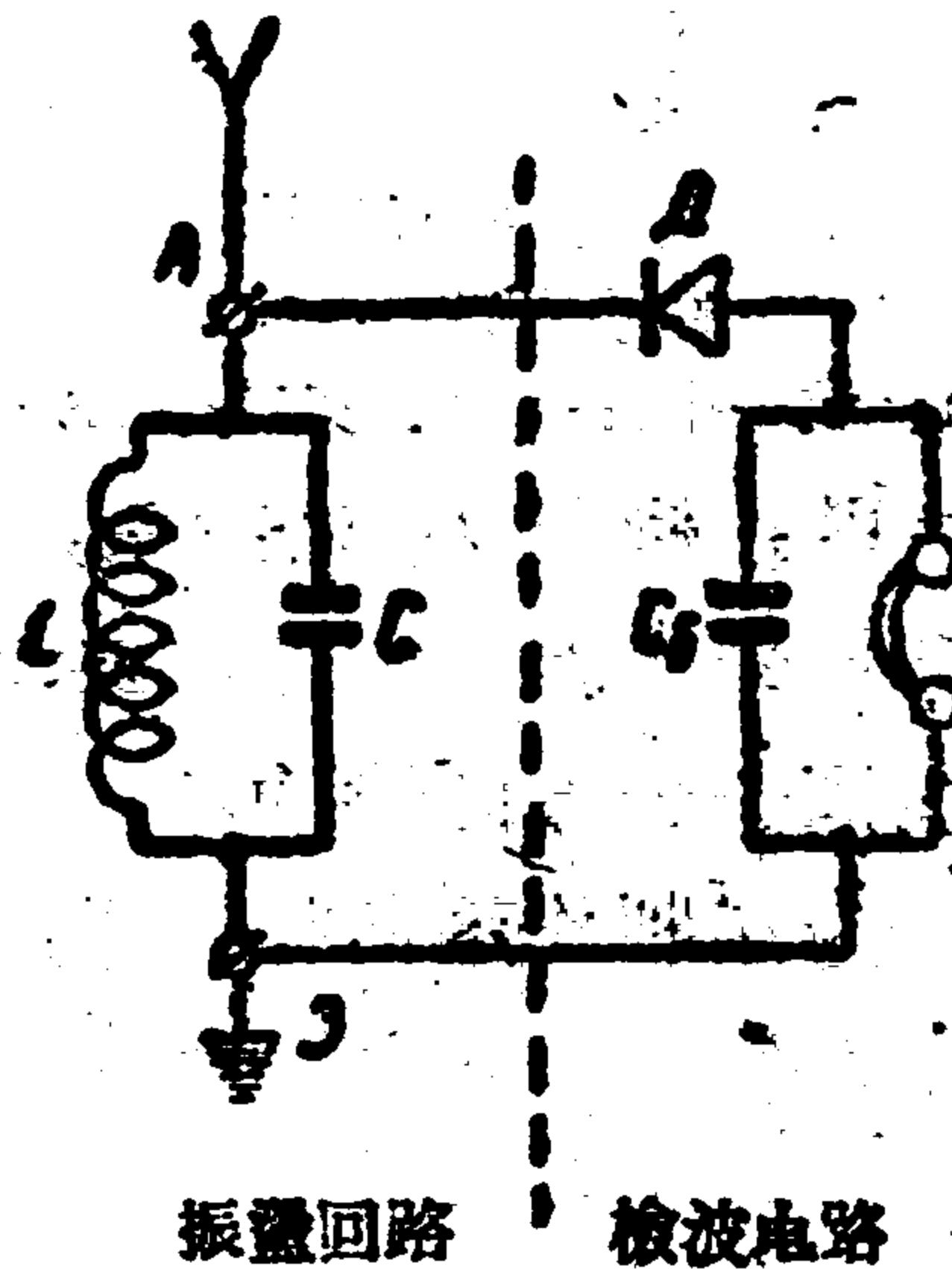


圖 1 矿石收音机的綫路圖

## 簡單收音机

一 收音机的线路圖画在圖 2 上。

收音机的振盪回路是由兩個串联的綫圈  $L_1$  和  $L_2$  以及在線路圖中用虛綫表示的电容器  $C$  的天綫的电容組成的。在正常的室外天綫下，这个电容器的电容等于 200—250 微微法。

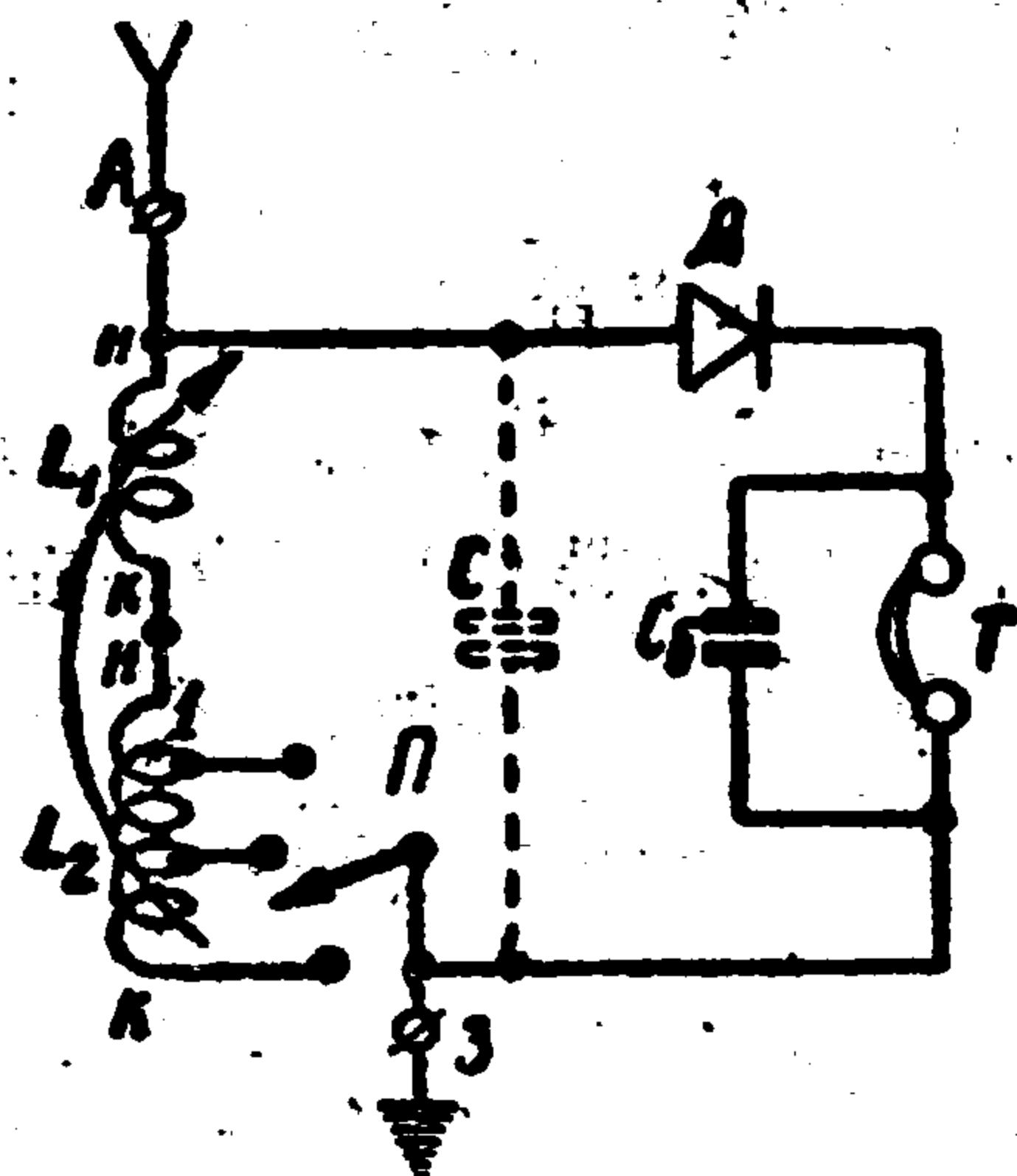


圖 2 簡單的矿石收音机  
的线路圖

1: 第一个抽头, 2: 第二个抽头

轉接綫圈  $L_2$  的抽头，可以进行收音机的粗略調諧；而精密和均匀的調諧，就需要改变兩個綫圈的距离。兩個綫圈必須是朝同一个方向繞的。

为了制作这种收音机，需要檢波器、听筒、綫圈、轉換开关、电容器、矿石和听筒用的塞孔 以及接 天綫和 地綫用的接綫柱。

綫圈是自己做的。它的構造如圖 3 所示。固定綫圈  $L_2$  繩在黏在綫圈筒上的厚紙盤上；活動綫圈  $L_1$  也繩在一个厚紙盤上，但是它可以沿着綫圈筒滑动。

綫圈筒可以用猎槍子彈的紙筒做。繞綫圈最好是用直徑为

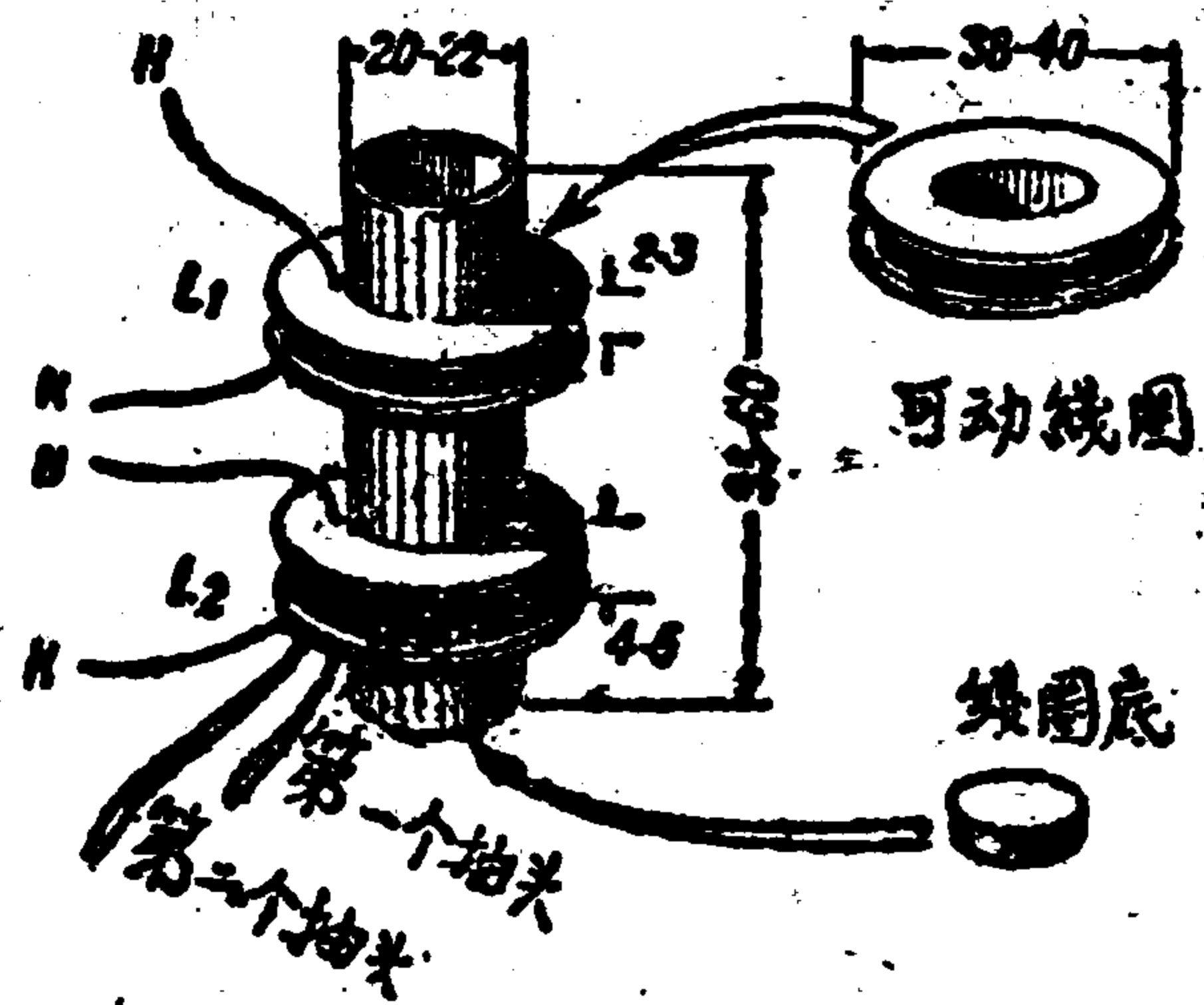


圖 3 收音机的线圈

0.2—0.3毫米的导线。在固定线圈上绕80—100圈；在活动线圈上绕210—240圈，留70和150圈的两个抽头。线圈是绕成“乱重迭”的，就是各圈的排列不是均匀的。线圈的首端、各抽头和末端，穿过用锥子在纸盘上钻的小孔引到外部来。线圈 $L_1$ 的末端和线圈 $L_2$ 的首端互相联结在一起。

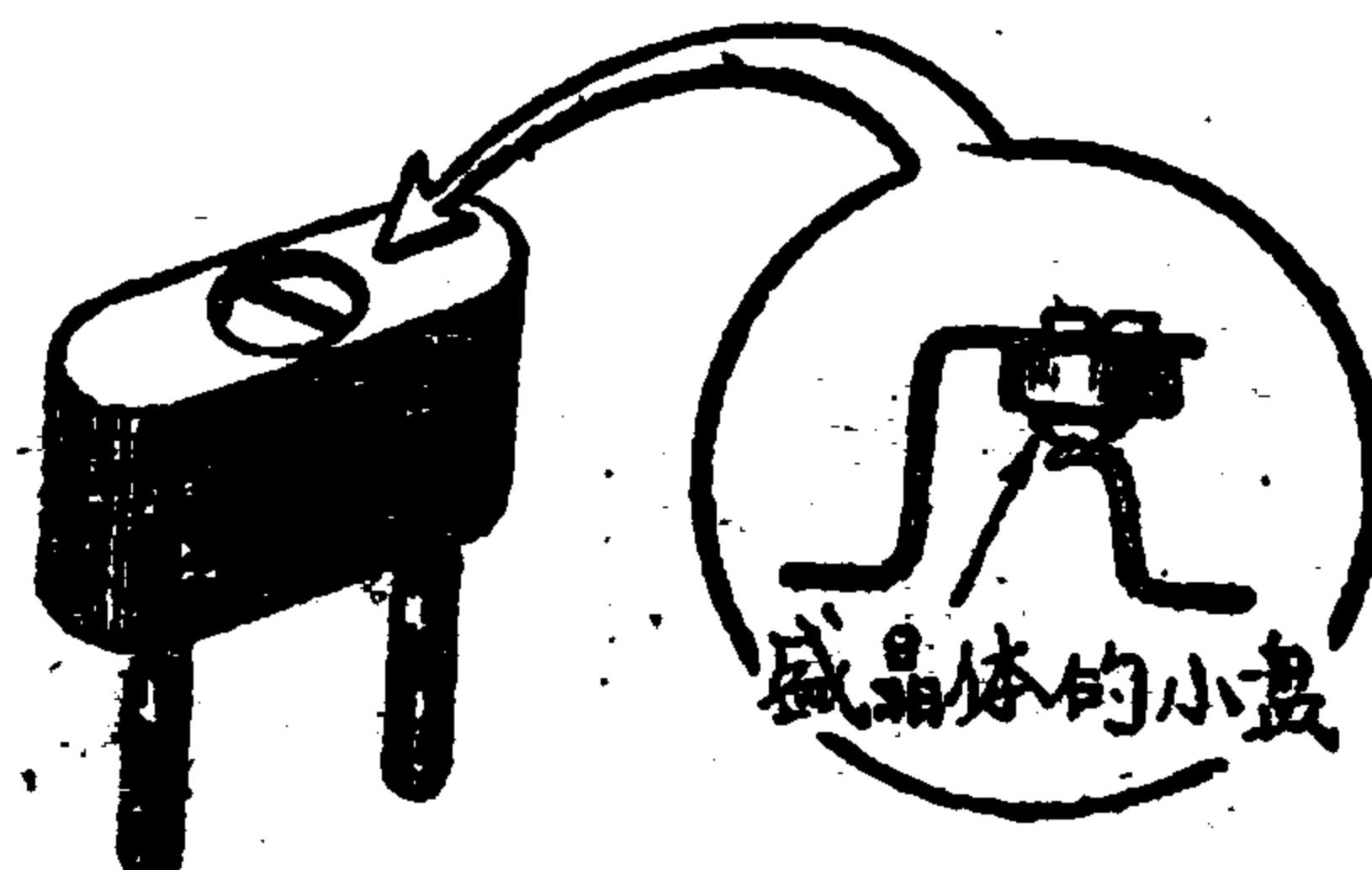


圖 4 檢波器

收音机的检波器最好用工厂生产的。一般用的硅检波器，它的构造如图4所示。更好的是应用ДГ-Ц锗二极管，它在矿石收音机中能很好地工作。应用ДГ-Ц1、ДГ-Ц2、ДГ-Ц3、ДГ-Ц4、ДГ-Ц5、ДГ-Ц6、ДГ-Ц7和ДГ-Ц8等锗二极管，也可以得到同样的效果。ДГ-Ц二极管在矿石收音机上的接法是没有极性区别的。使用这种二极管，在底板上可以不装塞孔，而把它的插头直接焊在配线上。

听筒可以用电磁式的，也可以用晶体式的。电磁式的听筒必须是高阻的（线圈的电阻要在1,000欧姆以上）。如果是用电磁式听筒，那么必须和它并联一个电容为500—2,000微微法的电容器。在应用晶体式听筒的情况下，在它的塞孔上要并联一个30—80仟欧姆的电阻。

收音机安装在一个由3—4毫米厚的胶合板制成的底板上。带有钻过孔的底板应该很好地用砂纸擦擦，并涂上一两层油漆或漆发漆。

在图5上画着收音机的外观图和装配图。收音机所有的零件都牢固地安装在底板上，并且互相焊接好。接线柱和塞孔用直

徑为0.8—1.0毫米的銅導線互相焊接起来。繞圈的各抽头最好用絕緣套管套起来，所有联結的地方用帶松香的焊錫仔細焊好。

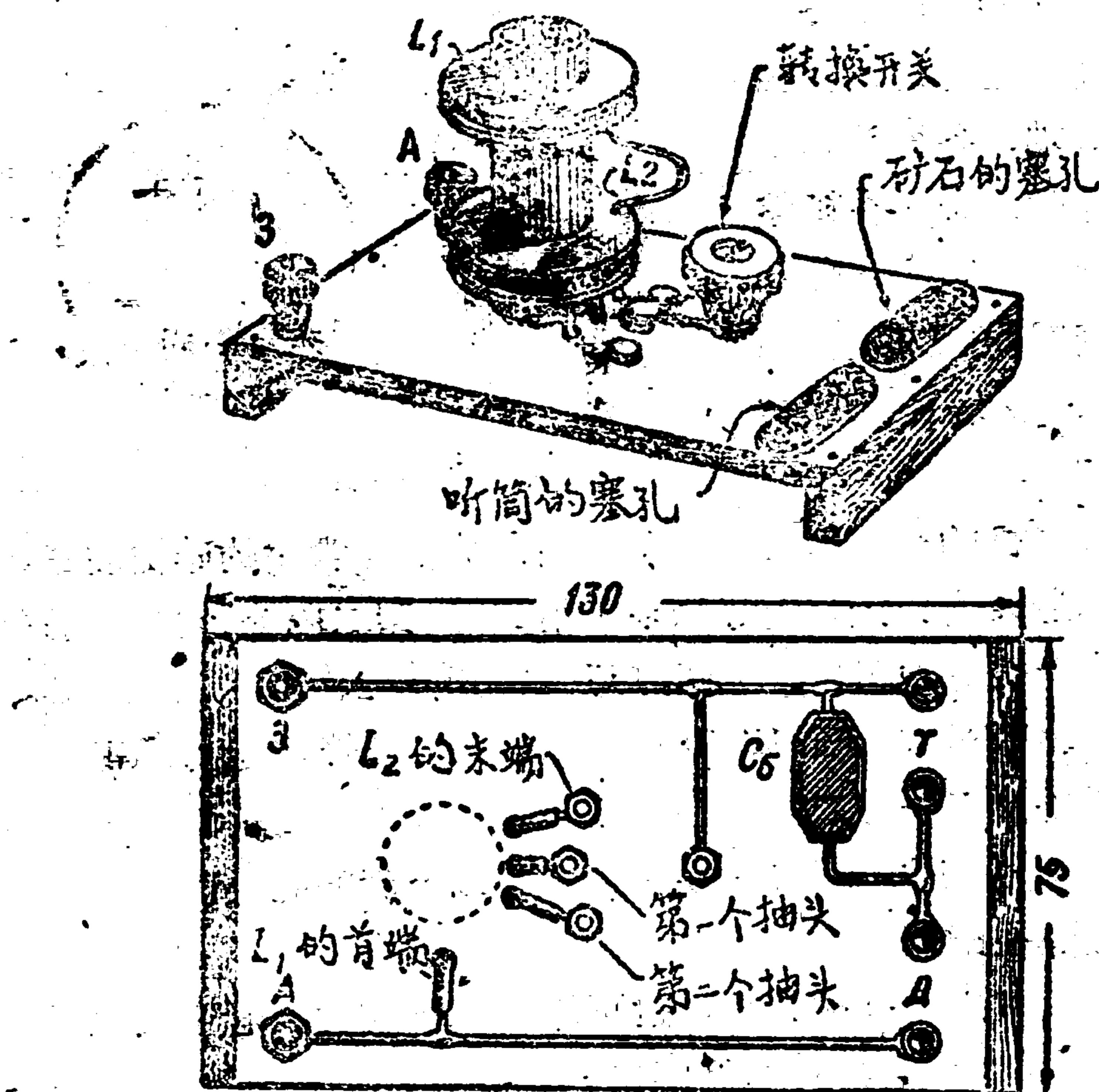


圖 5 收音机的外觀圖和裝配圖

收音机装配好，檢查过配綫是否正确后，接上天綫和地綫，把矿石插在塞孔上，再接上听筒，把它調諧到当地的無綫电台上。

在具有良好的室外天綫和可靠的地綫的情况下，上述的收音机可以接收 200—2,000 公尺波段的强大的或当地無綫电台的广播。

根据無綫电台波長的不同，我們調整轉換开关的旋臂位置

和兩個繞圈的不同距離，便可以接收到广播。當繞圈  $L_1$  和繞圈  $L_2$  緊緊地挨在一起（如上面所講的那样，这时兩個繞圈所繞的方向必須是一致的），而轉換开关的旋臂是位于和固定繞圈的末端相聯結的那个接触点上时，我們便可以接收到長波無線电台的广播。

为了把收音机調諧在 200—400 公尺波段的無線电台 上，應該把轉換开关的旋臂轉到第一个接触点上，把活動繞圈从繞圈筒上取下，反过来套在那上面，并使它和固定繞圈緊緊地挨在一起。在这种情形下，繞圈的总电感就減少了。

收音机的試驗，最好是晚上 大無線电台都工作的时候进行。如果硅檢波器未对准在灵敏点上，收音机是不能工作的。灵敏点是在工厂調節的，而且很少有移开的情形。如果它还是移开了，可以用螺絲刀均匀地旋轉盛晶体的小盤，使它恢复原的位置。

### 鐵心調諧式收音机

鐵心調諧式收音机（圖 6）只有一个帶抽头的珠網式繞圈  $L$  和一塊活動的金屬片  $K$ （黃銅的、鋁的或鋅的）。

这个收音机用轉換繞圈  $L$  的圈数来进行粗略調諧，而精密的調諧則需移动金屬片  $K$ 。檢波的耦合是借助于轉換开关  $\pi_2$  来調节。

繞圈是繞在厚度为 1.5—2 毫米、直徑为 90—100 毫米的

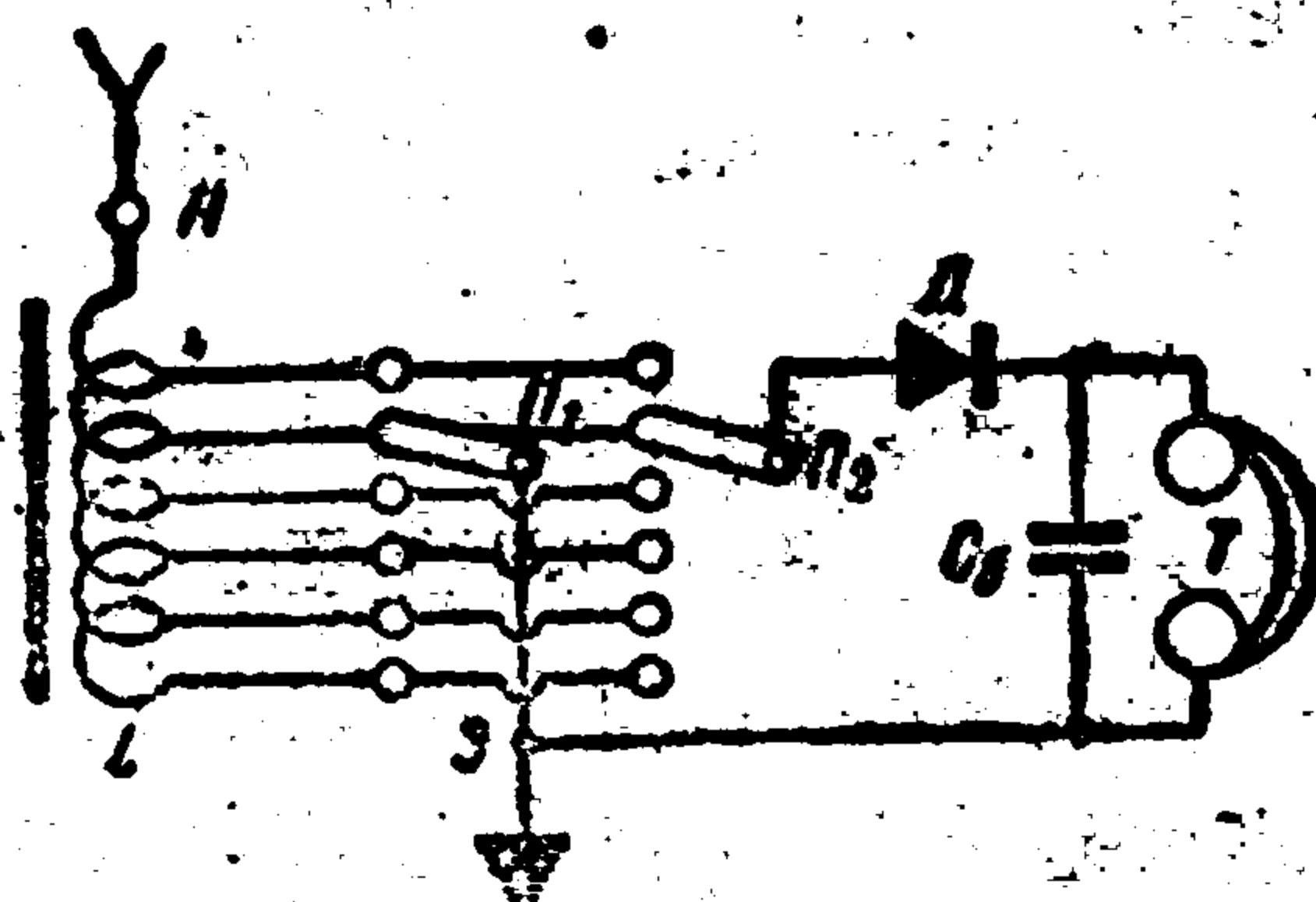


圖 6 鐵心調諧式收音机的線路圖

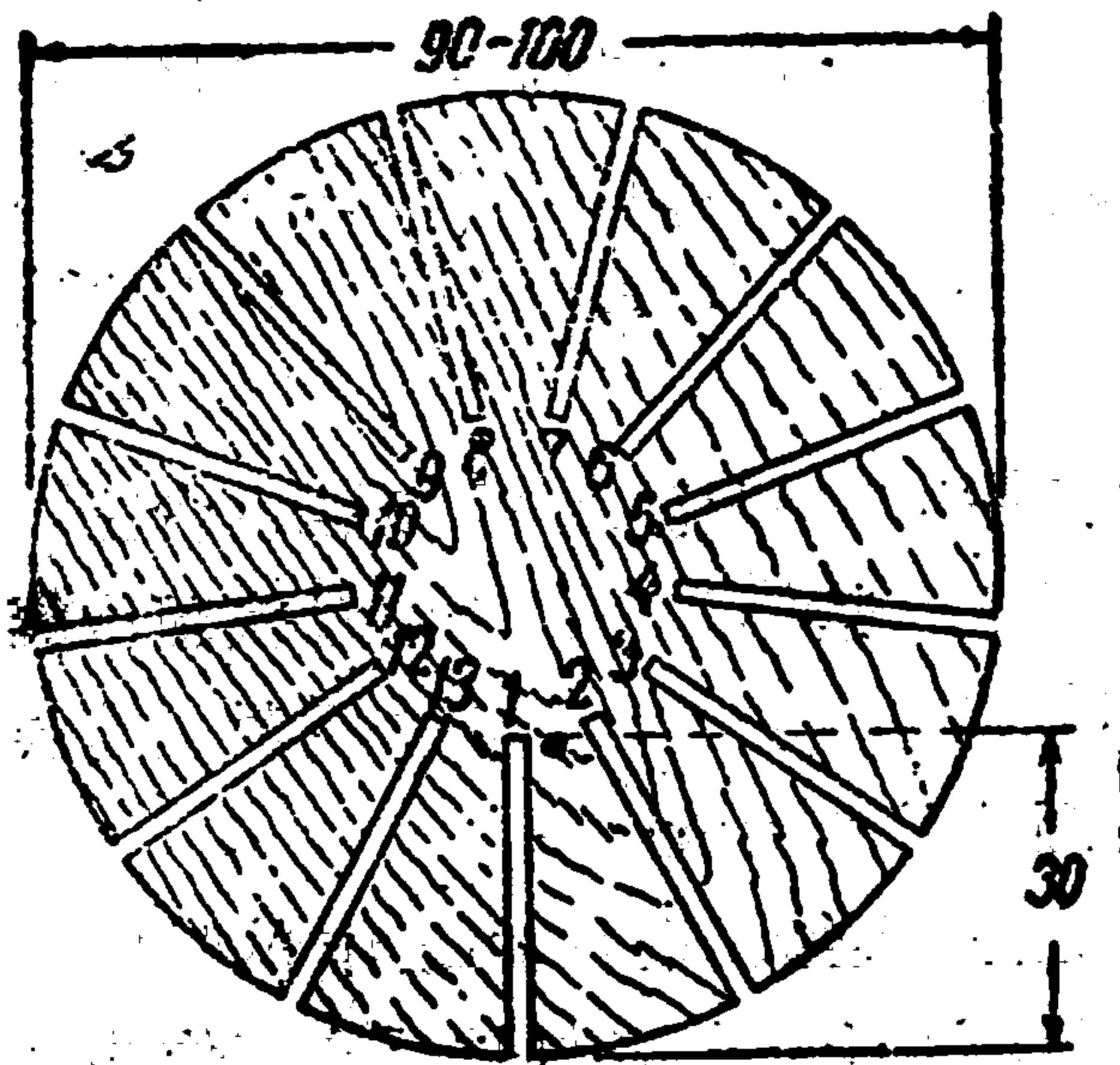


圖7 線圈架

度約為150—200毫米的導線端從上面穿過它到下面去，把這端通過切口1引上來，然后再使它穿過這個小孔到下面去，並稍稍拉緊。我們就用這個方法把導線的首端固定在線圈架上。隨後，我們便開始繞線圈，就是使導線從上側經過切口2到下面去；然後它通過切口3再把它引上來；通過切口4又把它引下去，等等。這樣，線圈的每圈則順次地有時從上面有時從下面經過線圈架的每個扇形面，最後繞到切口1處結束。在繞線圈時，應該把導線拉緊些，使它能牢固地貼在線圈架的表面上。線圈各圈之間也應該緊緊地靠在一起，不然的話，在線圈架上就擺不下必需的圈數。

一共需繞150圈，要留出42、60、75、90、125等抽頭。線圈的末端就是第六個抽頭，也應該像線圈的首端那樣把它固定在線圈架上。導線要用直徑為0.2—0.25毫米的紗包線或絲包線，也可以應用漆包線。

為了把制作好的線圈固定在收音機的底板上，要做一個尺

厚紙或膠合板綫圈圓片上。製造綫圈圓片的材料必須具有足夠的剛度，因此如果用厚紙做，最好把兩三片薄的厚紙片貼在一起。

在綫圈圓片上必須要刻出13個深度為30毫米的輻向的切口（圖7）。

綫圈就繞在這個圓片上。在切口1的旁邊用錐子鑽個小孔，使長

寸为 $20 \times 20 \times 10$ 毫米的木块。用螺钉或小钉把它固定在箱盖上或底板上，然后在它的中央部分钉上或撑上线圈。

为了均匀地调谐收音机，须要做一个带柄的金属圆片K（图8）。圆片是盖在线圈的上部，要把它安装在一个轴上，使它能均匀地朝一方移动。这个圆片相对线圈的移动，在一定的限度内可以使收音机调谐均匀。圆片要尽可能地挨近线圈的表面，但是它移动时不得和线圈碰在一起。

铁心调谐式收音机的装配图画在图9上。圆片的轴可以用铁钉、粗铁丝、黄铜丝或木料制成。要用销子把它卡住，免得它上下移动。为了做到这一点，如果用的是木轴，可用锥子在底板内外两侧的轴上钻通两个孔，并插入木制的或铁的销子（图10）。

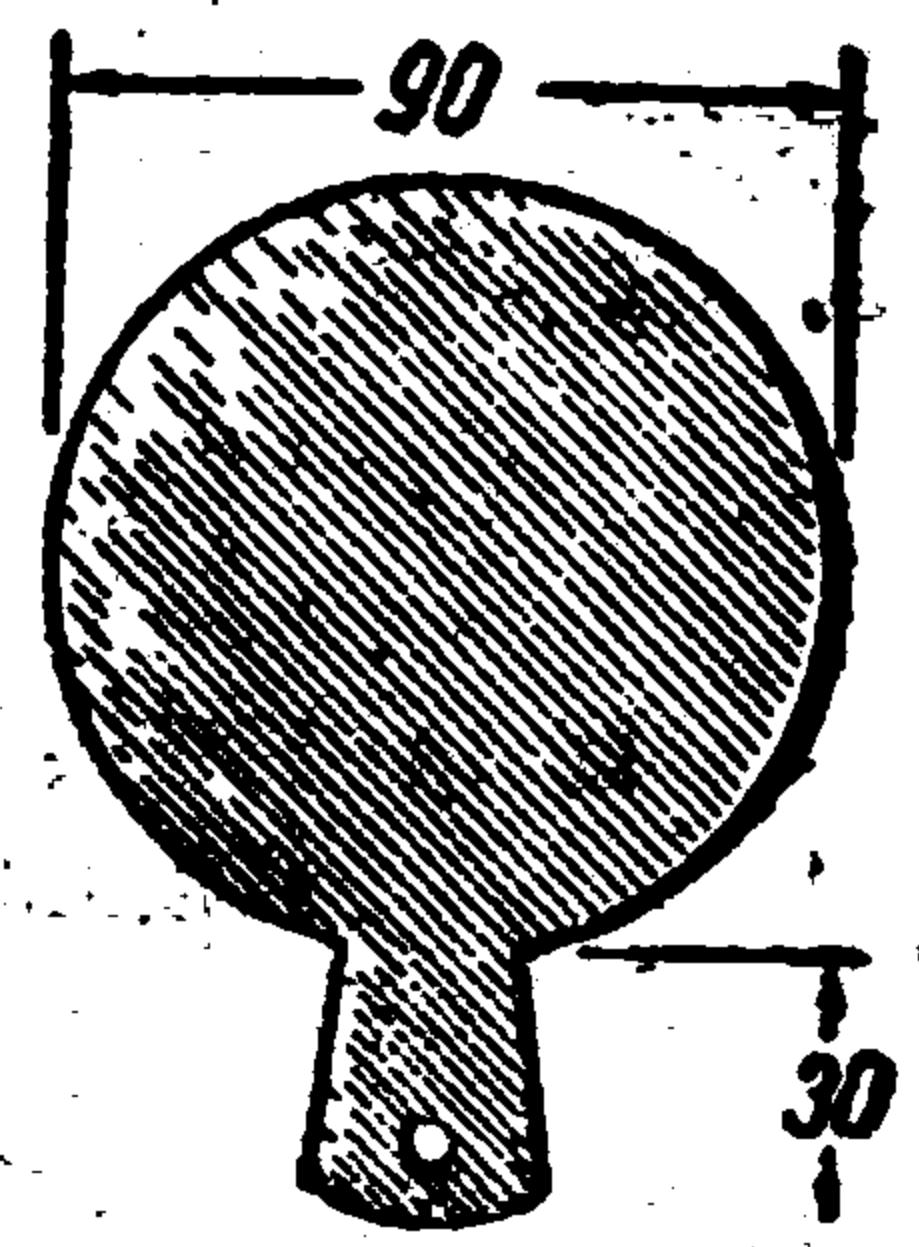


圖 8 調諧用鐵心


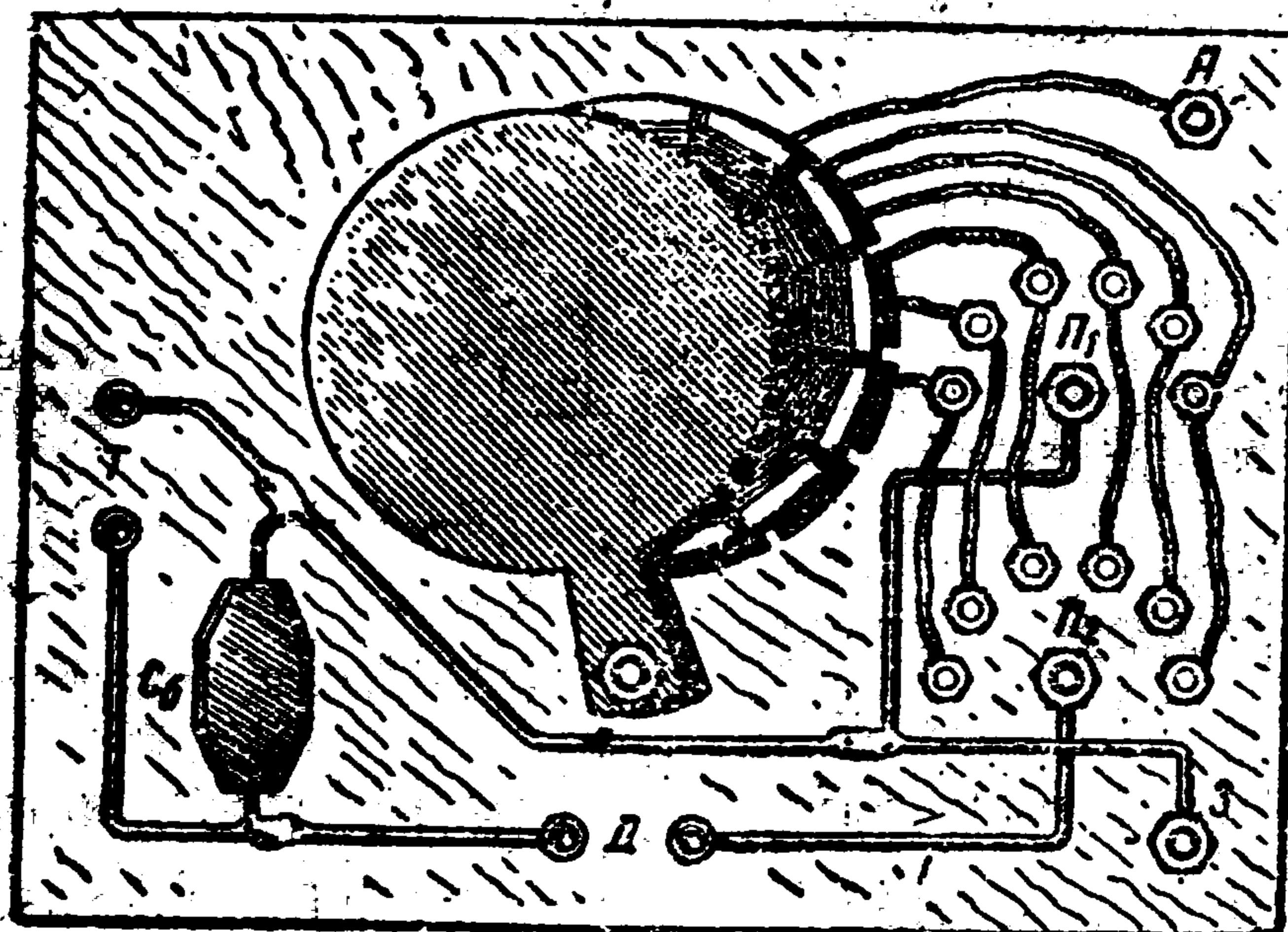


圖 9 收音机的装配圖

在這裏我們要說的是中國的民族音樂。

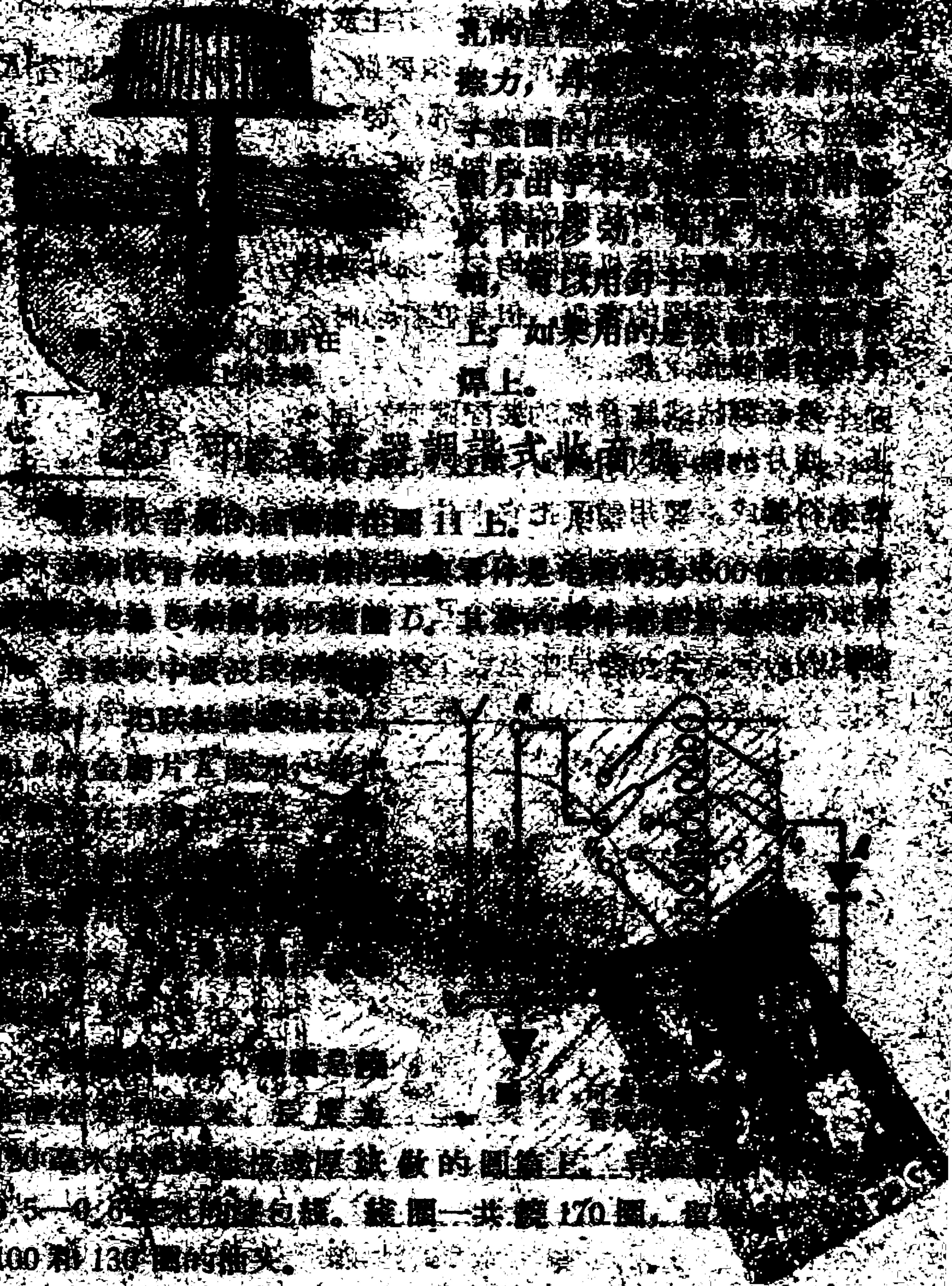

中國民族音樂的代表是《高山流水》。

《高山流水》是一首古琴曲，由春秋時的琴師俞伯牙所作。

這首曲子描寫了兩個人物：俞伯牙和鐘子期。

俞伯牙是個高貴的貴族，他喜歡彈琴，但他的琴聲卻沒有誰能聽懂。

直到有一天，他在山間遇到一個名叫鐘子期的人，他被俞伯牙的琴聲所吸引，並能夠理解他的音樂。

綫圈的抽头是以綫套的形式穿进綫圈筒的內部，并焊接在綫圈筒的片狀接觸點上。

綫圈的各圈應該互相緊緊地挨在一起；不然的話，在這種尺寸的綫圈筒上是繞不下這個綫圈的。

在這種收音機的結構中，可以應用任何型的最大電容不小于500—550微微法的可變電容器。如果應用電容較小的電容器，就需要增加綫圈的圈數，或在調諧最長的波長時，在可變電容器（在接綫柱A和3之間）上并聯一個300—400微微法的附加的固定電容器。

**收音機的裝配** 這種收音機是安裝在一個外部尺寸為 $230 \times 170 \times 100$ 毫米的長方形木箱內。所有的零件和配線都是布置在箱子上蓋的內側，如裝配圖所示的那樣（圖12）。綫圈是借助于小的金屬杆或木架固定在箱蓋上。

所有的配線最好是用硬的裸銅綫或直徑為1毫米的漆包

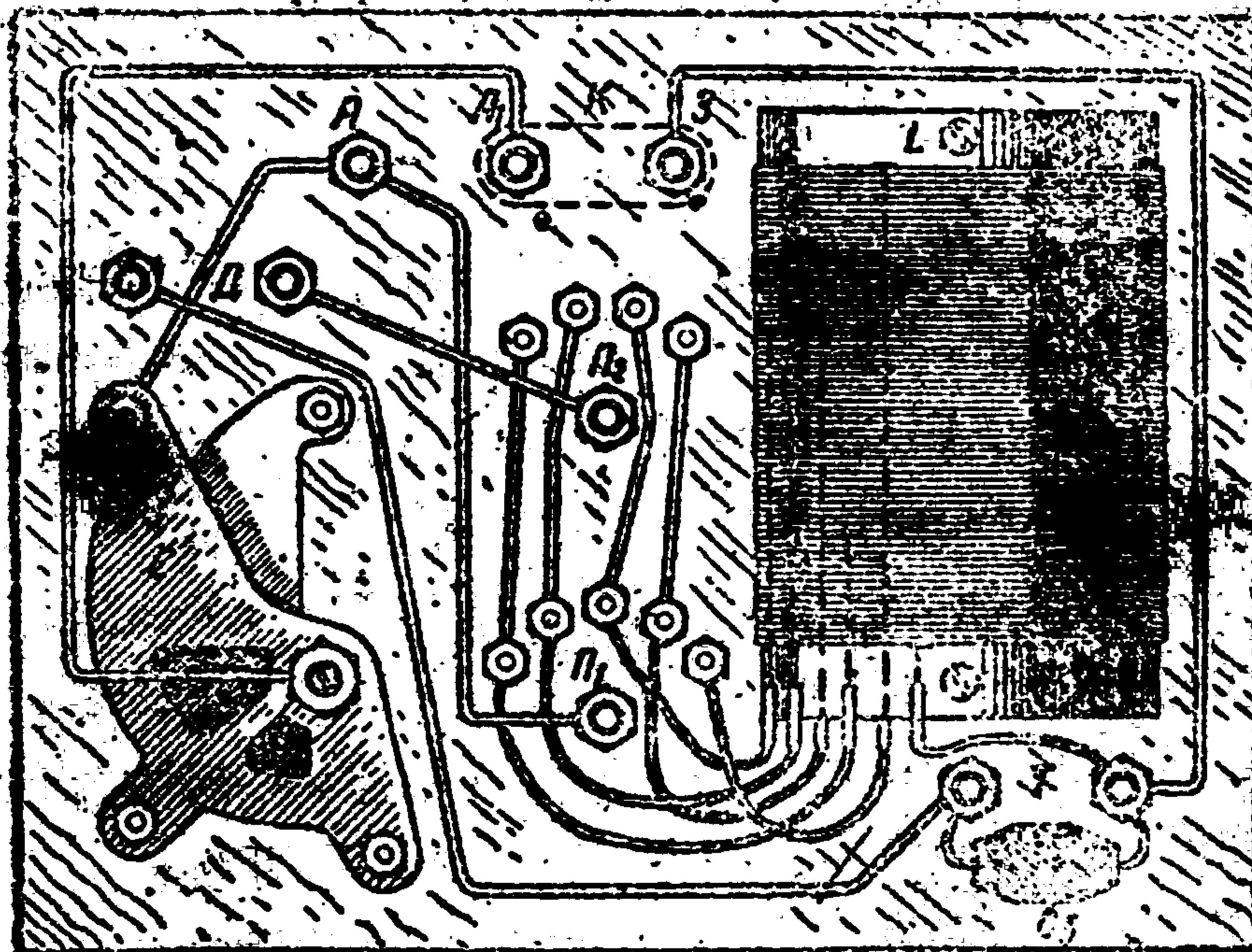


圖 12 收音机的装配圖

綫。为了安装这个收音机，除了綫圈和可变电容器外，还必须有两个旋臂和 9 个接触点、一对塞孔（检波器和听筒用）、电容器用的一个旋钮（带刻度的）和 3 个接綫柱。金属片 K 也可以

用硬的铜导线做成小钩的形状。

$C_6$  是任何型电容为 1,000—1,500 微微法的固定电容器。

这个收音机的外观如图 13 所示。

对于每个电台的调谐，可以

转动和綫圈上的几个抽头相联的旋臂  $\Delta_1$ ，和均匀地旋转可变电容器的旋钮。

检波耦合数值是用旋臂  $\Delta_2$  来改变的。

如果没有带刻度的旋钮，可变电容器可以应用普通的旋钮。在这种情形下，在箱盖的旋钮处应该装一个纸制的调谐刻度盘，而在旋钮上要用白粉涂一个线条或箭头，它将指出刻度盘的调谐刻度。

## 收音机的选择

在上面讲的矿石收音机当中，最好是选哪一种来作无线电爱好者的第一架收音机呢？其中哪一种比较好用呢？

如果这些收音机都安装得同样好，并在相同的条件下进行试验；那么它们都差不多一样好用。这里在很大的程度上要决定

于零件的質量，特別是綫圈的質量：例如，工作得較好的收音机，它的綫圈將不是用直徑为 0.1—0.15 毫米的导綫繞的，而是用直徑为 0.4—0.5 毫米的导綫繞的。导綫越粗，高頻电流能量在那里的損失就越小。对于矿石收音机来講，这一点是很要重的，因为这种收音机的工作主要是从天綫获得能量的。收音机的構造基本上只决定于調諧的方便和迅速以及收音机的外形。

鐵心調諧式收音机和可变电容器調諧式收音机和簡單收音机比較起来，前者的好处是在調諧方便和外形上。但是后者也有它本身的优点：它非常簡單，因此非常容易制作。此外，对于簡單收音机来講，需要較少的零件。最好不是制作、試驗一个，而是制作、試驗几个矿石收音机，并通过比較的方法来确定其中哪一种較好使用。

## 使用收音机的注意事項

矿石收音机必須在溫暖和干燥的房間里使用。應該保护它不受湿气和灰塵的沾染。不仅是在收音机的电气性質方面，就是在它的机械强度方面，湿气都对它有很大的損害。在湿气的作用下，露在空气中的銅、鐵的导綫便很快地氧化。这样，就可能损坏焊接点甚至使一些細导綫折断。由于湿气的影响，收音机的木制底板、綫圈架和其他零件会失去絕緣性能，因而大量漏电，引起接收响度的降低。最后，在湿气的影响下，收音机箱壁、綫圈架等会松脫和弯曲。因此，特别是在冬天，不可以把收音机安置在沒有取暖設備的潮湿房間里或窗台上。

同样，也不可以把收音机安置在温度非常高的房間里。特别是不能够把它放在爐子旁边或暖气片上面，因为过分的灼热，会使箱壁、綫圈架和收音机所有的木制零件弯曲、裂开。最好是

把收音机放在桌子上或格板上。

收音机还必須避开灰塵。在可变电容器各片之間的灰塵，可以引起它的短路，并成为在接收时产生咔啦咔啦和沙沙等声音的原因。潮湿的灰塵能够在可变电容器的各片之間和轉換开关各接触点之間造成全部的短路。在这种情况下，收音机可能完全停止工作。

### 收音机的故障

如果收音机工作得不好或完全停止了工作，應該檢查所有焊接点的可靠性，在綫圈的各抽头和引出綫之間是否有偶然碰綫的地方等。檢波器和听筒可以放在正常的收音机上来檢查。

在轉換开关上往往容易出故障。在这种情形下，接收会有長時間的中断。天綫和树枝或房頂的接触、天綫或地綫的导綫或引入綫的氧化也可以成为收音机工作变坏的原因。这些毛病很容易由仔細檢查天綫或地綫的引入綫上發覺。

在可变电容器調諧式收音机中，可变电容器的定片可能和

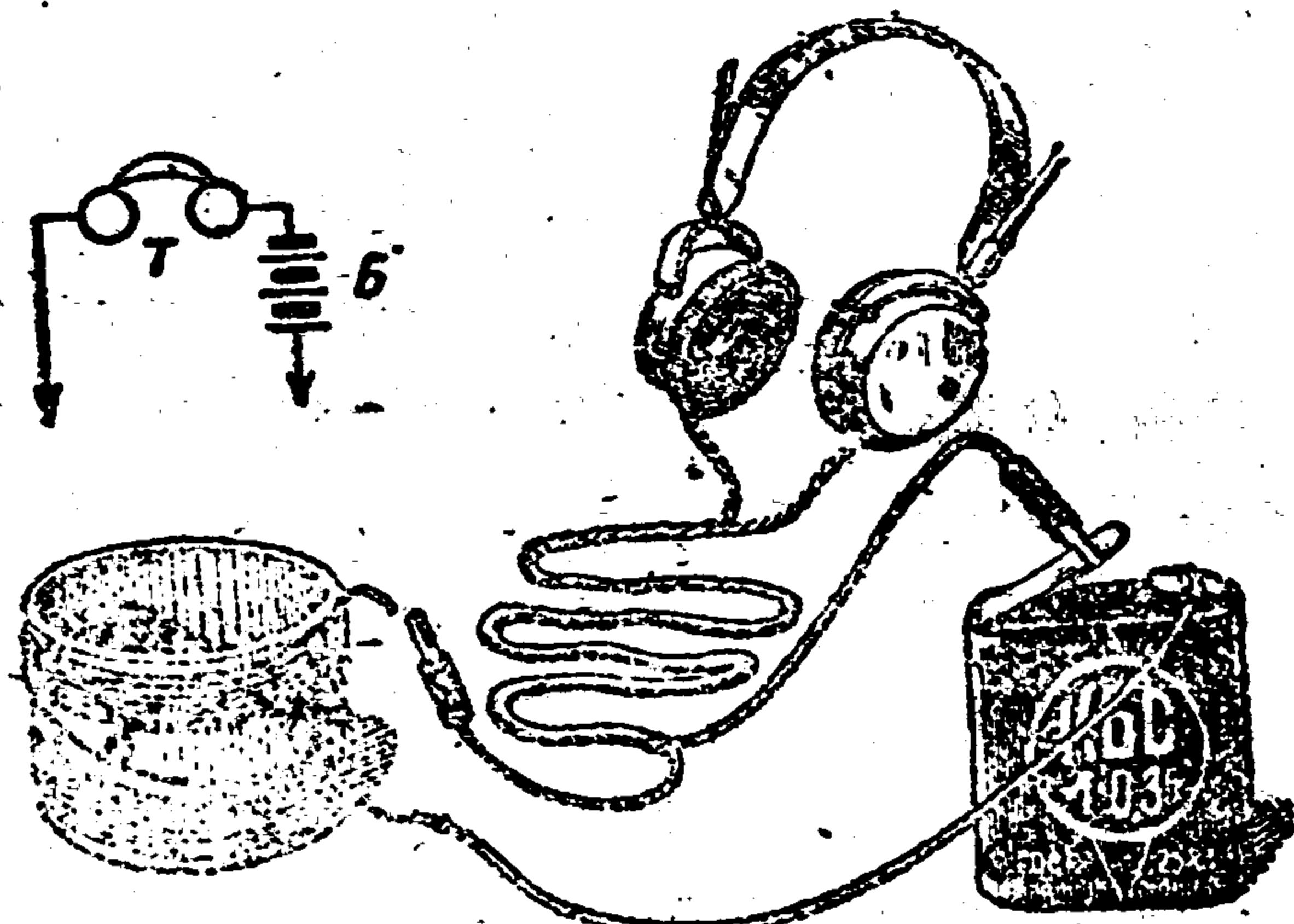


圖 14 通斷試驗器

动片碰在一起。这时，收音机就不响了。檢查的方法是：把电容器接在由电池組和听筒組成的电路中（这时要把焊在电容器上的导綫除掉）。消除可变电容器短路的方法是：用小刀細心地把弯曲的各片弄直。

利用电池組和听筒（通断試驗器）也可以檢查任何一段联結的可靠性（圖14）。

安裝得結实、精确，同时所有的联結都經過热焊的收音机，將很少發生故障。

### 自制的零件

在矿石收音机中，最好应用現成的塞孔、轉換开关和接綫柱。接天綫和地綫用的接綫柱可以用帶螺帽的螺釘來代替（圖15）。

塞孔可以用用过的小口徑步槍的子彈壳、金屬絲或一小片鉄皮来做。塞孔的做法，从圖16上可以看出。

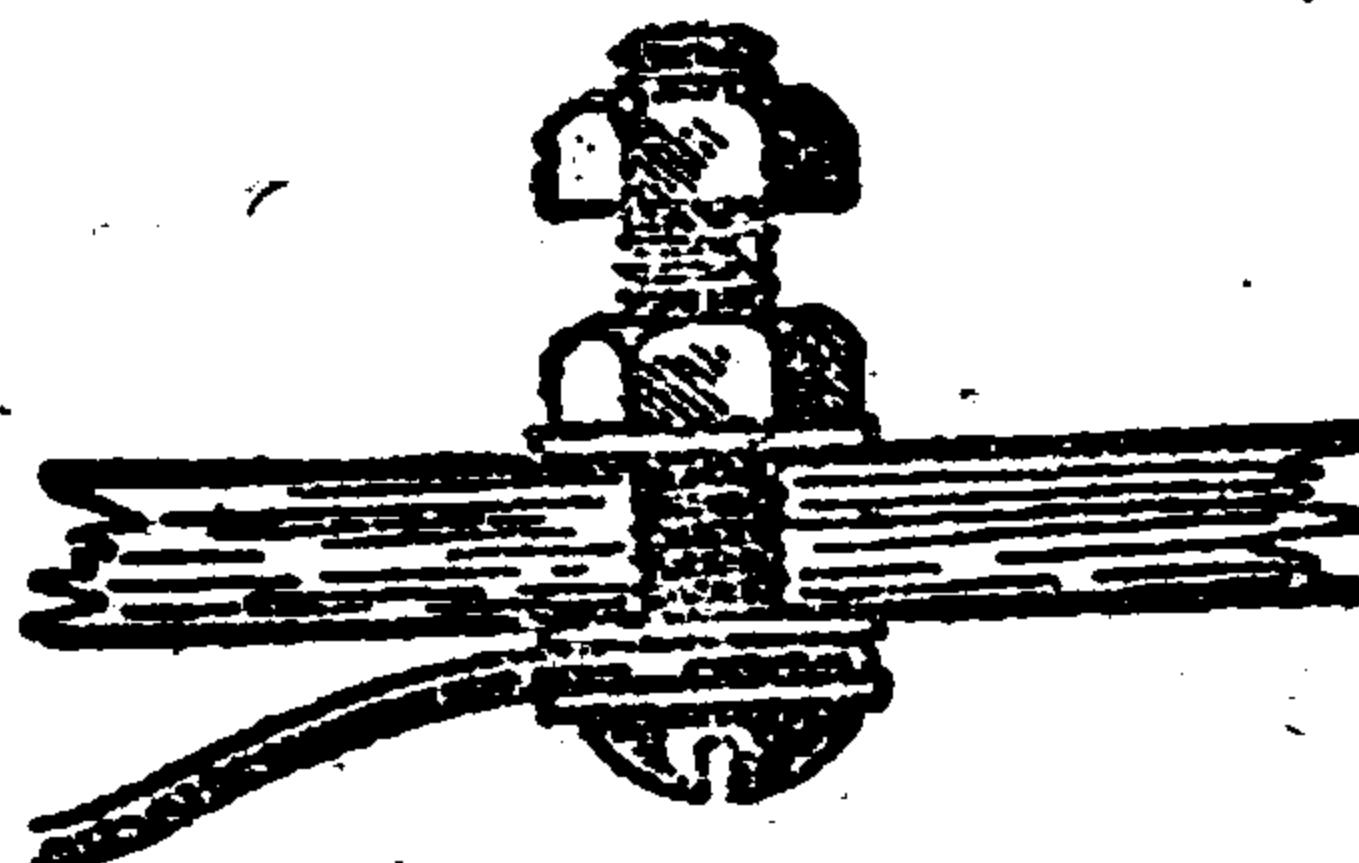


圖 15 用帶螺帽的螺釘制做的接綫柱

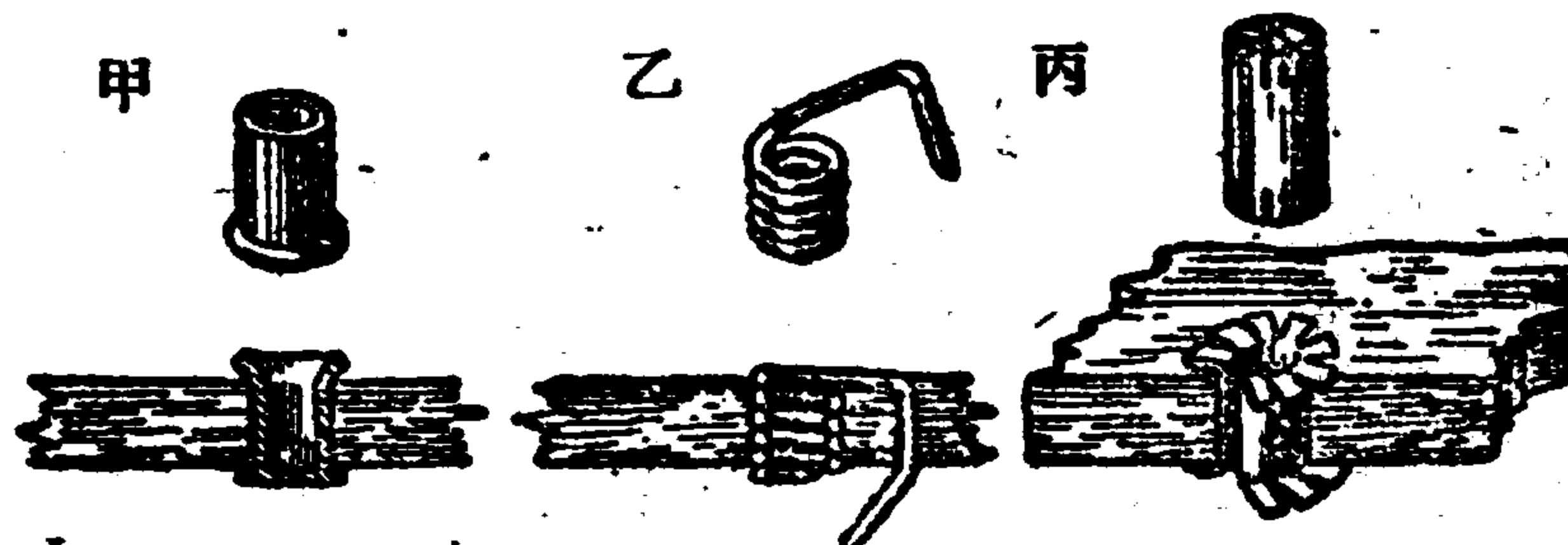


圖 16 自制的塞孔

甲—利用子彈壳；乙—利用金屬絲；丙—利用鉄皮。

轉換开关可以用長度为40毫米、寬度为5—8毫米和厚度为1—1.5毫米的銅片或黃銅片来做。用釘子在片上釘一个木柄。

可以用粗銅線制成的方形小鉤來作轉換開關的接觸點(圖17)。

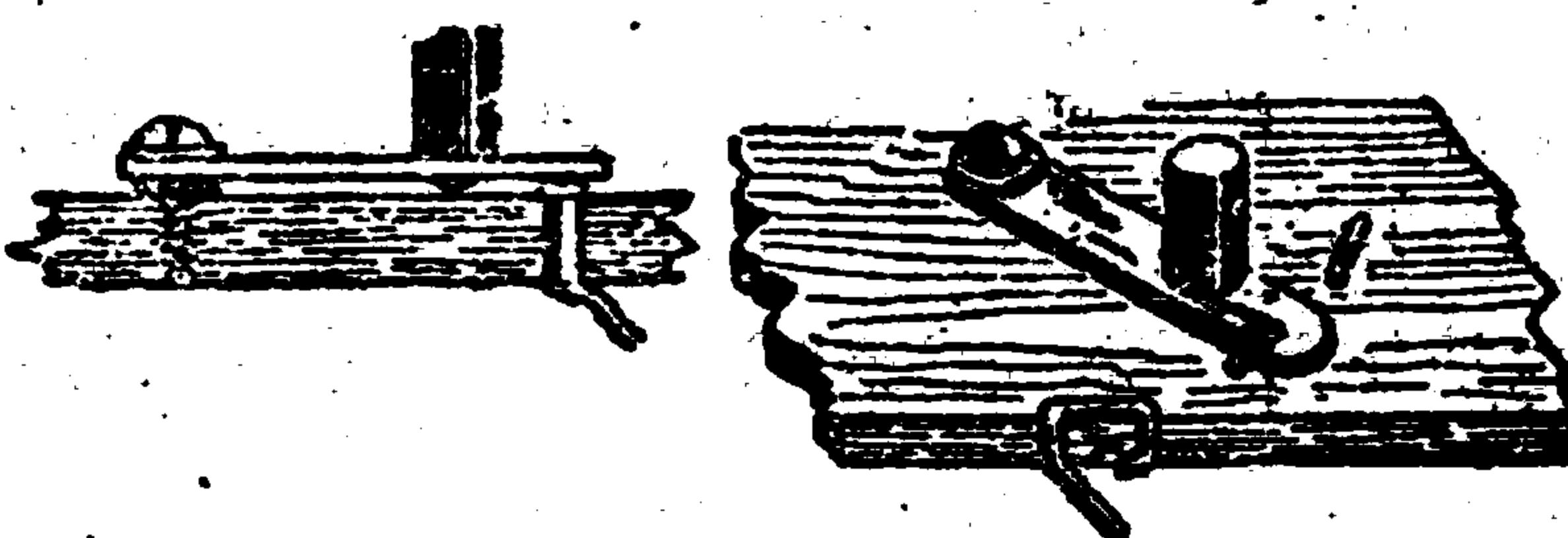


圖 17 自制的轉換开关