

业余无线电问答

苏联 尤. B. 特罗茨基 编

蒋立年 熊秉慈 譯

人民邮电出版社

СБОРНИК ОТВЕТОВ
НА ВОПРОСЫ
РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
Л.В. ТРОИЦКИЙ
ГОСЭНЕРГОИЗДАТ
МОСКВА 1954

内 容 提 要

这本問答集的內容主要是根据苏联無綫电杂志及無綫电俱乐部許多讀者及業余無綫电爱好者所提出的問題加以整理后編成的。書中包括業余無綫电的組織，天地綫，檢波器，电子管，电路，收音机的檢修与調整，电源，录音与放音，無綫电零件制作等各方面的問題。从簡單的矿石机起直到較复杂的电路都有所涉及，适合于一般中等程度的業余無綫电爱好者閱讀。

虽然，这是本翻譯的書，但其中的道理和电路，对我国讀者来说也都很有用，且其中的电子管大部分有国产管。所以这是一本值得推广的好書。

業余無綫电問答

編 著：苏联Л.В.特罗茨基

譯 者：蔣立年 龍秉然

出版者：人民邮电出版社

北京万西6号 13人

(北京市書刊出版販賣業證可證出字第11481号)

印 刷 者：北京市印刷一厂

發 行 者：新华书店

开本 787×1092mm 1958年7月北京第一版

印张 6.75 购数 67 1958年7月北京第一版印制

印制字数 98,000字 著作权号：15045·昌771·武193

印数 150,200册 定价 (9) 0.50 元

前　　言

由于从初學的無線電愛好者中吸收了不少新生力量，業余無線電愛好者運動愈來發展得愈加廣泛了。這些業余無線電愛好者當中有些是靠自己看書及看雜誌來學習無線電技術的；有些是在無線電小組中學習的。每年在地方的或者全國的無線電展覽會上展出自己機件的業余無線電設計家的人材也在逐漸增加。

在業余無線電愛好者中經常發生許多問題，而這些問題有些是在當地不能獲得解答的。

在向“無線電”雜誌及志願援軍協會無線電俱樂部通信答疑的許多來信中談到了無線電愛好者們多種多樣的需求。

這些信，有些是初學的無線電愛好者寄來的，這些初學者正在製造自己的第一架收音機，他們對於有關這些收音機上的裝置，天地線的架設及有關無線電零件製造的問題頗感兴趣；有些是已具有一定經驗的無線電愛好者寄來的，他們問到關於各種業余無線電愛好者的無線電線路圖，關於這些機件的調整，以及檢修等問題。

把這些問題及解答的一部份分類加以選編就是這本書的基本內容。書中包括一些“無線電”雜誌中發表過的，經過修改的材料，這些材料中有些就是刊登於雜誌的“技術問答”欄內的直接解答，有些則是從解答無線電愛好者實踐中經常遇到的一些問題而發表的文章中摘錄來的。

此外，書中採用了雜誌中“經驗交流”欄內發表的一些材料。這些材料也是解答無線電愛好者的實際問題的，並且可以略加變化和修改無線電愛好者就可以用在自己的設計中。

這本書的任務是解答不同類型的無線電愛好者的實踐中最常遇到的一些問題，因此許多另外的問題，雖然也還重要，但本書並未選入。

關於電視、短波及超短波，除了組織方面的問題外，本書未將其列入，因為這些問題需要出版一本專為某些讀者用的專門書籍來解決。

目 录

前 言

第一章	業余無線電愛好者的組織工作	1
第二章	收音机的天綫和地綫	7
第三章	矿石收音机	21
第四章	电子管	27
第五章	業余無線电收音机和放大器繞路及符号	35
第六章	收音机的調整及故障檢查	54
第七章	电源	76
第八章	录音与放音	92
第九章	無線电零件	101
第十章	修理	120

第一章 業余無綫電爱好者 的組織工作

1-1. 怎样組織無綫電小組？

关于無綫電小組的組織問題，应当在共青团的會議上或者在企業、集体农庄、机关及学校等的志願援軍協會基層組織全体大会上討論并从而产生無綫電小組。

在大会上由無綫電爱好者或对于業余無綫電活動最热心的同志中推选出核心小組，核心小組負責組員報名，找尋宜于學習的房間，購置一些必需的材料、工具、書籍，以及選請領導人等工作。等到所有这些工作完成后，可以召开小組會議，会上無綫電小組的領導人主持初次的漫談，介紹學習大綱及規定活動日期。最后选出無綫電小組的組長。

1-2. 什么人可以領導無綫電小組？

小組的領導人可以請當地無綫電站的無綫電技術人員、復員軍官或中士無綫電員，也可以吸收中学的物理教員或熟練的無綫電爱好者來領導小組。

1-3. 一个小組中有几个人？

小組人數不得超過 20 人。如果超過這個數目，最好分成兩個小組，分組時應使文化程度和年齡相近的人分到一個組內。

1-4. 怎样佈置供無綫電小組用的房間？

小組最好應有一个單獨的房間，在房間內除了學習外，還可以組織無綫電爱好者的答疑會及小組工作成績展覽等。如果不能弄到一个單獨的房間，小組亦應當找一个固定的房間，房間內放几張供裝配機器用的桌子，擺一个存放工具、材料和書籍用的櫃子，并掛一塊黑板。地綫及室外天綫的引綫要引到房

內。牆上要掛上標語及偉大的俄國學者——無線電發明者 A.C. 波波夫像、教學用掛圖、帶有繞圈、電容器和電阻的示教板以及最簡單的無線電收音機線路掛圖。

1-5. 無線電小組中必須有哪些工具？

小組工具可以分為各分組專用的成套工具和小組公用的成套工具。

公用的工具包括：

鉗工工具（整個小組用）

1) 鉗工鋸——1把； 2) 手搖鑽———只（附一套鑽頭）； 3) 鉗工鑼（各種形狀的）——2—3只； 4) 錐刀（各種形狀的）——3—4把； 5) 台虎鉗——2个； 6) 鑿——2个； 7) 打孔鑿——1—2只。

木工工具：

1) 弓鋸或木鋸——1把； 2) 鉋（不同類型的）——2把；
3) 鑿子（不同寬度的）——2—3把； 4) 大鎚（木鎚）——1把；
5) 曲柄搖鑽——一只（附一套鑽頭）； 6) 角尺——一把； 7) 木鑼——1把； 8) 鋼鋸——1把； 9) 圓規——一只。

各分組的工具

1) 平嘴鉗——1把； 2) 剪綫鉗——1把； 3) 尖嘴鉗——1把； 4) 起子——2把； 5) 電烙鐵（帶架）——1把； 6) 錐子——1個。

這套工具最好每三到四人合用一套。

1-6. 無線電小組的小組長應負那些職務？

小組長要統計小組出席人數，編制值班表，分配組員社會工作，掌管小組財產。

1-7. 購置設備、材料及書籍用的經費怎樣解決？

關於無線電小組的經費問題，應當請志願援軍協會的基層組織、機關及工廠的工會、俱樂部或集體農莊的管理委員會

解决。

1-8. 哪里可以問無綫电技术方面的書面或口头問題?

在所有共和国的、边区的、省的和城市的志願援軍协会中都有無綫电技术問答处。

住在城市中的無綫电爱好者，只要哪里有無綫电俱乐部，就可以去問。

住在沒有無綫电俱乐部地方的無綫电爱好者，可以向本省的边区的或共和国的無綫电俱乐部提出書面問題。此外“無綫电”雜誌編輯部也給讀者們解答关于設計以及雜誌中發表的个别文章的有关問題。編輯部的地址是：莫斯科，新梁贊大街26号。

無綫电听众們和初學的無綫电爱好者們可以由苏联文化部無綫电通信总局科技处获得解答，地址是：莫斯科，無綫电科技处。

在信中，問題要寫的短而清楚，并且要用墨水單面寫。每信中問題不得多于三个。

提問題的信必須貼足邮票；欠資的信不收。

为了答复，应当隨信附一写明發信人地址的信封。

1-9. 苏联志願援軍协会为無綫电爱好者制定了哪些称号和級別?

对于短波爱好者、超短波爱好者及無綫电員的最高称号是“業余無綫电运动健將”而对于業余無綫电設計者則是“業余無綫电設計健將”。

級別的标准按照業余無綫电爱好者从事的專門活动，即对于短波方面的爱好者、超短波方面的爱好者、無綫电員及業余無綫电机务方面的爱好者而有所不同。按業余無綫电爱好者的各种活动，有1、2及3級的考試标准。經過考試合格者分别叫做“1級業余無綫电爱好者”、“二級業余無綫电爱好者”或

“3級業余無綫电爱好者”。

1-10. 要达到怎样的条件才可以获得“業余無綫电机务健將”的称号?

要获得这个称号，需要在全苏業余無綫电机务爱好者創作展览会的某一分部內取得第一名才可。

1-11. 要达到怎样的条件才可以获得“業余無綫电运动健將”的称号?

对下述業余無綫电活动中的一項有成績的可授予“業余無綫电运动健將”的称号。

在短波無綫电通信及無綫电接收方面应达到下列成績:

1)在三小时内与 16 个加盟共和国業余無綫电 爱好者的电台建立联系。

2)在 15 夜内与苏联 100 个省的無綫电爱好者的电台建立联系。

3)人工收發报（抄听及手鍵）速度为每分鐘 120 个电碼。

在超短波無綫电通信方面:

要在 50—100 公里范围以內建立起25个業余超短波通信。

在無綫电报的抄听及电鍵發报方面应有下列成績:

1)容量 150 級字母电文的抄听速度达每分鐘 300 个电碼，而同样容量的数字电文則应达每分鐘 140 个电碼（用打字机記录电文）。

2)字母电文的电鍵發送 5 分鐘內速度应为 150 个电碼，数字电文在同样時間內每分鐘 110 个电碼。

1-12. 怎样才算达到“1級業余無綫电爱好者”“2級業余無綫电爱好者”及“3級業余無綫电爱好者”的标准?

下面列出業余無綫电爱好者活动的四种主要方面的級別标准。

無線電報的抄听接收及手鍵發送

標準 級別	項目	接	收	發	達
		容量為 150 組字/分 電文的速度：	容量 150 組手記數 字文的速度：	字母電文 5 分鐘 內的速度：	數字電文 5 分鐘內 的速度：
一級 業余無線電愛好者	用打字機記錄每分鐘 200 個電碼；手記則每分鐘 120 個			每分鐘 120 個電碼	每分鐘 100 個電碼
二級 業余無線電愛好者	電文手記，每分鐘 90 個電碼			每分鐘 90 個單碼	每分鐘 90 個重碼
三級 業余無線電愛好者		電文手記，每分鐘 60 個電碼		每分鐘 60 個電碼	每分鐘 60 個電碼

备注：

- 1) 要獲得上述級別的稱號必須通過無線電最低大綱或者某一其他培訓無線電員的初級大綱的考試。
- 2) 受證服中的錯誤不得超過 2%。

短波無綫電通信及接收方面

標準 級別	通信聯系的能力		聽抄接收及手續 發送的速度
	在下述時間內 與 16 個加盟共 和國建立聯繫	在下述時間內 與蘇聯 100 個 省建立聯繫	
1 級業余無綫電愛好者	6 小時	25 夜	每分鐘 90 個電碼
2 級業余無綫電愛好者	12 小時	35 夜	每分鐘 80 個電碼
3 級業余無綫電愛好者	24 小時	—	每分鐘 60 個電碼

備註：

- 收發報中的錯誤不得超過 2%。
- 對於 2 和 3 級“業余短波無綫電接收員”的標準是在同樣時間內收到 16 個加盟共和國及 100 個省的業余愛好者的無綫電台。

超短波無綫電通信方面

等級	建立 25 個超短波業余通信	
	距離為：	時間為：
1 級業余無綫電愛好者	25—50 公里	24 小時
2 級業余無綫電愛好者	10—25 公里	12 小時
3 級業余無綫電愛好者	10—25 公里	24 小時

在無綫電機務方面

等級	展覽會中所取得的名次			
	全蘇的	共和國的邊區的或省的	俱樂部內的城縣的	俱樂部內的城縣的
1 級業余無綫電愛好者	第 2 名	第 1 名	—	—
2 級業余無綫電愛好者	第 3—5 名	第 2—3 名	第 1 名	第 1 名
3 級業余無綫電愛好者	第 6—9 名	第 4—5 名	第 2—3 名	第 2—3 名

備註：

- 要獲得上述級別必須通過無綫電最低大綱或者任何其他培訓無綫電員的初級大綱的考試。
- 展覽會每一部份展出的物品不得少於 25 件。並且 25 件展品中最少有 10 件獲得獎狀。

譯者註：此章中關於涉及蘇聯具體情況，如到何處買書，那裡買器材等問題，因與我國讀者無關故刪去。

第二章 收音机的天线和地线

2-1. “天线”这个名词是怎样得来的?

“天线”是个希腊字，原文的意思是昆虫的触鬚。这个名词是当 A. C. 波波夫發明天线时，法國布隆傑列教授在祝賀他的信中第一次提到的。

2-2. 在乡村里应当采用什么样的室外天线呢?

在乡村里最常采用的室外天线是「形天线。这种天线的垂直部分和水平部分的配置形状和俄文字母「」相像(圖2-1)。

2-3. 「形天线的水平部分应架多高，应有多长?

矿石收音机或电子管少的收音机的天线，其水平部分長約20—30公尺，架高約离地面10—15公尺，

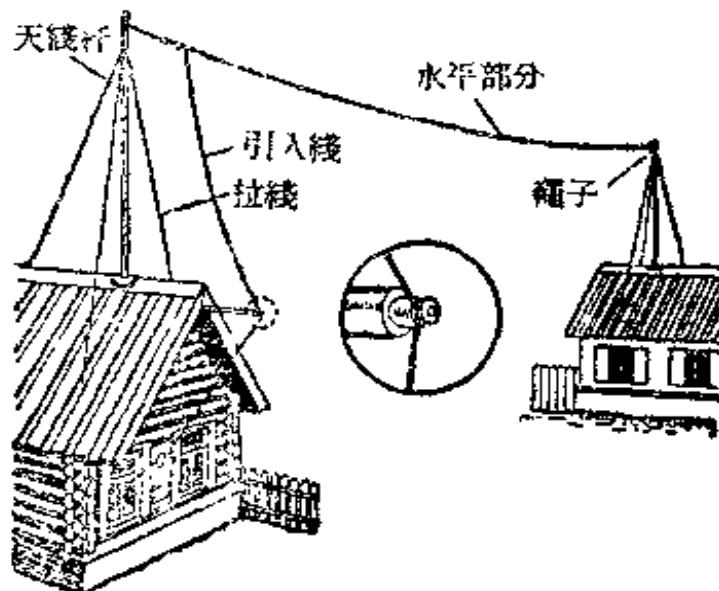


圖 2-1

并且兩端悬挂点的高度可以不必相同。

2-4. 如果把天线的長度增到30公尺以上，高度增到20公尺，收音質量能改善嗎?

用矿石收音机收听并且沒有干扰时，把天线的長度和高度增加一些是可以稍微改善收音质量的。

但增加天线高度，通常要架設高的天线杆，而架設高的杆子是很困难的，因此只在有現成的悬挂点(高屋、大树等)时，

才宜于采用离地很高的天线。

2-5. 当遇到电力线、电报线、电话线和有线广播线时，应当怎样安装天线？

天线的水平部分与任何类型的载流电线都应当摆成直角。

2-6. 是否可以从天线的水平部分的中点接下引入线？

如果当地环境不允许架设从水平部分的一端引出引下线的Γ-式天线，可以架设T形天线（图2-2）。

在T-式天线中，水平部分和垂直部分构成T字的样子。在这里引入线应该恰恰接在水平部分的中央。

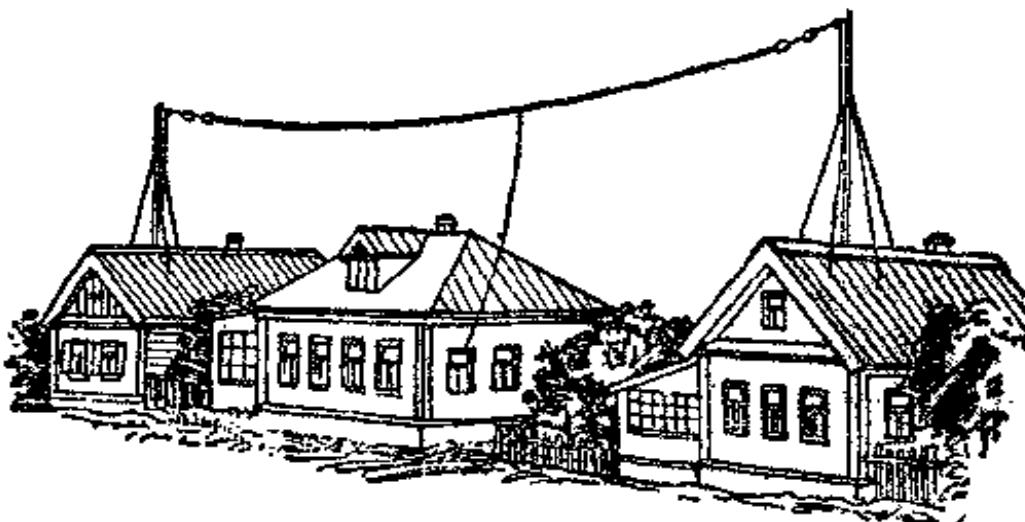


圖 2-2

2-7. 为什么在城市里经常采用室内天线？

现代的多管收音机具有很高的灵敏度，因此用室内天线是完全能获得满意的收音的。

2-8. 怎样架设室内天线？

室内天线采用长10—15公尺，直径0.3—0.5公厘的绝缘线。绝缘线的颜色可以采用与糊墙纸的颜色相同的颜色，使整个天线不太显眼。导线用几颗钉子固定在墙上靠近天花板的地方。导线的一端引向收音机，与“天线”接线柱或塞孔相联结。

(圖2-3)。室內天綫應儘量遠離電燈線架設，這樣就可以防止各種電氣干擾進入收音機內。

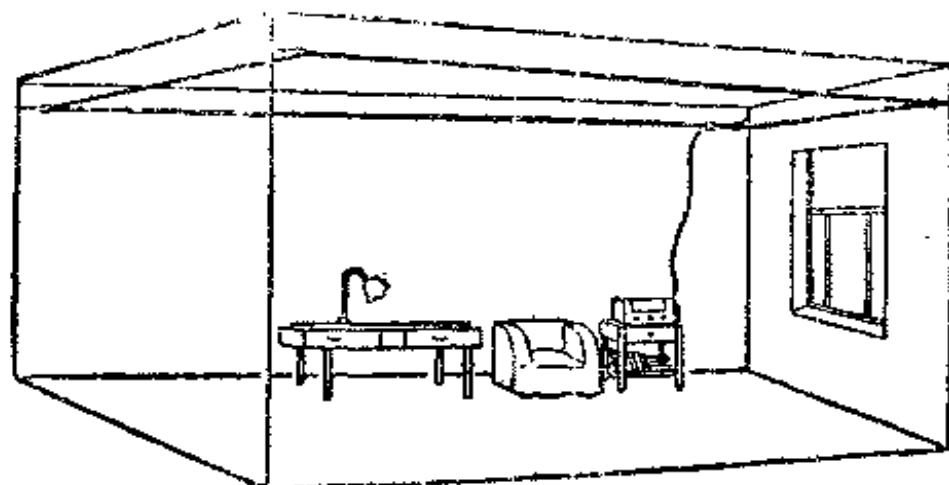


圖 2-3

2-9. 室內天綫有些什麼缺點？

用室內天綫收聽遠距離長波電台時效果低劣。此外，室內天綫容易受到各種本地干擾（電鈴、電梯、自動電話、電燈開關、電動機等）。

2-10. 架設室內天綫的房屋的建築材料對收音機的收聽是否有影響？

架設在木房中的室內天綫一般要較架設在磚房里的特別是鋼骨水泥房屋中的天綫效率好。

2-11. 室外天綫應當採用那種導線呢？

室外天綫通常是由專門的多股絞線做成的。這種絞線是由數股細銅線扭絞而成。收音機用的天綫絞線的直徑約為1.5—2.3公厘。

也可以用直徑為1.5—3公厘的黃銅、青銅或鐵的（鍍有鋅）導線來代替多股銅絞線。

2-12. 可以用絕緣線來架設室外天綫嗎？

絕緣本身對天綫的工作並不發生影響。無線電波對天綫的

作用并不决定于天綫是用絕緣綫呢还是用裸綫。然而，从机械强度方面來講，用絕緣綫作室外天綫不如用裸綫好。因为絕緣綫多半是單心的，因此在强度方面不如用几根細綫扭成的多心絞綫好；此外，絕緣綫心的直徑一般要比絞綫小，而，絕緣綫的总直徑却大于同样心綫徑的裸綫。这就降低了天綫的机械强度。这种天綫的机械强度在結冰、下雪和下雨，当充满水份的絕緣綫的重量增加几倍时，降低得特別厉害。

因此，仅在不能获得專用的天綫絞綫或普通的裸綫时，才可以用絕緣綫来做室外天綫。

2-13. 可以用鋁綫来做天綫嗎？

任何导电性能优良并具有足够的机械强度的导綫都可以用作天綫。就导电性能來說，鋁是一种完全适合作天綫的材料。但它的机械强度却不够。用鋁綫做成的天綫在結冰和刮風时比用同样直徑的黃銅或青銅导綫做成的天綫更容易拉斷。因此，鋁綫仅在不能弄到更坚固的导綫时才可以用作天綫。

2-14. 怎样做引入綫？

天綫的水平部分和引入綫应当用一整根导綫做成，装在絕緣子上的形式如圖 2-4 所示。这种裝置引入綫的方法是最好的方法，仅在不得已时才用另外一根导綫来做引入綫。这时，要把作为引入綫的那根导綫的一端，和天綫的水平部分預备要焊接引入綫的地方，用砂紙或刀子清除銹垢，直到發出金屬光澤为止。然后把引入綫和天綫水平部分的导綫紧紧連接在一起，并用帶有松香的錫錫牢。



圖 2-4

要把作为引入綫的那根导綫的一端，和天綫的水平部分預備要焊接引入綫的地方，用砂紙或刀子清除銹垢，直到發出金屬光澤为止。然后把引入綫和天綫水平部分的导綫紧紧連接在一起，并用帶有松香的錫錫牢。

2-15. 怎样使天綫絕緣呢？

天綫水平部分的兩端，通常是用蛋形絕緣子或普通的鼓形絕緣子来絕緣（圖 2-5）。

2-16. 拉綫是用甚么材料做成的，应当怎样繫紮它？

拉綫是用直徑3-4公厘的鐵綫（鋼綫）做成的。为了不使拉綫在天綫桿上滑动，最好是在拉綫的下面紮上几圈鐵絲等，

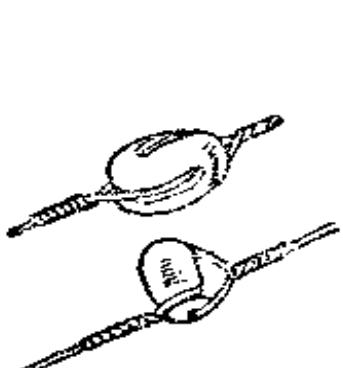


圖 2-5

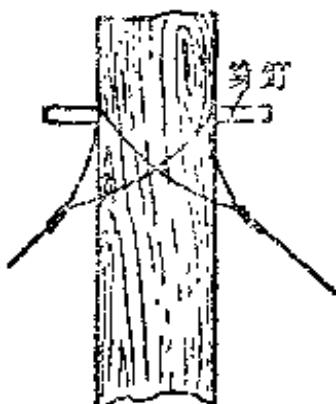


圖 2-6

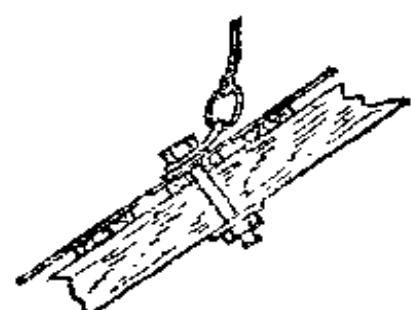


圖 2-7

或者釘入兩三顆釘子，然后把釘头弯向上方。利用銷釘固定拉綫的方法如圖2-6所示。在架設天綫桿时，用三根拉綫就够了。三根拉綫应扎在靠近天綫桿頂端的地方，此三根拉綫彼此之間的角度应相等。

拉綫可以用鉤或釘穿过鐵皮釘进橫梁而固定在屋頂上。穿孔的地方要塗上鉛油（鉛丹加滑油）。也可以將螺栓穿过橫木，从而將拉綫固定在屋頂上（圖2-7）。禁止將拉綫固定在牆簷和自来水管上。

2-17. 可以將拉綫和天綫桿固定在烟筒和通風筒上嗎？

天綫桿和从天綫桿引出的拉綫禁止固定到烟筒和通風筒上。同样也禁止將天綫桿和拉綫固定在電話線和有綫广播綫的綫桿上。

2-18. 怎样將天綫桿安置在屋頂上？

可以將天綫桿固定在橫跨屋脊的木枕（基礎）上（圖2-8）。也可以將天綫桿安置在椽木上，为此应在天綫桿的底端鋸一相应的缺口。將天綫桿固定在屋頂上的方法之一如圖2-8右面一

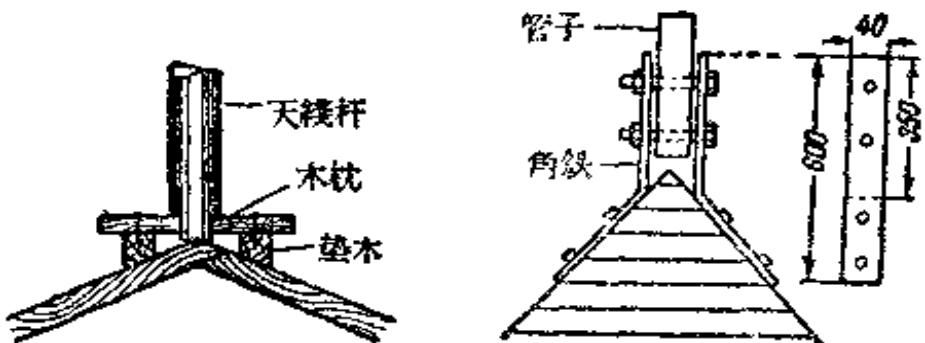


圖 2-8

圖所示。

2-19. 怎样將天綫桿安置在地面上?

在天綫桿上固定滑車和拉線的方法与屋頂天綫桿上的方法相同。不过拉線必須粗一些，如果天綫桿的高度超过 8 公尺，則所使用的拉線至少应有上下兩層。

在安置天綫桿的地面上挖一个洞，洞底放一小塊木板。为了固定拉線，可在桿四圍离桿距离相当于其高度 $\frac{1}{3}$ 的地方釘上四个木椿，木椿之間的距离应相等。將桿子放到地面时，其底端应在洞边。桿子用兩三个人即可豎起。先將頂端豎起，并将底端插入洞內。然后用拉線將桿子拉起并撑住桿子中部，如圖

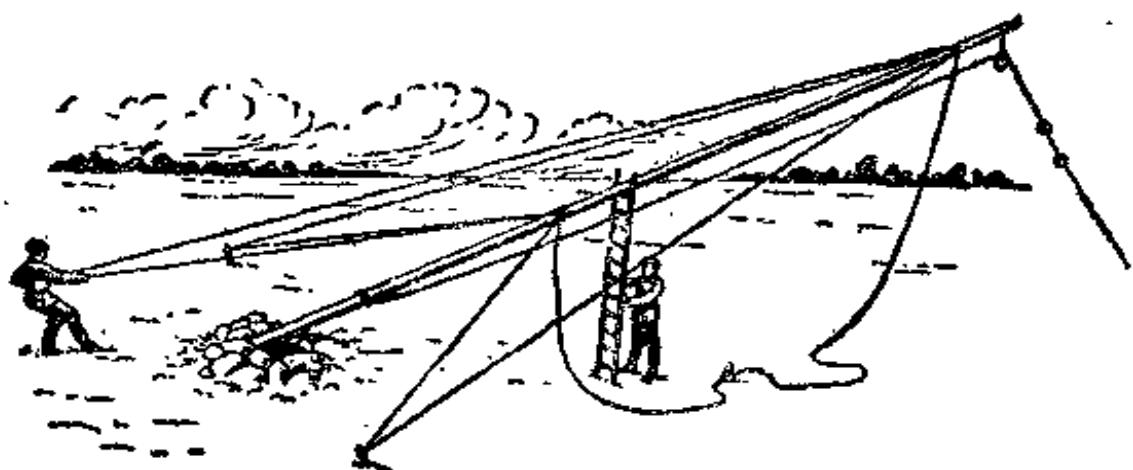


圖 2-9

2-9 所示。当桿子快豎直的时候，將剩下的拉綫固定在第四个木樁上，并將所有的拉綫拉紧，使桅桿与地面垂直。桅桿豎直后，將桅桿四周填土捣实。

2-20. 可以把天綫架設在街上嗎？

無論是在电力綫、電話綫、广播綫的上面或下面，橫跨街道懸掛天綫都是不可以的。

2-21. 無綫收音机一定需要地綫嗎？

如果收音机接在室外天綫上，则需要有地綫，而且在收听完畢时，最后把天綫接地，以防雷电。

近代的交流收音机一般不需要地綫，因为当將收音机与交流电源接通时，由于电源变压器初次級繞圈之間有电容量存在；現在初級繞圈接电源，而电源又有一根导綫接地，所以等于收音机已經接了地綫。

在某些情况下，接上地綫可以改善收音情况，減少交流噪音。沒有电源变压器的交流收音机，或当电源变压器是用自耦变压器时，不得直接接上地綫。

电池式收音机应当接地綫。对于矿石收音机來說，良好的地綫尤其重要。

2-22. 在城外怎樣做地綫呢？

將地綫的一端鋸在一塊金屬板上，并將妨碍大地和金屬板相接触的油漆和各种污物从板面上弄掉。金屬板的尺寸大約有 30×40 公分即可，埋的深度要使得在夏天时仍能保持足够的溫度。

除金屬板外，也可以使用其他沒有塗顏料或油漆的金屬物体，例如旧的水桶、盆子等。

找不到合适的材料时，也可以把导綫卷成一捆（約15-20圈），再用同样的裸綫把这捆綫纏扎起来，并把这捆綫的一

端接到避雷器开关上。将扎好的綫捆埋入地內，所埋的深度和金屬板的深度相同。

地綫的直徑不得小於天綫的直徑。

2-23. 如果地綫是埋在干燥的土地、沙地、岩石地的下面，或当地下水位很低时，应当怎样改善地綫呢？

在这种情况下，地綫周圍的土地，即所埋金屬板或綫捆周圍的土地，应当进行加工。地綫周圍可围以焦炭，敲碎了的木炭或食鹽，这些都是能够吸收潮气的东西。

2-24. 在城市內应当怎样做地綫呢？

如果收音机附近有自来水管，可把地綫接到水管上。自来水管上綁地綫的地方，要擦到現出金屬光澤，然后把擦淨的地綫紧紧地纏在擦过的地方。

2-25. 可以將地綫連接在煤气管上嗎？

絕對禁止將地綫連接到煤气管或電話電纜的金屬外皮上。

2-26. 室外天綫需要避雷开关嗎？

虽闪电击中天綫的情况是很少的，但仍然需要設置避雷开关。

比較常見的情况是天綫上聚积有大量静电电荷，这在夏季是常产生的，特别是在刮干燥的大風时或雷雨將至时。有时冬季降雪时天綫上也会产生静电电荷。

除了安置能使天綫与地短路的避雷开关外，还应安装雷电放电器（火花隙），聚积在沒有接地的天綫上的静电电荷將經过火花隙而流入地面。放电器通常是和避雷开关安置在一起，最好是安置在屋外牆壁上。

停止收音时以及雷雨將至时，应將室外天綫接地。

避雷开关能够一下就將天綫与地短路。

2-27. 怎样裝設避雷开关?

避雷开关安置在窗框上或屋外牆壁上，务使天綫至地綫之間的导綫能以最短的途徑通過它。在刀形开关动臂的接綫柱上连接有从天綫来的引入綫。在上面靜接片的接綫柱上连接有从收音机的天綫插座引来的导綫，在下面的靜接片的接綫柱上连接有从地綫引来的导綫和引向收音机地綫插座的导綫(圖2-10)。因此，將刀形开关的动臂接到上面的靜接点时，天綫就与收音机接通；而当刀形开关动臂放到下面的位置时，天綫就与收音机断开，而直接与地綫連接，也就是所謂接地。

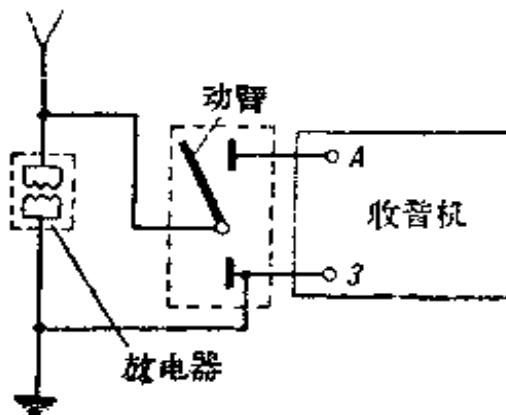


圖 2-10

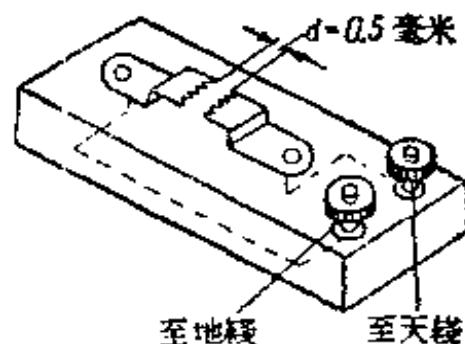


圖 2-11

2-28. 雷电放电器是什么东西，可以自制嗎？

最簡單的雷电放电器(火花隙)是兩片形如梳子的金屬片，彼此以0.5公厘的距离相对地摆着(圖2-11)。

这种放电器可容易地用兩塊金屬片制成。

如果天綫是没有接地的，在風沙滾滾的天气或下雪的天气

天綫上积有大量靜电电荷的話，火花隙將發生火花，电荷將从天綫流入地面。还可以采用如圖2-12所示的放电器，当这种放电

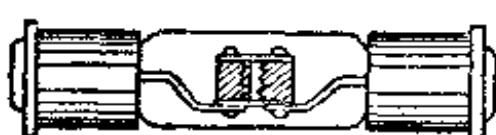


圖 2-12

器發光时就表示天綫上积有电荷。

2-29. 可以用霓虹管来做雷电放电器吗?

可以的。

霓虹管发光时就表示天线上积有静电电荷，而在夏天则预告雷雨可能来临。

2-30. 雷雨将来临时应采取那些预防措施?

为防止意外，应停止收听，并将天线接地。

夏天，雷雨是骤然来临的，对这种意外事件应当随时有所准备。因此每逢外出时都应当把天线接地。

2-31. 在城市中用电子管收音机时，应当采用那种室外天线?

通常是采用只有一根引入线的垂直天线(图2-13)。

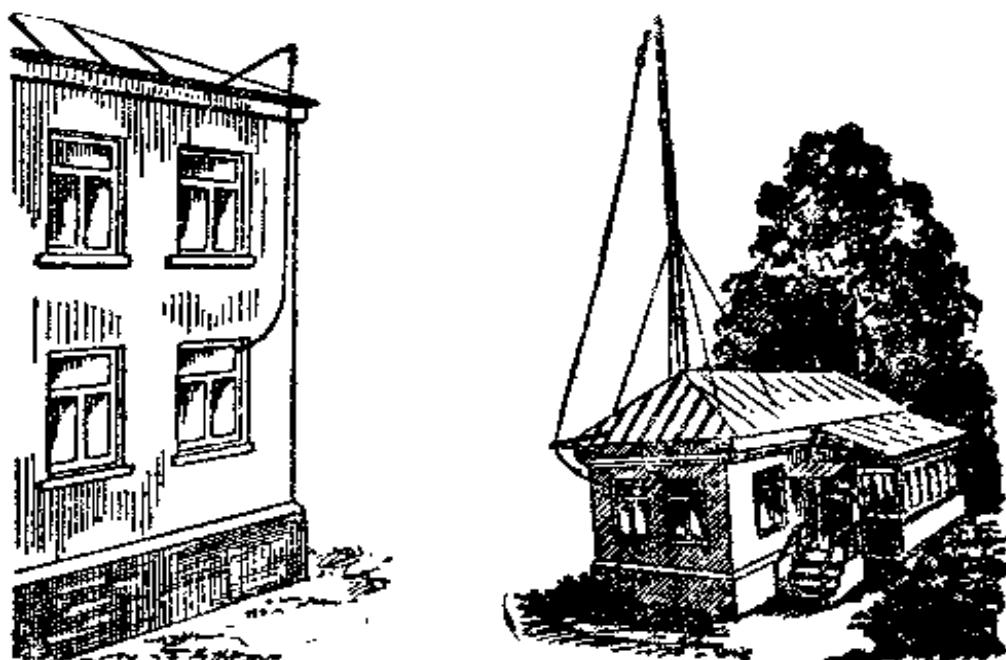


圖 2-13

2-32. 当有工业干扰时，用什么样的天线比较恰当呢?

为了降低工业干扰的影响，可采用防干扰天线。最简单而又常用的是具有双引入线的防干扰天线。特制的网状天线也可用。

2-33. 使用防干扰天线是否可以降低天电干扰?

防干扰天线仅能降低工业干扰，不能降低天电干扰。

2-34. 为了避免有轨电车、无轨电车和其他的电气干扰，应当怎样安装防干扰天线?

大部分防干扰天线的构造都是复杂的。最简单的防干扰天线是“和平”牌收音机所采用的。该天线的构造基本上和一般“Г”式天线相同，所不同的是它还有用绝缘子隔离开的第二根引入线。第二根引入线从主引入线的下面1.5—2公尺的地方开始（图2-14）。两根引入线的线条彼此平行，相距约为10—20公分。为了避免两根线条可能接触，应当安装用绝缘材料（如夹布胶木、屯木等）作成的小分隔条。各分隔条之间的距离约为1公尺。主引入线接在收音机的天线接线柱上，而附加的引入线则接在收音机的“地线”接线柱上。这样，收音机就勿需再接地线。

收音机的地线接线柱一般与机座相接，为了更好地降低干扰，可使它与机座绝缘，仅和附加的引入线接在一起。

上述天线和两根引入线都是用多股绞线做成。和天线接在一起的主引入线以及附加的引入线，在收听完畢和雷雨时，应当利用两个避雷器开关分别接地。上述天线不仅可供“和平”牌收音机使用，也可供其他类型的收音机使用。

2-35. 为什么防干扰天线要用两根引入线?

由两根引入线构成的一部分并不起接收信号的作用，因为该部分感应出来的信号电压彼此抵消了。在离干扰源10—15公

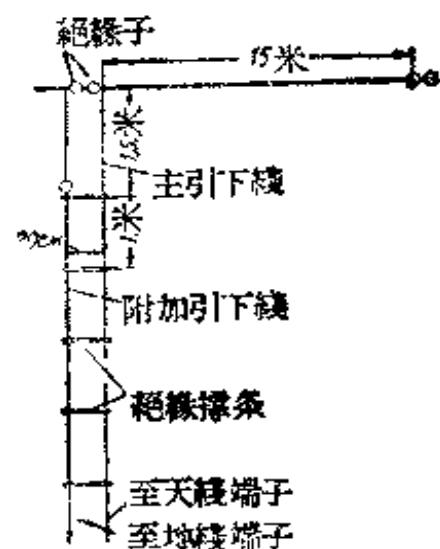


圖 2-14

尺以外，工業干扰就衰減得非常厉害，在这里它的干扰度已微不足道。因此，位于引綫上面的水平部分所吸收的工业干扰就非常小了。

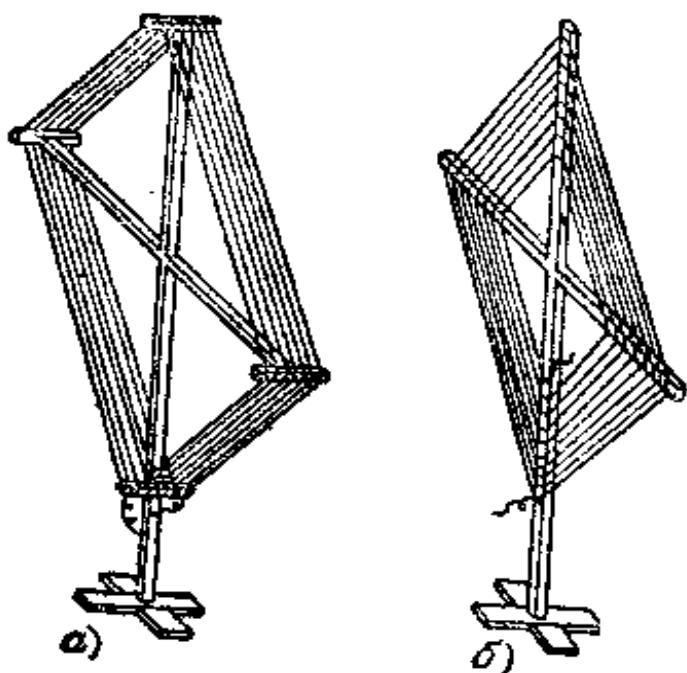


圖 2-15

2-36. 环狀天綫的基本構造是怎样的？

环狀天綫通常呈螺紋狀，导綫纏繞在架子的橫梁上（圖2-15a）；或者呈平板狀，导綫纏繞在架子的平面上（圖2-15b）。

在最近时期已广泛

采用直接安装在收音机內的环狀天綫（圖2-16）。

这种天綫的缺点是：为了要获得最有利的收听方向，需要經常轉动收音机。如果收音机內有两个环狀天綫，而且是互相垂直的，则上述缺点可以避免。环狀天綫的終端最好能够換接，这样就可以获得相当好的收听方向，而勿需轉动收音机。“電訊-2”型的收音机就具有类似型式的天綫（圖2-17）。

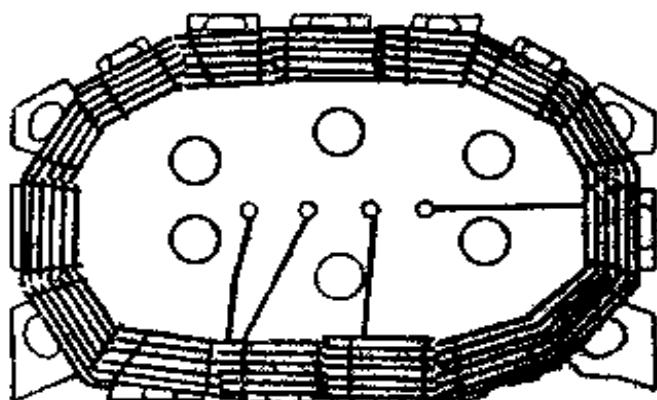


圖 2-16

2-37. 和其他类型的天綫相比，环狀天綫有那些优点？

环狀天綫具有方向性。这种特性就使得在某些情况下可以把收音机放在干扰最小而收听的广播电台则相当好的位置上。

环狀天綫的缺点

是，所感应到的电势没有开路室外天綫大。这种由于环狀天綫的有效高度小而产生的缺点可以用提高它的品質因素（ Q 值）的办法来补偿一部分。为此，环狀天綫要用特制的导綫（双絲包辦綫或單絲包辦綫）繞在由优良絕緣材料（例如夾布膠木）作成的架子上来作成。

在工业干扰非常厉害的地方，环狀天綫尤其能比室外天綫得到更好的收音。

使用环狀天綫的收音机的灵敏度应当比使用室外天綫的收音机要高一些。

2-38. 磁性天綫是什么？

磁性天綫是輕便环狀天綫的变种。它由一根長100—200公

厘而直徑則为5—10公厘的鐵心做成，鐵心上繞有綫圈。鐵心是用鐵矽鋁合金或鐵淦氧磁物做成的。这种天綫在中波波段工

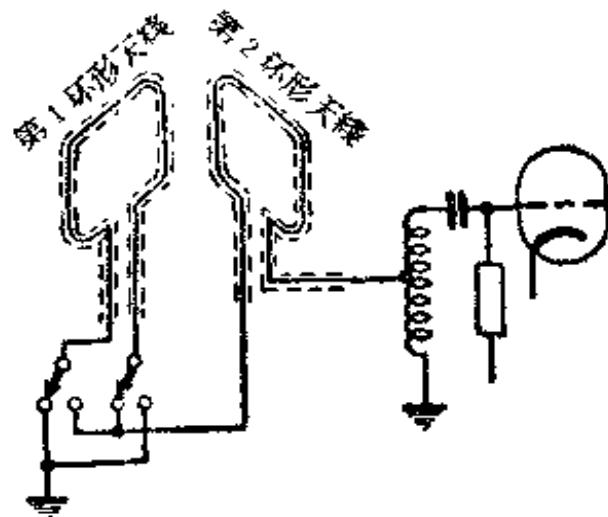


圖 2-17



圖 2-18

作时性能良好，在長波波段工作时性能差一些，在短波波段工作时，由于鐵心損失，不宜采用磁性天綫。磁性天綫的綫圈多半是間隔繞的。中波綫圈采用 $0.12-0.15$ 或 7×0.07 的單線漆包綫。圖2-18表示磁性天綫的綫圈及其数据。

綫圈 L_1 及 L_2 都是用 0.12 的單線漆包綫繞成。綫圈 L_1 間隔地繞成，共有 125 圈，而綫圈 L_2 則只有 48 圈。磁性天綫在收音机輸入端的接綫方法与普通的电感綫圈相同。由于磁性天綫和普通的环狀天綫一样具有方向性，因此裝磁性天綫的收音机有时为了获得更好的收听效果，要稍微轉动它的位置，或做一用来旋轉天綫的裝置，使磁性天綫对着所接收的电台。磁性天綫裝在具有狹窄切口的靜電屏蔽里。

2-39. 怎样將环狀天綫联結到收音机上？

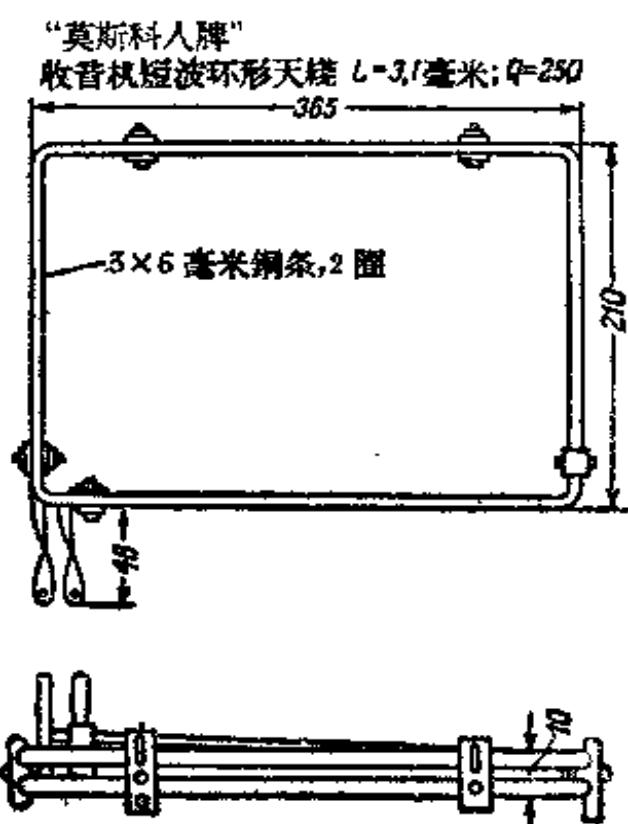


圖 2-19

环狀天綫的一端联結到“天綫”接綫柱上，另一端則联結到“地綫”接綫柱上。因此，使用环狀天綫的收音机可以不必接地。

2-40. 無綫电 收音机上的环狀天綫怎样放置？

环狀天綫多放置在收音机的后壁，使其起調諧回路的电感綫圈的作用。环狀天綫通常根据不同的波段而分为好几段（圖2-16）。用短波波段工作时，采用由銅条做成的沒

有架子的环狀天綫。6 灯的“莫斯科人”牌收音机就是采用这种天綫。銅条做的环狀天綫只有兩圈（圖 2-19）。

第三章 矿石收音机

3-1 矿石收音机有那些主要优点？

矿石收音机不需要电源，价格便宜，構造簡單，便于裝置。

3-2. 矿石收音机約能收听多远？

矿石收音机的灵敏度很低，主要是用来接收近地电台。但用矿石收音机也可直接收听距离达500—600公里的强力电台。

3-3. 初入門的無綫电爱好者，应当先着手安裝电子管收音机呢？还是先安裝矿石收音机？

应当从矿石收音机开始。

安装矿石收音机，这是業余研究無綫电的第一步。通过研究矿石收音机的構造及其工作原理以及它的主要零件，青年無綫电爱好者就可以获得进一步研究和安裝电子管收音机的必要經驗和知識。

在無綫电小組中，研究無綫电工学也是从矿石收音机的安装开始的。

3-4. 在矿石收音机中，調諧电容器用可变电容器是否恰当？

可变电容器能保証方便地調諧收音机，因此大家都喜欢用它。

3-5. 怎样提高矿石收音机的选择性？

提高收音机的选择性意味着改善它对于扰电台的去諧能力。

提高矿石收音机选择性的一个好方法是在收音机中采用电

感或电容耦合的两个调谐回路组成的复合线路（图3-1）。然而应当指出的是，选择性的提高是靠牺牲音量而取得的。

如果有容量为500微微法的单个的可变电容器时，可以采用串在天线与矿石收音机之间的所谓“陷波器”（图3-2）。

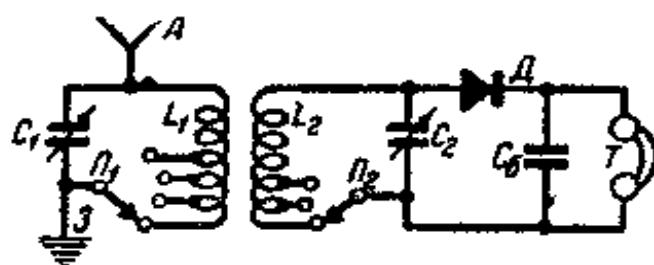


圖 3-1

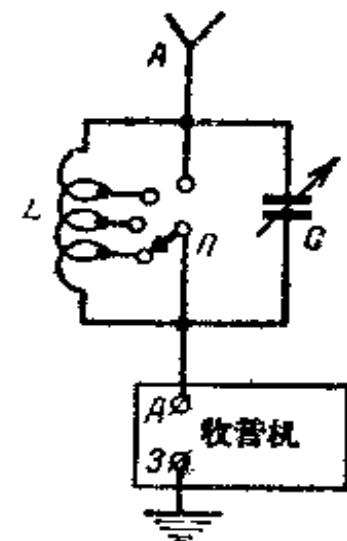


圖 3-2

将此滤波器调至与干扰电台频率谐振，不让干扰电台的讯号进到收音机中。而当需要接收这个电台时，可用开关U将此滤波器短路，收音机的调谐用普通方法进行。

3-6. 怎样自制检波器的晶体（矿石）？

制造晶体的材料是纯铅和硫黄粉。也可取一块硫黄，将其捣成粉末。铅块上的氧化物应当刮掉，并用小刀或锤子将其削碎。硫黄粉和铅屑按1:3或1:4的比例混合，也就是说，在1份硫黄粉中加进3—4份铅屑（例如在5克硫黄粉中加入15—20克铅屑）。

硫黄粉和铅屑搅拌均匀后，倒进一个小试管中，并将试管放在酒精灯上或煤油灯上加热。混合物应预先摇几下，以便其更紧密地沉积在试管底上。

先将试管放在火势不大的灯上加热，直到硫黄溶化为止。然后增大火势，将试管中的混合物烧到赤热，随即把试管从灯上取下，并垂直放着，直到已获得的合金冷却为止。冷却的合

金是灰色的矿渣狀物体。为了将其从試管中取出，試管应敲碎。从合金中取出一小塊，即可用作檢波器的晶体。合金上通常粘滿了晶亮的顆粒，此种晶亮顆粒越多，晶体的檢波性能就越好。

3-7. 怎样將檢波器的晶体固定在矿石杯中？

为此需要一种能在低温熔化的特种合金。这种合金是用5份鉛（按重量計算）、兩份錫和8份銻制成。將合金放在小杯中，將其小心地加热，直到合金熔化为止。然后將晶体固定在矿石杯中，并使合金冷却。合金在冷却时要收縮，从而緊密地包围住晶体，使彼此間有良好的接觸。晶体也可以用螺絲固定在矿石杯中，然后周圍用錫箔紧紧的塞住（錫箔厚約0.1公厘，通常可用包装糖果的錫箔）。

3-8. 怎样制造最簡單的檢波器？

檢波性能不仅方鉛矿(PbS)和黃鐵矿这类專門晶体才具有。其他一些金屬和矿物，例如鋼和石墨偶合在一起也可以用来檢波的。

此种檢波器的制法如下：从未生鏽的干净的保險刀片上折下面積約1平方公分的一小片，將此小片固定在檢波器杯中，固定时应使刀片的光滑的一面朝上。然后切下一段長約20公厘的鉛筆，取出其中的石墨（鉛筆心），將石墨的一端削尖，另一端繞上直徑為0.6—0.8公厘、長8—10公厘的銅綫，使石墨尖与檢波器的刀片接触在一起。檢波引出接綫柱与石墨間的引綫應長2—3公分左右，以便削尖了的石墨可以与刀片的任何一点相接觸。

將石墨尖在刀片上移动，就可以找出最灵敏的点。石墨—鋼檢波器的工作性能稳定，其缺点是石墨尖很快就变秃，因此需要常削。

在其他簡單檢波器中，石墨—鋁檢波器也應當提一提。將鉛筆中的石墨取出，放到鋁絲上，則它們的接觸點亦具有檢波性能。將石墨桿沿着鋁線移動，就可以找出最靈敏點。

在這兩種檢波器中，應當試用各種牌號鉛筆的石墨，因為它們可能具有不同的檢波性能。

3-9. 矿石收音机的音量与晶体的大小有关系嗎？

晶体的大小對收音机的音量沒有影响。有影响的只是晶体的灵敏度和檢波点的数目。

3-10. 檢波器晶体的灵敏度能否恢复？

为此，需用酒精擦洗晶体表面。如果这也無濟于事，則用小刀將晶体的上層刮掉。

3-11. 固定檢波器有那些优点，它們的灵敏度是否比普通的晶体檢波器高些？

最新固定檢波器，即所謂矽檢波器，在工作時間可以不必調整，因為它們的工作點永遠保持不變，不會因震動而改變。這種檢波器的主要优点是工作穩定可靠。但它們的灵敏度並不比優良的普通晶体檢波器高。應當指出的是，上述現代固定檢波器，其灵敏度都比舊式的固定檢波器（金屬檢波器，氧化銅檢波器等）高。

3-12. 檢波器以用那些金屬來做為宜？

茲將某些制作檢波器的金屬及其性能列表如下：

晶体的名称、出处和化学成份	与其配合使用的金属或晶体	灵敏度	稳定性
方鉛礦(硫化鉛, PbS)，从天然矿物和人工製造的	銅、錫、鎳	很高	小
鎗(Ge)，开采而得	鎗	高	很大

續表

晶体的名称、出处和化学成份	与其配合使用的金属或晶体	灵敏度	稳定性
石墨，结晶碳 C	铜	不高	很大
金刚砂(碳化矽， SiC)。将焦炭与矽土混合在微热电弧中制成	二硫化铁	不高	很大
黄铁矿(二硫化铁 FeS_2)，天然矿物	铜、黄铜矿	高	大
结晶矽(Si)，人工制得	铜、钢、黄铜矿	很高	很大
黄铜矿($\text{Cu}_2\text{S} + \text{Fe}_2\text{S}$)，开采而得	铝	高	很大
红锌矿(氧化锌， ZnO)开采而得	铜、黄铜矿	高	中等

3-13. 矿石检波器的构造和性能如何？

这是一种具有固定工作点的检波器，装在有插塞的小盒中。检波器中的检波偶是矽晶体。矽晶体是矽与其他金属（铁矽铝合金，矽化物等）的合金。矽晶体与黄铜或青铜配合工作。这种检波器构造上的优点是当由于强烈的机械震动或受雷雨放电的影响其接触点被破坏时，灵敏“点”可以调整。在苏联出品的“共青团员”牌矿石收音机中，就是采用此种检波器。

3-14. 具有固定调谐的矿石收音机的优点何在？

矿石收音机中具有固定调谐是很方便的，它的优点如下：

矿石收音机能够有把握地、良好地收听的电台一般不超过三个，而在某些区域则仅能接收两个或一个。鉴于此种情况，

故可以制造一种構造非常簡單的收音机，这种收音机对每一个电台的調諧在安装时就固定好，从这个电台調到另一个电台是用轉換开关来进行。这样就可以使收音机的使用手續大大的简化，也保証了調諧迅速。只需預先說明，用該矿石收音机在該地区可以良好地收听的那几个电台。

在苏联出产的“共青团员”牌矿石收音机中，就采用有固定調諧。

3-15. 自制的、能接收三个电台而具有固定調諧的矿石收音机应采用那些线路？

在圖 3-3—3-5 中列举出能接收三个电台的、具有固定調諧的矿石收音机的三种线路。

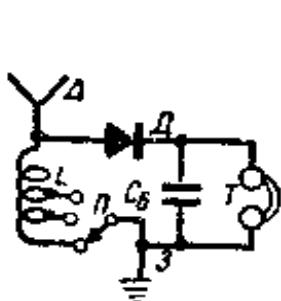


圖 3-3

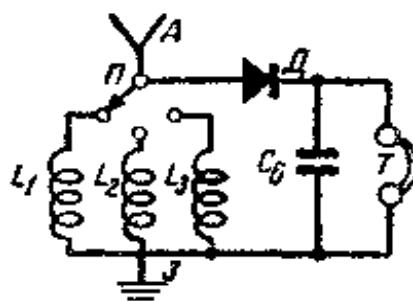


圖 3-4

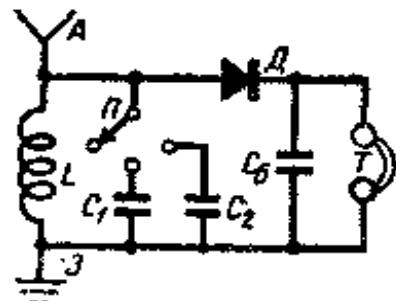


圖 3-5

在圖 3-3 中，接收是用由綫圈 L ，天綫 A 和地綫 3 組成的接收回路进行的。

綫圈的抽头与滑动开关 S 的接触点相联結，滑动开关可以改变綫圈接入回路部分的多少，因此可以改变調諧。

圖 3-4 所示的线路与前面一个线路不同，在此线路中不是采用一个有抽头的綫圈，而是分別采用三个綫圈。一个綫圈用来接收一个固定的电台，用滑动开关接入线路中。在上面两个线路中，綫圈应当与所接收的电台的波長調諧。线路的調諧是在調諧收音机时进行的。使用时，从一个电台轉到另一个电台

是用开关来进行。

第三个线路（图3-5）是利用改变回路电容量的方法使从一个电台换到另一个电台，其法是在回路中并联上适当的固定电容器。在按照此线路安装的收音机中，只用一个线圈L，若只用此线圈时，可接收此收音机所能接收的中波电台中最短的那个电台。

电容器C₁和C₂是根据矿石收音机在该地区所能接收的电台的波长来选择。

3-16. 矿石收音机能否多接几付耳机？

如果所接收的电台听起来很清楚宏亮，矿石收音机上是可以并联两付或三付耳机的。

3-17. 矿石收音机的音量与什么有关系？

矿石收音机的音量主要取决于讯号的强度、天线和地线的质量以及检波器和耳机的灵敏度。

3-18. 矿石收音机需用那种天线？

矿石收音机需用室外天线。

第四章 电子管

4-1. 怎样辨认收信放大管和整流二极管(指管号)？

根据苏联国定全苏标准第5461-50条，电子管管号由四或三部分组成。

第一部分是数字(整数)，它表示灯丝电压(伏)的约数。

第二部分是字母，它表示电子管类型。

二极管用字母A表示；双二极管用X表示；三极管用C；双三极管用H；带有一个或两个二极管的三极管用T；锐截止五极管用JK；遥截止五极管用K；输出五极管和集射四极管用

H；具有一个或两个二极管的五极管用*B*；有两个控制栅极的变频管用*A*；调谐指示管用*E*；整流二极管用*I*。

第三部分是数字，它表示电子管类型的顺序号。

第四部分是字母，它说明电子管的构造形式。

具有金属外壳的电子管没有第四部分标记；玻璃外壳的电子管用*C*表示；“橡实”电子管用*JK*表示之；直径为10公厘的电子管用*B*表示；直径为6公厘的电子管用*A*表示；自销式的电子管用*J*表示；花生管用*H*表示。

因此，如果电子管的标记只有三个部分，那就表明，这一电子管的外壳是金属的。

稳压管的标记由四部分组成：第一部分是*CF*；第二部分是一划（—）；第三和第四部分的表示方法与放大电子管的相应部分的表示方法相同。

下面举几个辨读标记的例子：

1A1H——具有两个控制栅极的变频管，灯丝电压1.2伏，第1型，花生管。

6K7——遥截止五极管，灯丝电压6.3伏，第7型，外壳是金属的。

5U3C——整流二极管，灯丝电压5伏，第3型，外壳是玻璃的。

4-2. 为什么收音机的电子管（例如6K7、6X7、6A8等）的使用期限有时标为500小时，有时则标为2000小时？

电子管的使用期限可以有不同的理解。

使用无线电器件的单位是把电子管的使用期限理解为此类电子管的平均工作时间。它是根据在各种使用条件下对同类型的许多电子管的平均工作时间求出的。常用的电子管的平均寿命为1500—2000小时。

在無線電工廠中，電子管的使用期限則被理解為該類型任一電子管所應當具有的保險的工作期限。國家規定的電子管的保險工作期限是 500 小時。因此，任何一個收音機用的電子管的工作期限都不應當低於 500 小時。實際上，電子管能工作 2000 小時以上。

4-3. 收音機中的各金屬殼電子管能不能彼此靠得很近？

金屬電子管的外殼有很好的屏蔽作用，因此即使彼此靠得很近，也不會產生任何能破壞收音機的工作的交連。雖然如此，仍不允許將電子管彼此靠得很近，因為這會更加增高它們的溫度。

4-4. 能否用歐姆表或電壓表來檢查電子管的放射性？

用 M-57 型歐姆表檢查電子管放射性的方法是由無線電愛好者 D. 柯爾熊諾夫建議的。

其法如下：

在電子管燈絲的兩個接頭上接上燈絲電池，並用電壓表判定並標出歐姆表兩接線柱的正負極性。然後將歐姆表的正極接到電子管的第一柵極上（圖 4-1），而負極則接到燈絲電池的正極上。

如果檢查的是二極管，則歐姆表的正極應直接與電子管的屏極相連結（圖 4-2）。

這樣聯結時，歐姆表指針將有些偏轉。偏轉角的大

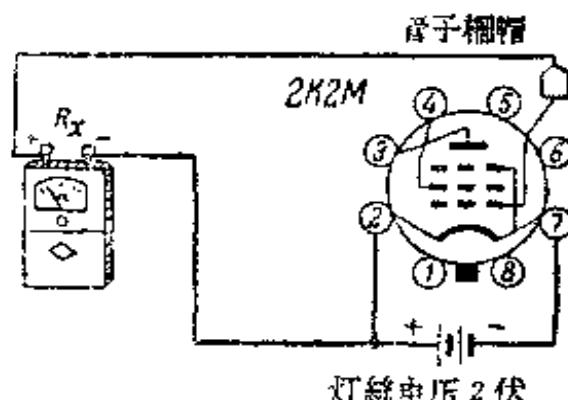


圖 4-1

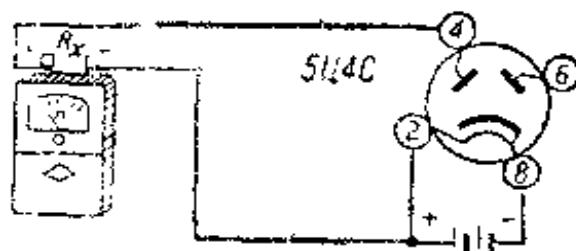


圖 4-2

小取决于放射电流的大小。

当检查無毛病的电子管时，指針偏轉的角度較大，而当检查电子放射能力衰退了的电子管时，指針的偏轉角則很小。因此，用这个最簡單的方法也可以相当准确地檢查出电子管的电子放射能力。

預先应編制最常使用的几种电子管的电子放射能力表，表上写出每一种电子管在正常电子放射力时和放射能力降低时，欧姆表的指針各偏轉几度。如果具有标准电子管和同类型的，丧失电子放射能力的电子管的話，那么要編制这种表是并不困难的。

利用欧姆表也可以用上述方法来檢查复合电子管。檢查旁热式电子管时，应当將陰極的接头与灯絲的一个接头联在一起。

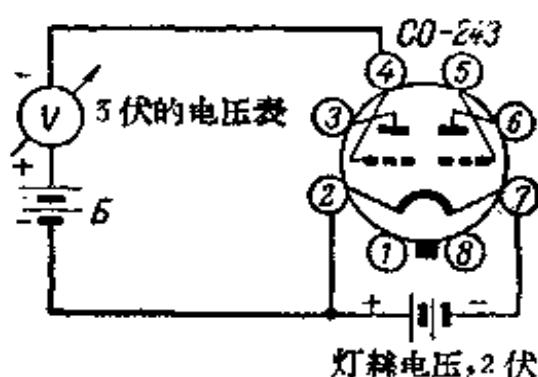


圖 4-3

池串联起来就可以了。

4-5. 怎样測量电子管的工作状态?

这个問題可以用下面列举的說明圖(圖4-4)來回答，該圖發表于苏联1949年第2期“無綫電”雜誌。

4-6. 低頻放大器輸出管6Φ6C可否用6Π6C型电子管來代替?

五極管6Φ6C是可以用功率更大的6Π6C來代替的。

刻度为0—3—10伏的电压表(最好基磁电式的)也可以用来檢查电子管。电压表的联結线路如圖4-3所示。

电池組B的电压应足够使电压表的指針滿偏。3伏量程的电压表，用兩节干电

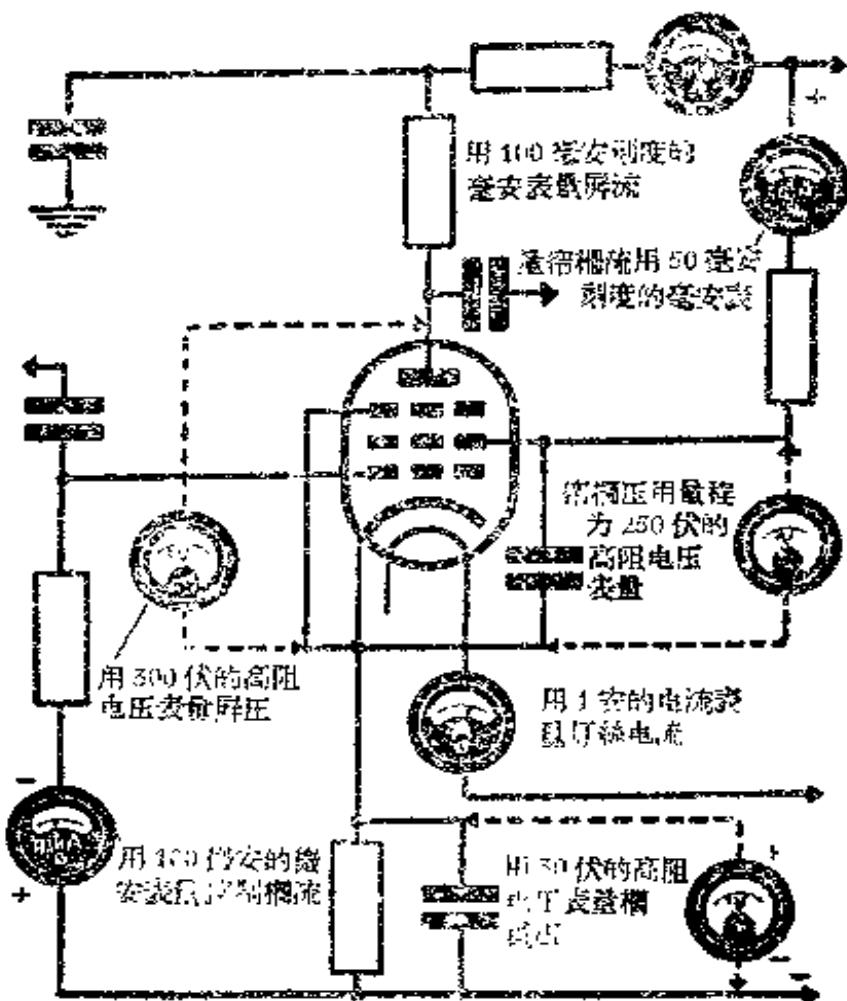


圖 4-4

为了充分地使用 6Φ6C，必须改变栅偏压。为此 6Φ6C 电子管阴极电路上的 400—500 欧姆的电阻必须用 200—250 欧姆的电阻。

4-7. 什么电子管可以用来替换 6Φ5?

6Φ5 电子管可以用 6F7 电子管来替换。6F7 电子管的三极部分和 6Φ5 是很相似的，因此在更换时，与此管有关的电路上的一切电阻都可以不必更换。只须重新焊接一个地与：将管座上第四个管脚的屏极导线拆下来，焊到第三个管脚上，如圖 4-5 所示。

4-3. 电子管电极間的短路能否消除?

無綫電愛好者 B. 克拉夫琴 科曾建議一種消除電子管極間短路的方法，這一方法在某些情況下效果很好。

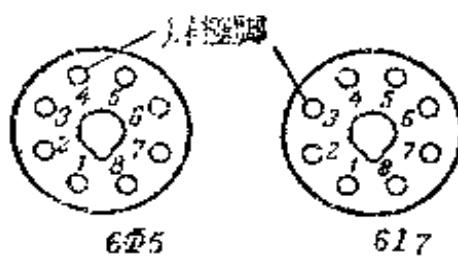


圖 4-5

先用儀表確定那幾個電極間發生了短路，然後在它們的外部接頭上(管腳)串聯一個易熔的保險絲(直徑 0.1—0.15 公分，長 3—5 公分)接到市電網中，並立即斷開電路。此時市路中有強大的電流通過，可能燒壞電極間的接觸點，這樣，短路的故障就被消除了。如果這樣做後，短路仍然沒有消除，則應當重做 2—3 次。

4-9. 小型電子管(2K2M)外殼上的塗料有否屏蔽作用，這種電子管的外殼要不要接地？

許多小型電子管的青銅塗料可用作電子管的外部屏蔽。

這種小型電子管的外殼在管腰處綁有一圈細銅線。這圈銅線將屏蔽與第一管腳聯結起來。因此，電子管第一個管腳應當與接地電路相聯結(通常是燈絲電池的負極)。

4-10. 怎樣製造 6E5C 電子管的支架？

無綫電愛好者

H. 拉札列夫曾提出利用膠木電燈頭作為“可見調諧指示器”6E5C 的支架。方法將燈頭內的零件拿去而將圓形電子管座嵌入燈頭內，如圖 4-6。

為了使管座能很牢地

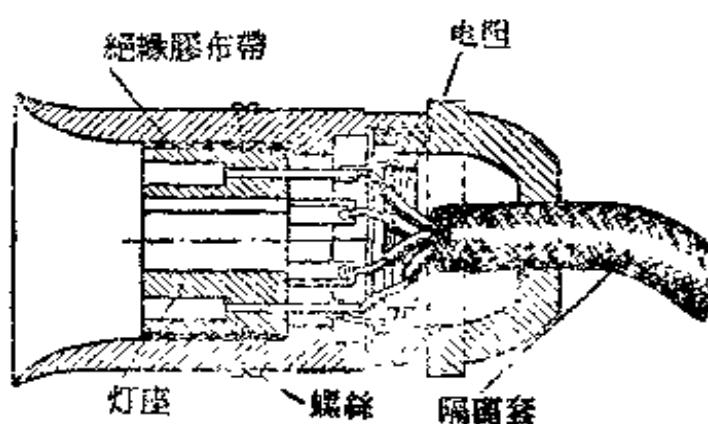


圖 4-6

嵌在灯头内，在管座上面缠绕几圈绝缘胶带，然后将管座压入灯头内。为了更加牢固起见，可以用一个止动螺钉将管座固定住。固定电阻装在灯头内。

4-11. 怎样将电子管的管身膠固在管座上？

脱落的玻璃管身可以用普通虫膠膠在管座上。这样是根本固的。

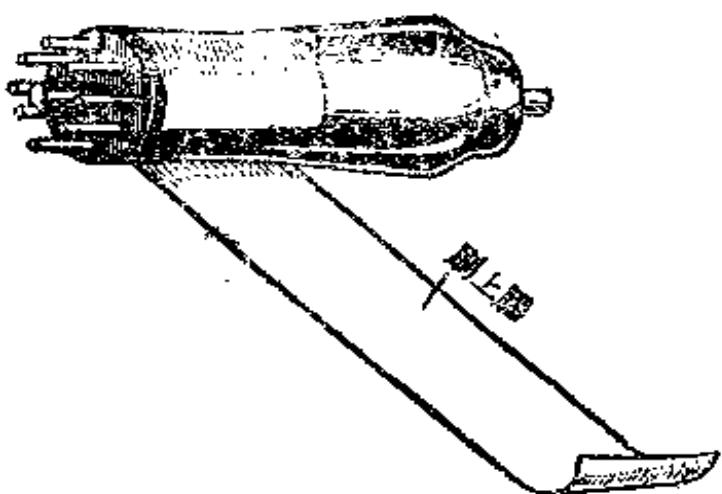


圖 4-7

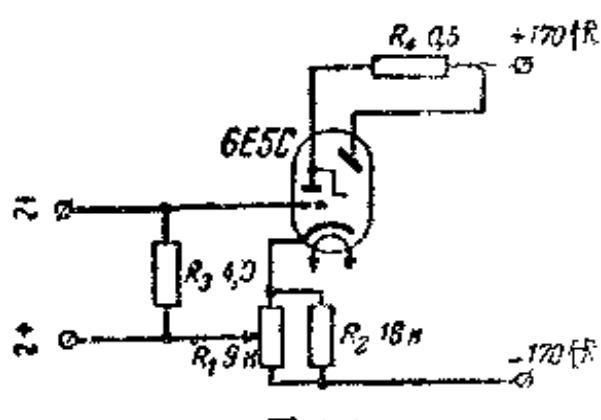


圖 4-8

4-12. 怎样将 6E5C 电子管用作电压表？

这种电子管电压表的最简单的线路图是由无线电爱好者 T. 卡林根提出的。此线路图的工作情况如下（圖 4-8）：將分压器 R_1 的滑臂調整到最上的位置，此时栅偏压等于零，电子管上的阴暗部分最大（規定为电压表零点）。当被測量的电压加到 6E5C 的栅極上时，此陰暗部分就縮小。当被測电压达到一定

脱落下来的管身也可以用下述方法牢固地膠合在管座上。剪一小紙条，紙条的宽度要能把管座和管身各包上一半。紙条的一面塗上膠水，然后將电子管放上，并紧紧地卷起来即可（圖 4-7）。

数值时（这要看屏电压高低而定），阴暗部分变成一条细线。例如，当屏压为250伏时，阴暗部分变成一条细线时的栅压为-8伏。如果加到栅极上的被测量电压小于-8伏，则阴暗部分不会完全消失。在这种情况下应调整 R_1 ，以便加给栅极更大的负压，使电子管的阴暗部分变成一条细线。这样，分压器 R_1 的滑臂的位置可以刻成被测电压的伏数而作为电压表的度盘。

交流电压也可直接加到电压表的同一接线柱上，利用6E5C电子管的栅极—阴极部分进行整流。结果栅极获得负电位，阴暗部分缩小，缩小的程度要看被测量的交流电压的大小而定。利用分压器 R_1 亦可将阴暗部分缩小到等于一根细线。所以 R_1 的位置也可刻成交流电压的伏数作为度盘。

上述测量方法能大大地简化电子管电压表的线路。因为在阴极电路中只有一个可变电阻，它同时用来调整电压表的零点和测量电压。此外，此线路在测量交流电压时可以不附加整流元件。

测量的准确性在很大程度上取决于整流电压是否稳定，因此在线路中最好采用稳压器。如无稳压器，则电源电压可用6E5C电子管本身来监视。为此，在调整电压表的零点之前，应设法使分压器 R_1 的滑臂移动到最下面的位置时，电子管的阴暗部分变成一根细线。利用自耦变压器调整电源电压，就可以达到这个目的。然后，再调整电压表的零点。

由于电压表的输入电阻很大，因此可用此电压表测量无线电线上任一部分的电压和检查自动音量控制(APV)的工作。这种仪表还可以用作槽路谐振指示器。

利用分压器，可以扩大被测电压的量程。

第五章 業余無線電收音机和放大器线路及符号

5-1. 如何选择外差式收音机的中频（110千週或460千週）？

中频 f_{np} 的数值对外差式收音机的接收质量有很大的影响。中频越低，中频放大器的工作就越稳定。但从另一方面說，中频越高，收音机的输入装置就越簡單。

为了說明这一点，必須指出，中频信号是在本地振盪器的頻率与外来信号的頻率相差 f_{np} 的情况下在收音机的变頻器中获得的。中频信号可以在兩种情况下获得：1) 外来信号的頻率低于本地振盪信号的頻率；2) 外来信号的頻率高于本地振盪信号的頻率。因此，在本地振盪器調諧电容器的任一位置上，收音机都可能同时收到兩個其頻率相互差 2个中频数值($2f_{np}$)的电台的信号。为了避免这种情况，这两个电台中的一个电台（所謂鏡頻干扰电台）的信号应在輸入电路中削弱。

当其他条件相同时，对称波道的相对去諧越大，也就是說， $2f_{np}$ 值与“輸入回路”所調諧的頻率的比值越大，则鏡頻干扰电台信号被削弱的程度就越大。

如果收音机的中频等于 110 千週，則在接收短波时，用簡單裝置是不可能將鏡頻波道的信号加以很大削弱的。仅在收音机沒有短波波段的情况下才能采用 110 千週。在这种情况下，收音机对頻率相近的电台有良好的去諧能力，也就是說，对隣近电台有很好的選擇性。

● 我國一般用的中頻是 465 千周——譯者

具有短波波段的收音机，其中頻最好選擇為 460 千週。

5-2. 很高的中頻，例如 1900 千週，有些什麼优点？

提高中頻的頻率，可以使所接收訊號的頻率與鏡頻干擾電台的頻率相差更遠。這樣就便於與鏡頻干擾電台鬥爭，可以採用更簡單的變頻電路。

當中頻為 1900 千週時，鏡頻干擾電台一般是在廣播波段範圍之外的，因此可能有的鏡頻干擾電台就大大的減小了。如果用一般中波和長波波段（1500—150 千週）工作，則當中頻為 1900 千週時，接收上述波段的收音機的本地振盪器應當調整在 2050 ($150 + 1900$) 千週到 3400 ($1500 + 1900$) 千週的範圍內。當本地振盪器這樣調諧時，鏡頻干擾電台的頻率將在 5300—3950 千週的範圍內，也就是說是在 57—75 公尺的範圍內。但用此波段工作的電台是很少的。

在收音機的輸入端安置一個固定低通濾波器，使頻率在 2000 千週以下的信號可以通過，而頻率高於 2000 千週的信號則被其阻止，這樣就可以完全壓制鏡頻干擾電台。由於接收機的輸入回路是不調諧的，因此調諧只用本地振盪器的可變電容進行。這樣一來，收音機的構造就可以大大簡化，各回路之間也不需要同軸調諧。

將長波和中波波段合併起來也可使收音機構造簡化。當中頻很高時，這是容易辦到的，因為本地振盪器的頻率只是在 3.4—2.05 兆週的範圍內變化，也就是說，僅變化 1.6 倍。

在著名的“РЛ-4”式業余收音機的線路中，採用的中週是 1.9 兆週，這就可以製造非常簡單的兩管超外差式收音機，可接收長波、中波和短波。

5-3. 設計中頻高的收音機有那些困難？

中頻一提高，收音機的放大率就要降低，其波段也要無益

的增寬，因而使收音机对隣近电台的选择性降低。

5-4. 在中頻高的超外差式收音机中，怎样防止选择性变坏和放大率降低？

为了防止上述缺点，可以采用正回授电路（用独立的旋鈕調整），如“PМ-4”式收音机中所裝置那样。在某些情况下，例如当需要有特別高的選擇性和灵敏度时，在短波收音机中需进行兩次变頻。

5-5. 兩次变頻的收音机的线路是怎样的？

在兩次变頻的收音机中，第一变頻器是在預选器的后面。在此变頻器的屏極电路上联有調諧于第一中頻（1.2—5兆週）的回路或帶通濾波器。在某些情况下將此中頻信号加以放大，然后才加到第二变頻器的輸入端，此变頻器將信号的頻率加以降低（例如降低到460千週）。第二变頻器的后面是第二中頻放大級、檢波器和低頻放大器。

在此种线路中，第一中頻有助于与鏡頻干扰作斗争并可以簡化預选器的线路；第二个頻率低的中頻是用以获得足够的放大率和对隣近电台的良好的选择性。

5-6. 收音机采用按钮調諧有何方便之处？

按钮調諧能大大地加速和簡化收音机的操縱，因为不需要轉換波段开关和旋转調諧旋鈕，而只消一按按钮就可把收音机从一个电台轉換到另一个电台。

在按钮調諧的收音机中，不需要可变电容器，因为对这一或那一波長的調諧預先已用鐵粉心調准好了。使用鐵粉心可以均匀地調整整个波段的頻率。

在按钮調諧的收音机中，在某些情况下可以不要調諧刻度盤。

5-7. 在那些收音机中应当采用按钮調諧?

用以接收本地电台的一切收音机，最好都采用按钮調諧。这种收音机能可靠地接收3—4个本地电台或音量大的外地电台。这种收音机通常有两个波段：長波波段和中波波段。

5-8. 固定調諧機構，除按钮外还有那些?

用以接收本地电台的簡單收音机中，除用按钮轉換機構外，通常也采用波段轉換开关。

5-9. 怎样稳定本地振盪器的屏压，使电源电压变动时不影响工作?

业余無綫电爱好者B.伏尔科夫提出用“跟踪”霓虹管或TH-4形霓虹管来稳定本地振盪器的屏压。

有許多 6A8 和 6A7 的线路都使用这种稳压器。

用 6A8 电子管按照負导管线路原理裝置的本地振盪器，其工作性能最好（圖 5-1）。

电源是在濾波器扼流圈前取得，这有助于本地振盪器工作的稳定性。当電網中电压变化范围为±15%时，本地振盪器的

工作不会受破坏。甚至工作于 18 兆週时，电台也没有“滑落”現象。

5-10. 中頻能否采用回授?

中頻采用回授能提高收音机的灵敏度。

回授裝置线路如圖 5-2 所示，此线路

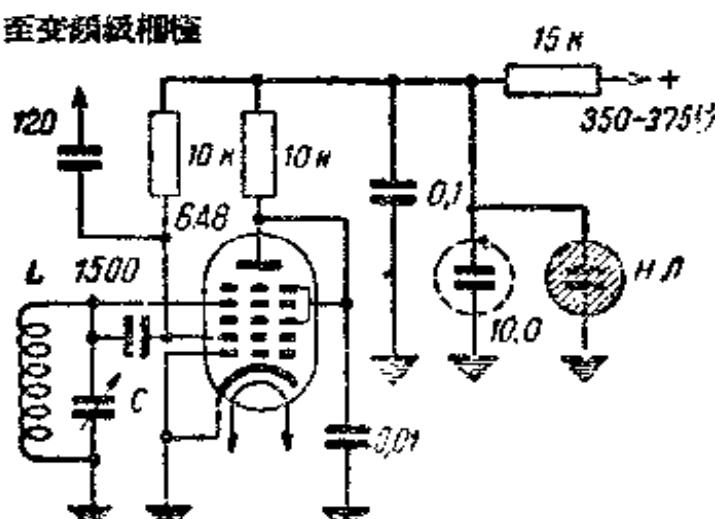


圖 5-1

是由 B. 康士坦丁諾夫斯基提出的。

在中頻變壓器的繞圈筒上繞上回授線圈 L_3 。此繞圈的一端與公共負極聯結，另一端通過斷流電容器 ‘’與中放管的陰極聯結。

回授線圈應儘量靠近線圈 L_2 。它們之間

的距離不应当改變。增加可變電阻 R 的阻值時，收音機應當產生振盪。如果沒有產生振盪，則應當將回授線圈的兩個接頭調換一下，並選擇適當的可變電阻 R 。

線路各零件的數值是根據實驗決定。在 5 灯的超外差式收音機中，B. 康士坦丁諾夫斯基建議採用：回授線圈 L_3 由 25 圍直徑 0.15 毫米的雙線包綫繞成；可變電阻 R 為 30 歐姆；電容器 ‘’ 為 0.1 微法。

可變電阻的調整旋鈕可以安放在收音機的後面。

5-11. 是否有办法克服“干涉”干扰的方法？

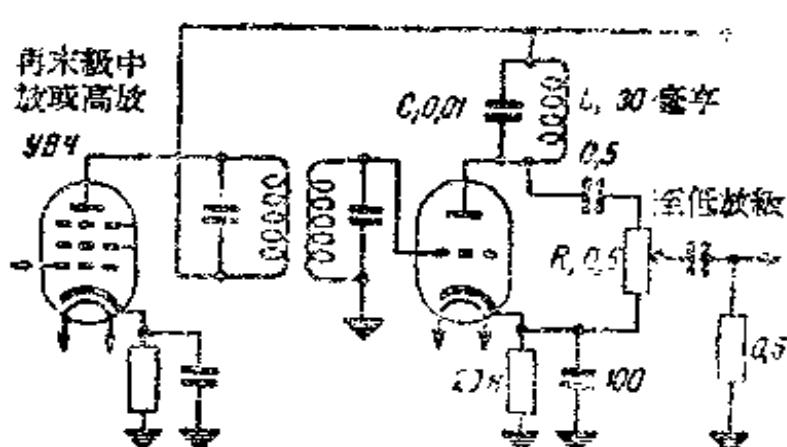


圖 5-5

用具有高中頻的超外差式收音機接收時，由於電波的干擾而產生的干擾是很強烈的。這種干擾表現為噠聲，要克服它可采用業餘無線電愛好者契爾雅福斯基所

提出的线路（图5-3）。

此线路由于在屏极电路中采用了与干涉频率准确调谐的 L_1C_1 振荡回路，因此能减弱干涉噪声。线圈 L_1 的电感量应当是可变的（例如，调整线圈的圈数或铁粉心）。

屏极和阴极负载上所产生的电压彼此间有 180° 的相位差。当电子管的内阻和分压器 R_1 的两臂组成的电桥完全平衡时，频率与 L_1C_1 回路的谐振频率相同的信号输出就会被大大的削弱。当信号频率高于或低于回路的谐振频率时，屏极电路的阻抗很小，因此对输出电压的大小不会产生显著的影响。干涉信号被削弱的程度取决于回路 L_1C_1 的品质因数和电子管的极间电容。

5-12. 怎样在超外差式收音机上装光学调谐指示管6E5C？

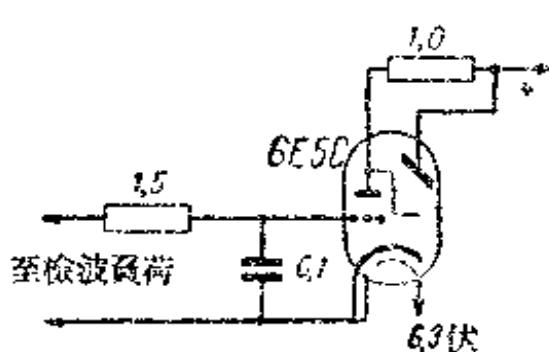


图 5-4

在交流收音机上装调谐指示管 6E5C 的方法如图 5-4 所示。

5-13. 怎样提高光学调谐指示管的灵敏度？

业余无线电爱好者 O. 查索夫提出一个提高光学调谐指示管的灵敏度的非常有效的线路（图 5-5）。

此线路很简单，除稍微改变一下回路的联接外，不需要作任何调整。此线路需要使用双二极管——三极管或双二极管——五极管閒着不用的二极管部分的屏极，在电子管少的收音机中通常都采用这种复合管。

利用閒着的二极管的屏极按照并联线路检波。此检波器的负载电阻 R_2 不是接地，而是接到主二极管的负载 R_1 上。以前调谐指示管栅极的控制电压是从 A 点或 B 点经过单独去耦

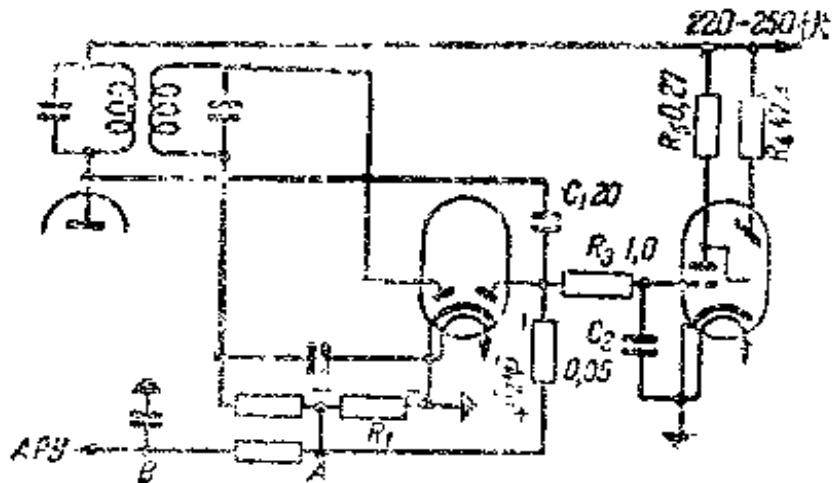


圖 5-6

合电路而来。現在，此电压上又加上負載电阻 R_2 上的电压。圖中电阻 R_1 和 R_2 上的电压極性符号可以清楚地說明这一点。因为此处直流分量的电压是由兩個二極管檢波后而合成的，因此調諧指示管的灵敏度可提高 1.5-2 倍。

調諧指示管螢光屏的高压不是直接接高压，而是經過降压电阻 R_4 的，因此螢光屏的亮度稍微減低，但螢光層的使用期可显著地增長。如果螢光屏上直接加 220-250 伏的高压，則經過几个月的使用后，螢光屏的亮度將要显著地降低。

联上电阻 R_4 ，約能提高調諧指示管的灵敏度 1-2 倍。这有兩個原因：第一，当螢光屏上的电压降低时，真空管本身的灵敏度就提高；第二，当栅極上加上控制负电压时，由于总电子流在屏極和螢光屏間重新分配，螢光屏电路上的电流增大，而使螢光屏电阻上的电压降提高。因此当栅極上加有控制电压时，屏極和螢光屏間的电位就得到更好的均衡，也就是說指示管的灵敏度更提高了。

在不能采用附加檢波器的收音机中，可以只使用电阻 R_4 ；这可以把普通綫路中的指示管的灵敏度約提高兩倍左右。

5-14. 光學調諧指示管的正常工作被破壞的原因可能有那些?

調諧指示管柵極上的負壓是从二極管檢波器的負載電阻經過電阻 R_3 (約一百萬歐) 加來 (圖 5-6)。通常指示管柵極電路的聯結點位於 R_1 和 R_2 之間，如果 R_2 的數值由於使用時間過久而增大，則加到柵極的負偏壓將減小，調諧指示管几乎會停止工作。

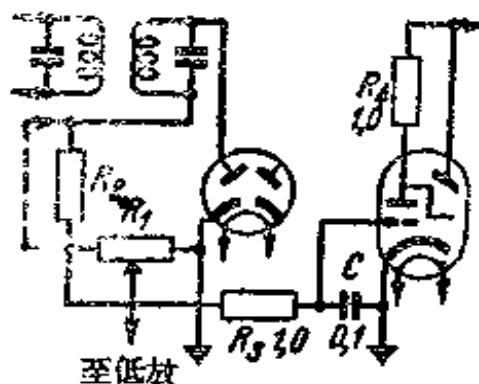


圖 5-6

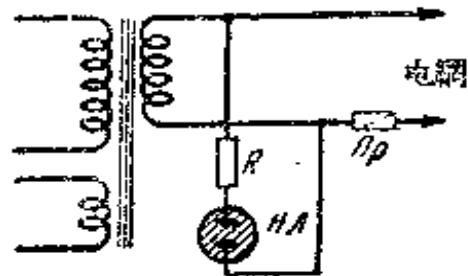


圖 5-7

這時可以將調諧指示器的柵極電路暫時聯結到電阻 R_2 的上端 (圖 5-6 虛線所示)，以檢查指示器的工作。如果這樣聯結後，指示器工作正常，那就証實電阻 R_2 的數值是增大了。在這種情況下，應當測量一下該電阻的阻值，如果它超過電路規定的數值，則應更換之。

雖然上述情況產生的機會最多，電阻 R_3 和 R_4 不正常 (其阻值增大)或電容器 C 短路很少發生，然而當指示器的正常工作被破壞時，這些零件都應當加以檢查。

5-15. 在沒有刻度盤照明燈的交流收音機中，可否將霓虹管用作接通指示燈？

霓虹管 MH-3 的發火電位是 60 伏，電流約 3—4 毫安。這種電子管可以接到收音機上當作接通指示燈使用。其電源可直

接从电压 127 伏的市电經一降压电阻取得，也就是从电源变压器的初級繞圈取得。

綫路联結方法如 5-7 所示。串联电阻 R_1 的数值（約 20-30 千欧）是用实验方法选择，以能够保证灯泡有中等亮度为原则。

5-16. 低頻放大器中是否需要自动音量控制？在什么情况下需要？

自动音量控制主要是在下列情况下采用：录音机中（录语言时）；在调度通信或放大演说者的语言的设备中。

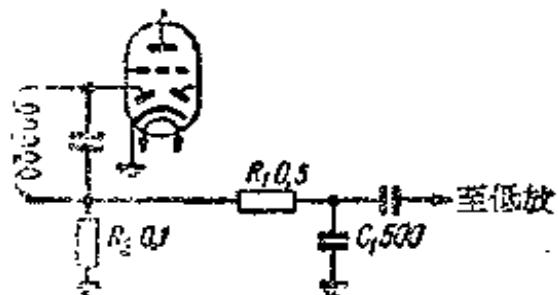


圖 5-8

5-17. 怎样降低超外差式收音机输出杂音？

圖 5-8 是一个对最高调制频率周期的平均值起反应的检波器线路图。在此电路中 R_1 的阻值比 R_2 大好几倍。因此脉冲干扰讯号来不及将电容器 C_1 充电到最大值。输出端的电压永远保持着一个平均数值，也就是说，约等于没有干扰的纯粹信号的电压。

此种检波器在与“记录”牌收音机的线路相似的 5 灯超外差式收音机中采用。各零件的数值如圖 5-9 所示，这是以最高调制

频率 4000 频工作而选择的
(全苏标准 5651--51 规定
2 级收音机的频带范围为
100-4000 频——译者)。检
波器输出端电压的减低可用
增大低频放大来补偿。试用
时，是采用室外天线。

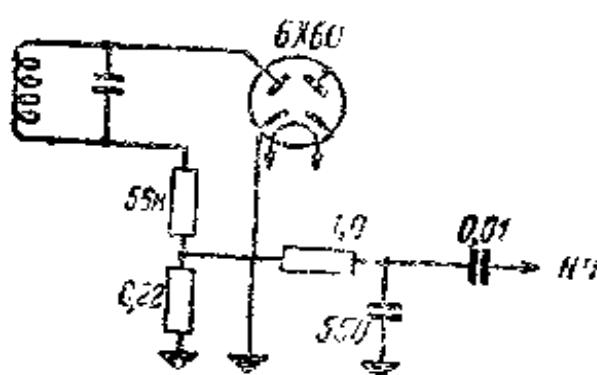


圖 5-9

采用这种检波器，能很

好地克服任何超外差式收音机工作时所产生的噪声。收听中波时，天电干扰和工业干扰几乎完全听不到；而采用普通检波器时，由于干扰的关系，收听远方电台是不可能的。

5-18. 在收音机的输出端采用两个并联的电子管有什么优点？

两个同号电子管并联在一起，其性能就等于一个互导增加一倍而内阻则减小一倍的电子管。这样一来，就可使输出级的品质提高，输出功率增大。

在不多加中间级而欲提高输出功率的情况下，在收音机的输出端使用两个并联的电子管是很适当的。

然而在输出端将两个电子管并联也有许多缺点，因此通常都采用推挽式。

5-19. 阴极输出器是什么？

负载联接在阴极电路上的放大级叫做阴极输出器（图5-10）。

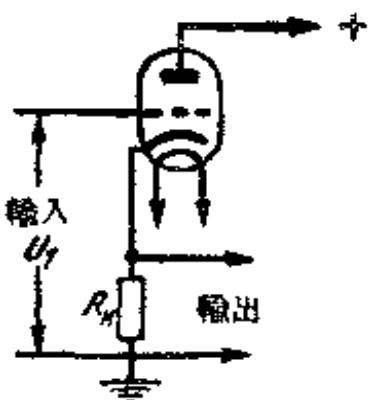


图 5-10

在一般变阻级中，输出电压的相位与输入电压的相位相反（相位差为 180° ）。在阴极输出器中，输出电压 U_2 的相位则与输入电压 U_1 的相位相同。在阴极输出级中，输出端的交流电压“跟随”着输入电压的相位，故也叫阴极跟随器。

阴极输出器是具有百分之百电压负反馈的单级放大器。它的输入阻抗很小，频率特性优良，输出电压受负载改变的影响小。

5-20. 阴极输出器能否采用一般的输出变压器，还是需要特殊的变压器？

如果具有阴极输出器的低频放大器的频带宽度为5000—

8000 遷，則其陰極輸出器可采用普通的輸出變壓器。

當放大器的頻帶寬度較寬時（10000—15000 遷或更高），必須採用特殊的輸出變壓器。

5·21. 當用炭精送話器而不用電池和送話器變壓器時，應怎樣聯接？

業余無線電愛好者B.契雅福斯基曾提出一種既不需要送話器電池也不需要送話器變壓器的炭精送話器線路。

該線路（圖5-11）的工作方法如下。雙三極管的一半用作柵極接地和陰極輸入的放大器。炭精送話器就聯接在陰極和屏壓電源的負極之間。送話器工作所需的電壓由該電子管的屏流取得。

低頻電壓從屏極負載電阻上取得，經斷流電容器加到另一個電子管的柵極——即雙三極管另一半的柵極。放大後的音頻電壓是從此三極管的屏極取得的。輸出電壓的數值足夠推動末級電子管。如果輸出級聯接成推挽線路，則在此三極管的屏極電路上應接級間變壓器。

在此線路中可以使用雙三極管6H8C或6H9C(6SN7,6SL7,6H11或6H21——譯者)。也可以使用兩個2C2C,6C5及其他類型的電子管。送話器可採用ME,LB或“調度”式電話機的送話器。

5·22. 送話器可否聯接到無線電收音機拾音器的插孔上？

業余無線電愛好者經常把送話器接到拾音器插孔里，把自己的收音機用作語言放大器。


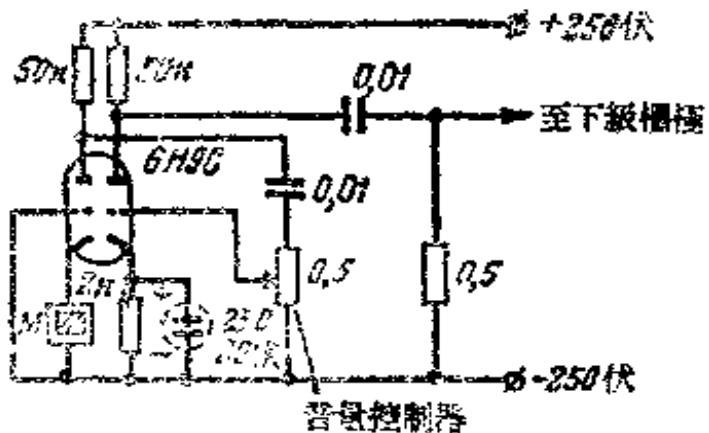


圖 5-11

当沒有送話器變壓器時，炭精送話器可以接業余無線電愛好者

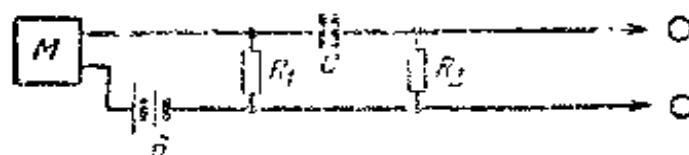

B. 烏伐 洛夫建議的線路(圖5-12)聯接。

圖 5-12

電阻 R_1 的阻值

應根據送話器 M 和電池組 B 的類型選擇， R_1 的數值應比送話器電阻約大一倍，也就是說，約等於200—400歐。電阻 R_2 (10千歐)作為電子管的柵漏電阻。電容器 C 的容量為2微法。電阻 R_2 與拾音器插孔之間的聯線是兩根長度不超過1—1.5公尺的絞合線。

電阻、電容器和電池組(三個干電池)最好都安裝在一個帶接線柱的小匣里。此裝置構造緊湊，制作簡單，其頻率特性亦足以清晰地發送語言。

5-23. 那一種音調(色)控制線路能在較大的範圍內調整高音和低音？

這種控制線路(圖5-13)是業余無線電愛好者B.朱卡基涅提出的。它是用6C5或6F7電子管工作。

用6F7電子管工作時，電阻 R_1 的阻值為40千歐，電容器 C_1 的容量為0.25微法， R_4 的阻值約為1400歐(此電阻的阻值必須使柵偏壓達到2伏)。

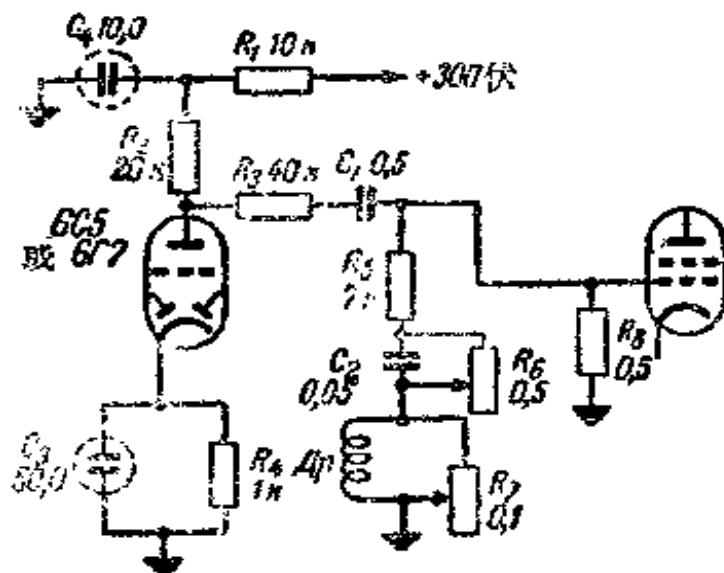


圖 5-13

电阻 R_3 仅在可变电阻 R_2 在最下端位置有中断，因而栅极电路和阴极将断路时才使用。

扼流圈 A_p 纱在木架子上（用 0.07—0.1 的漆包线绕约 12,500 圈）。扼流圈可以用任何类型的，只要它的电感量达到 1—1.2 亨。级间耦合电容器 C_1 不应有漏电。

5-24. 怎样用高阻值可变电阻来调整音调？

用阻值很大的可变电阻（0.5—1 兆欧）调整音调是很困难的，因为只有当可变电阻几乎完全旋出时，调整才会生效。

业余无线电爱好者 K. 雅呈科 建议

按图 5-14 联接，使它的总阻值减小。

在这种情况下，当滑臂在中间位置时，电阻 R 的阻值为最大，并等于其总值的 $\frac{1}{2}$ 。例如，如果我们用 0.5 兆欧的电阻，则其最大值将仅等于 125 千欧。因此，当滑臂在中间位置时，收音机的高音较强；当滑臂向上或向下移动时，电阻的总数值逐渐减小，与此同时高音将慢慢降低，相对地低音将较强。这样连接时，调整是相当均匀的。

5-25. 那一种音调控制线路能均匀平滑地和在较大的范围内调节低频放大器的频率特性。

业余无线电爱好者 A. 沙金尼曾提出一种能在较大范围内调节低频放大器频率特性的线路（图 5-15）。

调节网路由电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 和电容器 C_1 、 C_2 、 C_3 组成。它能保证音调自然和削弱杂音。

调节网路和接线应当慎密地加以屏蔽。最好把它们放在一个屏蔽盒里。电阻 R_1 是控制高音的，而 R_4 则是控制低音的。

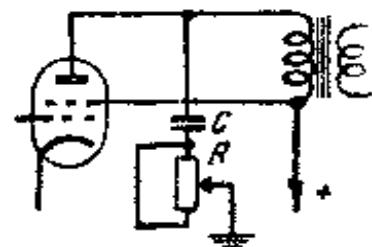


图 5-14

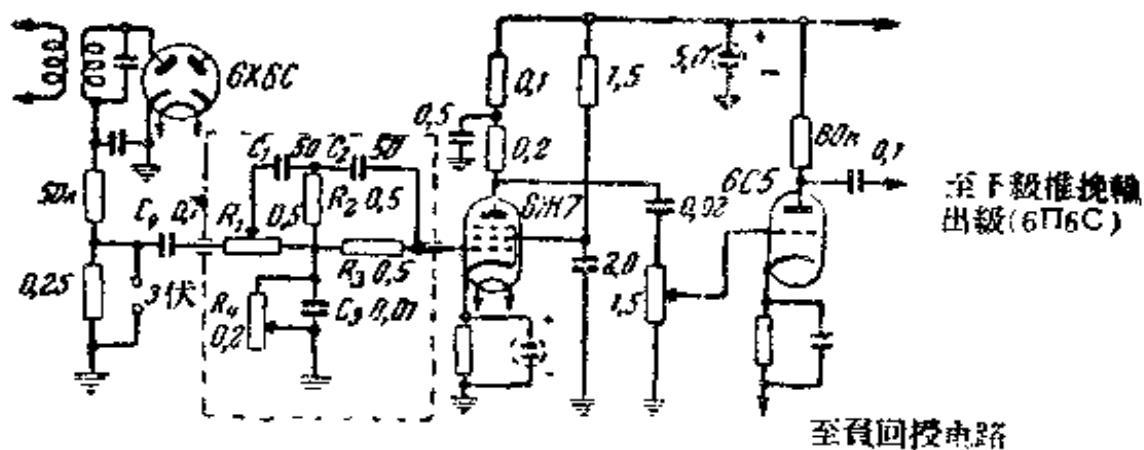


圖 5-15 (圖中 6H7 可用 6J1 代)

5-26. 为了削去高音时使响度不会减弱，而低音也不致“闷塞”，应当采用那一种音調控制线路？

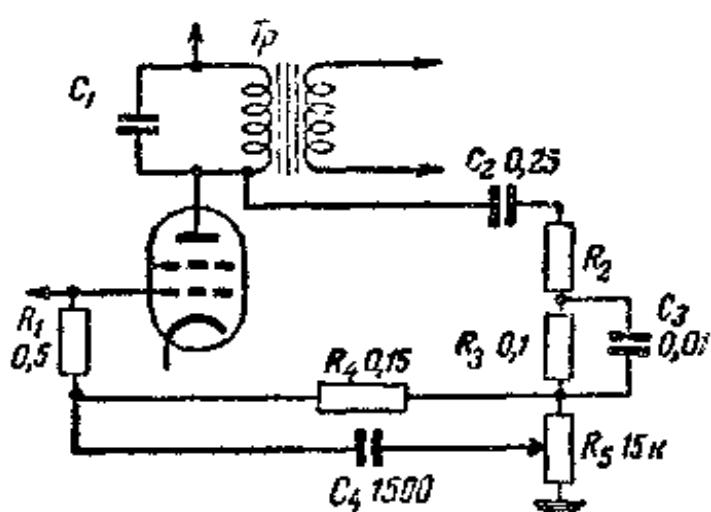


圖 5-16

b. 朱卡金尼曾提出一种能满足上述要求的线路。此线路是依据负回授的原理工作的。网路 R_3C_3 用来提高低音（经验证明，用不着采用可变电阻），而网路 C_4, R_4, R_5 则用来提高高音。音调控制是用可变电

阻 R_5 来实现。

电阻 R_2 (20—100 千欧) 的阻值用试验方法根据所希望的负回授的大小来选择。电容器 C_1 (3000—5000 微微法) 的容量决定于输出变压器 T_p 的频率特性。但此电容器并不是在任何情况下都需要。仅当末级的音调显著地“过尖”时，才接上此电容器。

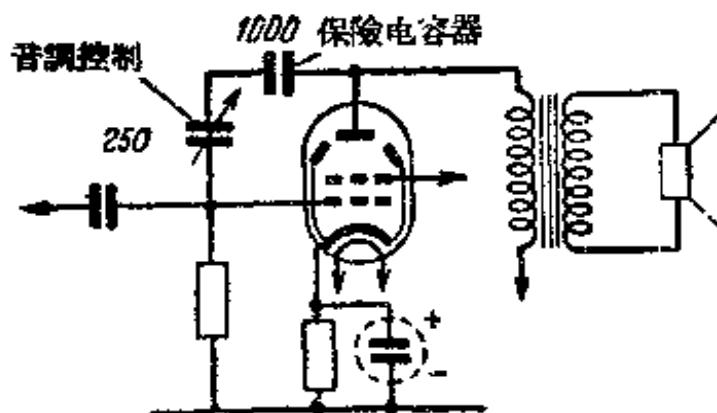


圖 5-17

采用負回授能使音調自然逼真，此外还能显著地降低末級的非線性失真。

5-27. 不用可变电阻而用可变电容器来做音调控制器可以吗？

用可变电容器来调整音调也可以的。为此

最好采用固体介质的电容器，其联接方法如圖 5-17 所示（联在输出级电子管的屏极和栅极之间）。音调控制（高音减弱）是利用负回授电压经此电容器加到电子管的栅极而实现。

此线路是业余无线电爱好者 G. 鲁特科夫斯基提出的。

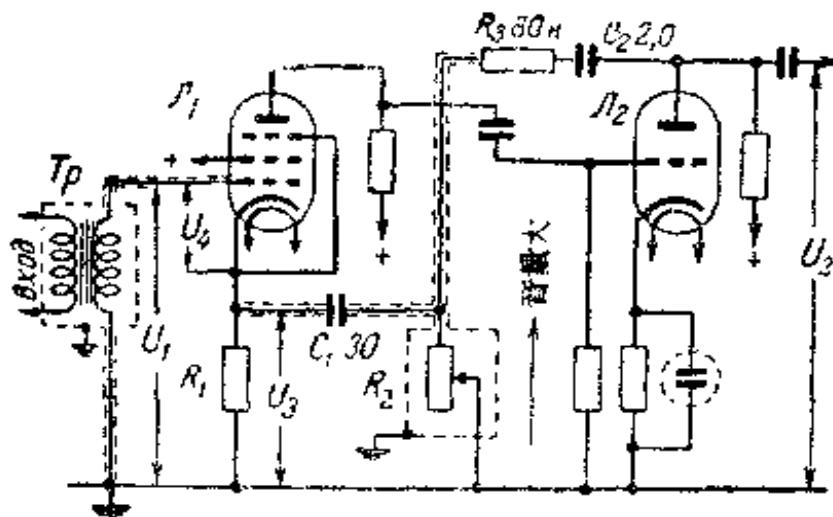


圖 5-18

5-28. 在放大率很大的放大器中，放大率是怎样控制的？

业余无线电爱好者 K. 伊凡诺夫提出了一种控制此种放大器的放大率的线路，如圖 5-18 所示（此线路中只画出放大器的头两級，在它们后面还有更多的級）。

在此線路中，电子管 J_1 極板上的交流电压的值將是隨着加于栅电路上的負回授电压的大小而改变的。負回授电压自电子管 J_2 的屏極經 C_2 、 R_3 、 C_1 加到电子管 J_1 的輸入端（另一端加到陰極）。在电阻 R_5 上产生的負回授电压 U_3 加到放大器的輸入电路，其相位与作用于輸入变压器 T_p 的次級綫圈端子上的信号电压的相位相反。因此，加到第一电子管栅板和陰極之間的交流电压 U_4 將小于 U_1 。改变可变电阻 R_2 的阻值就可以改变电压 U_3 的值，从而調整放大量。当可变电阻 R_2 的滑臂向下移动时，加到輸入电路上的負回授电压 U_3 將增大，放大率將相应地減小。同时負回授还能減小杂音和失真。

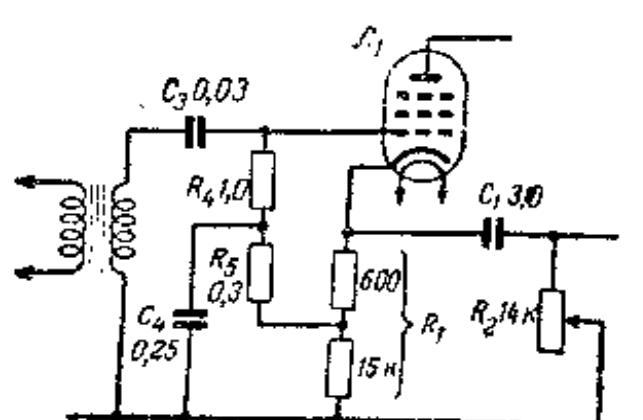


圖 5-19

当訊号电压很小时或音量控制旋鈕放到音量小的位置时，“訊号杂音比”將較大，这是此种控制方式与普通音量控制器不同的地方。

这种線路的另外一个优点是当輸入电压的变动很大时（約为1:3000），

它能使輸入电子管不致产生过负载。

在音量控制器的电路中接上电抗元件（ L 、 C ），就可以实现音量的“生理”（补偿的）調整，这种調整是符合于人类耳朵在各种音量时的灵敏度特性曲綫的。

采用此線路时，可以將整流器和放大率很大的放大器安装在同一个机盤中。一般放大器的輸入电路是按照圖 5-19 的線路安装的。因为陰極电阻 R_1 兩端的总电压很大，偏压只是从它的一部分上取得。

回授电路所使用的零件的数据如圖 5-18 和 5-19 所示，在放大器的第一級可以采用电子管 6Ж7，第二級可以采用三極管 6C5。

回授电路和音量控制器本身都应当加以周密的屏蔽。

5-29. 在公共的負極电路中，偏压电阻是用几个电 阻串 联而成好呢，还是用一个有分接头的公共电阻好？

有分接头的电阻在工厂大量生产的收音机中采用，在这种收音机中所有零件的数值和工作状态是一次就选定的。在这种情况下，使用有分接头的电阻可以简化裝置，加速裝配的時間，从而使收音机的价格便宜。在需要进行調整的業余無綫电爱好者们的收音机中，则采用几个固定电阻串联較宜，因为它比有分接头的綫繞电阻容易選擇。

此外，还应当注意的是，在公共負極电路中，用几个电阻串联起来做偏压电阻只是在电池收音机中才适宜。因为在这类收音机中不可能有其他获得偏压的裝置。但在交流收音机中，偏压电阻最好联接在每一电子管的陰極电路上。在这种情况下，选择电阻比在采用电阻串联網路的情况下容易一些。因为当一个电阻的阻值改变时，不需要相应地改变其他电阻的阻值。

5-30. 在灯絲串联的收音机中，例如在 РЛ-4 收音机中，能不能用固定电容器来代替降压电阻？

这样替换是可以的，但必須注意下列事項：第一，当市电頻率为50週时，电容器的阻抗应等于附加电阻的阻值。电容器的电容量可按下式計算：

$$C_{\text{微法}} = \frac{1000000}{314 R_{\Omega}} \text{ 微法} ;$$

第二，这里只可以采用工作电压不低于 220 в 的紙質电容器，电解液电容器不能采用。

用电容器代替降压电阻是很有利的，因为电容器不会消耗能量，故收音机使用时耗电较少。例如，在“记录-47”型收音机中，接在收音机 220 伏电源电路中的附加电阻如果换用电容器（其容量等于 5 微法），则收音机从电压为 220 伏的电源所取得的功率将和用于 110 伏电源时的相同。

用电容器替换电阻时唯一的困难是，用以替换的电容器的电容量相当大。因此，仅当电源为 220 伏时才便于更换，这是因为这时降压电阻的阻值相当大，故用来更换的电容器的容量不十分大的缘故。

在电源电压为 220 伏的 РЛ-4 型收音机中，按照上式算出来的电容器的电容量等于 4.8 微法。实际上可以并联接上几个电容器，使其总电容量为 5 微法。

5-31. 怎样延长电池收音机输出级的使用期限？

K.德洛兹多夫提出一个解决此问题的简单方法。在输出级

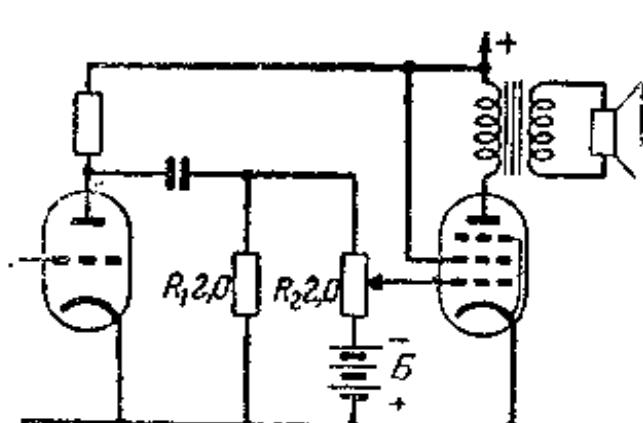


图 5-20

线路中（图5-20）将栅偏压电池组 B 与音量控制器电阻 R_2 串联起来，当音量控制器 R_2 使放大量减小时，输出电子管栅极上的负偏压增大，屏流减小。

由于电池组 B 的负载电阻很大 ($R_1 + R_2$)，因此其放电电流非常小（总共只几微安）。因此，如果偏压是用 K 5C-JI-035（手电筒电池）供给，则这种电池组的使用时间将决定于它们的能保存的期限。

采用 2П1П 型电子管时，电池组 B 的电压应为 9 伏左右，采用 CO-244 型电子管时，约为 4.5 伏。当滑臂放到最上位置

时，电池組 E 电压的一半將加到栅極上；当滑臂放在最下位置时，电池組的全部电压都加到栅極上。

在收听本颶电台时为了避免严重失真，在收音机中应当有良好的自动音量控制裝置或其他灵敏度限制器。

5-32. 二灯电池收音机的小型电子管的灯絲怎样联接較好，并聯呢或是串联？

如果此收音机中不需要有时用二管工作，有时用一管工作的話，則灯絲以串联为宜。这种收音机电子管的灯絲，实际上，只需用兩個干电池串联供电即可。电子管这样联接时和在这种状态下工作时，灯絲电池的电流總共只60毫安左右。此电流很小，因此电池將不会产生过載現象，能够使用很久。

在电池电压放电到1.2伏以前，收音机能正常工作。当电池电压不够1.2伏时，可用一个新电池与兩個已放过电的电池联接起来。三个电池的总电压約为3.8伏，也就是说，不超过灯絲所需的額定电压。只要头兩個电池的每一个电池都沒有放电到电压低于0.7-0.8伏，收音机都可以用此电池組工作。大家知道，电池放电到此电压时，能給出最大的容量，因此在二灯收音机中这样联結电子管是很有利的。

如果收音机中有一个和兩個电子管工作的轉換开关，則將灯絲串联是不方便的，因为在轉換时，必須把灯絲电池轉換到較低的电压，要不然一个电子管將被燒老。

5-33. 不用电压表怎样調整收音机的电压？

用手电筒的小灯泡 I (2.5伏 \times 0.075安) 和固定附加电阻 R_0 構成的电压指示器可以代替电压表檢查收音机的电压(此方法是A.菲尔斯堅貝格提出的)。

固定附加电阻的值应选得：当收音机电源电压为額定值时（“祖国”牌收音机的額定电压是1.9-2伏），灯泡 I 的灯絲稍

稍發亮。在此工作状态时，上述灯泡消耗的电流约为 25 毫安。

有了这样一个簡單的指示器，就可以用灯絲可变电阻 R 足够准确地調整收音机所需的电压。电阻 R_o 的阻值是这样选择的：在收音机的端子上联一直流电压表，借可变电阻 R 將它的指針調整到 1.9—2 伏的刻度上。然后按圖 5-21 联接灯泡 J 和电阻 R_o ， R_o 的阻值应当使灯泡的灯絲稍稍發亮（开始發亮）。此时，只要調節可变电阻將电压稍稍的減小，灯泡就要熄灭；

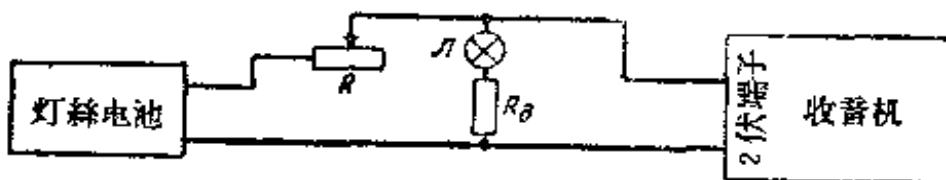


圖 5-21

反之，只要收音机端子上的电压稍稍增大，灯泡就很亮。利用这个簡單的指示器，就可以借助可变电阻非常准确地保持收音机端子上的需要电压。

在用自耦变压器来調整电源电压的交流收音机中，使用这种指示器也能获得很好的效果。

第六章 收音机的調整及故障檢查

6-1. 怎样找寻收音机故障的原因？

首先应当設法肯定电子管有沒有毛病。为了这个目的，最好有一套后备电子管，或者利用另外一架正常工作着的收音机上的电子管。

假如电子管是好的，那么再檢查供电设备（整流器、电池、蓄电池）。在查明了整流器和电池沒有毛病后，便开始收音机本身的測試。

收音机的檢查是接通电源时进行的，并从末級开始。末級

以及低頻放大器各級的檢查，最簡單的方法是把拾音器聯接在末級上試聽。

這是很容易作的，只要用導線把拾音器并聯至末級電子管柵漏電阻上，然後用拾音器放唱片。這時，發出的聲音不可能很大，因為拾音器推不動末級。

僅僅當它完全不能工作或者發出的聲音太小時，才可以認為末級有毛病。

假若輸出級良好，那就試驗上一級。在外差機中，其檢查順序如下：檢波器，中頻放大器，本機振盪器，變頻器，最後是高頻放大器。

以這樣的順序——由輸出到輸入——也可檢查直接放大式^①收音機的各級。

試驗檢波級，最簡單的方法也是用拾音器。為此，拾音器可插到專供放唱片的插孔中。此時發出的聲音應當足夠響亮，因為有兩級參加了工作。聲音小或者無聲，這說明檢波級有毛病。

當查明是哪一級的毛病後，可檢查接至該級的每條電路，並檢查其中的各个零件。

使用高阻電壓表，可使故障的檢查工作方便迅速得多。

各級內部檢查的一般原則是鉗下可疑的零件，然後修理或者更換新的。

當故障被找到後，把收音機電源切斷，將壞了的零件修理或者更換新的，修復之處要經仔細檢查。然後再重新接通電源。

有時收音機中有若干處故障，那麼，就應逐個追尋依次修復。

檢查收音機故障的方法，大體上說就是這些。

6-2. 檢查收音機的故障，需要利用哪些儀表？

^① 我國一般稱再生式——譯者。

測量直流电压需要用直流电压表。測量交流电压需要用帶有氧化銅或者硒整流元件的电表。

檢查电路和零件用歐姆表，也能用接有电源的电压表来代替（例如串有小电池的电压表，即所謂通斷試驗器）。当測試收音机时，最好再有一个高頻振盪器，即所謂訊号發生器。

6-8. 怎样制造一个簡單的，用来調整和檢查收音机用的仪器？

圖 6-1 所示的是一个訊号追寻器原理圖，是由 M. 梗茲布魯克所提出的。追寻器是由 1K1P 型电子管联成三極管而制成。

当檢查高頻各級时，輸入接头 1 与收音机的底板联接，而接头 3 接至被測迴路。在这种情况下，电子管 1K1P 是作柵極檢波的工作。

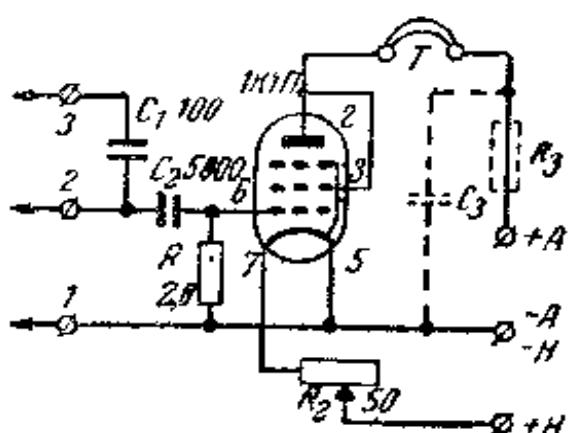


圖 6-1

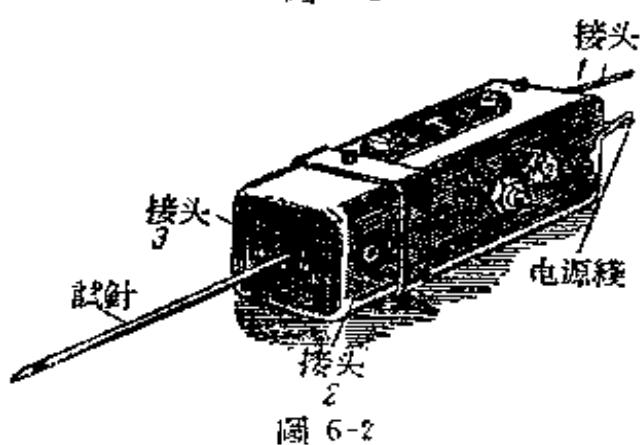


圖 6-2

在檢查低頻各級时，接头 1 与收音机底板联接，而接头 2 联至被測迴路。在这种情况下，电子管 1K1P①是作低頻放大的工作。

收音机任一级的监听，是靠接在电子管屏極电路中的电磁听筒 T 进行的。

整个追寻器（圖6-2）装在隔离罩（用中頻变压器的外壳）中，尺寸为 $65 \times 35 \times 35$ 公厘。

註① 1K1P 完全可用国产 1K2P 代替——譯者。

在隔离罩（圖 6-2）的一端嵌入一塊膠木板，而管座就固于其上。另用一帶有已鑽好兩個小孔的金屬蓋套在這一端上。在金屬蓋內，用嵌有接頭 2 和 3 的有膠木板蓋住小孔。每一個接頭是內部帶有螺旋的小銅管，在這兩管中可以旋入長的試針，用它把追尋器聯至被測電路中去。試針是用直徑 3 公厘的銅線製成的，其一端磨光，而另一端旋上螺紋。

為了使信號追尋器能正常工作，屏極電壓需 60—70 伏，燈絲電壓需 1.2 伏。

在檢查電池式收音機時，可以把它聯至收音機本身的電源。由於大多數工廠出品的電池式收音機屏壓一般大約是 100—120 伏，故屏板電池正端子與追尋器“+A”導線間應串入退耦濾波器 R_3, C_3 ，如圖 6-1 中虛線所示。電阻 R_3 應當 20—30 千歐，而電容器 C_3 為 0.1—0.5 微法。

在檢查交流式收音機時，追尋器是用電池供電的，同時屏極電壓可降至 10—20 伏，而燈絲電壓可降至 1 伏。在這種情況下，整個供電可用手電筒的電池組成。

6-4. 怎樣用訊號追尋器檢查無線電機？

以檢查《祖國》牌電池式收音機為例來說明訊號追尋器的用法。

首先應設法肯定電源與電子管有無毛病。如果電池與電子管是好的，那就可用追尋器試驗收音機。為此，首先要把追尋器的燈絲變阻器開至最大，然後將其聯至收音機電源的接線板上。追尋器“+A”導線經過電阻 R_3 聯至端子“+120”；導線“+H”聯至端子“+2”；“-A”及“-H”聯至端子“-2”。與這“+A”及“-A”端子聯接的，應當還有電容器 C_3 。

其後，開通收音機的電源，把耳機的插頭插到追尋器的插孔中，均勻的減小變阻器的電阻，使電子管 1K1D 燈絲達到

額定电压，将接头 1 与收音机底板联接。

先检查 CO-242 型电子管变频器。为此，用试针碰 管座屏 極脚上，并旋转收音机的调谐钮，用耳机查其是否一个电台也 听不到。最好把收音机调至大功率的或者其近处的中、长波电 台。如果听不到电台的工作，那么可以怀疑变频器有故障。为了肯定这点，可用试针碰到电子管 CO-242 的控制栅帽上，然 后再进行调谐。

假如这时仍然听不见播音，那么很显然，故障应该在收音 机的输入部分寻找。假如变频器是好的，便可检查中频级，首 先检查以 2K2M 管工作的第一级。为此，不要改变收音机的调 谐，用试针碰到管座的屏极脚上。这时广播的声音听起来应比 试变频级时更响。若没有声音，就说明变频器和中频放大器电 子管屏极间这段线路内有毛病。第二级中频放大也用这种方法 检查。

然后检查检波器，此机的检波作用是由电子管 2K2M 的 灯丝—屏极来完成的。为了检查高频讯号是否进入检波器 中，可用试针碰到电子管座的屏极脚上，这时广播的声音应当 较试验第一级中频放大器时更响。

当肯定了检波器是工作着后，把试针由接头 3 换到接头 2 上，并着手检查收音机的低频部分。音量调节器调至声音最大 位置，并用试针接触电子管 2K2M 的控制栅帽。这时，广播 声音的大小大概与检查检波器时差不多。

然后用试针接触帘栅极，这个帘栅极在这里是作为低频放 大三极管的屏极，故广播声音应当增大。若没有声音，一般是 由于变速变压器的初级线圈或者联在这个线圈与屏极电池正极 间的退耦滤波器毁坏而造成。

为了更详细的检查这个变压器，可用试针碰到输出级电子

通断器及其应用



圖 6-3

管的兩個柵極腳上。这时广播声音应当很大。假如声音沒有增加，那么故障应当在音調控制器中找寻。有时当接触一个电子管控制柵極时，广播听得見，而当接触另外一個时，广播听不見。在这种情况下，無疑的，交連变压器中联接这个电子管柵極的次級綫圈有断綫。因为輸出变压器的初級綫圈是由兩部分組成的，那么当用試針碰到二末級电子管之一的屏極时，如果没有声音，这說明在联接这个屏極的綫圈部分有断綫。

最后，試驗电动喇叭的音圈，为此可用追寻器的試針接触輸出变压器次級不与底板相聯的引綫，假如在耳机中广播听起来很大并很清楚，那么故障或者在喇叭音圈中，或者在接綫中尋找。

用上述方法找出綫路的故障部分后，可着手更詳細研究故障的原因（測量电子管各極电压，各电阻数值以及各电容是否漏电，檢查綫圈中有無断綫、轉換开关接触点有無损坏等等）。

註：“祖国”牌收音机的綫路圖見“广播收音机”417頁

6-5. 用一个最簡單的电表和串联一个电池及电阻（通斷器），能做那些測量？

答案見圖 6-3。

通斷器及其应用

6-6. 怎样測量超过电压表量程範圍的电压？

假若电压表是均匀的刻度，那么不必重新改刻度就可測量超过刻度盤上所示范圍的电压。

把电压表联至現有的不超过度盤範圍的直流电源上，例如联至整流器，并且測量这个电压。此后，任取一現有的电阻串联至电表上，再測量这个电压。因为在其电路中接入了附加电阻，故指針的偏轉角度將較小，亦即在同一电压下显示出較小的数值。

电阻的数值没有必要知道，而重要的仅需选一个电阻，可使得指针的偏转角度比第一次测量时小 $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ 。

然后求修正系数，即电表的第一次读数与第二次的比值。求得这个系数后，就可进行以后所有的测量（附加电阻永远接在电表电路中），只要将所量得的电表读数乘以此修正系数即可。

我们可以用量程为 250 伏的电压表，测量我们所要求的大于 300 伏的电压。

假如我们测量任一现有电源时，电表的读数例如是 210 伏。而当我们接入附加电阻再测量这个电源的电压时，这时电表的读数变为 140 伏了。那么修正系数为 $\frac{210}{140} = 1.5$ 。

然后测量我们要测的电压。假如说电表指针偏转至 230 伏的分度处，那么真正的电压就是 $230 \times 1.5 = 345$ 伏。

6-7. 在调整高频回路时，有什么简便方法？

这个工作可以用图 6-4 所示的简单仪器来完成。这个工具是用胶木、硬厚纸或者干燥的木头做成的直径为 5-8 公厘（根据回路线圈的直径）及长度为 80-120 公厘的小棒。小棒的一端固定着长度为 8-10 公厘，直径同前的铜棍。在小棒的另一端固着有一块铁粉心（铁除氧磁物），其尺寸与铜棍一样。

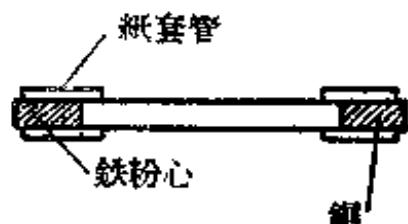


圖 6-4

假若将小棒的铜端插入回路线圈中，则线圈的电感降低。这时收音机的音量如果增加，就表示回路的电容或者电感太大了，需要减低它。

假若将小棒带有磁铁矿的一端插入线圈中，则线圈的电感即增加。若这时收音机音量增加，就表示回路的电感或者电容太小了，需要增加它。

利用这种小棒，可以决定在各波段中的每一点上，回路調整的是否良好。

6-8. 怎样檢查本机振盪器的工作？

为了檢查本机振盪器在一个波段中的任何点是否起振盪，通常可采用下述簡單方法。

在屏压电源与振盪器的屏極負荷之間串一毫安表，由它可以指出屏流的大小。然后將振盪器的栅極繞圈短路。如果屏流的数值仍然沒有变化，那就說明振盪管沒起振盪。如果振盪管正常工作，那么当振盪器的栅極繞圈短接时屏流將起变化。这个变化可能是增加，也可能是減小，这要看所選擇的振盪器線路而定。

6-9. 能否用电压表檢查本机振盪器的工作情况？

用电压表檢查本机振盪器的工作，可按照 M. 李万斯基提出的方法进行。

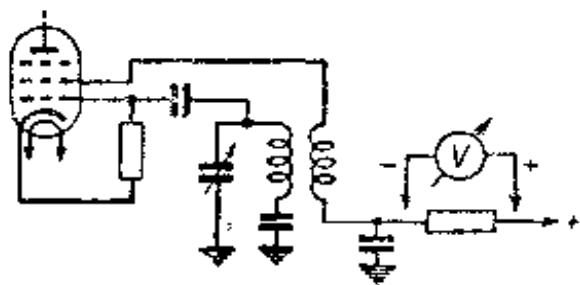


圖 6-5

使电压表与本机振盪器电路中的电阻并联，如圖6-5所示。假若將本机振盪器回路的可变电容器动片与定片短路时，电表的讀数应較电容器不短路时增加，那就說明振盪器是在工作。

此电压表应当具有每伏 1000 欧左右的內阻，量程約为 100 伏。

6-10. 不用仪器能夠檢查本机振盪器的工作嗎？

假若本机振盪器是按照栅極电路中帶有电阻的線路作成的，其工作与否（确定有無振盪，在調諧时頻率的稳定性等等）可以用电子管 6E5C 进行。为此需要把电源接到 6E5C 管

上，并且通过电阻 R_1 将其栅极与本机振盪管的栅极相联（图6-6）。当有振盪时振盪管的栅极电流会在其栅极上引起负电压。在这个电压的作用下，电子管6E5C的扇形暗影将消失。

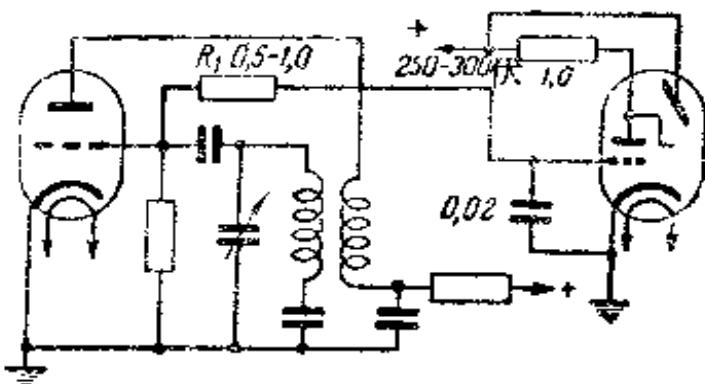


圖 6-6

为了判别起见，可以指出，当电子管6A8的三極管部份是正常工作时，可見光学調諧指示器的暗扇形，在收音机所有波段范围内調諧时应当都沒有。

6-11. 怎样稳定自制訊号發生器的振幅？

用固定电阻把回路繞圈并联，可以达到这个目的。在每个波段的較低頻率上，电阻数值是借助电子管电压表来选择的。

采用这个办法，不仅可以均衡不同波段中振盪的振幅，同时也減低了在每个个别波段內的变化。

6-12. 在調整兩級中放的收音机时，怎样消除寄生振盪？

通常低頻放大級与中頻放大級間的电容耦合是产生寄生振盪的原因。以下这些特征可說明这点。

1)振盪是以馬达声和嘯叫声的形式而出現，这种声音在波段开关和調諧鈕的任何位置都可听到；

2)当接触低頻放大器、变頻器及高頻放大器电子管的控制栅極时，振盪不中断；

3)接触中頻放大管控制栅極时，振盪中断。

为了消除上述的电容耦合，需要在底板与第一級低頻放大的电子管屏極間联一电容器（200--2000微法）。这个电容器的容量是用实验办法选定的，同时应当考虑到电容量增加会引

起較高音頻的損失。

6-13. 怎样在电子管較少的無線電收音机中正确的裝置再生以避免牽引現象？

为了防止在再生回授回路中产生“牵引”作用，应当联接一500—1000 欧电阻(R)，如圖 6-7 所示。

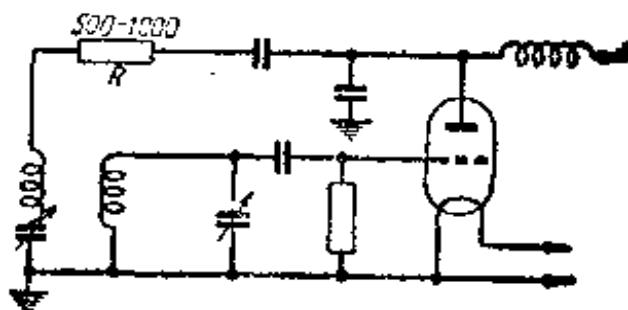


圖 6-7

对于帶有再生的綫路圖，正确选择电子管也很重要、最好选大互导的电子管。

圖 6-8 中介紹的綫路效率很好。这里檢波級是以平方律檢波而工作的，

亦即有不大的柵負压（工作于特性曲綫下面的弯曲部份）。对于上述条件、 $R_1=3$ 兆欧是最适当的。回授訊号的綫圈匝数应当是回路綫圈的 $\frac{1}{2}$ 或者 $\frac{1}{3}$ 匝。

檢波管的柵偏压大小对于振盪产生的平穩性有很大的影响。

当提高柵偏压时，此平穩性增加，但是檢波的灵敏度降低。当柵偏压为-0.4 伏时可以获得良好的結果。所需柵偏压是由联接于电子管陰極电路中的电位器 R_2 来进行的。

6-14. 怎样找寻超外差机中寄生振盪产生的原因及如何消除?

寄生振盪一般产生于本机振盪器中。其找寻的最簡單方法是測量本机振盪器的栅極电流，电流一般为0.1—0.5毫安。

檢查栅極电流，应当采用最大量程为1—1.5毫安的毫安表进行。毫安表联接于本机振盪器陰極与栅漏之間；并且电表的“正”端子要联至陰極。

工作正常的本机振盪器栅極电流不是不变的。在較低的頻率时，栅極电流的数值略微減小些。同时电流的变化不应当是突然的。假若在波段中的某一处，电表的指針突然的跳动，那便說明在这个地方产生了寄生振盪。

消除寄生振盪，可以用不同的方法。用具有大电阻率导綫繞成的回授綫圈，常可获得良好的效果。变动本机振盪器綫圈間的耦合度也是一个办法。最后，用100—1000欧的电阻串联在栅極电路中（栅極与綫圈之間）往往也可达到消除寄生振盪的目的。

6-15. 怎样联接回授綫圈？

如圖6-9所示，为联接反饋綫圈的一些不同方案。

遵照圖6-9，可以在任何的情况下正确的联接回授綫圈繞头，这样可以便于調整收音机。

圖6-9a上繪的是最簡單的振盪器綫路圖或者是再生式收音机的綫路圖，其中回授的大小是用变动綫圈的相互距离来調节。这里說明，当兩個綫圈同方向繞时，亦即回授綫圈 L_o 的纏繞像是回路綫圈 L_x 的繼續似的。假若这两个綫圈是不同方向繞成时，则二綫圈中的任一个綫圈兩头联接法应当更换一下，即綫圈 L_o 的a头应当接至电子管的屏極，而b头接至 $+A$ ，或者 L_o 的接头不变，而綫圈 L_x 的i头应当接至电子管

的栅極上，而 α 头則接至 $-A$ 。

圖 6-9,6 中繪出的是用电容器 C_0 調節回授（再生）的線路圖。在這種情況下，繞圈頭的接法仍與前面所談情況一樣。僅在 α 头的聯接上（在第一種情況下接至 $+A$ ，而在第二種情況下——經過電容器 C_0 接至 $-A$ ）看來似乎不同，但實際上兩種情況下，歸根到底 α 头是直接的或者是經過屏極電源接至電子管的陰極的。圖 6-9,6 中，電容器 C_0 也可以接至 $+A$ ，但不方便，原因是電容器會處於高電位下而必須與底板絕緣。此外，當手接近這個電容器時會影響回授的大小。

在圖 6-9,6 中繪出的線路圖，與圖 6-9,6 中的一樣，但是回授繞圈在繞圈管上是繞在回路繞圈的下面，故繞圈頭的接法不變。

圖 6-9,7 中，繞圈 L_0 與繞圈 L_x 并排放着， L_0 好似從繞圈管上取下來而放在 L_x 的旁邊。這種情況下，兩個繞圈的繞圈頭聯法仍與圖 6-9,a,6 和 8 相同。繞圈 L_0 也可能放在繞圈 L_x 的裏面，在這種情況下，繞圈頭的聯接還是不變。

最後，圖 6-9,8 中的線路是用一個帶抽頭的繞圈聯成繞圈 L_0 與 L_x 的，至于繞圈頭的聯接方法仍舊與前相同。

6-16. 為什麼在直接放大式（再生式）收音機中可能產生自激振盪？

所謂收音機的自激振盪，是在所有的或者某幾個波段中自己產生的一種振盪，它既不可以用旋轉調節再生的旋鈕來消除，也不能用減少再生繞圈的匝數，甚至使再生繞圈短路也不能解決。

收音機的自激，一般是由於屏極與柵極電路間的耦合（電容或電感耦合）而引起的。實際上，這種耦合通常是由於電容性的，即所謂寄生耦合。

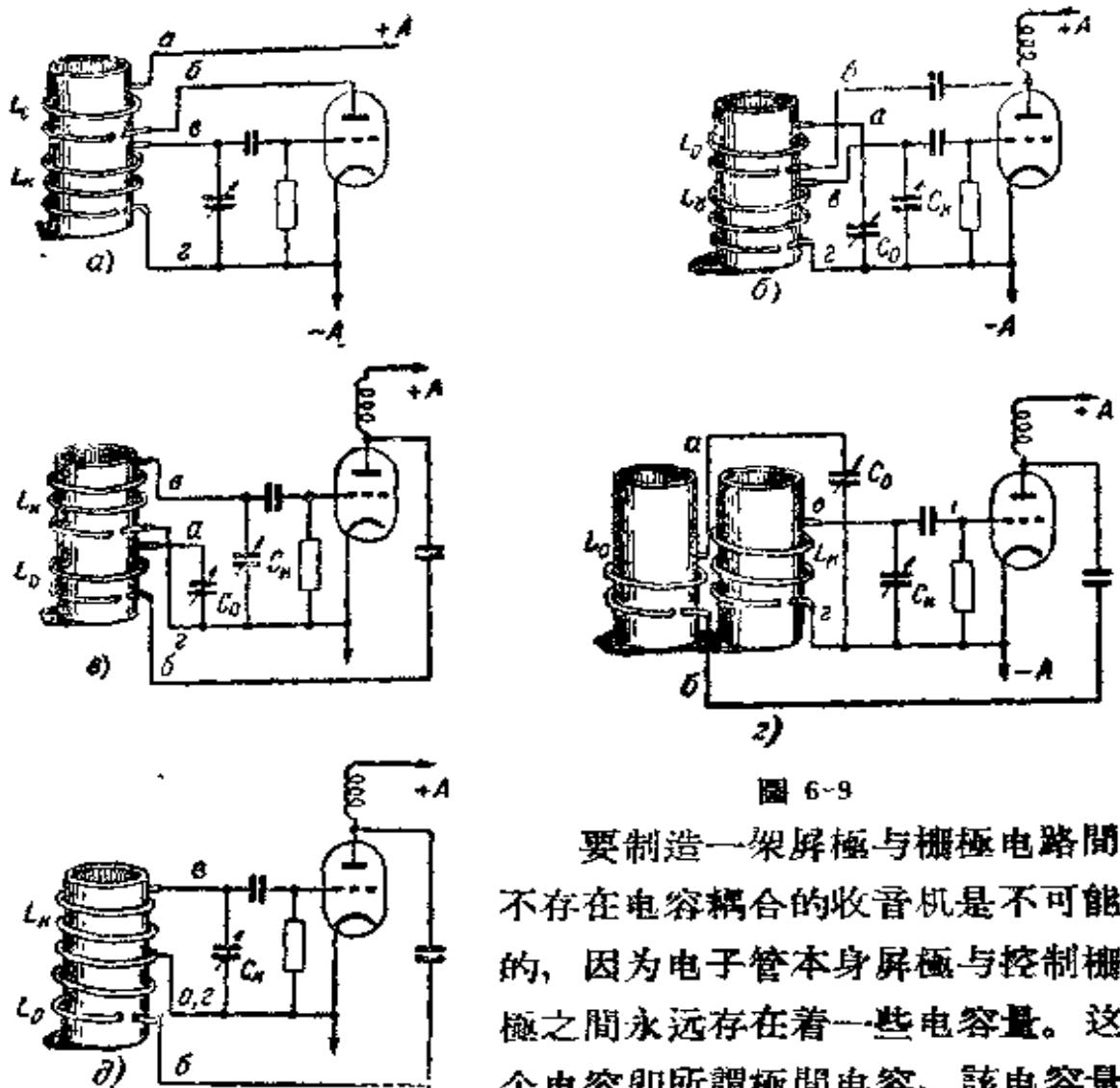


圖 6-9

要制造一架屏極與柵極電路間不存在電容耦合的收音機是不可能的，因為電子管本身屏極與控制柵極之間永遠存在着一些電容量。這個電容即所謂極間電容，該電容量愈小，收音機的工作愈穩定。這個電容量，在三極管中甚大，在有帘柵的管中較小，而在高頻五極管中最小。

耦合除了通過極間電容形成外，在按裝收音機時，通常還會產生另外的電容耦合，由於它的存在，往往也會引起自激來。

6-17. 有什么方法可以消除再生收音机的自激？

消除自激的基本办法在于：1)合理的接装收音机，使得屏極与柵極電路間的電容耦合減至最小；2)所有屏極和柵極電路要很好的隔离（屏蔽）。

为了減低屏極与柵極電路間的电容耦合，所有这些電路彼此間就还需按排的尽可能远，并且应当使得屏極与柵極電路的接綫彼此不平行。假若限于按裝条件，这些导綫彼此間需要佈置得相当近，那就需要使它們隔离。

当在收音机中作隔离时，应当注意能够完全可靠地隔离任一导綫，但是那些由柵極線圈引向电子管柵極的导綫，加隔离后势必形成大的电容，故例外。这些导綫一般不要隔离，而使它与其他导綫或零件离远些。

必須隔离屏極和柵極的回路綫圈，这样可避免它們之間的电容或电感耦合：电感耦合可能引起收音机不間断的振盪。

由綫圈的隔离罩引出而接至波段开关的回路綫圈的引綫，很容易引起寄生振盪，故这些导綫的途径愈短愈好，开关也要求隔离。为了避免寄生振盪，就是高頻扼流圈也应当隔离。


所有这些方法可以減少寄生耦合电容至最小，并可以消除收音机的自激。但既便遵守上面所談的規則，有时收音机还会發生自激。在这种情况下，需要降低高放管帘柵極的电压，直降低到收音机在整个波段中不再自激时为止。这个調整，需要把再生綫圈短路后进行。当工作入正常状态后，接入再生，并檢查是否在整个波段中都有再生过强，或者部分区域过强。假若發現这种情况，那就或者应当減少再生綫圈的匝数，或者还要更多的降低帘柵極上的电压。

6-18. 以怎样的程序来調諧以按鈕控制的 0-V-1● 或 0-V-2 收音机？

首先我們看一下能調兩個电台的收音机，当然固定調諧的

● V 表示檢波級，V 之前的数字表示高放級數，V 之後的数字表示低放級數。例如 0-V-1 就是沒有高放，有檢波，一級低放；1-V-2 就是一級高放，檢波，二級低放。

收音机中有很多是可调更多电台的。输入电路的线路图如图 6-10。

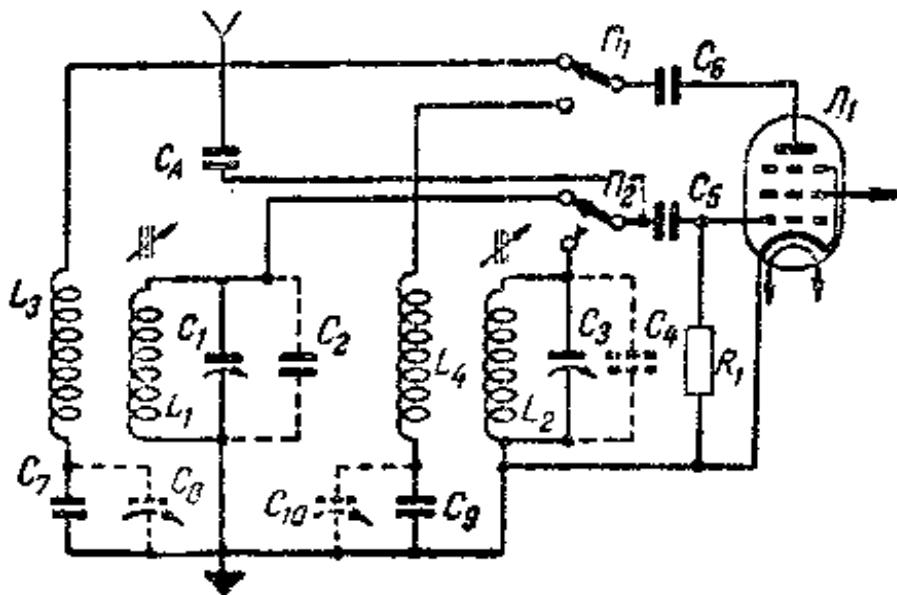

6-10

回路的调谐可以用铁粉心（铁淦氧）或者微调电容器来实现。最简单的情况，可以改变回路线圈 L_1 和 L_2 的电感来进行。这时每个线圈分为两部分，其一应当是可动的。当沿着线圈管移动这部分时，就改变了可动与固定二线圈间的距离，因而也就改变了线圈的电感量。

要最快和最简单地将回路调谐至需要的电台，可以先接入电容量为 400—500 微微法的可变电容器代替电容器 C_2 (C_4)。假若可变电容器的容量不够，那么必须与其并联一个 250—300 微微法的固定电容。然后，精确地将回路调谐至需要的波长。根据可变电容器动片转动的角度和与其相并联的固定电容器的大小，便可大略的确定电容器 C_2 (C_4)的容量应当多大。然后就拆下可变电容器，用固定电容器 C_2 (C_4)代替它，其电容量要用我们已粗略估出的数值。然后用电容器 C_1 (C_3)或者转动铁粉心来精确地微调回路。这种方法同样也可以调谐收音机

至其他电台。

如果业余无线电爱好者手下无可变电容器，那么可以用下面的方法。假如当达到了电容器 $C_1(C_3)$ 的最大容量或者完全旋入了铁粉心后，还是不能把回路调至所需的电台，那就不得不另选电容器 $C_2(C_4)$ 的容量。为此要用不同容量的固定电容器一次次轮流试换，用转动铁粉心或者改变电容器 $C_1(C_3)$ 的办法以使获得调谐。

在收音机调谐之后，便可选配再生的强弱。为此可先接入一个容量为 250—300 微微法的可变电容器代换固定电容器 $C_7(C_9)$ ，并改变其容量的大小，直到联接在收音机耳机中（或者喇叭）不出现嘶叫声为止。然后再使可变电容器的容量略微减小。根据动片旋转的角度大約估出接入回路的电容量之后，再用固定电容器 $C_7(C_9)$ 更换可变电容器并用微调电容器 $C_8(C_{10})$ 完成精确调整再生的强弱。

再生的强弱也可以用试配适当容量的固定电容来完成。

假若正当接收某个电台时，另外同时工作着的其它电台也有混入，那么可以降低电容器 C_4 的容量以提高收音机的选择性。

上述调整固定调谐的方法是由 A. 瓦西内依提出的。

6-19. 怎样在按钮控制的 1-V-1 及 1-V-2 的收音机中安装固定调谐？

在按钮调谐的 1-V-1 及 1-V-2 型收音机中，应当采用谐振式高放放大级，因为由这种高放级得到的放大会比由非谐振式高放级得到的要大。

谐振式高放收音机的高频回路原理图如图 6-11。为了简便起见，此图中仅给出了一个回路。回路的调谐与按照 0-V-1 线路装配的收音机的调谐方法相同。

如果無綫電愛好者手下沒有兩個可變電容器來同時調諧 L_1C_1 及 L_2C_5 兩個回路時，那麼可將天線直接加至電子管 J_1 的屏極上，並把其上的高壓電路拆去，而用一個可變電容器先調諧 L_2C_5 檢波回路。

在調好了檢波回路後，再將天線接至原来的地方，並把可變電容器接入以代替電容器 C_2 而調諧收音機的輸入回路。然後應當用電容器 C_5 再略微調整一下檢波回路。

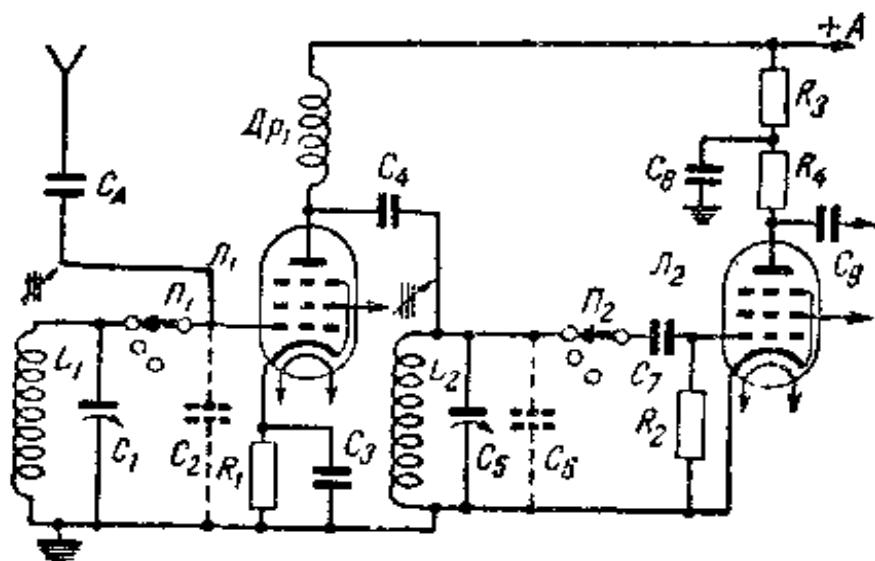


圖 6-11

6-20. 怎樣找尋交流聲的來源？

首先需要確定交流聲是由哪一級來的。

交流聲在電唱收音二用機中，往往是由於拾音頭有關的電路所引起的，要判斷這些電路是否是產生交流聲的原因，可將拾音頭的插孔短路試試。假若交流聲消失，那就應當在拾音頭及其導線的隔離不良方面找尋原因。此外，電動機也可能把交流聲感應到拾音頭中。假若當插孔短路後交流聲仍未消失，那就說明交流聲的原因在收音機的其他部份。

找尋收音機中交流聲的原因是從輸出級開始。首先需要短

接輸出變壓器的次級線圈。假若交流聲沒有消除，那便說明整流濾波器不好；因此應當檢查濾波器中扼流圈的質量及電容器的容量。如果此時交流聲消失了，那就應當在收音機的其他部份找尋交流聲的原因。這時，先拆去輸出變壓器次級的短接聯線，使輸出管的柵極與陰極相聯。假如交流還有，那麼原因或者在輸出變壓器中，或者在柵偏電路中，也許在電子管工作狀態運用的是否正確方面找尋原因。假若交流聲消失，那就說明交流聲的原因尚未被找到。

這時可以取下輸出管柵極與陰極的短路線，而把前置放大級或者檢波級的輸入端短路。假若交流聲還存在，那就需要檢查該級的所有電路。如果交流聲消失，那就檢查前一級等等。

這樣，首先確定產生交流聲的一級，其次檢查個別的電路和該級中的各零件，以確定交流聲的來源並將其消除。

有時也可能將某一個電子管的柵極和陰極短路時交流聲雖未完全消除，但減弱了。這便說明，產生交流聲者至少有兩處。此時，應當首先消除由於交流聲減弱而查出的那一級中的交流聲，然後用上面談到的方法再繼續找另外交流聲來源並消除之。

6-21. 怎樣消除電唱收音兩用機中的交流聲？

電磁拾音頭對電動機的位置安放得不正確，往往是電唱收音兩用機中出現交流聲的原因之一。

下面介紹考慮電動機的影響，而決定電磁拾音頭正確安放的簡單方法。

先開啓唱機的電動機，並將音量調節器調至音量最大的位置。然後，不安上唱針，將拾音頭拿在手中並使它尽可能近地靠近唱盤的表面，而讓拾音頭由外部邊緣移至唱盤的中心，這時我們可通過喇叭而判斷由電動機傳入拾音頭的交流聲。用這種方法，可以找到拾音頭適當的位置，以使得由電動機來的交

流声完全不再听到，或者听起来非常微弱。

在采用同步电动机的情况下，如圖 6—12, a 所示的拾音头安放位置，得到的效果最好。就是說拾音头应位于距离电动机的二繞圈等距离的地方。拾音头的导綫应当隔离，或者讓其处于离电动机导綫尽可能远的地方。这些导綫的隔离外皮应当接地。

拾音头任何其他的安放位置都会产生交流声，而尤其是圖 6—12, b 中繪出的拾音头放法，交流声將更为严重。

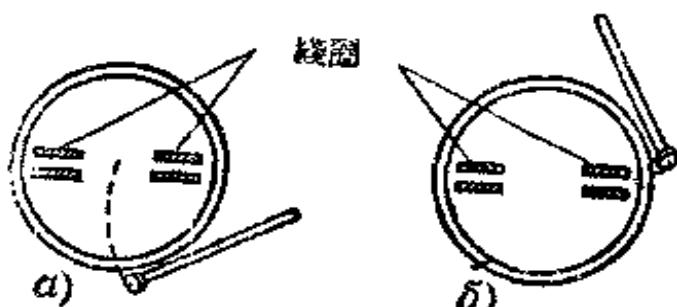


圖 6-12

6-22. 低频放大器中产生交流声的原因是什么？

一般交流声的主要原因是由于整流滤波工作不好。另外一个原因可能是电源变压器、扼流圈或者唱机电动机的交流磁场对放大器第一級或第二級的影响。

除此外出現交流声可能是另件安排的不恰当和輸入电路佈綫不当。

6-23. 为了避免交流声，应当采取什么措施？

对于扩大机輸入电路中的交流感应，最敏感的是微音器变压器及拾音器的电路。假若微音器的变压器是放在扩大机的底壳上，那么应当很好地隔离。此外还应当隔离拾音器的所有电路。

6-24. 为了防止交流声，应当怎样安排扩大机中的另件？

另件的安排：应当使得前兩級的电子管不靠近电动机与电源变压器，并避免电源变压器水平安置，尤其是在录音机上。

扩大机的整流器最好裝在單独底板上。

6-25. 怎样降低扩大机中由于旁热式电子管 灯絲与陰極間的漏电而引起的交流声?

要减少这种交流声，可以用大容量的电容器旁路陰極电阻，或者在灯絲上加上适当的正（对陰極講）电压(6—8伏)。“陰極”偏压是由两个电阻组成的分压器上而取得。同时如用一帶中心抽头的可变电阻与灯絲繞圈并联，则更好。

采用这种方法，在有微音器級的扩大机中，亦即最普通的扩大机中，可获得最显著的效果。

6-26. 怎样消除由于喇叭的机械振动作用于調諧电容器的动片而引起的“微音器效应”?

为了消除微音器效应（尤其是在短波中），应当将可变电容器固定于有彈性的橡皮垫上，并将其装进一个金属盒中。在由我們（苏联）無綫電工業出品的一級收音机中，为了防止在可变电容器上产生微音器效应，采用了独立振盪部份。組成这部份的电容器，其片很厚（不用一般的0.3而用0.6公厘），同时动片与定片間的距离較輸入回路的調諧电容器增加了一倍。

6-27. 为什么采用B类放大器的电池式收音机常会产生失真?

失真的基本原因在于屏極电池用完。因为电池快完时不仅其电压降低，而其內阻也大为增加。当放大級工作时，屏極电流值不是常数，而是根据收得訊号的振幅在变化。因为电池有很大的內阻，所以使得屏压也会与訊号的强度一起变化。

在工作于B类的放大器中，由于屏極电池而产生的失真，比工作于A类的放大器要大得多。

为了避免出現非直線性失真，需要注意屏極电池的工作电压，并且当电压較額定值降低15—20%时就应当更换电池。

假若电池的負荷相当大，那么用容量为10—15毫法的固

电容器（可采用电解电容器）并在屏极电池是有很大益处的。

6-28. 怎样用小氖气灯泡测量电容器的容量？

用圖 6-13 繪出的線路圖，可以測量電容量為 0.1—10 微法的电容器。

电源电压 U 应当高于小氖气灯泡 HL 的点燃电压，以保证弛張振盪的产生，因而小灯泡就会周期性地点燃。

点燃的周期决定于这个线路和灯泡。我们可以認為，在条件不变的情况下，灯泡点燃的频率是与 C 的电容量大小成反比，这样的假設是較精确的。

为了测量，有一个标准电容器已足够。測量可用下述步骤进行。

首先將标准电容器 C_{sm} 接入線路中，并用秒表測量氖灯点燃的频率 f_{sm} 。然后將要測的电容器 C_{usm} 接入，并再測量点燃的频率。

被測电容器容量按照下式計算：

$$C_{usm} = \frac{f_{sm} \cdot C_{sm}}{f_{usm}}.$$

小容量（10—1000 微微法）的測量，可以按照圖 6-14 的線路圖进行。

此地用取自“祖国”牌收音机中的小氖气泡作为弛張振盪器，所采用的 500 微微微法的电容器 C_1 是直綫电容式的可变电容器。

当电流經過小氖气灯泡和并联于其上的电容器时，听筒中就会出現一定声調的声音。这个声調的高低决定于并联在小氖气灯泡 HL 上的电容器容量的大小。为了决定 C_x 容量的数值，应当调节电容器 C_1 的量，以使得开关 H 無論是在接端子 1 或者在接端子 2 上，听筒中声調的高低完全一样。在这个条件

下， C_x 的容量就等 C_1 的容量。

此表的度盤是借助于标准电容器来刻度的。为了使度盤的分度是均匀的，故 C_1 采用了容量为 500 微微法的直綫电容式电器 C_1 （具有半圆形片）。为了扩大测量范围，可以在电容器 C_1 上再并联一个 500 微微法的固定电容器。

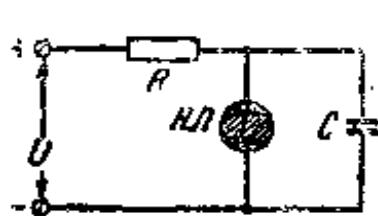


圖 6-13

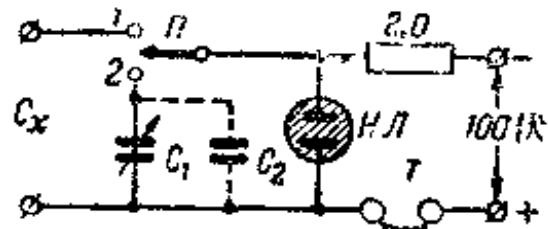


圖 6-14

因为小氖气灯泡的点燃电压約等于 75—80 伏，故为了声頻振盪不会停止，必須以电压約为 100 伏的电池加至此表上。

第七章 电 源

7-1. 什么是極化？

当原（一次）电池工作之际，由于化学过程而分解出氧与氢来。氢以非常細小的气泡状态附在正电极的表面上。由于氢的分解，电池的内阻增加，最后氢像是一層薄膜似地佈滿了炭的整个表面，并且阻碍了电流的途径。这个現象就叫作極化。

7-2. 怎样避免电池極化？

为了避免極化，电池的正極（炭）附近要放入去極化的特殊物質——去極化剂，或者含有大量氧（錳的过氧化物等）的溶液中。正电极上分解出来的氢与去極化剂中的氧起化学結合，而形成水，使得正电极的表面清潔。只要去極化剂中儲存的氧沒有用完，就永远可起作用。

在空气去極化的电池中，采用了專門構造的炭素电极，能

使大气中的氧容易跑到正电极上。实际上，空气去极化剂的储备是不可能耗尽的，因而这种电池可工作很长的时间。

7-3. 为了“湿”电池的充电，应采用什么电解液？

所谓“湿”或注水电池，是指为了使其产生作用而需要灌入电解液的一种电池。湿原电池装在单独的（一般是玻璃的）器皿中。

这种电池一般都采用下面成份的电解液：在一公升的蒸馏水或者雨水中，溶解4克的氯化铵及2克的氯化锌。电解液的液面应当高出电池锌电极的上边缘一公分。灌满了的电池，用纸板盖上，再浇上一层普通的沥青（取自旧干电池）以使溶液隔绝空气。

用上述方法充好电的电池，能够工作很久，并具有额定的电动势，而其内阻却仅比普通干电池稍大一些。将装在各单独器皿中的电池联起来的屏极电池也可用这种方法浇灌。氯化锌可以将锌溶于鹽酸中（直到溶液饱和为止）而得到。

7-4. 干电池与电池组中的附号如 Λ 、 X 及 Y 等是怎样编的？

Λ 代表“夏天的”（例如，БАС-80- Λ -0.9），有这种附号的电池和电池组可以在 +60°C 以下的温度条件下工作。

X 代表“防冻的”。这种电池和电池组能够工作于 -40 → +40°C 的温度之间。

Y 代表“万能的”（例如，БАС-80- Y -1）。这种电池和电池组的工作温度是从 -50°C 到 +60°C 之间。

干电池或电池组都应根据气候条件采用哪种型号。在正常的室温下，任何一种型号的电池都同样可使用。

7-5. 由于温度的升高，电池的容量会变化吗？

随着温度的降低，不论“耐寒的”或者是“万能的”电池容

量都要降低，而当温度为 -40°C 时仅为额定值的 $\frac{1}{6}$ 。

7-6. 干电池能夠复活嗎？

BAC 及 KBC 电池^① 損坏的原因多是电解液干涸。

为了复活这些电池，可以用下述方法。用燒热的鐵絲在每个电池的瀝青蓋上鑽兩個直徑為2--2.5公分的孔。由这些孔中用滴管注入1—1.5立方公分百分之十的氯化氨溶液，然后再用瀝青將此孔封上。用这种方法复活电池，还可使用一次。

7-7. 怎样复活已用尽的“锰——空气去極化”电池？

В. П. 先尼次基提出了一个方法，更换其中的鋅極（假若已坏时）及电解液。这样可以几次的复活已用完电的“锰——空气去極化”电池（МВД）。

要复活的电池，应当拆开来，这种操作要小心进行，以防易碎的炭棒遭受损伤。剩下的瀝青应当保存，因为以后还要用。

將“去極化袋”上的剩余膠狀物及結晶鹽，然后精确測量并記下其長与寬。其次应当打开去極化袋，由其中抽出炭棒，并用木質小鏟研碎去極化劑。所得的粉末裝在陶器或瓷器（但不可用金屬器皿）中。

用小刀仔細的除去炭棒表面上局部粘附的瀝青，然后把炭棒放在百分之2—3的鹽酸（無腐蝕作用的）中，煮沸半小时。然后应当很好的使炭棒干燥，黃銅帽要擦出亮光来，并鋸上導線。然后將帶有黃銅帽的炭棒在熔溶的石蜡、黃蜡或地蜡中浸2—3分鐘，并要使黃銅帽的邊緣低于石蜡的水平面2—3公分。將炭棒取出后，应当垂直的放置一些时间，直到炭棒上的多余石蜡流完为止。

应当洗净去極化劑。处理方法如下。將粉末狀的物質撒在

① 即一般干电池——譯者

足夠容量的器皿中，并注入含2--3%鹽酸的沸水，水的体积应当是粉末物質的2--2½倍。然后將这个混合物仔細攪拌2--3分鐘，再放5--6小时讓它沉淀。在这期間，酸性的溫水溶解了存在于“去極化剂”中的杂质。其后小心地把这个水倒出留下沉淀物并再注入相同数量的不含酸性的清水。再很好的攪拌，再讓其沉淀。把水倒出留下沉淀物，任取一塊干淨棉布拉緊在木框上，將沉淀物均匀地薄薄地分佈于棉布的整个表面上。其后把木框放在無塵且有陽光之处。应当定期地攪拌及洒些水在上面，以使得永远保持潮湿。

上述沉淀物質在空气中氧化情况，在晴朗的热天較陰沉的天气快些。因而复活的期限要根据天气的情况来定。在夏季复活時間需要5天到兩星期。

旧电池的鋅皮虽然往往是坏的很严重，可能上面有些穿孔，但是在被复活的电池中仍可使用。鋅皮也需要好好加工，先將外表面上的地蜡清除，然后將鋅皮放在溫水中30—40分鐘，以溶去粘附在其上的結晶鹽，再用小刀刮去鋅皮表面上殘留的沉淀物，用砂紙打磨其兩面，使其尽可能的恢复原来形狀，并应当切去鋅筒的底。

用0.5公厘厚的馬糞紙作成四方盒子^①以做为去極化袋，盒子尺寸应按拆卸时所記錄的大小制作；盒子的接縫处用綫縫合，而底用三合板作成并用釘釘上。

从盒子上面在盒底澆一層厚度約5公厘熔溶的瀝青。当瀝青完全凝結后，应当將盒底向下浸以熔溶的地蜡（黃蜡、石蜡）。高度至瀝青的凝結的表面。在盒子上邊緣的內外兩面上也塗以寬度約为10—12公厘的地蜡。制成的去極化袋紙盒是

① 我国干电池多系圓的，故就得做成圓形的——譯者。

一种多孔的器皿。

其次，应当作四塊三合板，將其夾在盒壁上，如圖 7—1 的右方所示。这些板中的兩塊，其每塊寬度应当剛好與紙板相等，而另外兩塊板的每塊寬度应当大一些，大出的部份等于木板本身的厚度。在加上三合板后，应当用繩繩牢牢的綑好。然后把炭棒放在盒子的中央，并用小木鎚一鑿鑿的把已复活了的去極化剂加在其中。每次都要仔細地用鈍头的木棍搗緊去極化

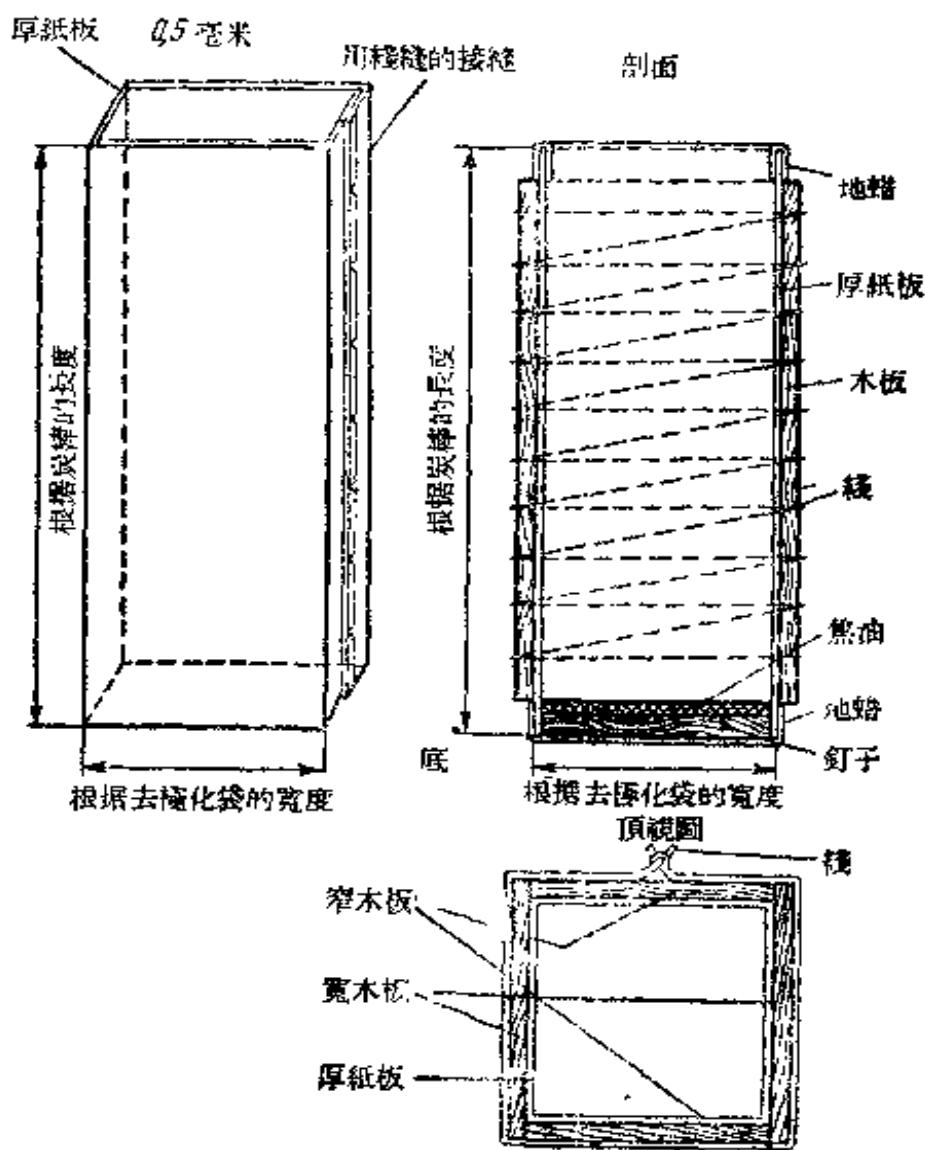


圖 7-1

剂。应当注意在填充去極化剂的整个过程中炭棒总应位于盒的中央，并严格的保持垂直的情况。

捣紧了的去極化剂，应当能牢固的固定住炭棒：当用手撒压去極化剂的表面时，不应当出現凹洞。

制成的去剂化袋靜靜的放上一晝夜。在这个期間，去極化剂的密度均匀了，然后可取去板子。

裝电池可用下述方法。套兩個橡皮圈在去極化袋上，并將其插入鋅筒中（無底），然后將一对电极放入玻璃罐中，并在罐中注入电解液（含有甘油或砂糖的百分之20氯化氨溶液）。电解液的水平面在器皿中应稍微低于去極化剂的表面。

为了使去極化剂避免落入塵土，电池（电池組）应当用紗布盖上。

已复活的电池，其电动势为 1.45 伏。

维护这种电池或电池組的方法，在于經常增添电解液（但不是水）以补充蒸發了的电解液。

7-8. 为什么酸性蓄电池的極板有时附有一層白色物質？

蓄电池極板附有一層白色物質（硫酸化）是由于：1)蓄电池放电低于額定值；2)蓄电池处于長期放电状态；3)实用的硫酸溶液濃度过大；4)蓄电池工作于热的地方。

7-9. 怎样处理硫酸化了的極板？

首先应当檢查蓄电池極板間有沒有短路。然后用濃度为 3—5° 波度的硫酸溶液更换硫酸化了的蓄电池电液，使蓄电池充电。充电的电流为 $1/4$ — $1/2$ 的最大充电电流值。充电要延續到电解液的密度不再加大时为止。

在極板沒有变为正常的顏色之前，必須多次重复地使蓄电池充电放电。

7-10. 如果酸和鹼弄到皮膚上或衣服上时应当怎么办?

如果鹼性电池的電液弄到了身体上或者衣服上时，应当立即將百分之十的硼酸溶液倒在弄上鹼的地方。硼酸能够防止皮膚和布受到鹼的侵蝕。

如果酸性的电解液弄到皮膚或者衣服上时，应当很快地用百分之十的苏打溶液洗涤。

在作蓄电池工作时，硼酸和苏打溶液应当随时准备在身边。

7-11. 在家庭中怎样制苛性鈉溶液?

苛性鈉是用作电液的。要获得 1 公升的苛性鈉，需要 500 克的熟石灰及 630 克洗衣用的碱。

苛性鈉是在容量約为 4 公升的鋼的、鑄鐵的或者上有琺瑯的器皿中制得。在器皿中的一个中加入 2 公升的蒸餾水（或者冷开水）并投入碱，然后把器皿放在灶的火爐或者汽爐子上加热。同时在第二个器皿中放入熟石灰并加入水，用鋼条仔細的攪拌这个混合物直到形成乳狀溶液为止。然后，經過 3—5 分鐘，当碱溶液煮开了之后，用帶嘴的鋼勺將制好的熟石灰溶液注入第一个器皿中，应当注意使此液体保持沸騰。用这样的方法將所有熟石灰的溶液倒入第一个器皿中之后，所获得的混合物还应繼續加热 2—3 分鐘，然后从火上取下来并使液体冷却及沉淀。

当溶液冷却后，在器皿底上会分解和沉淀出白粉来，而液体本身变为透明的。这个液体就是苛性鈉溶液。此溶液必須用虹吸管或者帶橡皮帽的滴管轉送到一个洗得很干靜的器皿中去，并將其放在火上讓其蒸發，以使得苛性鈉溶液的比重达到 21° （按照波度液体比重計）。

蒸發要連續到器皿中液体总量大約为一公升时为止。在溶液冷却了以后需要用液体比重計檢驗它的比重。假若低于波度

21°，那么需要再煮沸；假若相反，比重高于21°，那么可用些蒸馏水或者开水加入溶液中。

7-12. 对于鎳鎘蓄电池，最好采用哪一种酸作为电液：苛性鉀或者是苛性鈉？

不含杂质的苛性鉀仅在下述情况下可采用，即当蓄电池在所有时间中都在低于-15°C的严寒下工作。这时电液的比重应当是1.26—1.30。

为了将运用于温度为-15→+40°C条件下的鹼性蓄电池使用期限增加1—2倍，应当在苛性鉀的溶液中加入固体苛性鋰的一水化合物（1公升电液中加入20—25克）。电液的比重应为1.19→1.21。

假若無法弄得苛性鋰的一水化合物时，那应在温度为+15→+35°C应当使用比重为1.17--1.19的苛性鈉溶液。高温下(+40°→60°C)运用的蓄电池，也应当灌以同样比重的苛性鈉溶液，但要在1公升中加入30克的苛性鋰一水化合物。

7-13. 在配制鎳—鎘蓄电池的电液时，有必要采用純鹼和蒸餾水嗎？

没有必要。可以采用高級或者A級鹼，而其溶液則可应用雨水或者雪水制得。也可使用地下水、河水、湖水以及与此类似的水，只要这种水被認為是适于飲用的即可。

在后一种情况下，鹼溶液应当沉淀6—8小时，然后倒取溶液澄清的部分。

7-14. 怎样制造使收音机能由于过压而自动切断电源的设备？

这种设备是由H.銀得日研究成功的，它是附加于自耦变压器上的。

由线路圖（圖7-2）看得很清楚，收音机电源綫的一根导

綫直接聯至自耦變壓器上，而第二根導線經過設備中繼電器的接點。與電源綫並聯了一組電容器分壓器，它是由三個容量為1—2微法的電容器組成的。分壓器上一部分電壓加在氖燈與繼電器的線圈上。

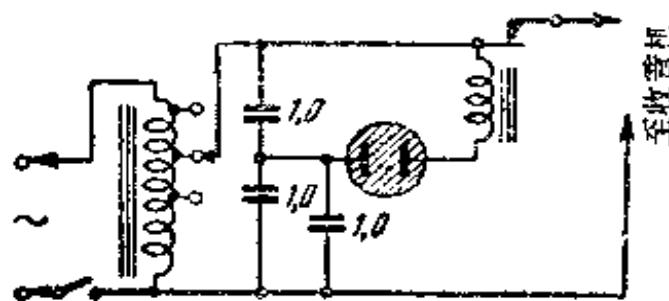


圖 7-2

分壓器元件的選擇是這樣考慮的：當電網電壓低於127伏時，氖燈上的電壓應當低於點燃電壓（76伏）。如果電網的電壓升高超過

127伏時，氖燈點燃並且有電流流經繼電器的線圈。繼電器動作並切斷收音機電源，只要電網電壓不降低，這種狀態就一直保持著。當電壓恢復後，氖燈熄滅，流經繼電器的電流終止而收音機又從新自動接到電網上。

所以這個設備同時擔當了過壓指示器及收音機自動開關的兩種功用。

7-15. 怎樣應用照明燈泡穩定不大的有線廣播站的電壓？

這種穩壓線路是由H.契別列夫提出的。在廣播站是由220伏電網上供電的情況下，他利用一定功率的220伏的照明燈泡作為穩壓器。

幾個並聯的這種燈泡，串在收音機或者擴大機電源變壓器的初級線圈電路中。這時這個線圈的額定電壓應當是110或者120伏。

穩壓作用是利用當流經電燈泡燈絲的電流與加於其上的電壓之間的近似平方關係。即是說，由於燈絲發熱，阻值增大，故流經燈泡的電流變化要比其電壓變化慢得多。

一般收音機當其供電電壓波動範圍在±10%時，則几乎不

能很好工作，使用了这种稳压器后，虽在电网电压波动范围很大的情况下仍能保证正常的工作条件。

这种稳压方法很简单，但它具有一个重要的缺点：稳压灯泡消耗的功率约为由电网取得的总功率的40--50%。这些功率都白白的耗費在电灯泡的灯絲上，因此稳压器不够經濟。但在一些情况下，当广播站中沒有專門的稳压器时，采用最簡單的稳压器在某种程度上作为保險器以保护电网上的过压事故是有一定意义的。

7-16. 怎样制做收音机的稳压器？

簡單經濟的稳压器是由無綫電爱好者B. 斯米多威奇提出的。如果采用这种稳压器，即使电网电压的波动由160伏到240伏，而加在收音机上的电压变化范围也不大于±5%。

这个稳压器是一个带有活动（“浮动”）铁心的线圈。稳压器串接于固定不变的负荷中。因为稳压器能保持电路中的电流大小，不因电网电压的波动（一定范围内）而变化，故负荷（收音机）两端电压大小始终不变。

稳压器为一线圈形式（图7-3），此线圈是用漆包线绕于一个铜管上作成的。为了减少在铜管中的损失，铜管在制造时留有一纵向切口。此管的内径为14公厘，外径为16公厘。

对于消耗功率约为60--65瓦的收音机，稳压器的线圈应当有4000—5000圈（根据实验的方法），导线的直径与缠绕电源变压器初级用的相同。在绕线圈时每绕完一层必须铺一层纸。

浮动的心子是由直径为0.8--1.5公厘的退火钢丝制成。在钢丝退火后，要将其拉直并切成段，每段都等于线圈长度的1.3—1.4倍。就用这些钢丝段来组成铁心。其两端要用粗线紧紧地捆住。铁心的直径应当比稳压器线圈的内径小2—3公厘。用粗线捆好了的铁心垂直地放入液态的绝缘漆中，要浸到

漆內不出空气泡的时候为止。鐵心要在室温下經過 40—50 分鐘的干燥，然后再在 80—105°C 的温度下干燥 2—3 小时。正确制成的鐵心是整个的一塊东西。外面用一層紙糊起来。穩壓器裝在木支架上。

穩壓器的調節方法如下。收音机电源变压器的初級綫圈用 110 伏或者 127 伏的，并將穩壓器串联于其中。与变压器的綫圈并联一消耗电流很小的电压表。然后鐵心完全插入穩壓器的鐵圈中，接上 220 伏的電網电压。当电子管的灯絲燒热时，觀察变压器端子上的电压，此时慢慢抽出穩壓器的鐵心使电压表的讀数为額定的电压值(110 或 127 伏)。当電網电压为 220 伏时，鐵心应当約插入綫圈的 $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ 处。假如为了建立变压器端子上的額定电压鐵心必須較深地插入，那么应当增加穩壓器綫圈的匝数；假如相反，即鐵心进入不到 $\frac{3}{4}$ ，那么应当減少穩壓器綫圈的匝数。在决定綫圈的匝数后，然后將穩壓器綫圈垂直地安放，并离开穩壓器的基础要有一定的高度，以使得鐵心进入銅管約 $\frac{1}{3}$ 。然后均匀地升高电压。电压升至某值时，鐵心被吸起而临空地悬着；这时变压器初級端子上的电压应当等于額定电压或者与其相差不大于 5 %。假若当鐵心开始浮动时，变压器上的电压低于額定值，就必须加重鐵心或者減少綫圈的匝数；假如电压高于額定值，则必须減輕鐵心或者增加綫圈的匝数。这样，使电源电压高于 220 伏，然后降低低于 220 伏的方法来

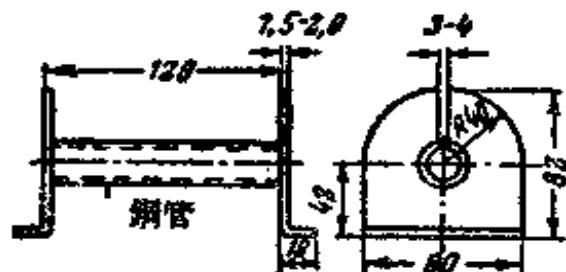


圖 7-3

确定稳定范围及綫圈固定的高度。必須換几个电源变压器初級綫圈的抽头（起初在 110 伏上，后来在 127 伏上）进行类似的調整，并選擇能够获得較好的效果的方案。

在工作期間鐵心与稳压器繞圈的溫度不得高于 55—60°C。为了消除稳压器产生的噪声，綫圈应当固定于橡皮垫上，并且在鐵心下也垫一塊橡皮。

斯米多威奇的稳压器可以应用在小功率的收音机及扩大机中。

7-17. 怎样減少由于整流器而产生的交流声？

假如收音机完全沒有毛病，交流声的产生只有解釋為濾波不良，那么为了減少交流声可以采用將濾波扼流圈調諧于 100 周的办法。

濾波扼流圈并联一固定电容器，此电容大小是这样選擇的，即使得扼流圈与它形成的諧振回路，其諧振頻率等于交流声的頻率，亦即 100 周。

所需的數值可按下式計算

$$C = \frac{2.5}{L},$$

其中 C ——并联电容器，微法；

L ——扼流圈的电感量，亨。

因而，当扼流圈为 25 亨时并联电容器应当是 0.1 微法。

也可用實驗的方法實現扼流圈的調諧。为此应当准备一套电容器，以便在調諧过程中能够变换电容量（每次变 0.05 微法），如能每次变 0.01 微法到 1.5—2 微法时則更好些。

調諧最好用以下方法。将收音机接至電網上并取下天綫，将音量调节器开至最大音量。然后将电容器并联在濾波扼流圈上，逐渐加大容量一直到交流声变为最小时为止。当达到諧振时交流声將突然減少，听起来十分显著。

为了更精确的調諧，必須使得扼流圈电感本身能够改变。改变电感量最簡單和最方便的方法，是改变鐵心的空氣隙。

在大多数的情况下，仅用电容調諧扼流圈已足够。

在調諧扼流圈时必須使扼流圈联在整流器的正極導線上，因为接在負極上調諧效果不好。

7-18. 可否設法使本来沒有初級抽头的电源变压器本身具有自耦变压器調压的功用？

假若电源变压器有富余的功率时，那么这种企圖完全可以实现。

通常在电源变压器鐵心窗口中有多余的地方，其中可以放一个附加綫圈，它用0.35—0.5的漆包綫繞80—100圈而成（根据变压器的功率）。繞这个綫圈，可以不必拆开变压器 鐵 心，只要截一段必要長度的漆包綫繞在变压器綫圈的外面。作法是經過鐵心窗口的空隙把漆包綫的一端穿出穿进就可。綫圈各圈应繞得緊密些。

附加綫圈与变压器的初級綫圈串联，但要使得这二綫圈的电动势彼此相反。这就等于減少了初級綫圈的有效圈数，并且相应地提高了电源变压器所有次級綫圈的电压。如果从附加綫圈上作兩三個抽头并将其接到轉換开关上，那么收音机电源变压器的次級电压不必应用單独的自耦变压器就可得到調节。

上述方法是由 I.O. 漢羅卓罗夫斯基提出的。

7-19. 能否恢复已打穿的硒堆？

恢复硒整流器已打穿的整流片在于消除接触电極与陰極間的短路——凝結的金屬。

在有显著打穿痕跡的整流片上，可將短路处以及与它一塊的硒層一起刮去。在用歐姆表檢查了修复的整流片后（应加上等于整流片的工作电压，即6—10伏），收拾干淨的地方塗以瀝青或者瓷漆。

有些整流片，外表看不出打穿的痕跡，但有短路或者很低

的电阻（約 10—15 欧），則可用不大于 10---12 伏的交流电流燒去短路桥。

作法如下：將变压器低压綫圈（能够供出电流 4—5 安者）的一个头接至与硒層相对的整流片击穿表面（孔周围應加清潔），而另一个头經過彈性接触片接至陰極。同时尽可能地使与陰極有較大的接触表面。在电路中应当接入一安培表。起初电压接入時間应極短，如果几次尚未修复，即当重复瞬間加入时安培表还有偏轉，則电路的閉合可延長 5---10 秒。至电路中的电流減小时，才拆下电路。在这种恢复下，短路桥被加热并燒去，而原先毀坏之处这时填充满了熔化的硒。

已坏了的整流片，如其电阻大于 15 欧时，不能用上述方法恢复，因为要使其加热必須加高电压，而这样高的电压对于修复了的硒片是經受不住的。

恢复已击穿的硒整流器的方法是由 T. 庫里根內提出的。

7-20. 硒堆的老化表現在那里？

在工作了一定的期限之后，可以發現硒整流堆內阻增加，因而增加硒堆上的电压降，使整流电压降低。这种現像就叫作老化。在硒堆工作 1500—2000 小时后这种現象最显著。在这段期間內硒堆的电阻可以增加 25—50%。在上述期間之后硒堆的电阻通常是稳定的。

7-21. 怎样消除由收音机整流器而来的嗡嗡声？

嗡嗡声是由于电源变压器矽（硅）鋼片沒有压緊的緣故。要消除这个現象可以先在鐵心片上刷一層任何的絕緣漆，例如瀝青，然后旋紧固定变压器鐵心的螺栓。

7-22. 能否利用电源变压器的初級綫圈作为升压 線 圈？

一般初級綫圈有 127 伏和 220 伏抽头的电源变压器可以用来作为升压变压器，其联接方法如圖 7—4 中所示。此地次級

繞圈的一半（其零端及在 127 伏上的抽头）接至电压为 127 伏的電網上，而整个繞圈接在收音机上。所有电源变压器的二次繞圈全都不用。

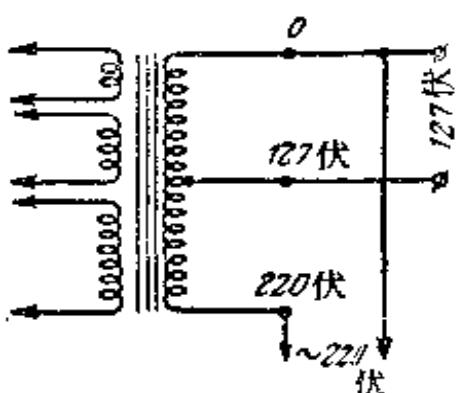


圖 7-4

应当注意，在許多我們的电源变压器中初級沒有抽头，而是由独立的兩段組成的，当接在 127 伏的電網上則兩段并联，当接在电压为 220 伏的電網上时兩段串联。因而为了上述目的利用这种变压器时，必須將初級繞圈的兩段串联起来并正确地决定其

中点，而后将它如圖 7-4 一样地接至 127 伏的電網上。

7-23. 仅有灯絲电池而沒有屏檻电池也成嗎？

可以。为了这个需要可將电池的低压直流变为高压直流电压。

为此所使用的设备叫作振子变流器。

7-24. 哪个工厂出品的直流發电机可以用于簡單自制的小功率風力發电站中？

功率为 100—120 瓦以下的最简单的自制風力發电裝置可以采用用于国产（苏联）拖拉机和汽車中的直流發电机，对于这种風力發电裝置最适当的是拖拉机 4T3 中的 ГАУ-4101 低速發电机（向右轉）及柴油拖拉机 4T3 中的 ГАУ-4684 低速發电机（向左轉）。

为了带动这种發电机，应采用帶有二叶螺旋槳的風力發动机是适当的，其槳幅長应当約为 1.6 米。这样正确制成的螺旋槳会是最高速的，当風速为 8 米/秒时螺旋槳約可到 900 轉/分；当 7 米/秒时——800 轉/分；当 6 米/秒时——700 轉/分；当 5

米/秒時——600轉/分及當 4 米/秒時——500轉/分。

發電機 ГАУ-4101 及 ГАУ-4684 在 700—900 轉/分時輸出可到額定功率。因而，可以將發動機的螺旋槳直接連在發電機的軸上，而不需任何傳動裝置。

上述直流發電機的主要數據如下：功率——100瓦，額定電壓——6.5伏，滿載時的電流——15安。

7-25. 高速發電機可以用于風力發動機上嗎？

風力發動機也可以采用高速發電機。

高速發電機為 1000—4500 轉/分。

這種高轉數發電機的軸不可以直接與風力發動機螺旋槳相連，因為後者即使在很大的風時也不可能轉到這樣的速度。

因此當高速發電機用于風力發電裝置中時，為了提高其電樞的轉數至所需的範圍不得不採用齒輪或者摩擦輪的傳動（變速器）。

但是傳動設備將降低了裝置的效率，所以為了保證獲得發電機全部功率，必須用提高風力發動機的幅長以增加其功率。這樣必然會使得整個風力發動機構造複雜化。

小功率的風力發電站採用我們（蘇聯）工業出品中的高速三電刷直流發電機 ГБФ-4105、ГБФ-4600、ГМ-71、ГЛ-41 及 ГМН-87是最適宜的。

所有這些發電機的額定電壓等於 6 伏，這些發電機“正”極聯機壳（在 ГАУ-401 及 ГАУ-4684 發電機中也是如此），旋轉方向除 ГМН-87 型左轉外，其他的均為右轉。

這些電機的數據如下：

类 型	应 用	功 率 (瓦)	每 分 转 数	
			最 小	最 大
ГБФ-4105	ГАЗ-А, ГАЗ-АА	60—80	650—700	4500
ГБФ-4600	ЗИС-5, ЯГ-4	60—80	650—700	4500
ГМ-71	ГАЗ, М-1	100	800—900	4500
ГЛ-41	ЗИС-101	150	700	4500
ГМН-87	摩 托 车	70	1200—1350	5500

第八章 录音与放音

8-1. 为什么工业生产的留声机唱片录音是由边缘录到中央，而业余爱好者的唱片总是喜欢由中央录到边缘？

对于工业生产的留声机唱片录音采取由边缘录至中央的原因，是由于现代的留声机及电唱机中应用唱片自动停止的装置。为此在录音的末端作一个或者几个所谓止动圈，这种止动圈作在唱片的中间比作在边缘上要方便得多。此外从边缘录音时没有精确考虑圈数的必要，因为唱片的外形不会由于录音终止处离开中心远一些或近一些而受到损害。

业余爱好者自制的唱片常常是从中央开始录音的，原因是在用赛璐珞、赛璐玢及其他类似材料制成的盘上录音时产生的跑花可以很方便地缠在面板的中央柱上，因而不至于影响录音的过程。

8-2. 电唱头（拾音器）要怎样放置才正确？

电唱头（带有自制的电唱头臂）的位置可用下述方法决

定。

唱机盤上放上直徑 25 公分的唱片，用鉛筆由其中心画一半徑到邊緣。把这条半徑經過音紋的部分平分为兩半，过中点作一垂綫并延長至唱片的邊緣。这条垂綫就是放置电唱头臂的位置。使唱針落于半徑的中点上，电唱头本身的活動軌跡应当与半徑綫相切。

为了使唱片不受損害电唱头的水平面安裝角度也有很大的关系。不允許使唱針与片成直角，因为这样將使唱片受到最大的摩損。唱針對于唱片平面的傾斜应当不大于 $50\text{--}60^\circ$ 。

对于老式唱片而言电唱头臂与电唱头一起总共的重量应在 60—120 克范围内，而密紋久唱唱片应不超过 20 克。如果增加重量，就会加速唱片的摩損；如果減輕重量，唱头就易从最曲折的音溝中跳出。

8-3. 怎样的唱針最适于用在电唱头上？

我們（苏联）工業中出品的唱針有三种：按照粗細而分为大型中型及小型。粗唱針在放音时較响。在普通的留声机中利用膜片發声，而不是电唱头，唱針的粗細要比在电唱机中重要得多。

在放唱片时，如果使用电唱头，就应当采用中型或者小型的唱針，因为这样可以減低唱片的摩損。

8-4. 怎样膠合唱片？

如果唱片仅仅裂开或者被打破为兩塊而沒有碎塊，那么可用下述方法膠合。

在破裂处唱片的邊緣上塗以虫膠，然后將这唱片放在平滑的板上，細心地对合各音溝即可。此时最好应用放大鏡，因为否則音溝往往不会完全对正确。然后在唱片上再盖一塊很平滑的板，板上压一塊不大的重物。这样应当大約經過一晝夜，以

使得虫膠干透。此后，在唱片反正兩面設有录音的裂紋处，橫跨裂紋放几只唱針，然后小心地將燒热的电烙鉄压在这些唱針上，当唱針被加热后便嵌入唱片的材料中，等到冷却后，唱片裂紋便被这些唱針联接得很牢固了。

8-5. 怎样消除放唱片时的囁囁声？

为了这个目的，一般是采用削弱較高音頻的濾波器，但同时放出的音質也將变坏。

只有在沒有有益的甚强的高音时，才宜于采用能抑制高頻噪声的噪声抑制器。在这电路中，当录音中存在有益的高音时，频率特性会自动地發生变化，高亦能通过。当然此时噪声亦会通过，但已不太显著。

噪声抑制器的线路圖如圖8-1。

电子管 6F7 的三極部份放大电唱头發出的电压，这个电压經過由电阻 R_1 及 R_2 組成的分压器而加于电子管 6F7 的栅極上。

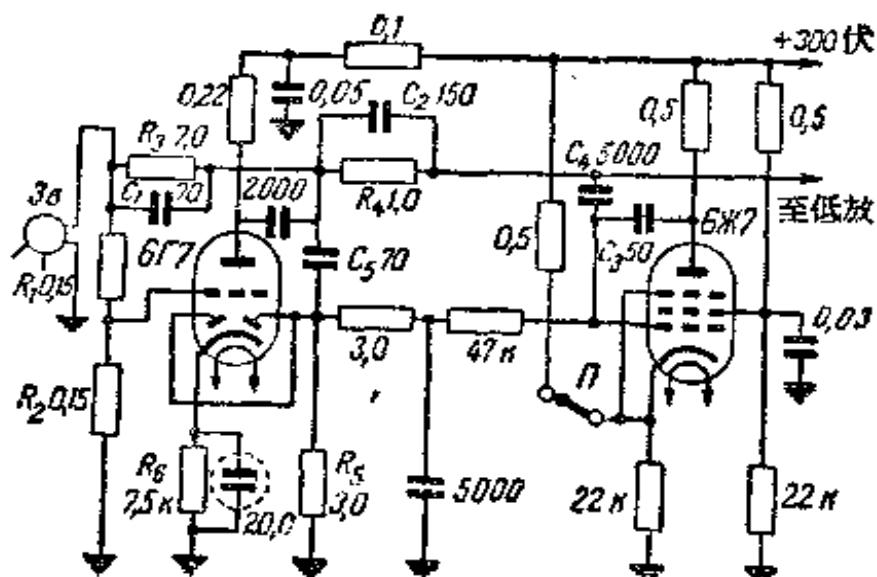


圖 8-1

放大了的电压由电子管 6F7 的屏極电路經過 C_2 、 R_4 音頻

补偿电路传至下一級，同亦經過电容器 C_5 加至这个电子管的二極部份。电阻 R_3 与电容器 C_1 形成負反馈电路。

這一級的输出端又經過电容器 C_4 被电子管 6K7 的輸入电容分路。在 6K7 屏極与控制栅極之間接有电容器 C_3 。当电子管 6K7 不閉銷时，其輸入电容甚大，并由于这个电容的分路作用，电子管 6F7 輸出端的高頻电压被抑制，其中也包括唱片的嘶嘶声在內。

由于 C_5 的电容量不大，故經由屏極电路加于电子管 6F7 二極管上的电压仅有高音頻。二極管負荷电阻的下端接地，因而电阻 R_4 上产生的自动栅偏压在二極管的屏極与陰極間产生延迟电压的作用，使二極管对于微弱的高音頻电压不起整流作用。

当具有甚强的超过延迟电压的高音頻电压时，则二極管不再閉銷并在电阻 R_4 上产生整流电压。这个电压的直流分量經过去耦濾波器而加至电子管 6K7 的栅極上，此时电子管 6K7 闭銷，故不再有削減高音頻的作用。

轉換开关 J 是用来切断噪声抑制器的。

8-6. 木唱針适于放哪一种唱片？

全新的唱片最好用木唱針来放。一个不銳的木唱針可以放好几张新唱片，因为这些唱片音溝的底和壁有光滑的表面。旧唱片的音溝經常被金属唱針划坏得很严重，同时溝紋常被由于金属唱針擦下来的唱片虫膠物質堵塞。用金属唱針唱过若干次的唱片，要想再用木唱針，只有多次地用木唱針唱到听不出呼呼声之后才能发出好的声音（最后唱片磨光滑了）。仅有磨坏得很严重的唱片不会再被磨光滑，因而也就不适于用木唱針。

8-7. 怎样減輕唱片的磨损？

假如放唱片用的是鋼唱針时，则一个唱針最多只能唱一

面，即唱片放过一面后应即更换唱針。

防止唱片磨損的好办法是采用木唱針放唱片。

8-8. 怎样自制放唱片的木唱針？

放唱片用的木唱針具有三稜形，將其一端斜着切一刀并磨銳，并使尖端对着唱片。唱針是用竹子或者硬木头制成，当唱針磨鈍后应当立即弄尖，可以用刀切去尖端0.5—1公厘，这样唱針又可使用。

業余無綫電爱好者几露考夫把用竹子制成的唱針浸入由蜡(80%)、提琴松香(15%)及普通食鹽(5%)組成的热溶液中浸制。經過試驗他證明了，假若从唱头的后方看，如竹子表面光滑时，那么唱針可以用得久些。这样的唱針可以唱2—3面，此后只要用刀子削去一些就又可發出清晰的声音。唱針与唱片之間角度应等于 60° 。

8-9. 能夠用青玉或鋼玉唱針放唱片嗎？

不論青玉或鋼玉作成的唱針都是永久性唱針，这种唱針可以用数年而不需更换，对唱片的磨損及产生的噪声都要比鋼唱針小。

在使用青玉或者鋼玉唱針时，应当遵守下述規則：唱針放在唱头中的位置应当严格地永远保持不变。因为改变位置后这种唱針会刻到溝紋內去而將唱片划坏。

用鋼唱針唱旧了的唱片，一般不宜用青玉唱針唱。所以青玉唱針应当唱新的或者相当新的唱片，同时今后不再用鋼針唱这些唱片；这样唱片可以使用很久。

需要为唱头作一个支架，唱头不工作时可以支于其上，否则在偶然冲击下久用唱針可能被毀坏。

專为久唱唱片用的鋼玉唱針对于一般的唱片是不适用的。

8-10. 为什么如圖 8-2 那样將電唱頭接至收音機的低放部份時，電磁式唱頭工作得好而晶体唱頭不好？

這個線路圖僅僅適合於電磁唱頭的工作。因為這裡用電唱頭工作時電子管所需要的負棚偏壓是經過唱頭繞圈而加至棚極上的，而晶体唱頭好象是一個電容器，直流棚偏壓是無法經過它加於電子管棚極上的。結果電子管在不正常的情況下工作，這樣就影響了電唱頭的工作質量。

為了在這個線路中保證晶体唱頭的正常工作，需要在電子管棚極上加一負棚偏壓。為此應當與電唱頭並聯一個大約 0.5 兆歐的固定電阻，這個電阻應當裝於其插頭上，因為必須使它與電唱頭一起從線路中拿去。

8-11. 怎樣消除晶体唱頭中晶体的裂紋？

晶体唱頭中晶体的修理方法是由 M. 波腦馬列夫提出的。

拆開唱頭取出晶体後，用熾熱的唱針沿着裂紋划幾次，晶体在與唱針接觸之處被熔化並封上了裂紋。這項工作可以在放大鏡下進行。

8-12. 怎樣區別久唱唱片與普通唱片？

久唱唱片比普通唱片有更密的音溝，並且溝的寬度與深度都要小。放這種唱片時僅能用專門的輕型唱頭。這種錄音叫作微細錄音。放送久唱唱片應採用細的鋼玉唱針。久唱唱片有較好的音質，較少的嘶嘶聲，並可以比普通唱片放起來時間長。久唱唱片的錄音較之同樣直徑的普通唱片可以長 3—5 倍。

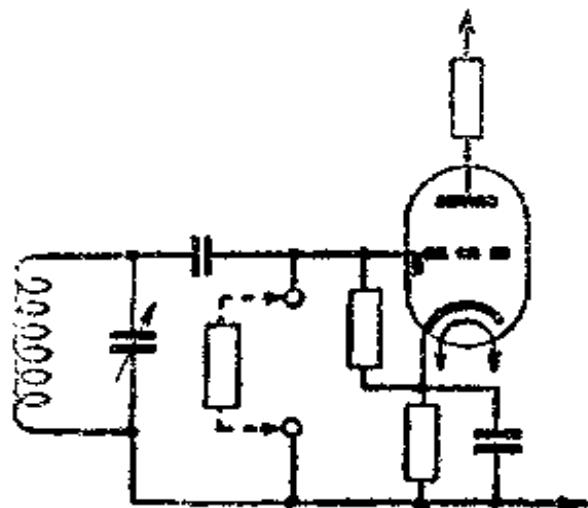


圖 8-2

直徑 25 及 30 公分的普通唱片在轉速 78 轉/分下約可唱 3 到 4 $\frac{1}{2}$ 分鐘。用这种唱片录音时，音溝的密度在溝寬度 0.15—0.18 公厘时为每公分 33—42 条。久唱唱片在同样的直徑下录音密度在溝紋寬度 0.065—0.05 公厘时为每公分 92—105 条音溝。

用久唱唱片录音，一般具有轉速 33 $\frac{1}{2}$ 轉/分，但也有轉速 78 轉/分的。久唱唱片的录音幅度比普通唱片小一倍。

8-13. 可以用普通的电唱机唱久唱唱片嗎？

轉速为 78 轉/分的久唱唱片可以用具有这种速度的普通唱机放。电唱头此时应当更换較輕的（压至唱片的压力不超过 20 克）帶有特別唱針的唱头。

8-14. 为什么在放唱片时，放到唱片中录音甚强之处則往往會發現放音反而降低？

这种現象的發生，是由于电唱头的动鐵位置对于極靴不对称，即距离一个極靴較另一个近些的缘故。当放到甚强的录音时，由于大的幅度而使动鐵黏在磁極上，因而放音反而降低。这种現象只要正确地（对称地）調整电唱头动鐵在極靴間的位置即可消失。

8-15. 为什么某些录音在放送时听起来有回音？

磁帶录音是磁帶各段不均匀的磁化而产生的。当磁帶繞成一卷貯存时，相鄰的圈間会产生相互的磁化，因此录音由一圈感应到相鄰圈上。这样当放音时就出現了回音。在放音乐时不显著，因为放送的声音基本上是連續的，但当放語言时，则很显著，因为語句之間有間斷的緣故。

8-16. 磁帶录音机的放音头能产生多大的电压？

磁帶录音头所产生的音頻电压約 0.002 伏，即它比电唱头产生的电压要小的多，因此当放送磁帶的录音时，采用的低頻放大器其級數必須比用电唱头放送唱片时多 1—2 級。与此相

反，磁帶录音机录音时，可以不需要很大的放大。假使微音器有足够的灵敏度时，甚至于可以由微音器直接进行录音。

8-17. 在磁帶录音机放音时、音頻波动(“飄浮的”声音)怎样解釋？

这个現象可以解釋为在录音或放音时磁帶走得不均匀。

磁帶走动得不均匀可能由于： 總帶电动机轉的不均匀（主要原因之一）； 导輪或中間輪偏心； 總帶电动机平衡不好； 磁帶張力太小或不均匀； 磁帶在导輪上有滑动； 在导輪和中間輪軸承中有間隙； 皮帶滑动。

8-18. 怎样保証繞帶电动机速度穩定？

录音用的电动机有同步的与異步的。

同步电动机可保証其轉數絕對不因負荷而有絲毫变动，但在不均匀的負荷情况下會發生所謂轉子摆动，亦即忽快忽慢的現象。

異步电动机与同步电动机不同，在負荷变动时它不能保証恒定的轉速。在空載运行时異步电动机的轉數差不多与同样極对数的同步电动机轉數完全相同，但是隨着負荷的增加異步电动机的轉數下降。起初是与負荷成比例地下降，其后轉速的降低要比負荷的加大来得快，而当达到某一个临界值时电动机就停止。

为了保証同步电动机轉動的均匀，需要減低轉子的摆动，为此可采用以机械或电磁制動方式而作成的稳定負荷。此处稳定負荷应当尽可能的大些，使制動要尽可能的稳定。同步电动机本身的功率应較機構中牽引录音帶所需之功率大得多。对于異步电动机采用大大超过有用負荷的稳定負荷也可以获得良好的效果。最后，对于兩种型式的电动机采用离心調節器（唱机上的型式）是适宜的。

8-19. 磁帶電動機平衡不好將發生什麼現象，應如何解決？

平衡不好通常使得聲音發生顫動。電動機振動不僅影響牽引機構，同時還傳給電子管而產生微音器效應，及傳給輸出變壓器的鐵心。

平衡不好的電動機一般不應當用于磁帶錄音機上。但是既便很好調整了的電動機也可能有振動，為了防止振動的影響應當將放大器的第一級電子管及輸出變壓器設法減震。

8-20. 磁帶錄音機中錄音帶的拉力應當多大？

帶的正常拉力約為 100—200 克。

8-21. 錄音帶在導輪上的滑動是怎樣引起的？

滑動的產生是由於錄音帶張力過大，帶與輪之間的黏附不好，或者輔助輪的軸與軸套的配合不好（錄音帶傳送的不均勻）的結果。

8-22. 什麼材料最適於作軸套？

較好的軸套材料是青銅。

8-23. 怎樣保護放音頭及輸入變壓器不受外界磁場的作用？

由於這些零件對於交變磁場特別靈敏，因此應當嚴格地加隔離。

輸入變壓器應當有兩層甚至于最好三層隔離罩。

完全使放音頭隔離是不可能的，因此在必要的情況下應當在放音頭線圈中串聯一個抗交流聲的線圈，其位置由試驗的方法決定之。

電源部份應尽可能離開放音頭遠些，因為否則電源變壓器及扼流圈的漏磁磁場會在放音頭及輸入變壓器中引起電流。

強烈的干擾來源是電動機。要把電動機弄得很遠是不可能

的，因此应当采用封闭式的电动机。还应当估计到，大多数的电动机在不同的方向有不同的漏磁磁场。经常为了减低电动机漏磁磁场对放音头的影响，可把转子转动某一角度。因而只有在决定了电动机最佳位置之后，才能将电动机固定。同时应当根据所能引起的交流声最小而决定输入变压器最正确的位罝。

第九章 無綫電零件

9-1. 怎样固定陶瓷微调电容器？

业余无线电爱好者 J. 窥劳布耶夫曾提出了下述固定这种电容器的方法。取一段直径1.5—2公厘的铜丝，并将其一端钩一个头。其后将铜丝的另一端穿入底板及电容器陶瓷座的孔中，将穿出的铜丝截断使其略微高出电容器外壳表面，然后在铜丝的端上焊一滴锡（图9-1）。为了更加牢固起见，可另加一金属垫圈再焊。

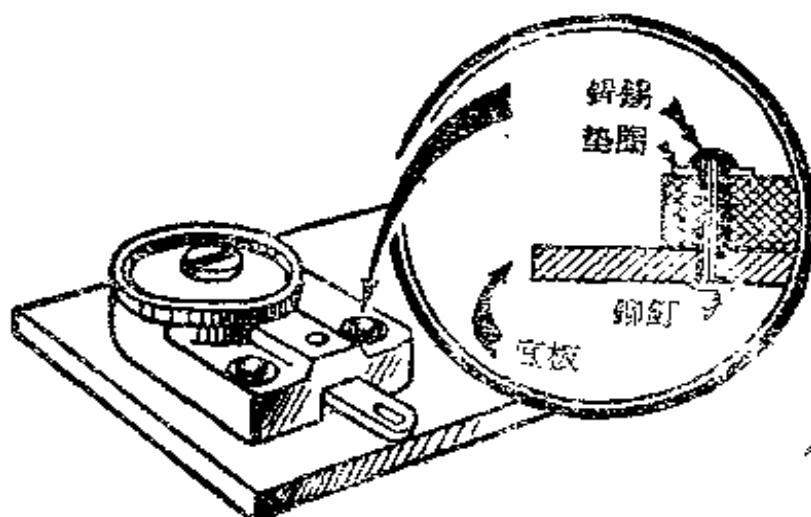


圖 9-1

9-2. 怎样可以不必拆开电源变压器而能确定其线圈的圈数？

可在原有綫圈上再繞一個 15—20 圈的輔助綫圈，這個輔助綫圈可以用長 2—2.5 米直徑 0.3—0.6 公厘的絕緣導線繞成。導線繞在原有綫圈與鐵心之間的空隙中（見圖 9-2）。

在繞完之後，在輔助綫圈的二端聯一量程為 3—5 伏的電壓表，而將原有綫圈接到交流電網上（圖 9-3）。

然後進行下列簡單的計算。

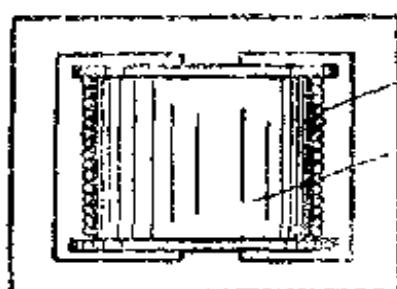


圖 9-2

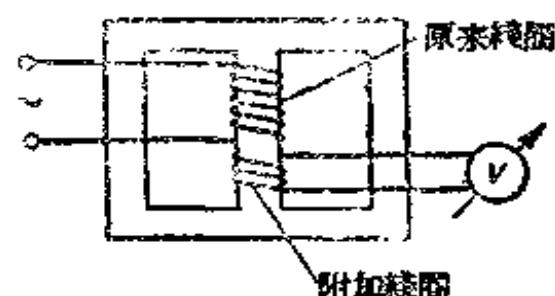


圖 9-3

設輔助綫圈為 21 圈，當把原有綫圈聯到 110 伏的電網上時，接于輔助綫圈的電壓表顯示出 1.4 伏。這就表示要獲得 1 伏需要 $21:1.4=15$ 圈，因為加于初級綫圈的電壓為 110 伏，而 1 伏電壓相當於 15 圈，則這個綫圈，假使忽略損耗時，應當為 $110 \times 15 = 1650$ 圈。但是在任何變壓器中都有損耗，因此求得的圈數需要提高 10%，因而應得的圈數約為 $1650 + 165 = 1815$ 。

用同樣辦法可以確定變壓器任一其他的綫圈圈數。

9-3. 怎樣決定電源變壓器和級間變壓器的輸出端？

要確定電源變壓器或者低頻級間變壓器的輸出端，可應用手電筒電池及一量程為 0—10 伏的電壓表。

將電壓表接至變壓器的一個綫圈上，而將電池接至另一綫圈上（圖 9-4）

在電池聯上之際變壓器另一綫圈中將產生感應電動勢，並出現瞬間的電流。這個電動勢和電流的方向要根據電池的極性

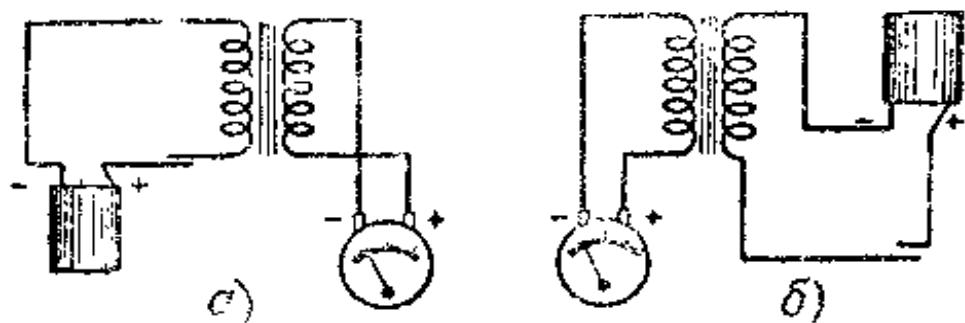


圖 9-4

而異。在感應電勢的作用下電壓表的指針就偏動一下，例如向右，而后返回到零點，或者向左碰到限制器再返回到度盤的零點。當切斷電池的瞬間，電壓表的指針就向相反的方向偏動一下再返回到原來的位置。在試驗時，應該先照圖9-4,a，而后照圖9-4,b 聯接電壓表與電池。

根據指針偏轉的角度大小，可以大致的決定被試線圈中哪一個圈數較多。如果電壓表是接在圈數多的（升壓）線圈中，則其指針的偏轉角度比相反的接法時要大。

9-4. 用什么及怎样进行低频扼流圈和变压器的浸渍以預防腐蝕、受潮和击穿？

可采用地蜡或者黃蜡，这种材料若加入些松香，其保护性能將更好些。通常所采用的成份为黃蜡70%及松香30%。地蜡(95%)及純凡士林(5%)的混合物具有最好的浸漬性能。也可以采用瀝青(85%)及矿物(变压器)油(15%)的混合物。

浸漬依下法進行：將綫包放在溫暖的地方干燥后，將其浸入熔溶的未沸騰的浸漬混合液中，一直要等到不再冒出氣泡來時再取出。然后，把綫包架在容器上，讓其把多余的混合物流光，以后就是使其冷却了。为了不使綫圈框在浸漬及干燥的過程中而被扭歪，应当把它夾在兩塊小木板之間并用細繩或鋼絲

牢牢地捆住。

导线绕在纸或者绿色绝缘上的线圈，可以用油质漆或青漆浸渍。为此可采用，例如，牌号Л-1100 (№458) 或者 Л-1110 (№447) 的漆。线圈在浸渍前要经过烘干，然后立即浸于漆中，其后要在温度约100°C下干燥3-4小时。如果温度较低干燥时间应延长。

9-5. 怎样正确地在底板上放置扼流圈和变压器？

在底板上最合理的安排扼流圈和变压器的简单方法，是由业余无线电爱好者B. 弗拉齐米罗夫提出的。这个方法的实质如下：电源变压器放在预定的位置上，并将其接到交流电网上。然后将耳机依次地接到扼流圈、级间变压器和输出变压器的各线圈上，接到电动式喇叭及励磁线圈上，并且用变动这些零件位置的方法找寻其在底板上的最好位置。在这个位置时由电源变压器的磁场所感应的交流声在耳机中听到的噪声最小。同时最好上述每一个零件围绕着它的轴旋转试试，例如要使得扼流圈按排得与电源变压器垂直。对于用上述方法找到的每个零件的位置，在底板上用铅笔描绘下来。

9-6. 何以扼流圈中会發生哼声？

扼流圈及变压器中“發音”或产生哼声，是由于铁心矽钢片压得不紧而发生振动之故。为了消除振动须把固定铁心的螺栓尽可能紧地旋紧。假如这样作无效，那么建议将扼流圈或变压器浸入熔溶的石蜡中，使石蜡填充于铁心矽钢片之间的空隙中，这样钢片就不再有可能振动了。

9-7. 怎样更好地繞变压器——分段繞还是將线圈一个叠一个的繞呢？

無論哪一种繞法变压器的工作是相同的。对于修理的方便而言，应当說分段繞变压器较好，因为线圈分段佈置对于个

別繞圈損壞而需要更換時是很方便的。

9-8. 在繞變壓器及扼流圈時，怎樣預先知道某一種導線的繞圈可否放入變壓器窗口內？

在下列的表中說明使用不同直徑的優等耐久漆包線(ПЭЛ-1)在斷面1平方公分的繞圈中大致能容納的圈數。表中不僅指出一般繞時的數字，同時也有堆積密繞時的數字（直徑0.2公厘以下的導線）。

從表中找到相應的圈數，乘以用以平方公分表示的窗口面積，這樣我們就得到現有鐵心中大致可容納的圈數。相反的，知道了總的繞圈圈數而以表中找得的圈數除之，我們就可算得繞圈在變壓器窗中所佔的大小。

導線直徑 公厘	每1公分 ² 的圈數		導線直徑 公厘	每一公分 ² 的圈數	
	一般繞法	堆積繞		一般繞法	堆積繞
0.05	17 000	13 000	0.22	1350	—
0.06	12 000	9 500	0.25	1100	—
0.07	9 500	7 000	0.3	770	—
0.08	7 800	5 700	0.35	670	—
0.1	5 500	5 900	0.4	440	—
0.12	3 800	2,500	0.45	350	—
0.14	2 900	1 900	0.5	220	—
0.15	2 700	1 700	0.6	170	—
0.16	2 400	1 450	0.8	125	—
0.18	2 000	1 150	0.9	100	—
0.2	1 650	900	1.0	80	—

9-9. 怎樣繞制可以用于不同電網电压的电源變壓器？

這種电源變壓器的線路圖是由B. 馬卡羅威提出的，如圖9-5所示。

初級繞圈採用一般的方法，即先確定每伏的圈數，而后算

出总的圈数并作出 80、100、120、200 及 220 伏的抽头（由零点算起）。

此外，再加一段 10 伏（零以下）的线圈，这段线圈的二端标以 0 及 +10。所有的抽头引至外壳的插孔中。

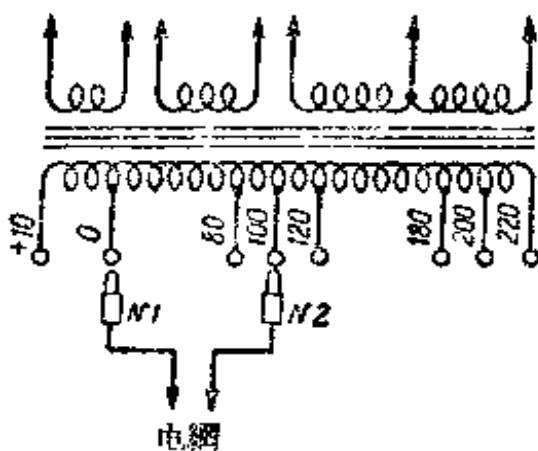


图 9-5

借助于插头 N_1 及 N_2 将变压器联至电网，同时插头 N_1 插于零插孔中，而插头 N_2 根据当时电网中实有的

电压而插入相应的插孔中。例如，电网电压等于 100 伏，插头 N_2 就应当插入 100 伏的插孔中。与这个插孔相隣的有 80 及 120 伏插孔。为了使具有中间数值，例如 110 伏，应当将插头 N_1 换到 +10 的插孔中，而为了获得电压 90 伏，插头 N_2 要换至 80 伏插孔中。

这样，在初级线圈中有电压 80、100、120、180、200 及 220 伏六个基本抽头及一个 +10 伏的辅助抽头，用变换插头 N_1 的方法还可以获得六个电压数值，即 90、110、130、190、210 及 230 伏。当电网电压变化相当大时这种转换方法完全足以维持收音机的正常电压。

不过需要用电压表监示电网的电压，并根据读数变动外壳插孔中的插头。

9-10. 怎样简化电源变压器的计算？

首先需要决定电源变压器的铁心截面（平方公分）并用求得的数字去除 50。所得商数即代表 1 伏电压需要几圈数。例如，当铁心截面为 10 公分² 时，1 伏电压应当有五圈线圈。因此对于 220 伏电压的电网，线圈就需要绕 1100 圈，电子管灯

絲繞圈(6.3伏)——31.5圈及高壓繞圈(500伏)——2500圈。

1平方公厘的銅線可以負載大約2安電流。以此為基礎可以算出任何直徑的導線所能負載的電流。例如，截面0.031公厘²(直徑0.2公厘)的導線可以負載的電流為 $2 \times 0.031 = 0.062$ 安=62毫安。

9-11. 怎樣決定收音機電源變壓器所必須的功率？

變壓器的計算功率(以伏安計)等於其各次級繞圈供出功率的總和再除以變壓器的效率。效率一般等於75—80%。每個繞圈所供出的功率完全可以精確地計算出，即其工作電壓乘以消耗的電流。

高壓繞圈(一半)的工作電壓可取300伏。

我們試以電子管6A7、6K7、6F7、6Π6C及5U4C工作的收音機電源變壓器為例作近似計算。

所有上述電子管消耗的屏流及帘柵電流大約共等於60毫安，這樣，高壓繞圈應當具有 $300 \times 0.06 = 18$ 伏安的功率。整流管的燈絲需要 $5 \times 2 = 10$ 伏安，其他各電子管的燈絲(電子管6Π6C消耗0.45安，其餘——按0.3安計)為 $6.3 \times 1.35 = 8.5$ 伏安。此外，在收音機中還應考慮接入六個度盤指示小燈泡的可能(按0.25安計)，這樣其由變壓器消耗的功率總共還要加 $6.3 \times 1.5 = 9.5$ 伏安。因而，總的由變壓器供給的功率等於46伏安。取效率等於80%，我們得到所消耗的功率為58伏安，應當用這個功率進行變壓器的計算。

9-12. 電源變壓器中發生“熱擊穿”的原因是什麼？

熱擊穿一般發生於變壓器在高溫條件下工作時。

變壓器各繞圈之間及各繞圈與鐵心之間的絕緣無論何時總不會完全很理想的。其中常常存在具有電阻比一般其他各處較小的地方，當溫度升高時照例絕緣電阻要減小，因而在絕緣惡

化之处会产生很大的洩漏电流。这个电流又增高了这个地方的温度，这样更使得絕緣进一步恶化。为时一久在这个地方的絕緣將完全破坏，亦即發生了热击穿。

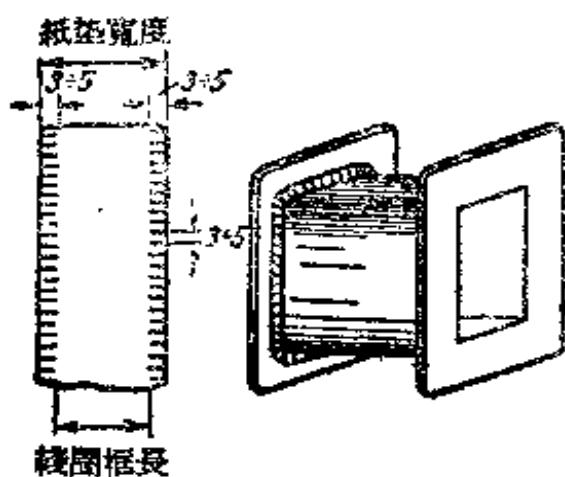


圖 9-6

电源变压器綫圈最常見的是由于电压过高而被击穿的。电压之所以过高是由于：外層綫圈边上的几圈滑到了綫圈框頂板与綫圈之間的空隙內，并与下層边上的几圈接触而引起的。为了防止边上的几圈塌陷在各層之間应垫以宽度比綫圈框的長度大6—7公厘的絕緣紙。在此襯紙的兩邊緣上剪些口，如圖9—6所示。当把紙帶舖在变压器綫圈上时，剪口的边缘形成了与綫圈框頂板密切相连的“护牆”。这“护牆”能够擋住本層綫圈边上的几圈而不讓其滑下来。

變压器溫度愈低，上述

過程的發生就愈困难。由經驗得知，溫度高於 60°C 時已經對變压器有危險了，因此所有各種型式的變压工作溫度不應超過 60°C 。工作溫度愈低，就愈能保證長期無事故的工作。

必須注意到，电源變压

9-13. 自耦變压器与一般电源變压器有什么不同？

一般电源變压器有兩個或更多独立的綫圈，要变换的电压就加到这些綫圈中的一个，即所謂初級綫圈上，而由其他綫圈上取得需要变得的电压，亦即高于或低于加至初級的电压。

在自耦變压器中仅仅有一个綫圈，需要变换的电压加到这个綫圈的一部份上；而从整个綫圈上就可取得較高的电压。电压大小决定于整个綫圈的圈数与加有初級电压的那部份圈数之

比。这种类型的自耦变压器称为升压自耦变压器。如果初级电压加至自耦变压器的整个线圈上，而次级电压由部份线圈上取得，那么次级电压将要低于初级电压，这种自耦变压叫作降压自耦变压器。

在最大负荷小时（即电网负荷最大的时候——译者）中，电网电压时常是降低得很严重，在这种情况下为了维持收音机的正常电压，可采用具有若干抽头的自耦变压器。如此便可以在要求的范围内升高或降低加于其上的电压。

9-14. 可否以电阻代替整流平滑滤波器中的扼流圈？

用电阻代替扼流圈是完全可以的，但是实际上这种代替不是总能获得很好效果的。扼流圈是很理想的，因为它具有小的电阻及大的电抗，所以它可以很好地平滑脉动，而在其上产生的电压降不大。

电阻也可以很好地平滑脉动，但同时在其上产生很大的电压降。收音机从整流器取得的电流愈大，这个电压降也就愈大。

采用电阻代替整流滤波器中的扼流圈，仅仅当由整流器供给收音机用的电流不大时才可以。通常可用于电子管数目不多的收音机整流滤波器中。

9-15. 什么缘故电源变压器高压线圈常会發生短路？

电源变压器高压线圈发生短路的原因是由于其上层边上的几圈塌陷至线圈与顶板间的空隙中，并且与下层线圈边上的几圈接触。大家都知道电源变压器高压线圈的不同层间有很高的电压，这个电压足以击穿导线的绝缘。

要消除这种毁坏的可能性极其容易，只要在线圈与线圈框顶板间的空隙中灌以石蜡就可。为此可取一块石蜡置于线圈与顶板的接触处再用电烙铁将其缓慢的熔化，这样液体的石蜡就灌在线圈与顶板之间的空隙中，而牢牢地将每层边上的几圈属

定于本身的位置了。

9-16. 如果將收音机中的电子管拔出，电源变压器还应当發热嗎？

任何电源变压器在工作之际都有些發热，这种現象是正常的。但是在沒有負荷的情况下發热是不应当的。

在电源变压器次級沒有負荷的情况下流經初級（电网）綫圈的电流叫作空載电流。在設計正确的变压器中空載电流是相当小的，因而引起变压器显著的發热也是不可能的。

任何工厂出品的电源变压器都設計得空載电流非常小，因而如果沒有負荷时变压器發热，这一般是說明其某綫圈的匝間有短路存在。

9-17. 在电源变压器中沒有專門的屏蔽可以嗎？

在电源变压器中收音机电子管的灯絲綫圈一般是接地的。因此，如果这个綫圈位于电源变压器初級綫圈与高压綫圈之間，那么它同时也就起了屏蔽綫圈的作用了。

9-18. 怎样改造輸出变压器？

在业余無綫电爱好者的实践中，經常会存在如此的事实，即在無綫电机中必須利用其音圈阻抗不同于以前用的电动揚声器。为了使新的揚声器获得到最好的效果，必須改繞原輸出变压器的次級綫圈以配合新裝揚声器的音圈阻抗。

决定新的次級綫圈匝数时可以利用下面列出的表。只要以表中查出的系数乘变压器現有次級綫圈的匝数，所得的数字就是新的匝数。

表中仅仅給出了最常用的音圈阻抗。如果业余無綫电爱好者手下的揚声器不同于表中給出的，则需取所給系数的某些中間值。

次級綫圈导線的直徑在音圈为 1.5---4 欧时 取 0.8—1 公

現有揚聲器音圈阻抗 (歐)		1.5	2.5	4	8	10
原有 揚聲器 系 數	音圈阻抗(歐)					
1.5	1	1.3	1.65	2.31	2.48	
2.5	0.77	1	1.27	1.8	2	
4	0.61	0.79	1	1.42	1.57	
8	0.42	0.56	0.71	1	1.12	
10	0.39	0.5	0.63	0.9	1	

厘，音圈8--10欧时取0.6—0.8公厘。

9-19. 輸出變壓器最好放在那里——放在电动式揚声器上还是放在收音机底壳上呢？

輸出變壓器的位置沒有大关系，仅需注意距离整流器不要太近，因为否则可能感应交流声。

9-20. 怎样計算自給柵偏压电阻的数值？

为了决定柵偏压电阻的数值，必須知道在給定的屏压及柵偏压下有多少电流流过电子管陰極电路。大家都知道陰極电流等于屏流及帘柵电流的总和，这个电流的大小可以根据相应的电子管特性曲綫查得。

必須的电阻数值等于电子管陰極电流(單位安)除所需柵偏压(伏)。例如，設电子管6F6C的屏压为200伏时应当供给控制柵極15伏的負压。根据特性曲綫或者手册的表中我們知道在这个条件下屏流約为20毫安，而帘柵流約为4毫安。因此陰極电流等于 $20 + 4 = 24$ 毫安，我們求得自給柵偏压約等于 $\frac{15}{0.024} = 625$ 欧或者將其化整为600欧。

用这种方法計算收音机每个电子管的柵偏压在实用上已足

够准确。

9-21. 若使用的栅偏电阻数值与上述计算得到的数值不相附时，对无线电的工作会有什么影响？

假如电子管的屏极电压仍然不变，而栅偏电阻的数值改变，那么工作点将会沿电子管的特性曲线左移或者右移，因而就改变了电子管的工作情况。一般栅偏电阻的选择是使得工作点处于特性曲线直线区段的中央偏左部份。如果电阻数值改变，那么这个工作点位置移动。这样可能引起失真，而在某种情况下甚至于使电子管毁坏（假如所取的电阻数值比較上述求得的小得多，因为在这种情况下流经电子管的电流相当大）。

9-22. 怎样制作花生式电子管的管座？

花生管的管座由兩塊尺寸为 30×30 公厘的膠紙板或者夾布膠木板制成的。下層膠板的厚度为 1—1.5 公厘，上層膠板厚度为 0.5—1 公厘。在膠板上鑽些孔（圖 9-7.a 及 b），把七个磷青銅或者黃銅作成的鉗片剪好并弯成弧形（圖 9-7.c），其長的一端插入下層膠板外面一圈的孔中，而短的插入与前述之孔相对的里面一圈的孔中。然后將上層膠板置于下層膠板上而

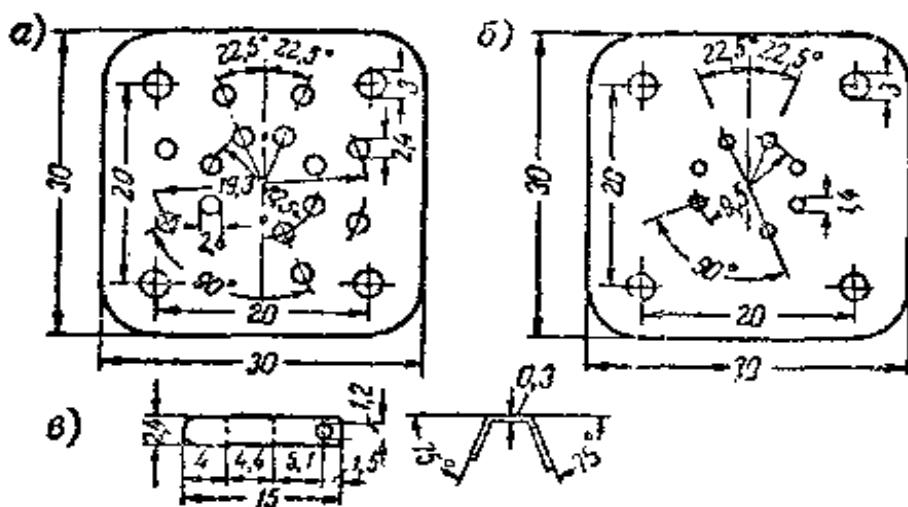


圖 9-7

將插入的鋸片蓋上。這上層膠板起着定向的作用。兩塊膠板是用四個帶螺母的螺栓固定在一起的。

電子管燈腳和管座鋸片之間接觸的可靠性決定于各孔的位置是否準確，可用微微彎動作為管腳孔的鋸片的方法使其可靠的接觸。

上述自制電子管管座的方法是由業余無線電愛好者 B. 粵卓林史提出的。

9-23. 怎樣做收音機用的光學度盤？

可取薄的感光紙在其感光而繪制度盤，寫上字及符號。繪制時利用普通的照像定影劑代替墨汁（畫上去後在綠底子紙上得到淡紅色痕跡）。然後將紙沉于顯影劑中，在顯影劑的作用下度盤的底子變黑而寫上的字變為白色。在顯影後將度盤放入定影劑中，然後沖洗及干燥，就像普通的像片一樣。

制得后的度盤是黑底白字。如果希望標誌時，可以用顏色墨水或者染料塗染以區分收音機不同的波段。這種度盤需要貼在玻璃上，而在其後方置一照明小燈泡。

9-24. 怎樣避免指針的影子投在光度盤上？

為了消除影子應當在小燈泡上加一個罩使光線僅射在後幕

上，如圖 9-8 左方繪出的。

燈罩必須用黑紙作成，而在其內貼一層白紙。有了這個罩，指針的影子就不再出現

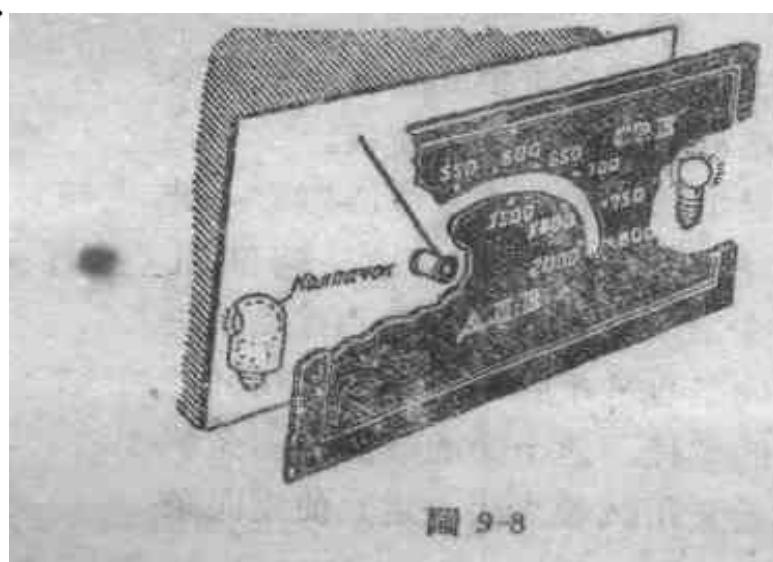


圖 9-8

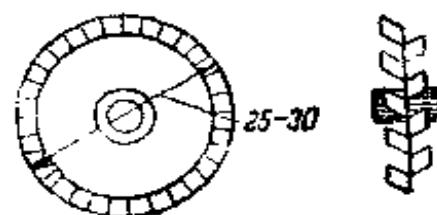


圖 9-9

了，而且度盤的照明更为均匀，因为小灯泡产生的明亮点不再透过度盤。

9-25. 怎样制造收音机度盤上的拉綫轉盤？

自制度盤上的拉綫轉盤是由 T. 隆納路斯基提出的。可將鐵片或者銅片切割成一個圓片(直徑 25—30 公厘)并在其上繪一半徑 9—12 公厘的同心圓。然后沿着圓盤的周長作一些徑向的切口(圖 9-9)，再將切得的各瓣依次地向兩邊扭轉約 45°。这样在圓片的周圍就形成綫槽。为了使轉盤穩定，可在中心焊上一軸套，如圖 9-9 右方繪出的那样。

9-26. 怎样可以不用綫而能使導綫头上的絕緣物不松散？

如果導綫头上的絲絕緣松脫时，可在 15—20 公厘的長度上薄薄地塗一層漆并使其干燥。这样处理后还可使導綫头干净及容易穿过小眼(業余無綫電爱好者 T. 路那陸斯基提出)。

9-27. 怎样制作繞“蜂房式”綫圈用的繞綫机？

繞綫圈的繞綫机曾提出过很多种型式，而以業余無綫電爱好者 B. 依万諾維設計的(圖 9-10)最好。

这个小繞綫机工作的原理圖繪于圖 9-10 中的右上方。用手柄轉动裝有綫圈筒的軸；另一方面由这个手柄通过蝸輪及偏心輪推動了定向条。

軸承 A 和 B 最好采用滾珠軸承，非常重要的是在軸承中不要有活動空隙。这样繞綫机会很好的工作而不会跳綫。

偏心輪是由膠木或硬橡皮之类作成的，在其中心鑽有一排(7 公厘長)等于軸直徑的孔。然后仔細地用鎚錐成一橢圓孔并使其寬度不超过 6 公厘(圖 9-10 右上角)，綫圈的寬度就決定軸在此孔中固定的位置。定向条也是用膠木等作成，在其一端切一縱向縫以便穿入固定用的螺栓，这个繩能够使定向条裝于所需的位置上。加重物(其重量用試驗方法決定)使定向条

紧压于线圈上。在绕分段蜂房式线圈时，线圈架夹于夹板间。

在制造得很好的绕线机上可以在直径 9-22 公厘的线圈筒上绕线圈。线圈的圈数不应超过 600。

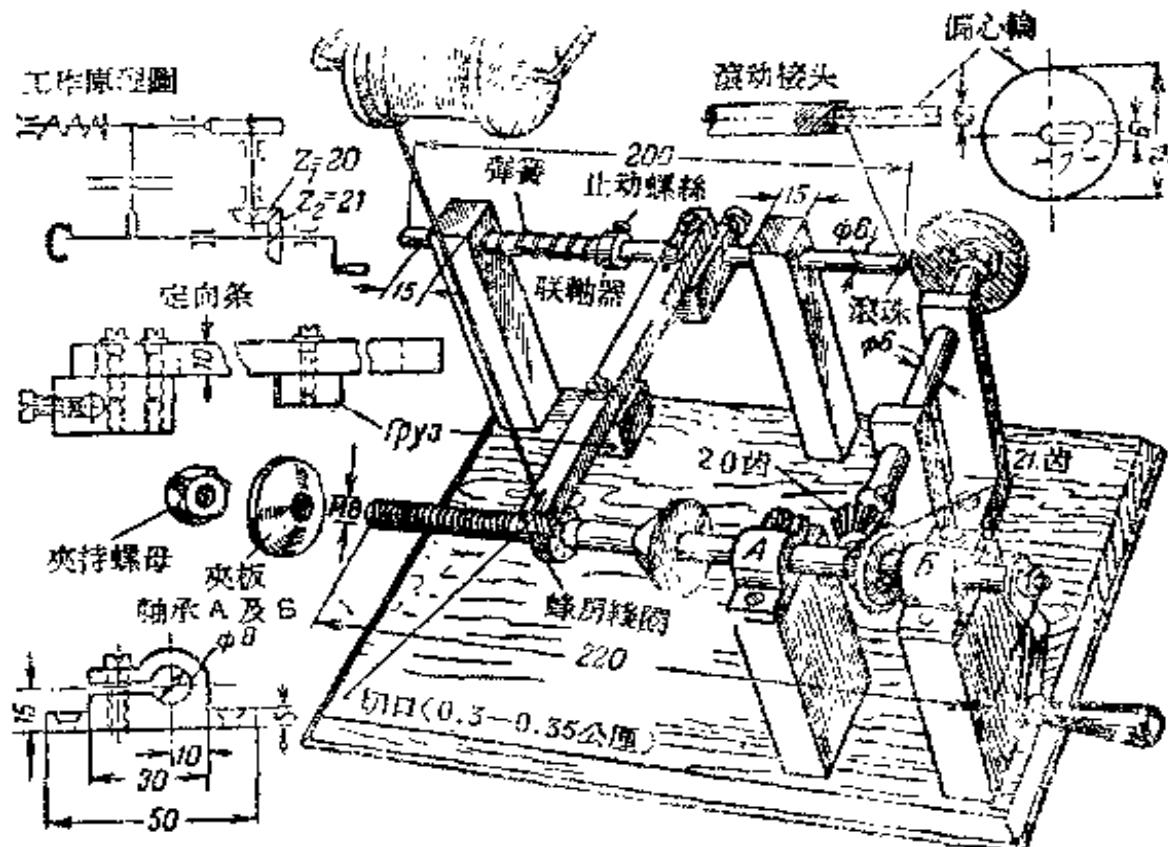


圖 9-10

9-28. 怎样进行手绕“蜂房式”线圈？

绕法如下。糊一直径 11 公厘的线圈筒，干后很好地加以清潔修整，而后在要绕线圈之处黏上一宽度约为 4 公厘的纸环（具体宽度，要看准备绕的线圈而定）。然后在筒的两头相对处作上附号 1 及 2（图 9-11）。这记号作为安排头几圈时的标准。在小纸环上涂以浓洋干漆；涂洋干漆的目的是为了不讓头几圈滑下来。

在开始绕线时，将导线固定在线圈筒的一端，并将其引到黏上的纸环上，导线的开头是由记号中的一个出蕊而斜跨到对

面的另一个上。然后，轉動綫圈將導線又繞回第一個記號，繼續繞下一圈時導線折疊處要壓在第一圈上，並且導線平行於第一圈；第二圈开头要压在紙环上。以後的每圈都是斜繞並且平行，這樣每后半圈就可以压在前一轉折處。

在纏繞時可能發生後一層的寬度或寬于或窄于前一層。為了避免這種情況，需要在纏繞時調節轉折處各圈之間的緊密程度。假如在轉折處繞上的導線對於前一圈壓得非常緊，那麼就會使得層之寬度增加；假如相反，壓得很松，那麼寬度就會減小。增加及降低壓力，可使各層的寬度達到相同。

繞完後將綫圈浸於洋干漆的溶液中。

如果需要綫圈在調諧過程中沿線圈筒移動，那麼可以在主紙環未黏到綫圈筒上之前先加上一個較寬的紙環，但是這個紙

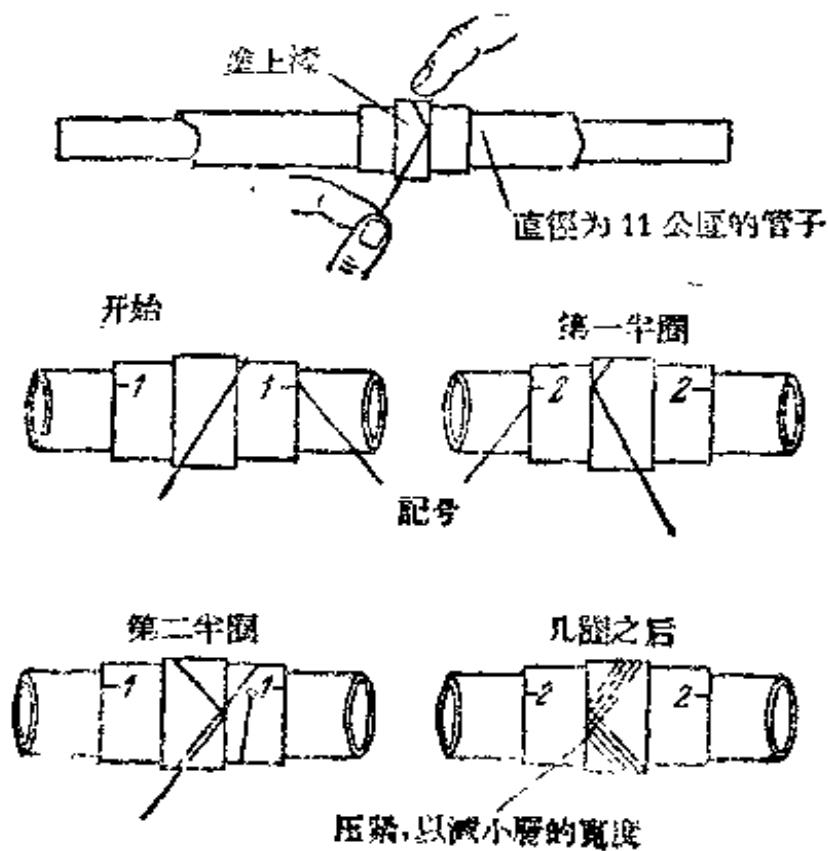


圖 9-11

环不黏死在綫圈筒上而使它可以自由活動。

这样繞得的綫圈很精致并且很整齐。

9-29. 怎样把普通三擲波段开关改为五擲？

这种簡單的改造方法是由业余無線電爱好者几·也夫斯特拉保夫提出的。为了这个目的波段开关的兩個接触片应当調換位置。其中一个長的要換成短的（圖 9-12 a）。为了从膠木板上取下要換的接触片，应当切去鉤釘的上鉤端。然后用刀子小心地啓下接触片。取下的接触片放到新的位置上，并且按入切去鉤頭的鉤釘中，然后再輕輕地鉤好这个鉤釘。此后为了牢固起見可用錫將接触片焊在鉤釘上。

开关的动接片用下述方法改造。由膠木板上取下三銅片中的一片来，将其切成兩段。然后如圖 9-12 b 所示將这两段固定于膠木板上。銅片每段的鉤釘要用細銅絲（見圖 9-12 c）与相邻的鉤片相連（焊接）。在改造时应当精确地保持迴轉盤上所有銅片原来的位置。

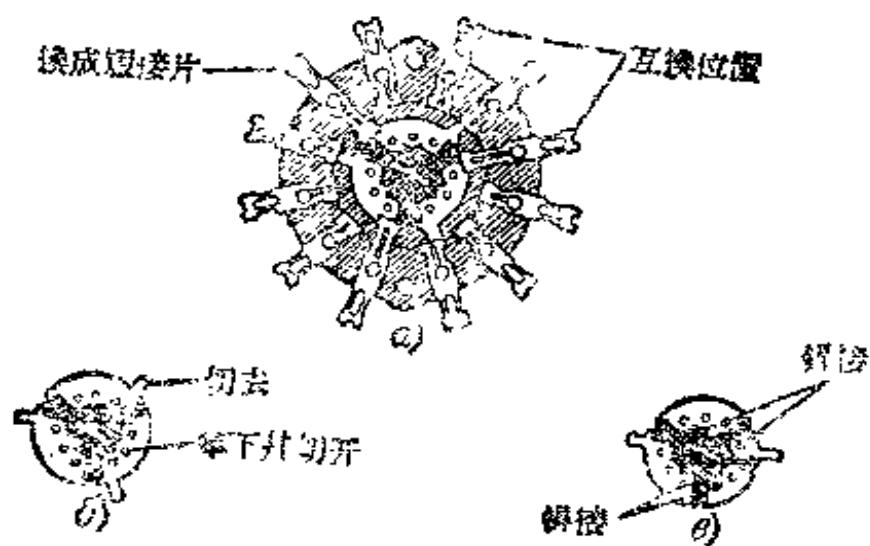


圖 9-12

9-30. 怎样制作收音机电源开关?

这种开关的简单构造是由 B. 考恩塔劳莫夫提出的。为了制作开关需要两块尺寸为 $20 \times 35 \times 2$ 公分的绝缘板 a 及 b (图 9-13)，两片厚度为 0.5—0.8 公厘弹性很好的弹簧片及一块膠木板或膠紙板 θ 。

在绝缘板 a 上作四条窄槽，在其中各嵌入弓形的接触片 σ 及 τ 。此两接触片头上应当很好地彼此接触。然后将绝缘板 a 合于绝缘板 b 上，并用带有螺母的螺栓 c 将两块板夹紧。绝缘板上的另一孔是为了安装螺栓而固定开关的小横杆 θ 的。电路两导线各接至两接触片的第二端。

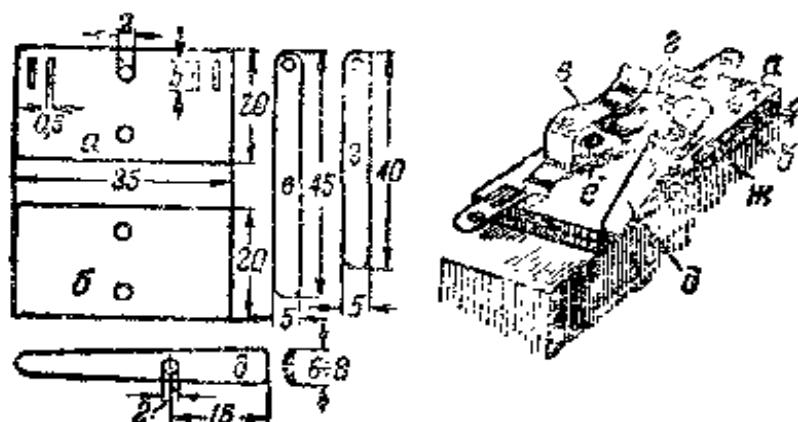


圖 9-13

开关的使用方法如下。当向右转动小横杆 θ 长的一端时，其另一端进入接触片 σ 及 τ 之间的接触端中而将其隔开，因而电路就断开了。当相反地转动这个小横杆时两块接触片互相接触，因而连通电路。

9-31. 有些电解电容器在其名称的末尾标有字母 M 及 OM，是什么意思？

字母 M 代表这个电容器是耐寒的，而 OM 代表耐寒性能更好。

M类的电容器可工作于零下40°C的环境，而OM类——可工作于零下60°C（有一些例外）。

9-32. 怎样制作灯丝变阻器

自制的简单变阻器是由E.斯傑潘諾維依提出的（圖9-14）。

由普通固定电阻上拆下来的瓷管可作为变阻器的繞线管。其上繞以“梟格林”或者鎳鉻合金的电阻絲，电阻絲的兩端固定并且焊于管子的鉄圈上。

为了得到10—15欧电阻的变阻器，需要1—1.5米直徑0.2公厘“梟格林”阻絲或者同样長度直徑0.35公厘的鎳鉻阻絲。对于30—50欧的变阻器需要2—3米直徑0.2—0.25公厘的梟格林阻絲。假如利用裸阻絲时（例如，折自旧电爐中），那么必須通电流将其燒到深紅顏色，形成的薄的氧化層可作为絕緣。待繞好后沿着变阻器的一面用砂紙打磨一条寬5—6公厘的窄帶，将来滑触头要在其上滑动。繞好阻絲的管子固定于尺寸 $40 \times 40 \times 5$ 公厘的膠合板或木板的边上。

扇形接触片用鐵片制成。其三个突出部份弯成直角而穿入木板上的三个孔中，再将其弯轉。

滑动触片最好用磷銅或者彈性很好的黃銅制作。帶有螺紋的金屬桿可作为滑触头的軸，它应当有四个螺母。

在这种变阻器中可采用普通鉛筆中的鉛条代替电阻絲。普通鉛筆中鉛条的总电阻大約20至50欧（不同的鉛筆，甚至于

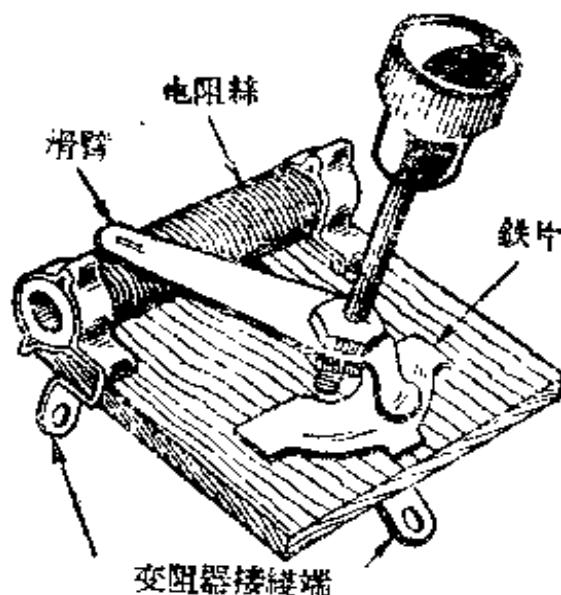


圖 9-14

同一牌子的鉛筆，電阻不同）。把鉛筆桿烘熱後鉛筆桿的兩半便可很容易地分開。將大約三分之一的鉛條連同一半木桿固定於變阻器的木板上。為了連接到電路中去，在鉛條的一端繞上2—3圈裸銅線，其一端將來作為變阻器的端子接線柱。利用扇形接觸片的一端子作為第二個接線柱。

9-33. 晶體聽筒會因受熱而損壞嗎？

晶體聽筒當加熱至60°C以上時就要壞了。因而這種聽筒不可以靠近很熱的物体，不宜放在很熱的地方及放在炎熱的陽光下。

9-34. 怎樣減小電位器的電阻？

要減小電位器的電阻，可在其上并聯一輔助固定電阻便可達到所要求的範圍。這個輔助電阻的數值可按下式求得

$$R_x = \frac{R_1 \times R_2}{R_2 - R_1}$$

其中 R_x — 輔助電阻值；

R_1 — 需要的電位器電阻值；

R_2 — 電位器現有的電阻值。

例如，假如電位器現有的電阻值為50000歐需要降低至20000歐，那麼只要在其上并聯一固定電阻，其電阻值為

$$R_x = \frac{20000 \times 50000}{50000 - 20000} = 33000 \text{ 欧.}$$

輔助電阻直接聯在電位器最邊上的兩個端子上。

第十章 修 理

10-1. 怎樣才能焊接好？

1. 要焊接之處必須很好的用砂紙打磨干淨，并且打磨后不

許用手指摸。

2. 只能用錫或者軟錫(含 60% 錫， 40% 鉛)焊接。在安裝無線電的焊接中不应当使用工厂出品的焊藥，因为这种焊藥往往含有酸性混合物，能使焊線被氧化和腐蝕。

3. 使用焊接酸(即所謂“浸蝕酸”)是決對不允許的，應當使用淡黃色透明的純松香。

4. 焊鐵不許過熱。焊鐵的熱度應當能使錫熔化即可。選用焊鐵的大小要看被焊的物品而定。

5. 要焊接的地方應當用焊鐵塗上松香，然後用焊鐵沾一點錫加到焊接處使它先鍍上一層錫。焊接物品要緊緊地壓在一塊；將帶有錫的焊鐵尖端在焊接處放一定時間，等到錫在焊接表面上流勻時再拿開。

10-2. 怎樣保護電烙鐵不至過熱？

普勞豪茨基同志提出了一個簡單的方法能夠防止在焊接時間較久的工作情況下電烙鐵過熱。

這個輔助的設備是由電燈泡和兩片黃銅片作成的開關組成的。開關的上方銅片是不動的，而下方銅片(其自由端)在電烙鐵的重力作用下壓到下面。這個銅片同時作為放電烙鐵的托架。在取下電烙鐵時下方銅片的自由端彈起來而與上方銅片接觸。

燈泡、烙鐵及開關接至電網上後，當電烙鐵由托架取下時烙鐵是不通過燈泡而直接聯在電網上。在這種情況下有較大的電流流經電烙鐵的繞組，所以烙鐵可以很快地加熱。當烙鐵放在托架上時，開關的銅片打開，因此電燈泡變成與烙鐵串聯，流經電烙鐵繞組的電流減小，可使烙鐵長期的通有電流而不損壞烙鐵。

選擇燈泡的功率，要能使得流過電烙鐵的電流能保持烙鐵的溫度在一定的允許水平。

25—40 瓦的电烙铁所用的灯泡大约也是相同的功率，亦即 25—40 瓦。

10-3. 怎样制作焊药？

好的焊药是用松香溶解于酒精（工业酒精或变性酒精）中制成的。在溶解之前应将松香捣成粉末。酒精是松香的1.5—2

倍（体积），其溶解过程要延续约2—4小时。制成的焊药是膏状，像果子酱似的。

焊药涂在焊接处，这样就可使接线以及管座的焊片不必预先镀锡。

焊药应当装在一个盖有研磨密闭塞的大口玻璃瓶内。使用焊药可以大大地缩减了焊接时间并提高了可靠性。

10-4. 焊接铝需要用怎样的焊料？

高列諾夫同志提出了焊接铝用的焊料，其成分为锌(30%)及锡(70%)。制这种合金，需要先将锡熔化，然后在其中投入一塊锌。需要焊接的铝的表面应当预先擦出亮光来，然后用烙铁镀一层上述的合金，镀完后才能着手焊接。

10-5. 怎样焊接长缝？

在焊接长缝时用烙铁焊并不是永远方便的，而使用焊条可获得非常好的焊接。

为了制造焊条，可先准备锡或者軟锡的粉末，粉末可用锤

鍛成，或者將其熔化后經過密織的布滲濾到一塊冷的金屬板上。然后將透明的松香在微弱的火焰下使其熔溶，并且与錫的粉末相混而达到糊狀般的濃度，再將其滾成厚度为4-5公厘的焊条。

焊接时应把要焊的边缘仔細地弄干淨，并且互相并紧。从焊缝的反面用酒精灯緩緩加热，然后在其上放上焊条，于是焊缝上有了一層均匀的松香焊錫口，因而被焊牢。

10-6. 怎样焊多股漆包綫？

在焊多股漆包綫时，必須將各股导綫焊在一起，为此应去掉各股上的漆包絕緣，將每根导綫弄干淨。

要从多股导綫上去掉絕緣可用下述方法。細心地將导綫头上的絲絕緣剝去，然后用擦着的火柴燒这个导綫头，燒后立即将其插入变性酒精中。当足够的加热后很快的冷却时漆就被破坏。然后用棉花擦干淨即可。

去掉漆絕緣之后在处理干淨的各股导綫上应当镀上一层錫，而后用普通的方法进行焊接。

10-7. 怎样焊接小零件和 細导綫？

为了这个目的可以利用具有細尖的烙鐵，但也可以利用普通的烙鐵而于其上加一点簡單的附件，即如圖 10-2 所示，在烙鐵头上緊緊地纏一直徑 1.5--2.5 公厘的裸銅綫。导綫的末端伸直并在大約 10—15 公厘長度处切断，然后这一端鍛亮并镀上錫。

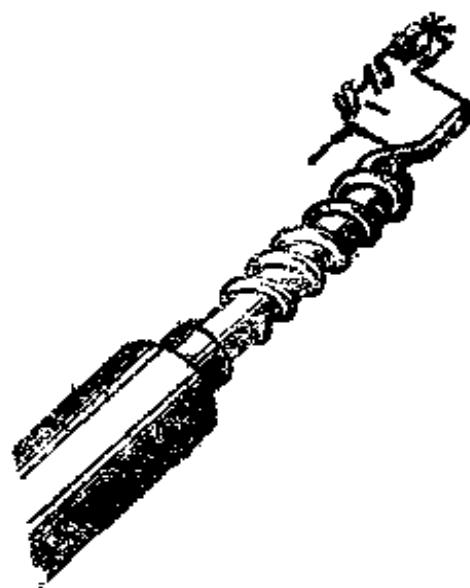


圖 10-2

具有这种附件的烙鐵用来焊很小的零件与导綫是非常方便

的。

10-8. 怎样在家庭的条件下使小物件镀镍?

于茶杯或玻璃瓶中注入任意数量的氯化锌稀溶液(5-10%)，并于其中一面搅动一面缓缓少量地加入硫酸镍，直到液体呈现深绿色为止。然后将制得的溶液倒入一只密闭得很好的瓶中。

要镀镍的物品应当仔细地磨光，其初是用粗砂纸磨，然后用较细的砂纸，最后用绒布擦，要擦得另件表面几乎像镜子般的亮，此后需要洗去油脂及髒东西。为了达到这个目的，被磨另件的表面要用石灰水借牙刷洗刷。

石灰水是这样制成的。取一份生石灰加入二份水，此时水应当沸腾，等到溶液冷后便可使用。

在用石灰水清洗后，另件要几次地在清水中浸洗。为了避免弄髒另件表面，现在不允许拿在手中或用手指触摸。

将已制得的镀镍溶液注入一个搪瓷锅中并使其在炊爐或者汽爐上加热。等到液体煮开后，立即用鉗子将要镀镍的物品放入，然后大約再煮一小时之久。

在不断地沸腾的情况下液体必然要蒸發，因此需要及时地加水，以使得液面不至下降。

当镀镍的另件附上了亮晶晶的一層时，从爐子上端下搪瓷锅，取出其中的物品并放入盛有水的容器中，水中加入一点白垩末(牙粉)。该物品洗干净后必须轻轻地用软布擦干。

剩余的液体再倒回瓶中，盖好瓶塞而存到下次再用。

10-9. 怎样制造粘膠木的膠?

这种膠可将等量的生橡膠(天然橡膠)与煤焦油的混合物放在微弱的火上一面熔化一面仔细搅拌，用砂纸打磨了的膠木，涂上热膠即可。

10-10. 怎样磨光塑料?

塑料的表面仔细地用细砂纸打磨，然后涂一层植物油并用清洁的抹布擦干。此后用一块棉花沾一点酒精漆（虫胶溶于酒精中）擦其表面。塑料物品的磨光方法与木头相同，即大部分的表面是用棉花转动着擦，而小部分表面是纵向地擦。

10-11. 怎样在玻璃上镀银?

需要镀银的玻璃预先要在任一种酸内洗过，并且再在清水中冲洗一遍。

镀银所需的溶液是用下述的方法制得。取浓度为百分之二的硝酸银（棒状硝酸银）溶液并于其中加入阿莫尼亞水。起初当加入阿莫尼亞水时会得到沉淀，再繼續加入阿莫尼亞水沉淀开始溶解。等到沉淀完全溶解时阿莫尼亞水就不再加了。

当沉淀溶解时，在溶液中加入一滴甲醛水（福尔馬林）。甲醛溶液在每 100 立方公分的溶液中加 100 滴。溶液配好后，要搅拌一下再倒向盛于洗像盘中的干净玻璃上。玻璃在溶液中应当放 10 分鐘。

在玻璃上沉淀了一层细而密佈的银后，将玻璃不要求镀银的一面洗净。玻璃的镀银的一面上可以涂上一层任何的漆或者油質塗料以保护银层不被碰伤。

10-12. 怎样制作绝缘漆?

最容易作的，浸渍布和紙用的绝缘漆是由干性油及松香制成的。将研碎的松香加于干性油中并将其混合物加热，加热期间用木棒搅拌。

绝缘漆的性能决定于松香及干性油的份量。这些材料的份量要决定于干性油的种类并根据試驗方法决定。

绝缘布和绝缘紙的浸渍漆应当是有弹性的（不是脆的）。这种性能的绝缘漆大約含有 5--10% 的松香，要經過 3—4 番

夜才变干。当增加松香的成分时绝缘漆将干得慢一些。

绝缘漆的性能可试浸渍（布和纸）一些样品来研究。找出合乎我们要求性能的绝缘漆成分后，可用它浸渍布和纸。预先将布拉紧在架子上，然后在布的表面上均匀地涂一层绝缘漆。当第一层绝缘漆干了时再涂上第二层。结果布上有了一层光亮的表面。为了加速干燥，第一次可以不涂绝缘漆而是纯干性油，第二次涂一层足够厚的绝缘漆，而后在无灰尘的室内将其垂直地挂起晾干（如果表面水平地放容易弄上很多灰尘）。纸只是涂一次漆而后同样地垂直挂起晾干。

10-13. 怎样在铜及黄铜上镀银？

在铜零件上镀银时，可以利用照象底片显影及印像时用过的定影剂。

底片及像纸显影及定影时，硫代硫酸钠的溶液中分解出溴化银的盐来。在这种硫代硫酸钠的溶液中放入需要镀银的铜或黄铜的零件（零件首先要洗去氧化物及油脂）。

为了洗清零件表面，先用砂纸打磨，然后在碳酸钠（碱）的溶液中清洗。

当零件的表面附上了一层银时，将其从溶液中取出而置于流动的水中。洗净的零件用线吊起而在室温中晾干。这样得到的银层很薄。

假如无线电爱好者不干照像工作，镀银的溶液可以用下述方法制得。在照像馆中买一筒酸性定影液及一盒尺寸为 9×12 公分的照像底片，将定影液溶解于热水中（水应稍稍多于用于实际定影时的额定数量）。当溶液冷却到室温以后($17^{\circ}\text{--}20^{\circ}\text{C}$)，将所有12片底片顺序的投入其中，并让其在溶液中放15—20分钟，等到底片上的乳黄色不透明的鹽脱落后再取出。建議在0.5公升的溶液中加入1—2立方公分的阿莫尼亞水及几滴

甲醛水（藥房中出售的百分之40的福尔馬林溶液）。溶液应当貯存在黑暗的地方。

利用上法制得的溶液可获得較厚的銀層。

10-14. 鑽头怎样淬火？

將燒紅的鑽头放入火漆中可得到很好的淬火。用这种方法淬过火的鑽头可以鑽最硬的金屬。

在磨鑽头时，应当注意鑽金屬的鑽头的稜角要較鈍些，而鑽木头者稜角要較銳利些。

10-15. 怎样刷洗鋸？

刷洗鋸的另件最好使用鋼絲刷，这种刷子可在工具店中买到。鋼絲刷与普通的毛刷相同，不过其上不是毛而是細鋼絲。

用这种刷子刷洗过的鋸件，其表面光度整齐而美观。

10-16. 怎样制作乳酪膠？

乳酪膠比普通木器膠要好；乳酪膠吸湿性小，差不多無色，可很牢地膠合木头、紙及玻璃等。乳酪膠惟一的缺点是干得比較慢，因而膠好的物品应当干燥大約10--12小时之久。

制作乳酪膠的原料是由牛奶中得到的奶渣，这个奶渣必須在冷水中洗2--3遍，然后將其放在抹布或者小麻布袋中挤压。挤压了的奶渣放在任一容器（最好是搪瓷的）中，再加入石灰水（澄清的石灰溶液）及阿莫尼亞水，其比例为1公斤的奶渣中加入100立方公分的石灰水及70--80立方公分濃度为百分之25的阿莫尼亞水（万不得已时不加石灰水也可以）。混合物可以通蒸气或者放在开水中加热至35—40°C，并且在加热期间要不停的用木棒攪拌；經過20--30分鐘便可制成了。然后將其調节到需要的濃度即可应用。乳酪膠应当保存在涼爽的地方。

如果有干奶酪（酸性的），那么也可以用相似的方法制作

乳酪膠，即起初 奶酪要用水冲洗 2—3 遍，然后放于瓶中或罐头盒中，倒入相等重量的水，再将其放置 12—16 小时。

当奶酪被浸透并且膨胀起来后，向容器中注入石灰水及阿莫尼亞水（1 公斤的奶酪中注入 150 立方公分的石灰水及 50—60 立方公分的阿莫尼亞水）。奶酪可在开水盆中煮約 1 小时，同时加热期間要不断的搅拌。

10-17. 怎样膠合磁帶？

膠合磁帶所应用的較好的成分如下：甲基醋酸鹽 25 克；甲醇 25 克；冰醋酸 25 克；甲基干醇醋酸鹽 25 克。

假若制作專門的膠不可能时，那么在業余者的条件下，可用作食用醋用的濃醋精或者化学藥品店中出售的丙酮都完全可以膠合磁帶。

10-18. 怎样能快速地旋上及旋下螺絲釘？

用普通的手搖鑽上下螺絲釘是快而方便的。其法是將其鑽头換上一个大小相同的螺絲起子（趕錐）头。利用搖鑽的方法与鑽孔时相同。

10-19. 在难于进行安装之处怎样旋入螺絲釘？

这个困难通常在于如何將螺絲釘放进去及怎样轉第一圈，因为往下通常用長柄趕錐便可解决了。

在这种情况下可利用 B. C. 斯米尔諾維依 提出的彈簧趕錐。

彈簧趕錐的構造如圖 10—3。在直徑 6 公厘長 200 公厘的鐵桿一端安一手柄，而在另一端鑽兩個相对的平面，并鑽兩個 2—3 公厘的孔。孔位于离桿头 5—8 公厘的地方。然后取兩塊寬約 6 公厘及長約 25 公厘的鋼片，在每一片的一端也各鑽兩個孔，而与桿上的兩孔相符合，然后再將片铆于桿上。

彈簧趕錐的用法非常簡單，只要將鋼片的頂端合併在一起

而插入螺絲釘的尾槽中，鋼片靠自己的彈力支持住了螺絲釘，这样便可將其送入准备要裝入它的孔中，并旋1—2圈。再繼續的將其旋入就需要一定大的力量，但这时已可用普通的趕錐进行了。

10-20. 怎样恢复揚声器（舌簧式）、拾音器及旧听筒中已失去磁性的磁鐵？

在磁鐵的弯曲处大約繞500—600圈直徑0.1—0.3公厘的絕緣導線。

此綫圈可以位于磁鐵的弯曲处，也可以分成兩部分而將其放到磁鐵的兩端（磁極）。綫圈的一头通过細的（直徑0.05公厘）銅線联接到交流或直流電網上，或者接到高壓电池上。当电流通过之际，作为熔絲用的細导線即被燒掉（熔化）。如果磁鐵沒有恢复，那么磁化过程应当重复进行。

在利用这种恢复磁力的方法时必須小心，因为由于导綫熔化而产生的火花可能濺到眼睛中。故最安全的办法是利用帶玻璃管的熔絲代替細銅線。

10-21. 揚声器（舌簧式）修理时怎样正确地安装綫圈。

当安装綫圈时应当注意：在一对綫圈中的繞綫方向应当一致，以便能够形成磁场^①。要决定綫圈的方向（極性）可以利用指南針及80伏的电池。

綫圈的一端（二綫圈一般是串联）接至电池的任一極，而指南針放在二綫圈中的任一个的旁边，綫圈的另一端碰电池的另一極。指南針的指針必將偏动，而其某一極被上述綫圈吸

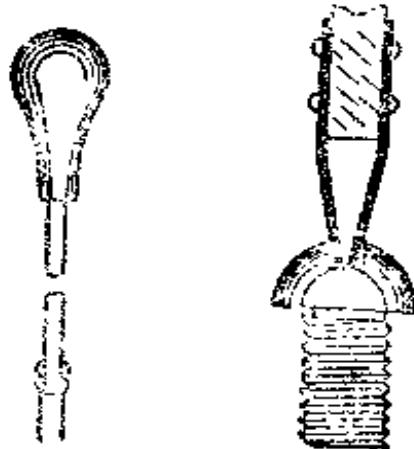


圖 10-3

^① 这只有苏式的舌簧揚声器中是分两个綫圈的，国产的舌簧揚声器只一个綫圈，無此顧慮——譯者。

引。然后再将指南针放在第二个线圈的旁边，并再一次将线头碰电池的电极（图 10—4）。当线圈安装的正确时第二个线圈应吸引指南的另一极。如果吸引的仍然是指针的同一个极，那么线圈中的一个必须反转一下，然后才能装上。

10-22. 怎样清除动圈式扬声器音圈间隙中的铁屑？

可用磁化了的细钢针放入磁缝中，并且慢慢地沿磁缝移动。

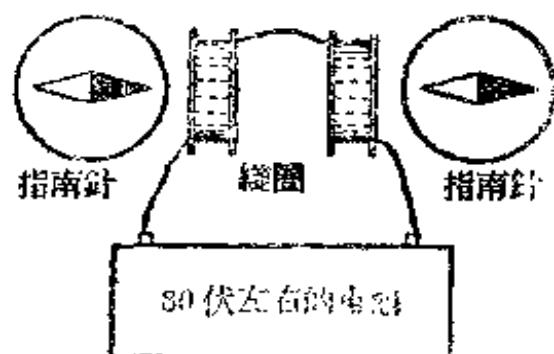


图 10-4

存在于间隙中的铁屑会被吸到钢针的头上。不时将铁屑拉出来并将其拿掉，这样一直要作到不能再从间隙中取出铁屑来为止。

10-23. 怎样修复破了的扬声器纸盆？

将纸盆破裂处弄平，并盖上木器胶，然后在其上放一块干纱布，纱布要铺平贴好。

破裂如果是在皱褶处也是同样作法，只不过应当注意纱布贴得要紧。假如纸盆破得很严重，那么破裂处应用线交叉地缝起来。

紧贴在纸盆上的纱布，其布边需要用刀片切掉。

10-24. 怎样为电动式扬声器制作新音圈？

首先应当为音圈筒作一个模子，这个模子是用木头锯成的一个圆柱。圆柱的直径应当恰恰等于线圈筒的内径，而其长度应当能使音圈的任何部位都很稳固为度。

音圈筒是在模子上用结实的但很薄的书画纸卷粘而成。缠绕的导线、圈数及筒的直径应与毁坏了的线圈相同。在大多数的喇叭中音圈线圈是由两层组成的，因此应当从音圈筒粘纸盆的一端开始绕线圈。

为了使音圈筒作得足够硬，应当在其上塗一層透明膠或者洋干漆。开始繞線處离开音圈筒头上的距離是这样考慮的，要使得能够在其上繞得上綫圈总圈数的一半并且到边缘还要留下大約1公厘的地方。綫圈是平密繞的。第一層繞完要塗一層漆，之后才能繞第二層。將綫圈的兩头粘在綫圈筒上。

当音圈繞完后再塗一層漆并要經過几小时的干燥。作这些工作时都不要將音圈筒从模子上取下。然后应当將音圈粘上紙盆和定位片。这个工作同样也应在使模子保持垂直位置下作完。应用模子易于正确地安裝音圈并能防止綫圈筒在膠水干燥的过程中翹曲及歪斜。只有当膠水完全干了后整个系統才可由模子上取下。假若揚声器中音圈的引出头是穿过紙盆的，那么应当仔細地將其粘住或者縫在上面，因为否則这些导線在揚声器工作之际碰到紙盆會發生嘎噠嘎噠的声音。

揚声器活動部分的安裝及定位工作用下法進行。音圈里面插入四条寬4—6公厘的圖画紙条，紙条应当沿着綫圈的周圍均匀地放置。然后將音圈与紙条一起插入磁鐵的間隙中（紙条可使音圈筒不与中心柱相碰）。当整个部分自由地放在自己的位置上后，將紙盆的外边缘粘在支架上，用螺釘固定住定位片。然后仔細地取出紙条，并且輕輕地壓一壓紙盆檢查一下是否音圈与間隙壁相碰。在必要的情况下可重新进行活動系統的定位，这时松开定位片的螺釘，重新固定它而將音圈調整到正確的位置。