

120133

图书馆藏

收音机的參量

苏联 E. A. 列维茨著

赵大和译



人民邮电出版社

科学
北京出版社
丛书

收 音 机 的 参 数

～苏联 E. A. 列维茨著

高 大 手 譯

高 明 但維序

人 民 郵 电 出 版 社

Е. А. ЛЕВИТИН
ПАРАМЕТРЫ РАДИОПРИЕМНИКОВ
ГОСЭНЕРГОИЗДАТ 1949

提 要

这本小册子講解了收音机的各种參量，如選擇性、灵敏度、輸出功率、保真度等的意义，并結合這些參量來說明如何判断收音机的質量。此外，还介紹了測量这些參量的方法。

本書可供无线电爱好者及收音机修理人員參閱。

收 音 机 的 參 量

著 者：苏联 E. A. 列 维 钦
譯 者：赵 大 和
校 者：高 益 傅 維 潭
出 版 者：人 民 邮 电 出 版 社
北京东四区 6 条胡同 13 号
印 刷 者：人民邮电出版社南京印刷厂
南京太平路 15 号
新 华 书 店

1957年5月南京第一版第一次印刷 1-7,265册
787×1092 1/32 48頁 印張3 印刷字数62,000字 定价(10)0.44元
★北京市書刊出版業營業許可証出字第〇四八号★
统一書号:15045·总614·无143

前　　言

苏联无线电爱好者們对改進无线电收音设备的兴趣不断增长着，这可說明他們的无线电技术是在日益提高，而热心于这一新技术的广大羣众在无线电方面的知識也是在日益加深的。

在苏联的无线电爱好者当中已經出現了許多天才的无线电机設計家。每年举办的无线电展览会上，都展出了无线电爱好者所提出的新型设备，这証明苏联无线电爱好者的技术是在不断增长着的。在无线电广播收音方面，苏联无线电爱好者早已不再限于製造簡單的无线电收音机，他們已經創造出許多構造复雜和設計完善的现代收音设备，这些设备的構造新颖，且又富于創造性。

自然，在无线电爱好者創造这些新穎设备的过程中，必須仔細地研究許多技术問題，只有解决了这些問題以后，才能保証新的设备有高度的技术水平。这里，首先就要遇到的是对一架无线电收音机的电气指标或參量的評价問題。因此就有必要弄清楚所有这些參量的本质和掌握独自檢查这些參量的方法。在无线电爱好者的实际工作中，由于更广泛地应用了測量仪器，因而就有可能去深入鑽研如何設計和制造各种独特的无线电收音机。

本書用尽可能淺近的方式敘述了下列几方面的基本概念：即如何評定无线电收音机的电气指标；广播收音机的質量由哪些參量來决定；以及測量这些參量的方式和方法；此外，还研討了这些參量以及电路的数据和电路中个别元件之間的关系。

这些知識对无线电爱好者在制造新式構造的收音机时是有帮助的，对无线电修理部來說也很有实用价值；随着苏联无线电化区域的不断擴大，这种修理部的分佈愈來愈擴大了。

作者

目 錄

前 言

概 論

1. 收音机的參量和特性曲線

灵敏度.....	(3)
复盖波段.....	(9)
选择性.....	(10)
象频波道选择性或对称波道选择性.....	(14)
信号频率等于收音机中频时的衰減.....	(16)
頻率穩定度.....	(17)
自动灵敏度控制 (A/F) 特性曲線.....	(18)
输出功率.....	(19)
非直綫性失真的特性曲線.....	(20)
頻率特性曲線.....	(22)
保真度曲線.....	(24)
收音机的声压特性曲線.....	(25)
人工音量控制.....	(28)
噪声系数.....	(29)
电源电压变动的影响.....	(30)

2. 收音机參量的測量方法和特性曲線的画法

灵敏度的測量.....	(32)
复蓋波段的測量.....	(33)
选择性的測量.....	(34)

象頻波道選擇性的測量.....	(36)
頻率等於中頻的信號的衰減的測量.....	(37)
本機振盪器頻率穩定度的測量.....	(38)
自動靈敏度控制曲線的繪制.....	(40)
輸出功率的測量.....	(41)
非直線性失真曲線的繪制.....	(43)
頻率特性曲線的繪制.....	(43)
保真度曲線的繪制.....	(44)
收音機的聲壓特性曲線的繪制.....	(46)
噪聲系數的測量.....	(49)
電源電壓變動時增益穩定度的測量.....	(51)

3. 收音機參量與電路元件間的關係

靈敏度.....	(52)
選擇性.....	(64)
象頻波道選擇性.....	(68)
信號頻率等於收音機中頻時的衰減.....	(71)
本機振盪器頻率的穩定度.....	(73)
自動靈敏度控制特性曲線.....	(78)
輸出功率和失真.....	(79)
頻率特性曲線.....	(80)
保真度曲線.....	(82)
聲壓特性曲線.....	(84)
人工音量控制.....	(86)
噪聲系數.....	(86)
電源電壓變動時收音機增益的穩定度.....	(88)

附錄

概論

为了判断收音机的質量，为了能鑑別各种收音机的好坏，必須規定一些能对收音机作出客觀評价的原始数据。这些数据要应用規定的并且已完全确定的測量方法得到；否則所得到的数据因測量方法不同就不可能一样。

這些說明收音机电气指标的客觀数据，就是收音机的各项參量和一些特性曲綫，它們都是按照統一的方法求出的，我們把它列出在下面。目前我們還沒有測量收音机參量的全蘇標準①；但根据許多无线電工業的科学研究部門和生產部門的工作經驗，已經拟定出一个全蘇設計标准。在苏联，進行收音机的实际測量时，都应用这一設計标准里所說明的方法。

从收音机的电气指标的观点來看，对收音机的基本要求就在于要求收音机保証：

- 1) 能够接收微弱的电台或远地的电台；
- 2) 能够选出所需的电台，完全排除干擾接收的其他电台；
- 3) 能够使播送的声音高度保真，也就是能够准确而无失真地重新發出广播电台微音器前所播送的声音；
- 4) 能够可靠而穩定地接收收音机所調諧到的那一个电台。

为了評定收音机的这些电气質量，特規定出与这些質量相

① 因此書系1949年出版的，当时还没有規定出國定全蘇標準——譯者

对应的各种技术参量和特性曲线。

例如，所谓“灵敏度”，就是用来评定收音机接收远地电台或微弱电台信号的能力的参量。

“选择性”是说明收音机排除干扰电台的能力的参量；它又分为邻波道选择性和象频波道选择性。

收音机“频率稳定性”这一参量可用来自判定收音机工作的稳定性，以及判定收音机能够稳定接收所调谐到的电台的能力。

声音的保真质量要根据几个参量来评定：其中包括说明收音机输出端声功率的参量和说明声波在收音机中发生失真程度的参量。这些失真可分为频率失真和非直线性失真，关于它们的本质将在本书后面适当的章节中加以详细说明。此外，还必须考虑到：声音的失真不僅发生在收音机本身内，也就是当信号通过接收电路内各个部件时发生失真；而且也发生在扬声器（在这里把放大的电波最后变为声波）中。因此，为了全面地评定声音质量的好坏，收音机还需要一种关于声压方面的特性曲线。

另外也还有许多附加参量和特性曲线，可以用来自判断收音机其它各方面的质量，这些质量从收听者的角度来看也很重要。

本书将说明广播收音机的主要参量和特性曲线的本质，以及测量和评定它们的方法；并对这些特性曲线与收音机的线路各元件间的关系和改善某些特性曲线的可能途径作一研讨。

下面即要介绍的这些知识主要是对超外差式收音机来说的，因为无线电的广播收音目前广泛采用这种收音机。

熟悉了下面即將介紹的知識以后，熟練的无线电爱好者就能評定收音机的質量，并帮助他找到制作構造更完备的收音机的方法。

在这本小冊子里要介紹的收音机的參量和特性曲綫如下：

1. 灵敏度； 2. 复蓋波段；
3. 选择性； 4. 象頻波道選擇性；
5. 对频率等于收音机中頻的信号的衰減；
6. 频率穩定度； 7. 輸出功率；
8. 自动灵敏度控制曲綫（即自動音量控制——譯註）；
9. 非直線性失真； 10. 頻率特性曲綫；
11. 保真度曲綫； 12. 声压特性曲綫；
13. 人工音量控制曲綫； 14. 噪声系数；
15. 收音机增益与电源电压的关系。

I. 收音机的參量和特性曲綫

靈 敏 度

收音机接收微弱信号的能力取决于收音机线路所能保證的增益的大小。

要使揚声器的响度完全达到它的設計数值，就需要把一定的电功率輸入到揚声器中。这一功率是在天綫所接收并被收音机輸出級以前各級所放大的信号的作用下，產生在收音机的輸出級中的。

想在收音机輸出端獲得一定的功率 P_{out} ，当然需要在輸

出端產生某一聲頻電壓，我們用 E_{aux} ① 來表示這一電壓。接收到的信號電壓通常都以微伏計，我們用 E_{np} 來表示它。因此如果為了能在收音機輸出端，即在負載上獲得所需要的電壓， E_{aux} 應比 E_{np} 大多少倍，那末收音機就應當把信號放大多少倍。

因為 E_{aux} 是聲頻電壓，應當把它和輸入端的同類性質的電壓相比，即是說要和所接收信號中的調制電壓成分相比，而不是和載波電壓相比。把上面的說法加以適當修改，並用 m 表示調制系數，我們就得到整個收音機放大系數的表示式，即

$$K = \frac{E_{aux}}{m \cdot E_{np}}$$

例如，輸出電壓 E_{aux} 假如是 30 伏，而輸入端的信號電壓是 100 微伏 (100×10^{-6} 伏)，調制系數 $m = 0.3$ ，那末收音機應該給出的增益為：

$$K = \frac{30}{0.3 \times 100 \times 10^{-6}} = 10^6,$$

即應當放大為一百萬倍。

為了敘述簡明起見，在這個計算中並沒有把使增益減低的檢波作用考慮進去。

因此，從收音機輸入端到輸出端的增益數值就表明了收音機能接收多大強度的信號，或者說收音機接收遠地電台信號的能力如何。根據這項指標，我們就可以把各種收音機按其所能保證的增益數值來進行比較。

但是，考慮到許多實際情況，由於種種不便，使我們不得

① 以下敘述時均以 E 表示交流電壓，而以 U 表示直流電壓。

不放棄這種鑑別收音機的方法。這些不方便的地方首先是由於下列原因而引起的，即各種收音機輸出端使用的揚聲器不一樣，它們的阻抗就各不相同。這就是說，為了得到同樣的功率，在不同的揚聲器上需要加不同的電壓。輸出功率 $P_{out} = \frac{E_{out}^2}{r_{sp}}$ ，其中 r_{sp} ——揚聲器的阻抗。

例如，可能有兩種情況：1)低阻揚聲器，音圈阻抗 $r'_{sp} = 4$ 歐姆；2)高阻揚聲器，音圈阻抗 $r''_{sp} = 2000$ 歐姆。那末要在收音機輸出端獲得 1 瓦的功率，就要求：

在第一種情況下， $E'_{out} = \sqrt{4 \times 1} = 2$ 伏；

在第二種情況下， $E''_{out} = \sqrt{2000 \times 1} = 45$ 伏；

也就是說，在功率數值相同的條件下，用高阻揚聲器時，在輸出端所需要的電壓是用低阻揚聲器時的 22.5 倍。

如果根據收音機所給出的增益來評定它的質量，那末顯而易見，用低阻揚聲器時，收音機給出的增益只有用高阻揚聲器時的二十九分之一，然而在這兩種情況下收音機的輸出功率是一樣的。

自然，用這種方法來評定收音機的質量，將導致對實際情況產生一種不正確的概念。

因此，我們並不根據收音機的增益來判斷它接收微弱信號的能力，而是根據它的靈敏度來判斷。

收音機的靈敏度就是為了在收音機輸出端能獲得該收音機的正常功率，所需加在它輸入端的電壓數值。

用這種方法來評定時，對所有收音機都規定了相同的條件，所以此種評定是完全公正的。

以上对灵敏度的概念所作的解釋已經作了若干簡化。事實上還必須考慮另外一些情況，下面我們就來談談這些情況。

怎樣理解“收音機輸入端的電壓”呢？因收音機具有接着天線和地線的塞孔，而輸入電壓是經過天線塞孔輸入到收音機中。但是收音機的輸入電路通常是一個調諧到接收信號頻率的諧振電路，它並不是直接和天線耦合，而是通過某種中間元件與天線耦合。因為有很多理由，都不能把天線直接和輸入諧振電路連接在一起；特別是由於這樣連接，將導致輸入諧振電路的調諧完全取決於天線參量。當應用不同的天線時，收音機的調諧也隨着改變，因為這時天線與輸入諧振電路是並聯的，天線的電容直接成為輸入諧振電路的一部分。因此就不可能把輸入諧振電路和其它諧振電路聯合在一起進行調諧。另一理由是，如果把天線直接與輸入諧振電路連接，那末，由於天線電阻中引起的損失很大，諧振電路的諧振特性嚴重惡化，就使它的品質因數降低。

被廣泛地採用的輸入諧振電路與天線耦合的方法有：電感耦合（圖1，a）；電容耦合（圖1，b）和電感電容耦合（圖

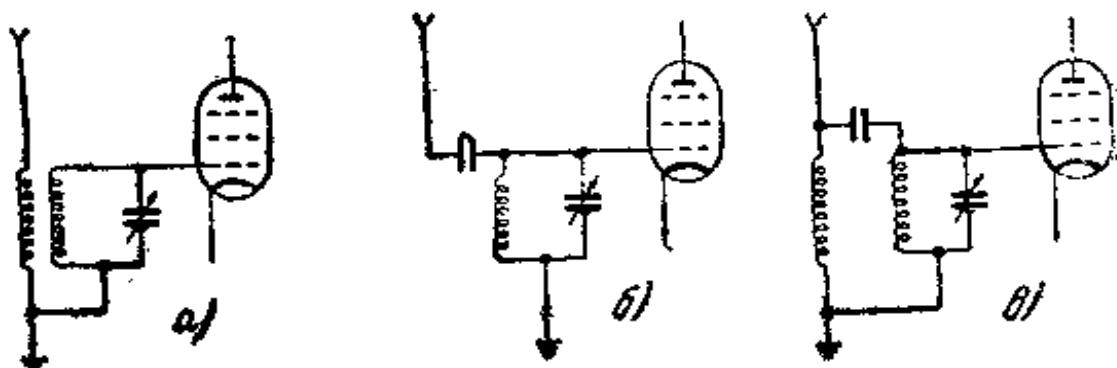


圖 1. 輸入諧振電路與天線耦合的線路圖。
a—電感耦合；b—電容耦合，c—電感電容耦合。

1, σ)。其中每一种耦合方法都各有优点和缺点，关于这些可以詳細地參閱專門的指導讀物；但是它們的本質都是一样的，即是把外來信号在天綫電路中所產生的电动势，經過与天綫相耦合的元件傳輸到收音机中已調諧的輸入諧振電路，并在它上面產生电压。天綫愈高，所謂它的有效高度愈高，則外來电磁波在天綫上產生的电动势也愈大（天綫的有效高度通常是它的几何高度的60—90%）。

當輸入諧振電路直接与天綫耦合的情况下，收音机輸入電路的簡化等效電路如圖2所示：由天綫电容和假想的电动势电源組成的電路与輸入塞孔相并联。实际上这一电动势电源是沒有的，它就是越过天綫導線的电磁波。然而圖2所示的電路却与真正的情况等效。圖3給出了兩种主要耦合方式下輸入電路的等效線路圖，其中一种是电感耦合，另一种是电容耦合。

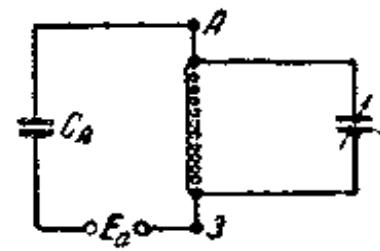


圖 2. 輸入電路的簡化等效電路圖

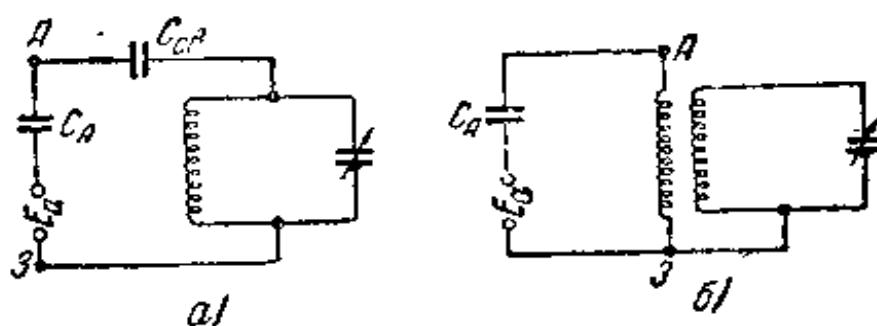


圖 3. 輸入電路的等效線路圖

a—电容耦合；b—电感耦合。

輸入電路具有諧振特性，大家知道由于这种特性就使得：当輸入到諧振電路中电能的頻率与諧振電路的固有頻率相同

时，諧振電路中的電流就急劇增加，同時諧振電路上的電壓也就增大。因此，第一個電子管柵極上的電壓比加在輸入電路的電動勢要大。這就是說，輸入電路具有某種“電壓傳輸系數”^①。

根據以上所述，就可以給收音機的靈敏度下一個更嚴格的定義，收音機的靈敏度就是當收音機輸出端獲得該收音機的正常功率時，天線上所需的電動勢的數值（關於正常功率，將在下面第20頁再給它下一個確切的定義）。

靈敏度的測量單位為微伏 (10^{-6} 伏)。收音機的靈敏度愈好，或者說愈高，那末，為了在它的輸出端獲得所需的功率，其輸入端所應輸入的電動勢的微伏數就可以愈小。

應當注意，收音機的靈敏度並不是一個不變的數值；它在整個波段內都不一樣。這是由於高頻的增益決定於各諧振電路，而這些諧振電路的特性曲線沿着整個波段都在改變（因諧振電路的阻抗變化，可以使各級增益也隨着變動）。

此外，由於天線電路的諧振特性在不同頻率時也不一樣，因而輸入電路的電壓傳輸系數隨著整個波段內的頻率而變化。

收音機的靈敏度通常是由每個波段中的幾個頻率來決定，並根據所得到的數據來畫出整個波段的接收靈敏度曲線。

較好的收音機在整個波段內應該具有很均勻的靈敏度。

靈敏度曲線的畫法如下：以橫軸表記諧頻率（千赫）；縱軸表示電壓（微伏），並且其微伏數由上往下漸增。這樣，在曲線上位置較高的點表示靈敏度較好或靈敏度較高（圖4）。

^① “電壓傳輸係數”是收音機第一級輸入端的信號電壓與天線中的信號電動勢二者之比。——譯註

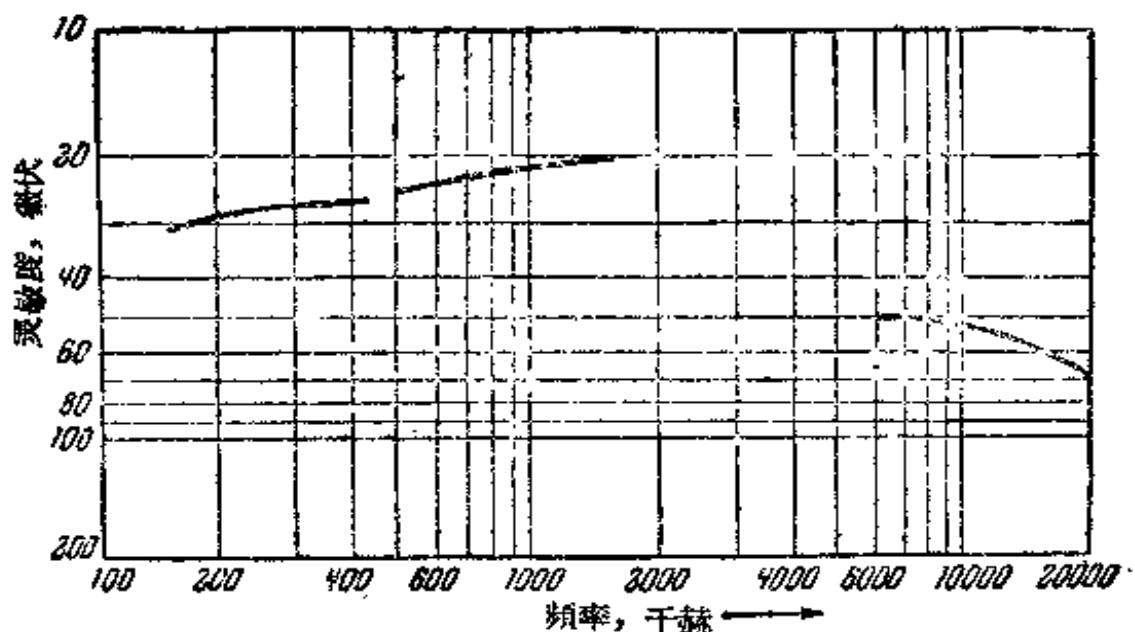


圖 4. 廣播收音机的灵敏度曲綫

超外差广播收音机的灵敏度大致如下表所示：

波段	灵敏度，微伏		
	最简单收音机	中级收音机	高级收音机
长波.....	300	200	50
中波.....	300	200	50
短波.....	500	300	50

复盖波段

复盖频率的波段是收音机的基本特性参数之一，因为它可以决定该收音机能收到哪些广播电台。这种波段是以千赫或兆赫（短波时）来表示，有时也用公尺来表示。在高放式收音机中，长波波段的上边界频率可能紧紧靠近中波波段的下边界频

率，連續地从150千赫复盖到1500千赫。在超外差收音机中，通常都应用460千赫作为中频，接近这一中频的波段都应当与它有些间隔。必须这样做的原因是由于：如果把收音机调到与中频很接近的频率时，收音机的工作就会不正常和不稳定。

因此，通常总把长波波段的高频端边界频率保持不超过420千赫，而把中波波段的低频端边界频率保持不低于520千赫。在短波波段内不需要有间隔，因为这一波段所包括的频率与上述收音机的中频相差很多。

选 擇 性

收音机的选择性是表示收音机能选出所需电台的信号而不让其它电台信号通过的能力。换句话说，收音机的选择性乃表示，当接收某一所需电台信号的时候收音机排除其它电台的广播信号的能力，也就是说，收音机从天线所收进来的各种频率的总信号中选出有用信号的能力。

选择性决定于谐振电路的作用。在收音机中这种谐振电路愈多，它的选择性愈高。

在高放式收音机中，选择性仅决定于调谐到接收信号频率的高频谐振电路。在超外差收音机中，情况就不一样，对于频率接近于所接收频率的电台来说的选择性，主要是决定于中频谐振电路。高频谐振电路对超外差收音机选择性的影响将在下面讨论。

收音机的选择性是根据它的谐振特性曲线来判断的。谐振曲线是表示，当收音机调谐到一个固定的频率时，收音机的灵敏度随着外来信号频率变更而改变的情况。显然，当进入收音

机的外來信号頻率与收音机所調諧到的頻率相同时，也就是收音机調諧到所要接收的信号頻率时，灵敏度最大。随着信号頻率偏离調諧頻率，灵敏度就減小，即是說，要在收音机輸出端獲得同样的声須功率，必須在它的輸入端送入愈來愈大的信号电压。諧振特性曲綫可以用圖解法画成曲綫的形式，其橫坐标代表頻率，縱坐标代表收音机輸出端的电压。这种特性曲綫亦可称为選擇性曲綫。

收音机的理想選擇性曲綫应当具有圖 5 所示的形狀。所接收电台的載波頻率和調制时形成的邊頻，應能在分配的波道範圍(10千赫)內毫无衰減地

通过。所有相鄰頻率，即在載波兩側与邊頻相差超过 5 千赫的那些頻率，应当完全不能通过。事实上，選擇性曲綫不可能有这样理想的矩形，只不过在某种程度上有些接近而已。

目前，画選擇性曲綫的方法与前稍有不同：在橫坐标（相当于前述画法的頻率軸）上，以線性比例尺标出与收音机所調到的諧振頻率失諧的千赫数（即和收音机諧振頻率相差的千赫数——譯者）；而在縱坐标上以对数比例尺标出灵敏度的相对減小数值①，或頻率与收音机調諧頻率不同的电台信号衰減的倍数。并且，信号的相对衰減或灵敏度的減小，其数值以由下往

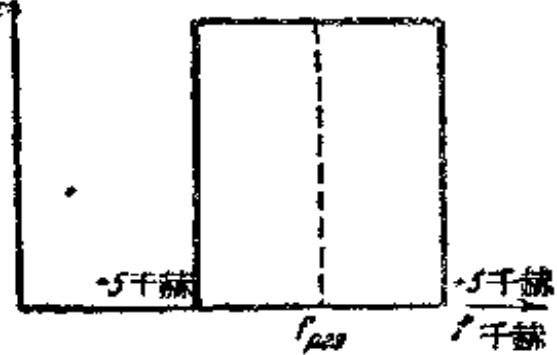


圖 5. 收音机的理想選擇性曲綫

① 某一頻率上灵敏度的相对減小数值可理解为：接收該信号頻率时，需要把收音机輸入端的电压較諧振頻率时的电压提高多少倍，才能使收音机輸出端獲得正常功率。

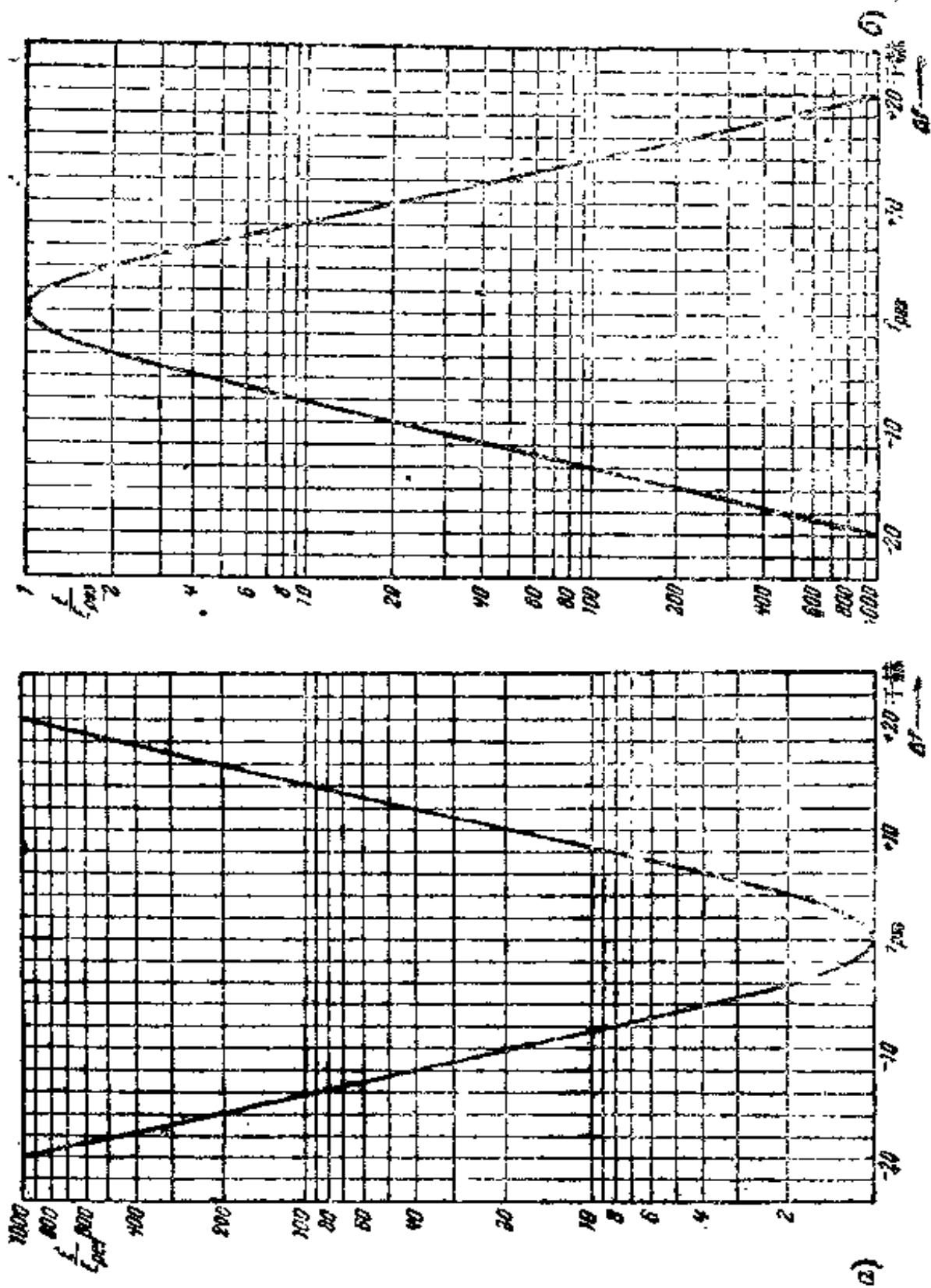


图 6、两种不同方法的选 擇性曲 线

上漸增的方式标出(圖 6,a)。

有时选择性曲綫是用另外一种比例尺画出；即与上述相反，灵敏度的衰減数值不是以由下往上漸增的方式，而是由上往下漸增的方式标出(圖 6,b)

选用对数比例尺來画縱坐标，是因为这样就可以画出衰減範圍很大的曲綫。

只要指出了一定失諧时的相对衰減，就能够評定收音机的选择性。通常是指出与諧振頻率相差10千赫、20千赫，有时30千赫各点的衰減值。

圖 6 所示的情况給出了下列数字：

失諧, (千赫)	10	20
衰減	到 $\frac{1}{20}$	到 $\frac{1}{1000}$

顯然，在同样大小的失諧下，衰減愈大，收音机的选择性愈好。

收音机选择性曲綫或諧振特性曲綫的形狀好坏，还要根据另一項指标——所謂高頻通帶寬度來加以鑑定。高頻通帶寬度我們在習慣上理解为諧振曲綫上相当于灵敏度減低到一半，或增益衰減达 $\frac{1}{2}$ 的兩点間的寬度。这时認為：在这一通帶範圍內的全部邊頻（用声頻調制載波时所形成的）能够很好地通過，而它們所受到的衰減，对收音机輸出端的發音質量說來影响極小。

一架好的收音机应当具有寬約 8 千赫的高頻通帶；还应当具有很陡峭的諧振曲綫，以便能給鄰波道（即对諧振頻率失調为10千赫的地方，这相当于諧振曲綫的寬度为20千赫）以很大

的衰減，並能給曲線“尾部”，即失調到20千赫或失調更多的信号以最大的衰減。中級超外差收音机的鄰波道衰減應不大于20倍（26分貝）（即將鄰道干擾信号減弱為 $\frac{1}{20}$ ——譯註）；高級超外差收音机則不應大于50倍（34分貝）。

上面我們所討論的選擇性是表示收音机对相鄰电台、即其頻率接近所接收信号頻率的电台來說的選擇性。对高放式收音机來說，只需研究这种選擇性就行了。在超外差收音机中，來自另外一些电台（其工作頻率与中頻有一定关系）的干擾仍有可能，因此对超外差收音机來說，还必須引進一些附加的選擇性曲線。

象頻波道選擇性或對稱波道選擇性

超外差收音的原理可能使得一些頻率与所接收电台的頻率相差很大、但与之保持一定关系的干擾电台進入收音机。这是由于超外差收音机中的信号放大，通常不是在所接收的信号頻率上進行，而是在中頻上進行，而中頻就是本机振盪器頻率与信号頻率二者間的差頻，即

$$F_{np} = f_{rem} - f_{cuz}, \text{ 或 } F_{np} = f_{cuz} - f_{rem} .$$

一般总把本机振盪器的頻率設計得比信号頻率高出一个中頻 F_{np} （通常 $F_{np}=460$ 千赫）。

但是可能發生这种情况，尤其是在短波上，即天綫可能接收到这样兩個电台，其頻率 f_1 与 f_2 之差为 $2F_{np}$ （圖7）。如果收音机是調諧在頻率 f_1 上，本机振盪器頻率就比信号頻率高 F_{np} ，即

$$f_{rem} - f_1 = F_{np} .$$

但这时第二个电台（干擾电台）的頻率与本机振盪器頻率也相差 F_{np} ($f_2 - f_{rem} = F_{np}$)。这两个电台的頻率对称地分佈在本机振盪器頻率的兩邊，而頻率 f_2 好象是頻率 f_1 反射过来的象。在这种情况下，收音机中將出現兩個都具有差頻为 F_{np} 的信号。这两个信号都能通过中頻放大器，并且產生了相互干擾。

对接收对称頻率干擾电台的衰減或者說收音机对称（或象頻）波道的选择性，由收音机輸入端到变頻器以前的各高頻諧振电路的質量或选择性决定。輸入諧振电路应当減弱干擾电台的信号，不讓它們進入变頻器中。

在圖 7 中也画出了收音机輸入諧振电路的諧振曲線。这一曲線說明了其頻率与接收頻率相差很多的那些信号，將在收音机的輸入部分，即在預選器中受到了很大的衰減。象頻与接收信号的頻率相差愈大，在預選器中受到的衰減就愈大。从这一观点來看，采用較低的中頻是不适宜的，因为中頻愈高，象頻波道的衰減也就愈大。

象頻波道选择性是隨着所接收电台的頻率提高而降低；这是因为頻率提高时，預選器中各諧振电路的通帶寬度增加 ($H = \frac{f_0}{Q}$ ； H ——諧振电路通帶， f_0 ——諧振頻率， Q ——諧振电路的品質因数；当 f_0 提高时， H 隨着增寬——譯註）。在長波时，中頻 $F_{np}=460$ 千赫的中級超外差收音机能將对称波道的

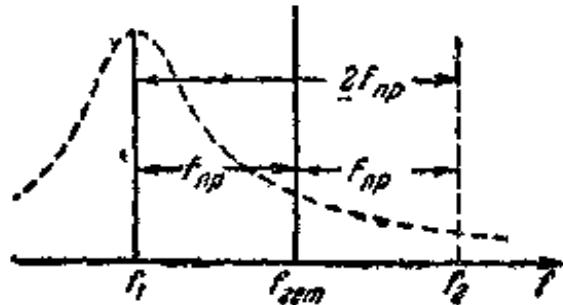


圖 7. 象頻波道的頻率分布

信号減弱为几百分之一或甚至几千分之一；在中波时，已經減小，約几十分之一或几百分之一；而短波时只有 $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ 左右。可見，实际上只在短波波段上才需要考慮这种对称頻率的干擾。

信号頻率等于收音机中頻时的衰減

用超外差收音机收音时，可能出現其頻率恰等于收音机中頻的电台的干擾。此处也包括其二次諧波等于中頻的本地电台。

產生这种干擾的原因可解釋如下：天綫接收了頻率恰好等于該收音机中頻的电台信号。如果收音机輸入电路不能足够地衰減这些信号，那末这些信号就進入到变頻电子管的控制柵極上。但由于变頻电子管的屏路負荷正是調諧到中頻的諧振电路，所以進入到变頻管的干擾信号將被該电子管放大，并且以后就与有用信号一起受到整个中頻級的同等程度的放大。干擾信号与來自所接收电台經過正常变頻而取得的有用信号便要產生差拍作用，所得的差頻經過檢波和低頻放大后在收音机輸出端引起了失真。

干擾信号頻率不一定准确地和中頻相等。即使它与中頻相差1—2千赫，也会受到很好的放大，結果由于干擾电波和有用电波間發生差拍作用，除了使信号失真外，还会引起噪声，当將本机振盪器少許失調，就可改变这种噪声。

这种干擾只能在收音机变頻器前的輸入电路中把它減弱。如果收音机中有高频放大級时，则对这种干擾的衰減还可以更大一些。

对频率等于中频的干扰信号的衰减程度，是根据在同一调谐下，要求在收音机输出端获得正常功率所需加到输入端的中频电压 E_{np} 与其频率等于收音机调谐的频率的信号电压 E_c 之比来判定，也就是根据所需的中频电压 E_{np} 与收音机中波段内该点的灵敏度之比来判定。

中频干扰的衰减程度用 $\frac{E_{np}}{E_c}$ 来表示。这一比值或以微比表示，即有“多少倍”；或以分贝表示。

頻率穩定度

对超外差收音机来说，本机振荡器的频率稳定性或稳定性具有很大的意义，特别在接收短波时尤其重要。

如果本机振荡器频率不稳定，那就意味着本机振荡电压的频率 f_{zem} 与信号电压的频率 f_c 之差频，即中频 F_{np} (f_{zem} 与 f_c 之差) 将相应地随着本机振荡器频率的变化而改变。但是中频放大器的谐振电路是准确调谐到额定中频，所以 f_{zem} 与 f_c 间差频的这种自动变动，就引起失真，并使增益减小，因为这时中频放大器的谐振特性曲线已不能包括已经变动了的差频两边的

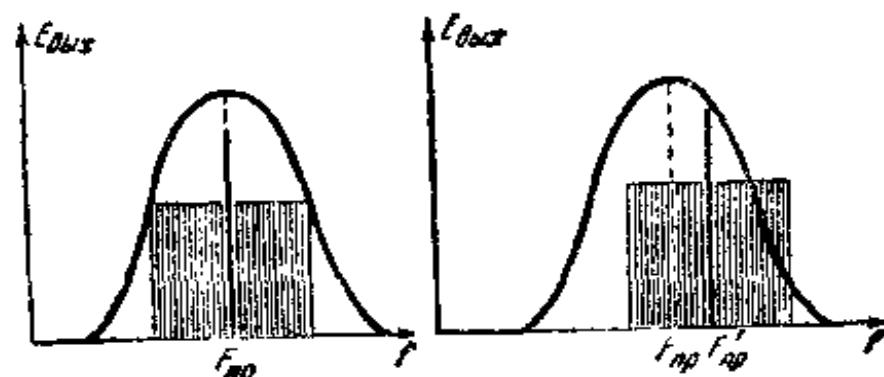


圖 8. 邊頻帶的位置圖
— 本機振盪器準確調諧的情況；— 本機振盪器失調的情況。

整个边频带（圖8）。

为了保证能在短波时的稳定接收，本机振荡器应当具有这样的稳定性：即要求本机振荡器的频率变动不致使差频 F'_{sp} 移出中频放大器通带范围。如果不能满足这个要求，那末就必须随着本机振荡器频率的漂移，随时调整收音机，以使本机振荡器的频率恢复到它的原来数值。当然，这样就不是一架完美的收音机。

中级收音机在短波波段时，其频率稳定性应保证不低于 0.04%。

频率稳定性这项参数在目前是评定收音机质量时所依据的主要参数之一。但很遗憾，检验这种参数是有某些困难的，因为要进行此项检验需要用精确的外差式波长计，或采用所需频率的晶体振荡器。

本机振荡器频率的稳定性主要决定于下列两个因素：一个因素是收音机发热所引起的温度变化；另一个因素是电源电压的变化。

自动灵敏度控制（APC）特性曲线

在现代的超外差收音机中，自动灵敏度控制（简写为APC）设备是一项必需的电路元件。自动灵敏度控制的功用，就是不管收音机输入端信号强度如何，总能自动地把第二检波器上的音频电压，也就把低频放大器输入端的电压大致保持在一个电平上。自动灵敏度控制的方法是：当天线上的信号增强时，便自动减低高频和中频级的增益（换句话说，就是减低收音机的灵敏度）；而当天线上的信号微弱时，就提自动高收音机的灵

敏度。

收音机自动灵敏度控制特性曲线能指出这部分电路的工作效力达到何种程度，即表示收音机输入端信号强度发生变化时，所能保持的输出功率的恒定程度。接收短波电台时，由于衰落现象，收音机输入端信号电压数值的变化范围可能很大，这时自动灵敏度控制特性就显得特别重要。好的自动灵敏度控制能自动调节收音机的灵敏度，即调节收音机的增益（当天线中的信号微弱时就提高它的灵敏度，信号增大时减小它的灵敏度），使得收音机输出端的电压差不多保持不变。

图9就是一条典型的自动灵敏度控制特性曲线。

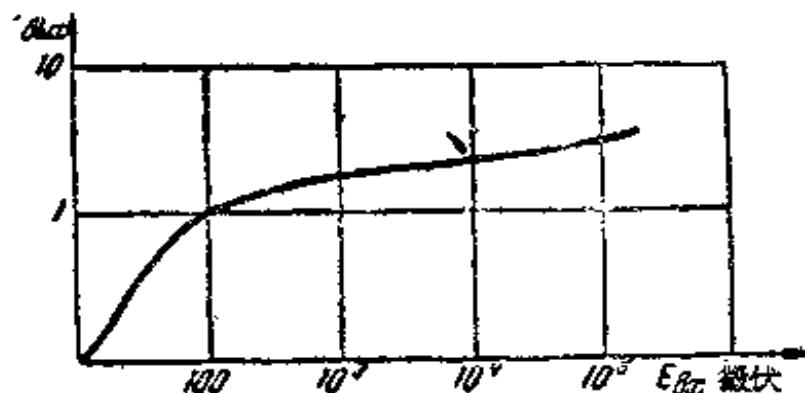


图9. 自动灵敏度控制特性曲线

在中级超外差收音机中，自动灵敏度控制通常能保证：当收音机输入端的电压变化到1000倍（从100到100000微伏）时，输出端电压变化到3—4倍。

输出功率

各种收音机根据本身的构造和用途，其输出的声频功率也是不同的。这个功率的大小由输出级中所使用的电子管的型式决定。所使用的扬声器的型式应与收音机的输出功率相适合。

在評定收音机的質量時，必然會遇到兩種輸出功率的概念：其中一種是額定功率，這是指收音机在容許的普通入耳不能分辨出的失真情況下，就是非直線性失真等於 10 % 的條件下，所能輸出的最大有用功率。關於失真問題將在下一節里詳細研究。

第二種輸出功率的概念是正常功率。它等於額定功率的 $\frac{1}{10}$ 。我們所以引用正常功率這一概念，是由於收音机的全部測量都是在 30% 調幅的情況下，即是當調幅系數 $m = 0.3$ 時進行的，而這種調幅度我們採用作正常調幅度。當調幅系數 $m = 0.3$ 時，檢波後的聲頻電壓的振幅應是載波電壓振幅的 0.3。在 100% 調幅，即 $m = 1$ 的情況下，聲頻電壓的振幅將等於載波振幅。因此， $m = 0.3$ 時的聲頻電壓將是 100% 調幅時所得聲頻電壓的 0.3。然而輸出功率取決於聲頻電壓的大小，並與它的平方成正比地變化。既然被我們稱為額定功率的收音机輸出端的全部功率，是在 100% 調幅 ($m = 1$) 時取得的，那末由此可知，在正常調幅 ($m = 0.3$) 情況下得到的輸出功率大致等於額定功率的 $\frac{1}{10}$ 。並採用這樣大小的輸出功率作為正常輸出功率。

當測量收音机的參量時，應始終區分開那些參量與正常輸出功率有關；那些參量與額定輸出功率有關。

非直線性失真的特性曲綫

為了保證收音机的發音質量，必須尽可能準確地把原先在發送台用來調制載波的聲頻波重放出來，並不要引起任何失真。

實際上，收音机中總會發生某些失真的，其中有非直線性

失真和頻率失真。

非直線性失真可理解為收音机輸出端的声波與原來用來調制所接收的高頻信号的那些声波相比，其波形不同了。非直線性失真系数是指基音中所含諧波的相对數值，这些諧波是由于基音在被放大的过程中發生失真而出現的。換句話說，非直線性失真系数表明了，对于由純正弦电压所形成的基音來說，在輸出电压中，諧波佔有多大的百分数。这些諧波形成的原因，是由于放大电子管的特性曲綫不是理想的直綫，因此被电子管放大后的电波，其形狀总与它原来的形狀有些差別。

圖10, 6表示純正弦电波經過了具有非直線特性的电子管放大后的形狀；圖10, a表示了，如果电子管特性曲綫是理想的直綫时，該正弦波經過放大后所具有的形狀。从以上分析可知 放大电子管特性曲綫的非直線性引起了新的、与基頻成倍数的諧率出現，并使原來的波形發生失真，所以这种失真称为非直線性失真。这种失真的大小，要根据信号在特性曲綫上所佔用的曲綫的多少來决定。加在电子管栅極上的电压愈大，则在放大电波时用到的


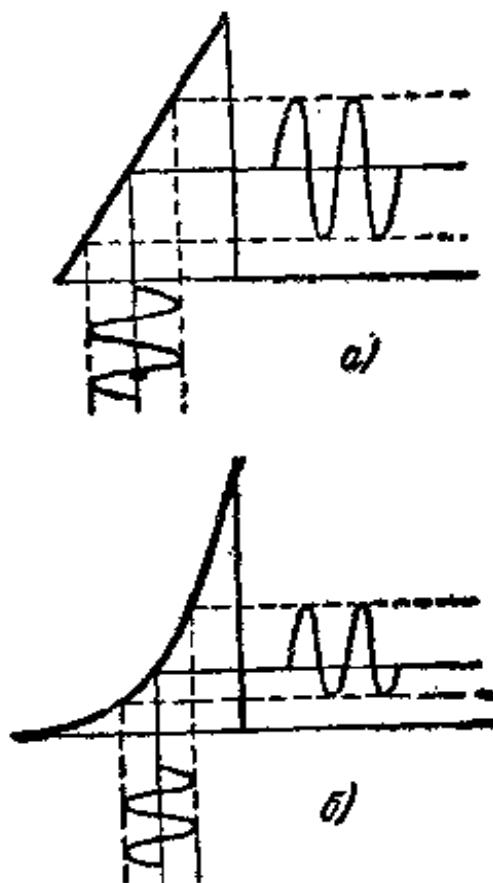


圖 10. 放大了的正弦电压
a—电子管特性曲綫是直綫的情況；b—电子管特性曲綫不是直綫的情況。

电子管特性曲线上的一部分就愈多，因而失真也就愈大。

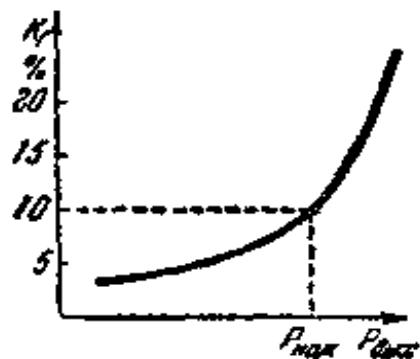实际上应当認為：非直線性失真僅發生在低頻放大器中，因为加到高頻級各電子管柵極上的高頻電壓，以及加到中頻級各電子管柵極上的中頻電壓都是非常之小，所以不会遇到失真的。



为了評定收音机这一指标的質量，通常要画出失真系数 K_f 与輸出功率 P_{out} 的关系曲線或特性曲線：即以橫坐标表示在輸出端測出的功率，而縱坐标上标出在对应的功率下

圖 11. 非直线条失真系数曲線 非直线条失真系数的大小（圖11）。通常把系数 K_f 为 10% 时的功率当作有用功率，或假定为“不失真”的功率。

上面已經指出，这个功率称为收音机的額定功率。廉价的交流收音机，其額定功率通常等于 0.5 瓦；中級收音机为 1.5—2 瓦；昂貴的收音机約有 5 瓦甚至更高一些。

頻率特性曲綫

進行无线电接收时会出现频率失真，这是由于声頻頻譜中不同频率在收音机中放大得不一样所致，即是一些频率被放大得大些，而另一些频率则被放大得小些。这种对不同频率給予不同的放大就使發送方面各种频率振幅的原有比例关系在收音机輸出端不僅不能保持，反而受到破坏。

根据频率失真的程度和特征，就可以推知收音机輸出端揚声器的聲音特性。频率失真会使音色变化，会影响到語言的清

晰度，还会引起尖叫，使某些频率的声音加重等等。

频率失真的程度是根据收音机频率特性曲线的形状来评定。频率特性曲线是表示人耳所能听到的声频频谱内各个不同频率被放大的情形。

通常所谈到的收音机的频率特性曲线，是指收音机的低频部分的频率特性曲线，此时失真主要是发生在包括声频频谱中最低频率那一段起始曲线，以及最高声频（高于4000赫）的那一段曲线上，这是因为这两段的频率受到谐振特性的切割所致。在中部声频段上的频率失真不大。

频率特性曲线是表示：在收音机低频部分输入端（通常是拾音器塞孔）的信号电压不变时，收音机输出端电压与低频部分输入信号的频率的关系。

频率特性曲线是用以下的方法画出：在横坐标上标出声频频率；纵坐标上标出增益。如按照这种作图法，理想的频率特性曲线应当是一条直线（图12中的特性曲

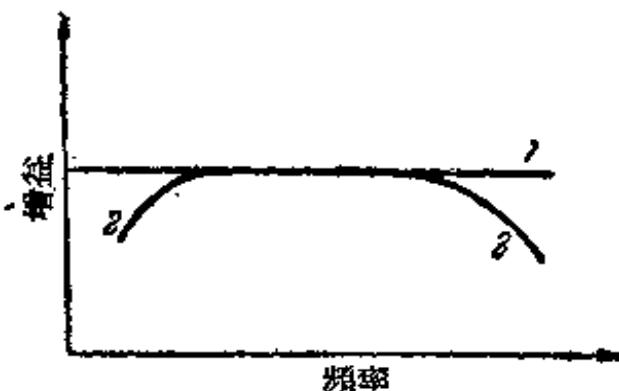


圖 12. 頻率特性曲線
1—理想的；2—真正的。

线1），它表明声频频谱内所有声频的放大是相同的。但是实际上由于许多原因，这样的特性曲线不可能得到；真正的频率特性曲线差不多象图12中的曲线2那样。可以看出，曲线2在最低频率和最高频率的区域内下降，即是在这些频率上增益降低了。

频率特性曲线是由低频放大器的质量来决定。如果在某一频率范围内的增益下降不到选定的中间频率的增益的0.5以下

时，则可認為該範圍內的頻率特性曲線是足夠均勻的。通常中間頻率總選用 400 赫，在這個頻率的增益選定為 1。在大多數情況下，頻率特性曲線在從 70—100 赫約到 5000 赫範圍內是相當均勻或接近於直線的。

橫坐標和縱坐標都取用對數比例尺，並且縱坐標上的增益表示為相對單位（與頻率為 400 赫的增益相比 即以 $\frac{k}{k_{400}}$ 來表示）或從中間值開始計算以分貝表示，即頻率為 400 赫一

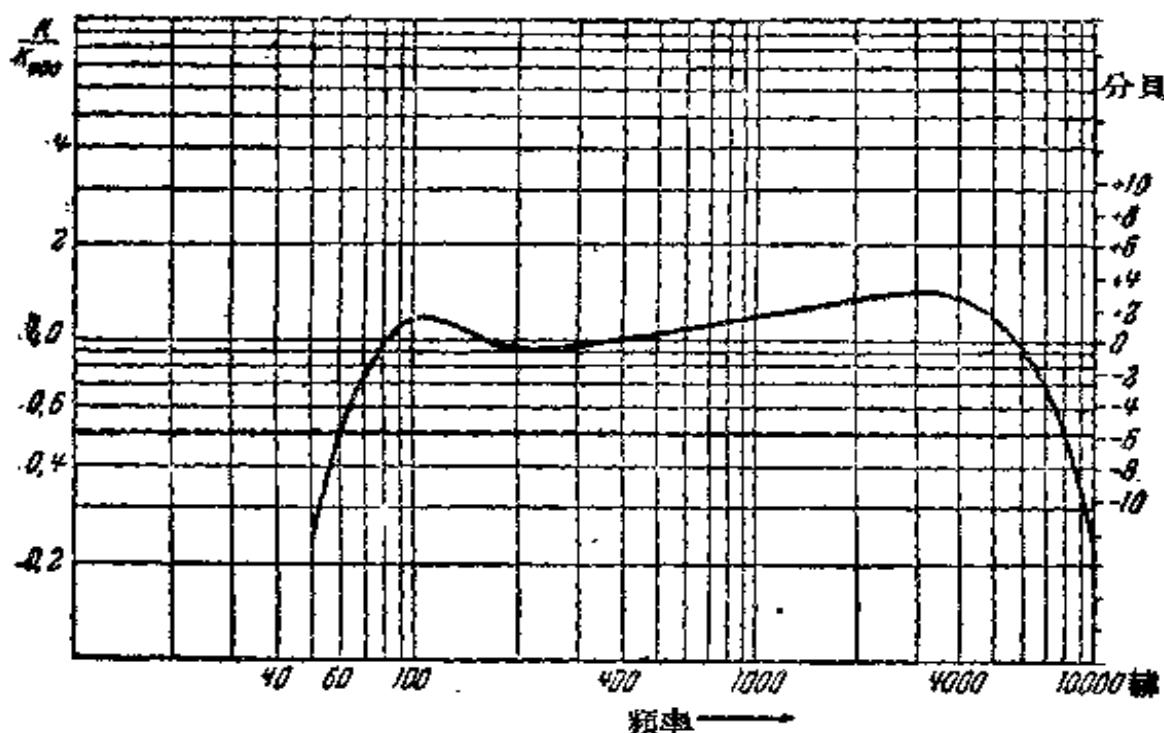


圖 13. 對數尺度的頻率特性曲線

點的增益開始算起）。在後一情況下，中間頻率為 400 赫時的增益定為 0 分貝，這時增益降低（即衰減）將以負分貝來表示，當衰減到 0.5 時，就相當於 -6 分貝（圖 13）。

保真度曲線

上面已經指出，頻率特性曲線是表示，在收音機低頻部分中

放大各种不同频率的均匀程度。但是，由于高频已调制信号的边带上界在收音机高频部分中已被衰减，因此也会使声频频谱内放大不同频率的均匀度遭到一些破坏。保真度特性曲线（或保真度曲线）可供判断这种偏差之用，它可理解为对整个收音机（从天线输入端到扬声器之间）来说的频率特性曲线。换句话说，保真度曲线是表明声频频谱内的各频率是怎样通过整个收音机的各级的。

保真度曲线给出了：当载波电压与调制度不变的情况下，收音机输出电压与用来在输入端调制载波信号的声频频率之间的关系。保真度曲线与前述频率特性曲线所不同的地方就在于，这条曲线的高频一端更显著地下降了。对较高调制频率的衰减程度与收音机选择性曲线的形状有很大关系，因为通带正限制了这种较高调制频率的通过。一般总希望增益顶好能维持在4000—4500赫以上才降低一半。但在长波波段内，因选择性很高，输入谐振电路的谐振特性曲线很狭窄，这时选择性曲线的影响就表现得非常显著。

收音机的声压特性曲线

上面所谈到的全部特性曲线都是电气方面的。这些特性曲线是靠测量收音机内各局部电路上的高频或低频电压而得到。

过去，由于收音机的测量技术还没有发展到象目前这样的水平，曾认为上面列举的这些特性曲线，对评定收音机的参数来说已经足够了。但是上述这些测定并没有考虑到最后的效果，也就是没有考虑到收音机的发音质量。用这样的测定不能直接看出收音机的声音对人耳所起的作用，而根据电气参数来

估計，也是很近似的。

归根到底，声音是通过揚声器來重發^①，因此估量發音質量的所有电气特性曲綫，只有揚声器能够理想地工作，它本身不会產生失真的情况下才是真实的。实际上，揚声器或多或少总要引起一些附加的頻率失真或非直線性失真。由于揚声器中許多复雜的諧振現象，它的頻率特性曲綫是不均匀的，所以对声頻頻譜中的各个不同頻率發声也不一样。通常对声頻頻譜中的最低声頻（60—80赫以下），有时对高于6000赫的最高声頻，揚声器就不能很好的發声。

由于上面所說的諧振現象，使得揚声器的頻率特性曲綫上出現了一些高高低低的尖峯，而有时往往会出现凹谷。

目前在声学測量技术上已經开始了很好的研究，并且在苏联的許多学院和企業中已在实际应用了。应用这些測量技术可以獲得关于收音机發音方面的很准确的数据。

圖14就是揚声器的典型特性曲綫。这一条曲綫表明了，当頻率不同但振幅一样的声頻电压加到揚声器上时，揚声器中所產生的声压变化情况。从这一条曲綫可以看出，在某些頻率时揚声器所發出的声音的音量要比其它頻率时的大得多。这种不均匀性就使这些頻率上的播送音量特別加强，有时引起突發的叫囂声；反之，在曲綫有凹谷的那些頻率上，声音就很微弱。

类似于这种的頻率失真使得收音机發出來的声音非常难

① 广播电台播音时，在話筒前面播送的講話或乐器演奏的声音經過它变成电的信号，然后經過發射机、空間、收音机，最后送到揚声器。揚声器的任务是把电信号重新变为原来在广播电台播送出来的聲音，所以称揚声器的这种作用为重發，就是重新发出声音的意思。——譯者

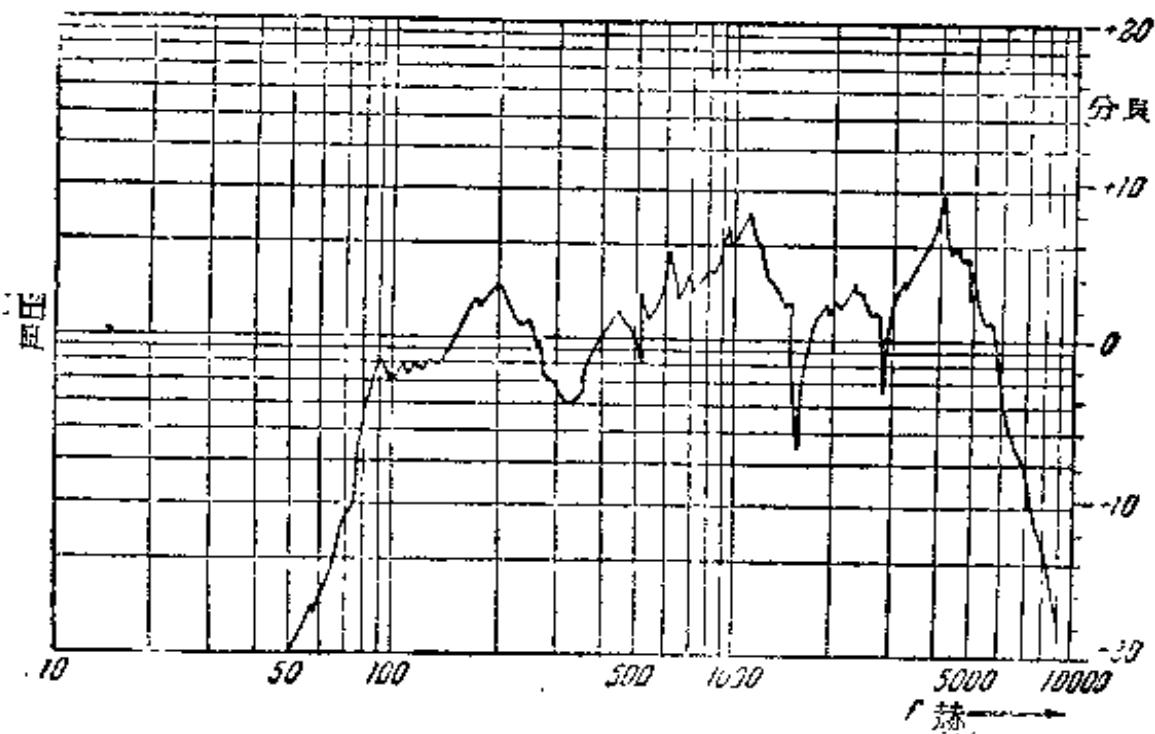


圖 14. 揚聲器的音壓頻率特性曲線

‘听。

如果考慮到在收音机本身——在它的放大器里也產生某些頻率失真，这失真的大小由放大器的頻率特性曲綫來決定，那末很顯然，这里所研究的收音机的失真，應該是指接收放大部分的失真和揚聲器的失真之和。

研究其直線性失真，即研究非直線性失真系数时，所得到的情况却完全一样。根据收音机输出电压來測定的非直線性失真系数是电气方面的，它只考慮到放大器中由于电子管特性曲綫不是直線而引起一部分失真。但是，揚聲器也是一个非直線性的系統，因此也会使它所發出的声波產生失真。

从整个收音机（包括揚声器在內）的总失真的測量結果可以指出，揚声器的非直線性失真在某些情况下可能达到很大的

数值，有时竟超过了电气方面的非直线性失真。因此为了作全面的估价，必须测量出总的失真系数，即收音机低频放大器的电失真系数与扬声器的失真系数二者之和。这种总的失真有时称为收音机声学上的非直线性失真。可以根据它来对整个收音系统（从天线到收听者的耳朵）里产生的失真作出一个较全面的评价。

因此，根据声压繪出的特性曲线，能够对收音机的發音質量有一个全面的概念。当画这样的特性曲线时，需要从收音机輸入端輸入被各种不同声頻所調制的高頻信号，而在輸出端確定頻率特性曲线和量出非直线性失真系数。但这种测量不是根据輸出端測得的电压值，而是根据用声学仪器测出的扬声器中的声压來决定。

根据声压繪出的收音机频率特性曲线，也具有如圖14所示的特徵。

应当指出：音質測量過程要比电气測量复雜得多；進行音質測量需要有裝备很复雜的測量室，以及很复雜的測量設备。但尽管如此，这种測量还是广泛应用于苏联的工業中。

人工音量控制

为了能够随意地調節收音机的音量，收音机中必須裝有人工音量控制器。这种控制器多半是用一个可变的非綫繞电阻做成。控制器的音量变化范围应尽可能的寬一些——从最大值几乎到零。但是，实际上不可能在这样寬的范围内实现均匀的控制，当控制器調到音量最小的位置时，虽然声音可很小，但畢竟还是可以听到声音，这是因为音量控制器有起始电阻的缘故；

因此，繼續減小音量到零時，其變化已經不是均勻，而是跳躍式了。對中級收音機來說，它的音量控制的範圍應不小于40分貝，以電壓計時不小于100倍，或以功率計時不小于10000倍。

呼 声 系 数

在收聽無線電台的時候，收音機輸出端應當只有接收到信號有調制時才聽到聲音。在沒有調制時，收音機輸出端不應當听到任何聲音。

但是，事實上在任何一個收音機中也不能出現這種情況。在收音機輸出端的揚聲器里始終可聽到一種所謂呼聲——剩餘雜音，甚至就在被接收信號完全沒有調制時，也會或多或少地聽到這種雜音。

這種呼聲聽起來可能很小，但是當未調制的載波電壓輸入到收音機的輸入端時，聽起來就很顯著。

產生呼聲的原因有二：第一，由於收音機中有內部雜音，這種內部雜音產生在各種電路元件（高頻諧振電路、電阻）以及電子管中；第二，由於用市電供電時整流器中的濾波器未能把已整流電流的脈動完全去掉。

把沒有調制時收音機輸出端的呼聲電壓，與在其他條件不變但其輸入端輸入有調制的高頻電壓時，收音機輸出端的信號電壓之比稱為呼聲系數。必須注意：用這種方式來確定出的呼聲系數並不是一個常數，收音機輸入端的信號愈強（載波電壓愈高），呼聲系數就愈小。

測出收音機輸入端加有不同載波電壓時的呼聲系數，就可畫出呼聲的特性曲綫。

噪声系数通常不容许大于1%—2%。

收音机输出端的噪声电平所具有的意义，不僅是因为它影响到接收广播的音質；而且也因为噪声电平决定了收音机的动态范围，即是收音机可能发出的最高和最低声音間之差。

动态范围就是收音机输出端音量最大时的输出功率与人耳尚能分辨出的最小音量时的输出功率之比。

顯然，可能分辨清楚的最小可聞音量应当比噪声电平要高，噪声不应当把这个声音掩盖起來。因此，如果最小可辨音量的电平等于噪声电平时，那么，很明顯，动态范围邊界的一边决定于噪声电平，另一边就决定于收音机的最大不失真功率。上述这两个数值之比（其單位为分貝）就給出了該收音机的动态范围。

例如，如果噪声电压是最大输出功率时的电压的1%，那末动态范围是40分貝。有时我們說，这时的噪声电平是-40分貝。

在交响乐队里，最强的声音和最弱的声音之差为60分貝，在声音功率上相当于相差一百万倍。顯然，我們的收音机絕不可能准确地把这种乐队的整个动态范围都放送出来。只有質量最高的擴大設備才能保証有这样的动态范围。

廉价交流收音机中的噪声电平将近-30分貝；在中級收音机中約为-40分貝；在一級收音机中大約为-46分貝。

电源电压变动的影响

超外差收音机受电源电压变动的影响比高放式收音机更灵敏。这是由于变頻級的工作与电子管工作状态的变更有密切的关系。当屏極电源电压降低时，收音机各級的增益都要減小，

而对变频级更为灵敏。

电源电压降低也会使末級輸出功率減小；非直線性失真增大，并使有用功率相应降低。

电源电压的增高超过了一定範圍時，就使收音机不能正常地工作。如果高頻級和中頻級的增益本來已經很高，已經接近于穩定界限時，那末由于电源电压增高將使每級的增益更加提高，結果使某些級的增益大过了容許值，並超出了穩定界限。这时收音机便会發生自激，同时，失真、噪声、呼呼声以及各种伴隨寄生振盪而發生的其他現象也隨着出現了。

对超外差收音机說來，这种現象多半發生在中頻放大器里，因为在这一級中的电子管通常总有相当大的电压放大的緣故。

其实，最重要的还是使收音机在电源电压降低时仍能保持良好的工作能力，因为这种情况在实际工作条件下最常遇到。

2. 收音机參量的測量方法和 特性曲綫的畫法

要准确地测量收音机的參量，需要用專門測量仪器，并需在有專門設備的實驗室中進行。为了測量这些參量要用統一的方法，这样才能使同一个收音机在不同場合下測量出的結果互相符合。对不同型式的收音机來說，应用統一的測量方法，便能测出一些数据，根据所得数据可把这些收音机進行互相比較。

下面我們就來說明按照統一的方法來測量前面研究過的收音機的各種參量的基本原理。

灵敏度的測量

上面已經講過，收音機的灵敏度就是：要在收音機的輸出端獲得正常功率時，在天綫上所需要的電動勢的大小。

當要測量收音機在某一信號頻率上的灵敏度的時候，應把標準信號發生器輸出的具有這種頻率的高頻信號電壓通過等效天綫送到收音機的輸入端，並且這種高頻信號應被音頻所調制的。在灵敏度測量以及以後所有各種測量時，都把頻率為400赫、調制度 $m=2.3$ 的調制當作正常調制。

把收音機準確調諧到信號發生器的頻率上，並將收音機的人工音量控制器放在相當于最大灵敏度的位置上。然後用有刻度的調節器（分壓器）把信號發生器輸出的電壓調到使收音機的輸出端獲得正常功率。實際上想要達到這一目的，需要把收音機輸入端的電壓調到這樣一個數值，即是在這個數值時，使并聯在收音機輸出端揚聲器音圈上的測量儀表恰好能指出有正常功率時的電壓。這個電壓的大小可用下面的公式來計算：

$$E_{\text{mix}} = \sqrt{P_{\text{normal}} r_{\text{ss}}},$$

式中： P_{normal} ——收音機的正常功率，單位瓦；

r_{ss} ——頻率100赫時揚聲器音圈的阻抗，單位歐姆。

如果只要得到近似的計算結果，可以用 r_{ss} 中的純電阻（即音圈的直流電阻）來計算。

測量灵敏度通常總在每個波段中的幾個點，即起點、中點和終點上來進行。

上面曾經說過，標準信號發生器輸出的電壓并不直接加到收音機輸入端，當中要經過一個等效天線電路；它所具有的電容、電感和電阻與中級業余天線相當效。我們所以要這樣連接，是为了把實際收音時天線對輸入信號電路的影響也考慮進去。

如圖15所示的複雜電路可作為這種等效電路。圖上給出的數值與實際高度為4公尺的天線的数据相接近。

不用等效天線測得的灵敏度數值，與採用上述方法測得數值的相差很大。當沒有標準的等效天線時，容許適當簡化：即在長波和中波時可用200微微法的電容來代替；而在短波時則用300歐電阻來代替。此時所發生的誤差與標準方法比較並不太大。

複蓋波段的測量

複蓋波段要用頻率刻度很準確的標準信號發生器來測量。測量每一個分波段時，應將收音機的調諧電容器先後放在兩個位置上：第一位置是電容器的動片完全旋出，即電容為最小值 C_{min} 的位置；第二位置是動片完全旋進，即電容為最大值 C_{max} 的位置。把標準信號發生器輸出的被400赫聲頻調制過的信號電壓加到收音機的輸入端，並把信號發生器調準到收音機所調諧的頻率上，當電容器調到上述二位置中的任一位置上時都得作一次這種調准。在每一個點上，即可根據標準信號發生器的刻度盤記下所調諧到的頻率（這時讀出的頻率也就是收音機的

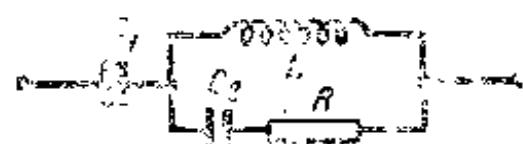


圖 15. 等效天線等效電路圖
 C_1 —160微微法； C_2 —20微微法； L —20微亨； R —400歐姆。

兩個調諧頻率，根據這兩個頻率，就可以測定該收音機的一個分波段——譯者註）。

在工業出品的收音機中，由技術條件規定分波段的二邊界不應該在電容器的兩個最邊緣的位置上，而要求兩邊有些富余，即刻度的二端要各留几度。

選擇性的測量

選擇性通常都是在每一分波段中的一點或兩點上進行測量。如果在分波段中的一點上進行測量時，那末這一點應選在分波段的中點。如果要在兩點上測量選擇性，那末這兩點應選在接近分波段邊界頻率的地方。

測量的方法如下。

用標準信號發生器把收音機調諧到需要測量它的選擇性的那個頻率上。用分壓器調信號發生器的輸出電壓大約等於收音機額定靈敏度時的電壓的二倍，並用 E'_s 代表這一電壓。此時，高頻信號是用400赫的聲頻調制，其調制度 $m = 0.3$ 。再用人工音量控制器，使收音機的輸出功率為正常功率 $P_{n o r m}$ 。這時的輸出電壓就等於

$$E_{out} = \sqrt{P_{norm} Y_{ss}} .$$

然後，不變收音機的調諧，但改變信號發生器的頻率，使它與原來的諧振頻率相差約2千赫（假定向頻率增高的方向變動）。這時收音機輸出端的電壓將降低一些。再調節分壓器使信號發生器的輸出電壓增加，直到收音機輸出電壓增加到原來的數值 E_{out} 為止。這時，精確地讀出信號發生器的輸出電壓 E'_s 。再以同樣的方式，使信號發生器失調到（即偏離諧振頻率——譯

者) 約為 3、4、6、8 等千赫時，再作幾次測量。每次測量時，都要保持收音機輸出端的電壓 E_{out} 不變，並讀出信號發生器必須輸出的電壓。

在諧振頻率的一邊測量完畢以後，再以同樣方式在同樣的幾個失調頻率(但此時已是向諧振頻率的另一方向失調)上進行測量。如果原先頻率是增加的，那末這次測量時，就應逐次減低頻率。在每一點上同樣要讀出需要的諧數。然後把所得到的數據列成一表，如下表所示。隨著失調頻率 Δf 的增加，表示該點上增益的相對衰減的比值 $\frac{E'_z}{E_z}$ 也將增大。

下表的數據是從一架標準二級收音機中得到的。

$\pm \Delta f$	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+8	+10	+14 千赫
$\frac{E'_z}{E_z}$	1	1	1.1	1.33	2	3	4.5	11.5	24	120
$-\Delta f$	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-8	-10	-14 千赫
$\frac{E'_z}{E_z}$	1	1	1.15	1.4	2	3.2	4.9	12.5	28	130

根據這些點，就可以畫出收音機的選擇性曲線，或它的諧振曲線，它如圖16所示。在橫座標上以線性比例尺由諧振頻率向兩邊標出失調頻率 Δf ，縱座標上則以對數比例尺標出了失調時增益的相對衰減(或者說靈敏度降低)。

在收音機諧振曲線上找出相當於增益減小為 $\frac{1}{2}$ 時的兩點，並量出曲線上這兩點間的寬度，便能知道通帶寬度。圖16

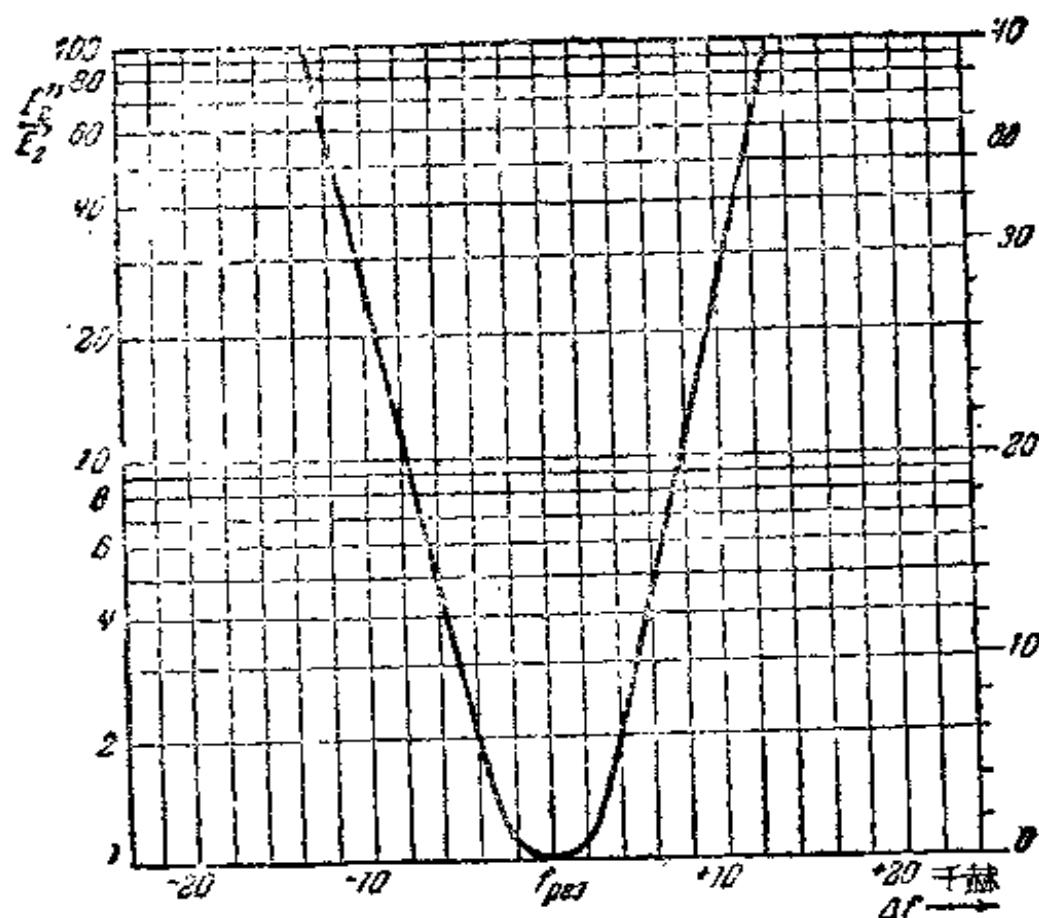


圖 16. 收音机的諧振曲綫

所示的諧振曲綫的通帶為 8 千赫。

增益的衰減值也可以用分貝來表示。圖16上右边的标度就是用分貝來表示的。

象頻波道選擇性的測量

測量出象頻波道選擇性便可知道收音机接收象頻信号（即頻率與所調諧的頻率相差 $2 F_{np}$ 的信号）的靈敏度比接收所調諧信号的靈敏度降低多少。

這種測量與靈敏度的測量相似（參看32頁）。

測量電路與前一樣。

首先按照前面說过的測量選擇性的方法，測出收音机波段中我們所需要的一点的灵敏度；并記下为了要在收音机輸出端獲得正常功率时标准信号發生器所应輸出的电压 E_c 。然后、不变收音机的調諧，但改变信号發生器的頻率，把它增加 $2 F_{np}$ ，例如增加920千赫（ F_{np} 是中頻——譯註）。在这一頻率（ $f_c + 2 F_{np}$ ）上利用电压調節器（分压器）使信号發生器的輸出电压增高，一直到收音机輸出端重新獲得正常功率为止。

如用 $E_{c,s}$ 表示这时标准信号發生器輸出端測量出的电压，那末象頻波道灵敏度的減低數值（或象頻信号的衰減值）可用比值 $\frac{E_{c,s}}{E_c}$ 來决定。

在一个波段內不同点上的象頻波道选择性也不一样，因为輸入諧振电路的諧振曲綫的寬度是沿着波段而变化的。当收音机調諧到每个分波段的最高頻率上时，象頻信号的衰減最小，因为在这个分波段的最高頻率时諧振曲綫的絕對寬度最寬。

因此，評定收音机的象頻波道选择性时，通常只限定在每一个分波段的高頻端進行測量，因为已經知道，这个分波段內其它各点上的象頻信号的衰減还要大。

頻率等于中頻的信号的衰減的測量

收音机給予其頻率等于中頻的其它电台干擾的衰減可用下述方法來測定。把收音机調諧到需要測量這項參量的所接收信号頻率上，应用标准信号發生器在波段內的这一頻率上（即收音机所調諧到的頻率上——譯註）按前述方法測量出收音机的灵敏度。然后不变收音机的調諧，但將信号發生器調到頻率 F_{np} 上，并且这个信号要象測量灵敏度时一样的方法來調制。再增加信

号發生器的輸出电压，直到收音机輸出端重新獲得正常功率为止。这时的中頻电压与上面在該波段內这一点上所測量出的灵敏度之比，即是我們所要測量的收音机对中頻干擾信号的衰減。

这个衰減在收音机的波段內各点上也不一样，因此这种測量通常只在条件最差的一些点上進行，也就是在長波波段內的高頻端和中波波段內的低頻端來測量，因为在这些点上，輸入諧振电路的固有頻率最接近中頻（当 $F_{np}=460$ 千赫时）。

本机振盪器频率穩定度的測量

收音机本机振盪器频率的穩定度，是根据如下兩個引起频率不稳定的主因原来測定：一个原因是收音机自身發热的影响；另一是电源电压的变动。

频率的穩定度要用專門的仪器——外差式波長計來測量，以便能非常准确地測量出本机振盪器的振盪频率。

由于收音机本身發热所引起的本机振盪器频率的漂移，可用下法測量。把外差式波長計与收音机本机振盪器的諧振电

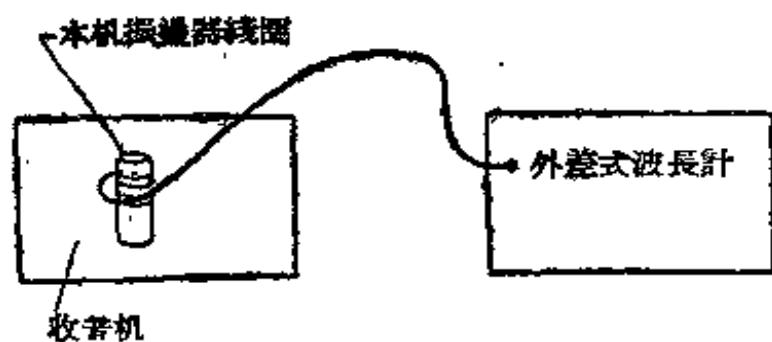


圖 17. 測量本机振盪器频率穩定度用的線路圖

式波長計的輸入端就可以了（圖17）。如果線圈有屏蔽（即隔離）的話，可从波長計引出一条導線連到收音机本机振盪器的

路，或本机振盪器屏極电路保持弱耦合。只要从本机振盪器線圈（如果它沒有屏蔽的話）引一根導線接到外差

屏極接線上。在許多情況下，只要把波長計的引出線在收音机的本机振盪管上繞几圈就够了。接通收音机的电源后，立即進行第一次測量，測量出本机振盪器的頻率。过五分鐘后，再進行第二次測量；以后每隔5分鐘測量一次。相隔一定時間測出的兩個頻率讀數之差，就是本机振盪器頻率漂移的大小。

由于收音机接上电源后的最初几分鐘內，电子管慢慢燒熱起來，本机振盪器的頻率在这几分鐘內变化相当激烈；通常在广播收音机里把測量方法簡化，以接通电源5分鐘后測出的本机振盪器的頻率作为第一个讀数，以后就以这一讀数为標準，計算出与这一点相比較的相对頻率漂移。第二个讀数是在收音机接通电源15分鐘后，也就是在第一讀数之后10分鐘測出的。

如有必要，可每隔一定時間再測定几次讀数。

本机振盪器頻率的穩定度或頻率漂移可用絕對單位表示，即以赫或千赫表示；也可用百分数表示。在后一情况下应取比值 $\frac{\Delta f}{f_2}$ 即是用

$$\frac{\text{每隔一定時間所發生的頻率漂移}}{\text{開始測量時本機振盪器的頻率}}$$

來表示。

当進行以上各次測量时，收音机的电源电压應嚴格地保持不变。

由于电源电压变动而引起的頻率漂移也用同样的电路來測量，但測量本身有些不一样。把收音机接通电源經過兩小時后，这时收音机中的溫度已經達到穩定，不再变动了。再用外差式波長計測量本机振盪器的頻率。然后在所需測量的电源电

压变动范围内，用同样方法在电源电压降低和升高的两种情况下测量出本机振荡器的频率。

自动灵敏度控制曲线的繪制

要繪制自动灵敏度控制曲线，需要知道这一控制的规定标准；或者給定測量时的大額定額。通常都是在輸入信号电压达到100000微伏，或100毫伏的情况下，來測定自动灵敏度控制的作用。

測量的方法如下：在收音机輸入端加上一个从标准信号發生器输出的信号，它的頻率根据我們需要來选用，电压应为100000微伏，并且应用調制度 $m=0.3$ 、频率为400赫的声頻來調制。調節人工音量控制器使收音机輸出端达到額定輸出功率（額定輸出功率就是保持失真不超过10%的情况下所能獲得的最大功率）时的电压 $E_{no.s}$ 。然后調節信号發生器里的分压器，使輸出的高頻电压逐漸降低，并在各种輸入信号电压下記下收音机輸出端所產生的电压的数值。

这种測量可在几个輸入电压上，例如在輸入电压为100000、10000、5000、1000、500、100微伏的这几个电压上進行。因此，自动灵敏度控制曲线是沿着由高电压到低电压的方向來画的，也就是从末端画到始端。如果輸出电压变动剧烈，那末可以多选一些測量点，这些点可能主要是分佈在曲線的始端和輸入电压較小的区域内。

所画出的自动灵敏度控制的斜度是它的工作質量的量度。曲綫愈傾斜，自动灵敏度控制的作用愈好。

要評定自动灵敏度控制，可以不必画出整个特性曲綫，只

要在信号最强时，即 $E_{bx} = 100000$ 微伏时测量出收音机的输出电压；然后当输入信号微弱时再测量一次。输入电压的最低值，对型式复杂的收音机来说，是选用 100 微伏；对中級收音机來說約选用 1000 微伏；对最廉价的低級超外差收音机來說，則选用 5000 微伏。

比值 $\frac{E_{bx \text{ max}} \text{ 时测得的 } E_{bx}}{E_{bx \text{ min}} \text{ 时测得的 } E_{bx}}$ 說明自動灵敏度控制的工作質量（ $E_{bx \text{ max}}$ ——最大輸入电压； $E_{bx \text{ min}}$ ——最小輸入电压； E_{bx} ——輸出电压。——譯者註）。这一比值通常用分貝为單位。例如，对某种收音机來說，它的輸入电压从 100 变到 100000 微伏时，輸出端电压的变化不应当超出 10 分貝，或者說，这种情况下收音机輸出端电压的变化不应超过三倍。

輸出功率的測量

上面已經說过，非直線性失真系数为 10% 的情况下，收音机輸出的功率称为額定功率。因为額定功率的大小只决定于低頻放大器，所以其測量方法如下：把 400 赫的声頻电压从声頻發生器輸入到低頻放大器中第一个电子管的栅極上，或輸入到收

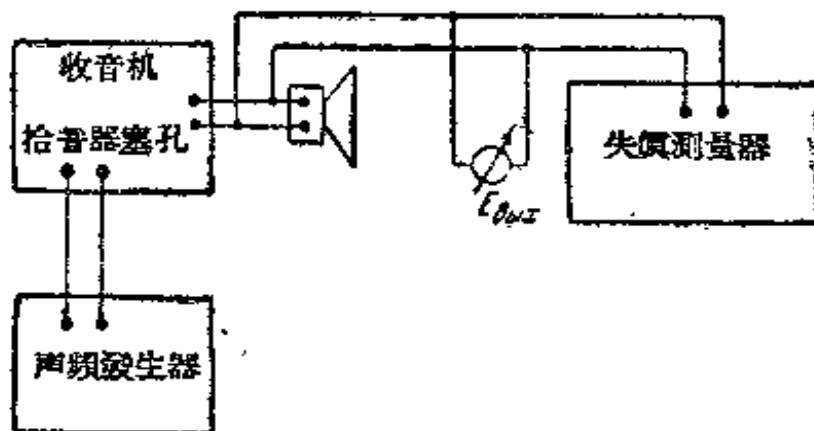


圖 18. 測量輸出功率和非直線性失真的线路圖

音器塞孔上（如果該收音机有此塞孔）；在收音机輸出端揚声器的音圈上并联一个輸出电压測量計和一个非直線性失真測量器，如圖18所示。把人工音量控制器放在音量最大的位置上，調声頻發生器的輸出电压使收音机輸出端能產生需要的功率。

調到所需功率时，揚声器音圈上的电压可按下式計算

$$E_{\text{out}} = \sqrt{P_{\text{out}} \cdot r_{\text{ss}}}.$$

在輸出端得到这一电压以后，就把它輸入到非直線性失真測量器中，再測出非直線性失真系数 K_f 。如果 K_f 大于 10% 时，那末表示輸出功率太大，應將它減小。根据失真系数比容許的10%大了多少，來适当降低輸入的声頻电压，并重新測量失真系数。如果它仍然超过10%，那末应当把声頻發生器的电压再減低一些，重新測量失真系数，直到輸出端的失真系数等于10%为止。

反之，如果失真系数不到10%时，那末需要提高声頻放大器輸入端的电压，增加輸出功率 P_{out} 直到非直線失真系数等于10%为止。然后記下这时的輸出功率，这个功率就是被測收音机的額定功率。

如果要測量的收音机是工業生產的，那末在它的技术鑑定書中記載有工厂所能保証的額定声頻功率。在这种情况下，就不需要象上面那样選擇輸出功率，只要簡單測量一下說明書中所說的額定功率时的非直線性失真系数就可以了。通常收音机的实际輸出功率要比技术規范中所指出的超出很多，也就是说，收音机与技术規范所規定的數值比較还有一些儲备功率。

所謂正常功率是用上述方法測出的額定功率的 0.1，当輸

出电压小到原来的 $\sqrt{\frac{1}{10}}$ 时，就得到正常功率，即

$$E_{\text{输出}, \text{正常}} = \sqrt{P_{\text{正常}} r_{\text{负载}}} = \sqrt{\frac{P_{\text{正常}}}{10} r_{\text{负载}}} \text{ 伏。}$$

从实际情况出发，收音机参量的测量最好从测量输出功率开始，因为必需知道这一参量后，才能测量其它各项主要参量。

非直線性失真曲綫的繪制

非直線性失真曲綫是在低頻放大器中測定的。非直線性失真的測量可用圖18所示的線路，并要在輸出功率 $P_{\text{输出}}$ 的几个数值上進行。因而放大器輸入端需輸入不同的低頻电压。要从可能足够准确地測得失真讀数的最小功率值开始，一直測量到使失真系数已顯著地超过容許值10%的功率值为止。

根据測量所得数据可以画出一条曲綫，其形狀通常如圖11所示。

頻率特性曲綫的繪制

繪制低頻放大器的頻率特性曲綫时，应將声頻發生器的輸出信号电压輸入到該放大器輸入端的拾音器塞孔上。把收音机的音量控制器放到最大位置，再將声頻發生器的頻率調到400赫上，并把它的輸出电压調到能使收音机輸出端能獲得如前面公式所計算的正常功率。然后把声頻發生器調到較低頻率50赫或100赫上，再开始画此特性曲綫。

測量时，应嚴格保持声頻發生器輸出端的电压不变，并应等于原先用400赫时所調到的数值。400赫这一頻率是原始頻率，我們的測量都以它为根据的。

改变声频发生器的频率，起初每次改变50赫，然后每次改变100赫、200赫，最后再次改变500赫、1000赫。每改变一次频率，测量一次收音机输出端的电压。通常是在50、100、150、200、300、400、500、800、1000、1500、2000、2500、3000、3500、4000、5000、6000赫诸点上进行测量。取频率 $f = 400$ 赫时收音机的输出电压为1，算出每一点的比值 $\frac{E_{\text{输出}}}{E_{\text{输出}400}}$ ($E_{\text{输出}}$ ——收音机输出端上的电压)；根据计算所得的数据，就可画出如图13所示的特性曲线。由于测量时，放大器输入端的电压是一直保持不变的，所以，比值 $\frac{E_{\text{输出}}}{E_{\text{输出}400}}$ 同时说明了该频率时的增益与频率为400赫时的增益之比。因此在频率此段中，纵轴的比例尺可用二增益的比值来表示，或可以用收音机输出端测得的两个电压的比值来表示。

低频通带的定义就是：频率特性曲线的纵坐标高度为400赫时的纵坐标的一半高度的两点间所包括的频段；或者说其增益(或输出电压值)比400赫时的增益(电压值)小6分贝的那两点间所包括的频段。

进行测量时，所取的频率并不一定要按照上面那样选法，也可以选择在另外一些频率上进行测量，不过必须有足够的点子才能够画出曲线。

保真度曲线的绘制

大家已经知道，保真度曲线就是从天线输入端到扬声器音箱为止的整个收音机中的频率特性曲线。这一曲线的绘制与低频放大器频率特性曲线的绘制相似。测量用的线路图如图19所示。

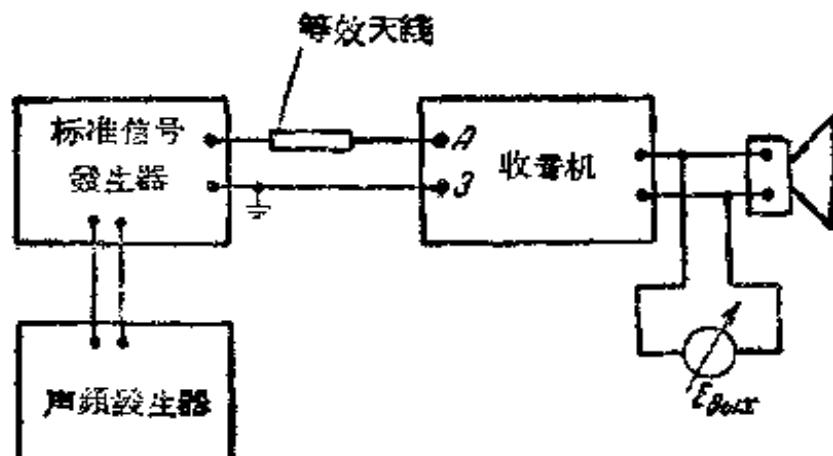


圖 19. 繪制保真度曲線的線路圖

从标准信号發生器輸出的电压經過等效天綫輸入到收音机輸入端的天綫塞孔上，这个电压需要用外部声頻發生器的声頻來調制。高頻（載頻）的选择要根据希望在波段內那一点上進行測量來加以选定。通常是取頻率為1000千赫的一点上來繪制保真度曲線。

为了避免遭受各種干擾和不相干的雜音的影响，从标准信号發生器輸入到收音机輸入端的电压，顯然要比可能發生的干擾电压高一些，例如可用5000微伏的电压。从外部声頻發生器把頻率400赫的电压輸入到标准信号發生器中，并保持調制度 $m = 0.3$ 。然后調收音机的人工音量控制調器，使收音机輸出端（揚聲器音圈上）能產生獲得正常功率时的电压（这一輸出电压 E_{out} 的大小可按上面我們已經知道了的公式算出）。在这以后，应按照适当的間隔改变声頻發生器的頻率，从50赫變到5000或6000赫（視收音机的質量高低而定），这时应保持調制度不变（ $m = 0.3$ ）；并且，每变一次頻率就測量一次收音机輸出端的电压，并記下讀数。

進行此種測量後，並根據所測得的數據來畫曲線，其繪制方法和繪制頻率特性曲線的方法完全一樣。

保真度曲線和整個收音電路系統的頻率特性曲線通常和低頻放大器（或低頻電路部分）的頻率特性曲線是不同的，其區別就在於前者在較高的聲頻範圍內曲線下降。這是由於受到高頻和中頻諧振電路的影響所致，因為諧振電路的通帶對高於3000赫的調制聲頻所形成的邊頻就有很大的衰減。

無論是保真度曲線，或低頻放大器的頻率曲線，而通帶的概念，就是一段頻率範圍，其二邊界的縱座標高度等於調制頻率為400赫時的縱座標高度的一半；或以分貝來表示，即增益比400赫調制時所得增益小6分貝的兩個頻率之間所包括的一段頻率範圍。

收音機的聲壓特性曲線的繪制

測量收音機聲壓方面的參量和繪制聲壓特性曲線，需要有專門設置的隔音室。

測量聲壓的原理如下。把收音機放在專門設置的隔音室里，將某一声頻電壓，或是已調制的高頻電壓輸入收音機中（輸入聲頻電壓時應加到收音機的低頻部分輸入端，即拾音器塞孔上——譯註）。在收音機前相距一定距離——1公尺的地方放一測試微音器（即話筒），這個微音器應該具有直線性的頻率曲線。然後，在整個聲頻頻譜內改變輸入聲頻電壓的頻率，使收音機中揚聲器所發出的聲音作用到微音器上，再經過專門的放大器加以放大，並把該放大器輸出端的聲頻電壓變化情況用適當方法記錄下來。在整個聲頻頻譜內輸入到收音機的電壓都要

保持不变，因此在測試放大器輸出端的电压就是被測收音机声压上的頻率特性曲綫（圖14）。

在進行測試的隔音室里需要有專門的吸音設備：牆壁和天花板都要用軟性材料復蓋起來；地板上要鋪着地毯，以免聲音从这些表面上反射回來。否則，反射回來的聲音又參加到測試微音器上，將使測量結果產生誤差。如果吸音設備裝置得很妥當，那末加到微音器上的只有揚聲器所發出的聲音。

如果要繪制收音机低頻電路系統的声压頻率曲綫，那末應當把聲頻電壓加到低頻放大器輸入端，即加到拾音器的塞孔上。如果要画的是整个收音机的声压保真度曲綫，那末应在收音机輸入端輸入高頻電壓（圖20），其頻率通常為1000千赫，而且要由

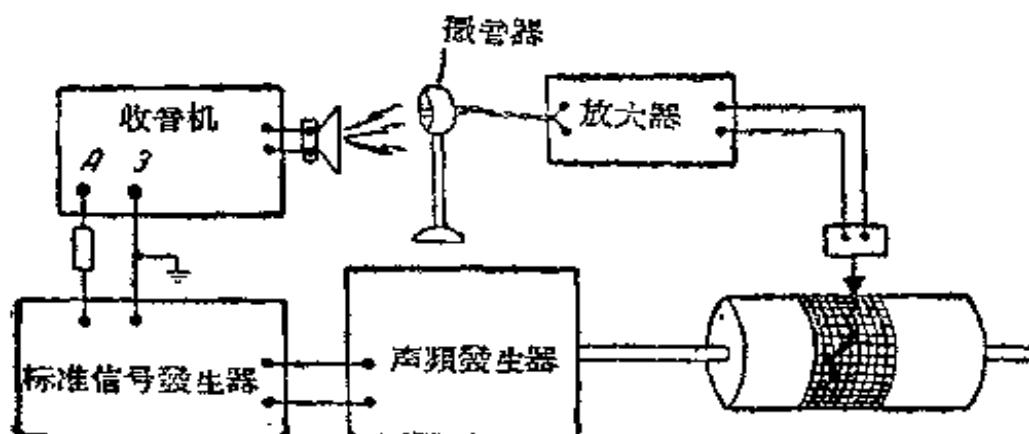


圖 20. 繪制声压頻率特性曲綫用的線路圖

声頻頻譜中的全部声頻以 $m=0.3$ 調制度依次來調制（圖20）（此處所說的依次調制，就是指圖20中測量時，標準信號發生器固定在1000千赫上，另一聲頻發生器的聲頻電壓輸入到標準信號發生器里對1000千赫的高頻電壓進行調制，前面講測試原理時曾說過測量時聲頻電壓要在聲頻頻譜內變化，每測一次變一次頻率，因此，標準信號發生器輸出的信號將是被依次變化

的声机所调制过的——译注。）。

测试的步骤如下。将频率为400赫、其大小约0.2伏特的声频电压加到拾音器塞孔上；调节音量控制器使收音机输出端获得必需的功率。这个功率或者是收音机的正常功率；或是所用电声测试仪器（指微音器——译注）必需的功率；或者也可以是某一假定的功率，例如0.1瓦。把在这一频率和选定的功率下测得的声压作为原始数据，即作为零电平。然后在一个需要的频率范围（例如从50——5000赫）依次改变声频发生器的频率；并记下对应于每一个声频时测试放大器输出端的电压；在整个测量过程中，输入到收音机里的信号电压应保持不变。这种声压频率特性曲线的绘制方法可以是自动的或半自动的。声频发生器的频率应自动地靠电动机的转动来均匀地改变，也可以用手来均匀地调节。记录装置要与声频发生器联在一起，俾能連續地记录测试放大器输出端的电压（不同频率时的——译注）。这样一来，我们就得到了一条連續的曲线，它表明了声压上的全部频率特性曲线。

根据不連續的几点來画这种频率特性曲线是不能表明全部变化情况的，因为曲线上个别地方的峰或谷就因此而漏掉。

绘制声压的保真度曲线时，测量方法与前一样，所不同的僅在于电压不是加到拾音器塞孔上，而是加到收音机的输入端。在这种情况下，由标准信号发生器输出的高频电压，要用外部声频发生器来调制。

当测定声压上的非直线失真时，其测量原理与上述的相似。把声频发生器输出的频率为400赫、大小为0.2伏的声频

电压輸入到收音机的拾音器塞孔上。調節人工音量控制器使收音机输出端获得相当于額定功率时的电压（該电压可用前面說

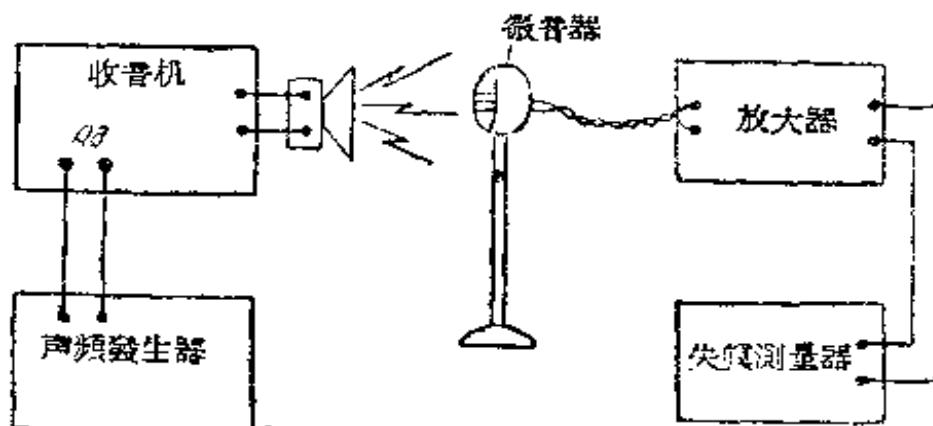


圖 21. 測量聲壓的非直線失真系數用的電路圖

過的公式來計算）。这时，揚声器所發出的声波作用到微音器上，并在測試放大器輸出端測量非直線失真。而測試放大器本身不应引起失真。其測量線路如圖21所示。

如有必要，也可用同样方法在其它一些需要的頻率上，例如在100、250、1000和2000赫的頻率上進行測量。

为了避免由于电源频率的二次諧波所起的影响而使測得的非直線失真系数不大可靠，在100赫的頻率上進行測量时，不要很准确地調在这个頻率上，因为它正好是市电电源频率（50赫）的二倍；可以調到將近100赫，例如在110赫的頻率上進行測量。

噪声系数的測量

測量噪声系数的方法有兩种。第一种是簡化的方法，是在收音机輸入端沒有信号时來測量。按这种方法測量时，要把收音机輸入端(天綫——地綫塞孔)短路；將人工音量控制放在增

益最大的位置上；然后在收音机输出端（扬声器的音圈上）测量出电压 E_ϕ 。这个电压与收音机能获得额定功率时在其输出端所必需的声频电压之比，就是噪声系数 $K_\phi = \frac{E_\phi}{E_{n.p.m}}$ 。

噪声系数可以用百分数表示，也可以用分贝来表示。

第二种测量方法是在收音机输入端有信号时来测量。这种测量方法如下。把收音机调谐到某一指定的频率上；将标准信号发生器输出的已调制的信号输入到收音机输入端，这个信号的频率应等于收音机所调谐到的频率，其电压应调到预先假定的数值，并要稍大于收音机的灵敏度，这是为了完全消除干扰对测量的影响所必需的。然后调节收音机的人工音量控制器使在调制度 $m=0.3$ 和调制频率为 400 赫的情况下，收音机输出端（即扬声器的音圈上）得到相当于正常输出功率 $P_{n.p.m}$ 时的电压 $E_{n.p.m}$ 。

以后，不变收音机的调谐和音量控制的位置，断开标准信号发生器的调制，再测量扬声器音圈上的剩余电压 E_ϕ 。

那末，噪声系数将可表示为 $K_\phi = 0.2 \frac{E_\phi}{E_{n.p.m}}$ 。

乘数 0.3 加在公式中是因为测量时所用的输入信号是被 $m=0.3$ 的声频所调制的。如果调制度等于 100% ($m=1$)，而输出端又是额定功率时，那末就不需要再乘上 0.3 了。

为了绘制噪声曲线，即绘制噪声与载波电压的关系曲线时，可按照上述的同样方法进行测量，所不同的在于此时须在收音机输入端依次加上不同大小的信号电压，从相当于收音机正常灵敏度的电压开始，直到比收音机灵敏度电压大很多（约为 100 毫伏）时为止。这种测量与画自动灵敏度控制曲线一

样，是在輸入端的信号电压为不同数值的情况下進行，并在每一个輸入电压下求出噪声系数。当進行每次測量时，收音机的人工音量控制应放在音量最大的位置上。

根据在这些点上所得的数据便可画出噪声曲线（圖22）。

电源电压变动时增益稳定的測量

当电源电压降低到低于額定值时，收音机的灵敏度和输出功率就減小；而当电源电压降到某一最小值时，收音机的本机振盪器將停止振盪。当电源电压升高时，增益也就增高，并可能產生自激。

在电源电压变动下測量收音机工作穩定性的方法如下：在电源电压为額定值时（对交流收音机來說，即是当电压为127伏或220伏时），应用我們已經知道的方法，在波段內选定的几点上測量出收音机的灵敏度。

然后把电源电压依次降低5%、10%、15%……，每降低一次，便按上述的同样方法測量一次收音机灵敏度。电源电压一直要降低到使增益剧烈減小，收音机停止工作为止。

再按同样方法在电源电压升高10%、15%……时測量几次收音机的灵敏度。并在測量时应檢查在收音机中是否已發生自激。

另外，当电源电压降低时再測量一下“不失真”功率，也就是非直線失真系数为10%时的輸出功率。

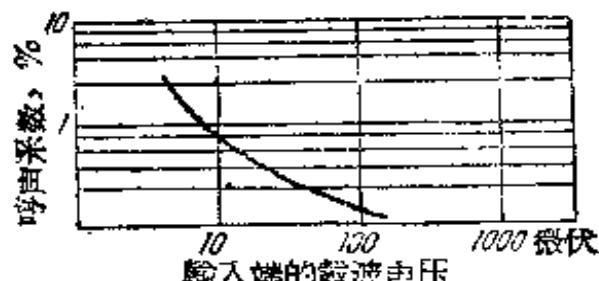


圖 22. 噪声系数曲线

3. 收音机參量与电路元件間的关系

决定无线电收音机电气指标的各项參量与线路中采用的零件的电气数据有关，同时也和电子管的放大性能有关。

下面來討論一下，收音机的各项參量与线路中的那些元件有关。

灵敏度

上面已經說过，收音机的灵敏度是由收音机的总增益决定，而总增益就是收音机各級的放大系数与输入谐振电路諧振增益的連乘積。

超外差收音机中的增益大小由下列各元件决定：

1. 輸入电路 从天綫塞孔到第一电子管的栅極。这里的增益完全决定于栅極电路中諧振电路的質量以及它与天綫的耦合，而电压傳輸系数与这耦合有关。天綫电路与第一电子管的栅極諧振电路間的耦合度是有一定限制的。耦合过弱就使灵敏度減低；耦合过强，收音机就失去選擇性。

对于用一定形式的天綫的收音机來說，其輸入电路的制作非常簡單；但这种情况僅在業余条件下会遇到，这时裝置者裝一个自己用的收音机，因他預先知道收音机是用那一种天綫來接收的。但在工業生產的收音机中，要这样做就很困难，因为工業上是大量生產的，制出的收音机將來可能应用各种不同的天綫來接收。

要改善电压傳輸系数，可以从下面几方面來考慮：

a) 天綫的電容耦合(圖23)。在這種情況下，耦合電容量 C_{cs} 愈大，電壓傳輸系數以及收音機的靈敏度就愈高。但是增大這個電容使輸入諧振電路電容增加；如果收音機中的各諧振電路是用“同軸”調諧的話，那末這將使輸入諧振電路對其它高頻諧振電路不能同步，造成失調。通常把電容 C_{cs} 選用在10到30微微法的範圍內。如果是自己裝配的收音機，預先考慮到用一定形式的天綫來接收時，那末設計時可以把這一天綫的影響考慮進去，并稍微調整諧振電路，使電容 C_{cs} 接入後，諧振電路的調諧適能跟蹤。在這種情況下，由於電容 C_{cs} 可增加到30—50微微法，便可以顯著地提高了靈敏度。但必須記住，在這種收音機上如果改用其它天綫時，將引起某種程度的失調，所有上述優點就都消失。

這就是工業出品的收音機中通常不用電容來耦合天綫的原因之一，因為用電容耦合時，收音機受天綫的影響很大。

電容耦合的特點就在於：電壓傳輸系數沿着波段而變化，也就是隨著頻率的降低，或者說隨著可變調諧電容器電容的增加，電壓傳輸系數逐漸降低；因此採用電容耦合時，每個分波段低頻端的增益將比同波段高頻段的增益小得多。電壓傳輸系數 K 與各電路數據之間的關係可用下式表示：

$$K = Q \frac{C_A'}{C_A' + C_K}$$

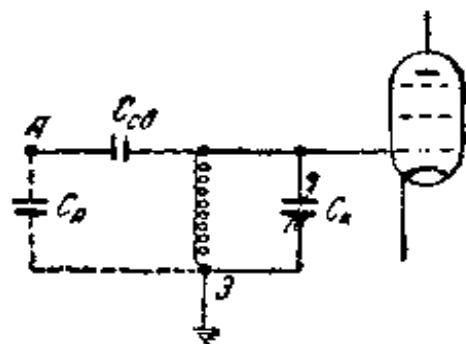


圖 23. 電容耦合時輸入端的等效線路圖

式中： Q ——諧振電路中線圈的品質因數，由於天綫電路的影響，它比線圈的固有品質因數要小一些；

C'_A ——天綫與耦合電容器的總電容

$$C'_A = \frac{C_A \cdot C_{cs}}{C_A + C_{cs}};$$

C_K ——可變電容器的電容量。

從上面的公式可以看出，增益的下降差不多與調諧電容器的電容增加成比例。

在用高頻鐵粉心調諧的收音機中，上述現象就不會發生了，因為這時諧振電路的電容是固定不變的。但在這種情況下，將出現另一種情況：當鐵心插入線圈時，也就是在分波段的低頻端，諧振電路的品質因數 Q 就大一些，因此電壓傳輸系數有些增大，隨著電壓傳輸系數增大的同時，增益也就增大了一些；而在分波段的高頻端增益就減小了一些。

6) 天綫的電感耦合。當線圈設計和繞制正確時，採用這種耦合方式全波段內可得到很均勻的增益，也就保證了電壓傳

輸系數在整個波段內都固定不變。

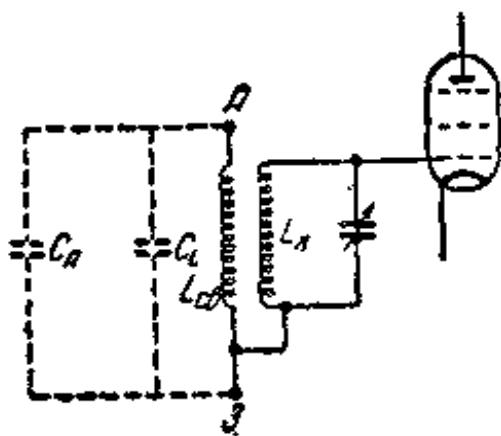


圖 24. 電感耦合時輸入端的等效電路圖

要實現上述情況，耦合線圈電路中的固有頻率應低於該分波段的最低頻率。這就是說，例如接收長波時，天綫電路的固有頻率，也就是耦合線圈的電感、線圈本身的電容和天

綫电容三者（見圖24）所決定的固有諧振頻率应当低于150千赫。如果天綫電路的諧振頻率高于分波段的最高頻率（即當耦合綫圈電感很小時）時，那末電壓傳輸系數將在一個很大範圍內沿着波段而變化。

最後，如果天綫電路的固有頻率落在分波段中間時，那末在該分波段內，某部分的增益將比其它部分的大得多（此处所說的某部分就是天綫固有諧振頻率所在的部分——譯者）。

上述幾種情況可用圖25表明：圖25, a表示在上述三種情況

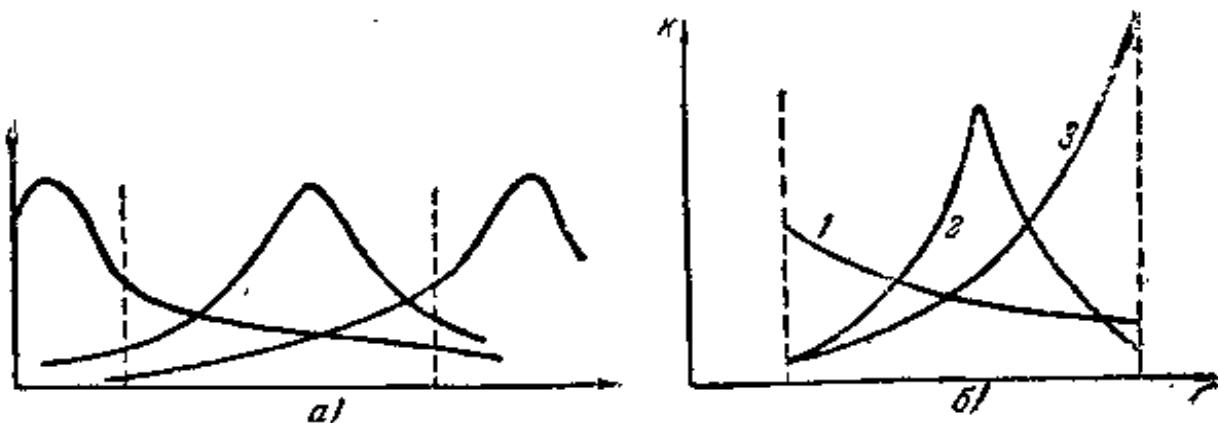


圖 25. 電壓傳輸系數與天綫耦合電路的關係(虛線表示波段的邊界)

下輸入電路諧振曲線分佈的位置；圖25, b則表明這三種情況下電壓傳輸系數與頻率的關係。研究這些曲線時應當記得，在每一個波段內，諧振電路的諧振阻抗以及增益隨着接近該波段的高頻端而增大，也即接近諧振電路的最小電容時而增大。這種情況加上天綫電路的諧振特性，將使圖25, b中的曲線1變得均勻，但使曲線3更加急劇地上升。

既然第1種情況，即輸入電路的固有頻率低於所接收頻率的情況是最有利的，所以必須盡量使耦合綫圈做得能滿足這一

要求。这就是所謂用加感天綫的接收。

加强了天綫的耦合，因綫圈中 L_{es} 与 L_h 间耦合很强，由天綫引入到諧振电路的衰減增大，使輸入諧振电路的品質因数降低，同时減低了輸入諧振电路的选择性。在超外差收音机中，这对鄰波道选择性的影响倒不大，因为鄰波道选择性主要是由中頻放大器諧振电路來决定的；但是由于天綫电路的影响，將使輸入諧振电路顯著失調，因而引起象頻波道选择性的降低。

2. 高頻放大器 高頻放大級的增益是由放大电子管的參量和屏路負載（即屏路中的諧振电路）阻抗所决定。

在放大电子管屏电路中直接接有諧振电路的放大級，其增益可由下式决定：

$$K = \frac{S \cdot Z}{1 + \frac{Z}{R_s}}$$

式中： S —— 放大电子管的互導，毫安/伏；

Z —— 屏極諧振电路的諧振阻抗，千歐；

R_s —— 放大电子管的內阻，千歐。

目前在高頻放大級里，都采用高頻五極管。这种电子管具有很高的內阻，因此可以認為 $K = S \cdot Z$ ，而不会有很大誤差。当屏路里通过变压器接入諧振电路时，計算起來就比較複雜；不过在業余者的裝制中这种情形是很少遇到的。

高頻五極管的參量有很大伸縮性，隨着工作狀態的变更，可能在一个很寬的範圍內变化。如果知道了它的參量隨工作狀態的变化情况，就可隨意地增大或減小高頻級的增益。

提高帘栅極上的电压 U_{z2} ，就能增大互導 S （因而提高增益——譯者）；而只要減小帘栅電路內的串联电阻，帘栅压便可提高。但这时屏流和帘栅流將隨着增大；因电子管各電極所能耗散的功率是有一定限制的，因此必須注意：提高帘栅压 U_{z2} 时，帘栅極和屏極上的耗散功率不应超过容許的數值。

采用減小控制栅極上負偏压的方法，也可以提高增益；但这时必須十分小心，因为負偏压过小就会引起栅流。

从上面的公式可以看出，如果增加諧振電路的諧振阻抗，放大級的增益可以得到提高；而諧振阻抗是隨着諧振電路的品質因数提高而增大，所以为了提高增益，最根本的方法就是改善繞圈的質量。

3. 变頻級 变頻級对收音机的总灵敏度的影响是相当大的。

变頻級可由兩個电子管組成，即混頻管和本机振盪管；或只有一个电子管，混頻作用和本机振盪作用都由同一个管子來完成。

現今，混頻作用都是采用电子耦合，有时也叫做电子管內調制电子流的原理。这种原理就在于把接收到的信号和本机振盪信号分別輸入到一个多柵管中的不同柵極上。这个多柵管的屏流是由从陰極飛向屏極的电子流形成的。电子在渡越到屏極的路程中穿过了本机振盪柵極，电子流便按照本机振盪频率开始脈动。然后，当它穿过信号柵極时，又受到接收信号振盪的作用。因此，电子流在到达屏極之前已被接收信号频率和本机振盪信号频率所調制了。經過分析証明，在电子管屏流中將出

現頻率为 $F_{np}=f_s-f_c$ 的成分（ F_{np} ——中頻； f_s ——本机振盪頻率； f_c ——接收信号頻率。——譯者註）。在这个多柵混頻管屏路中接入一个調諧到中頻 F_{np} 的諧振电路，利用这个諧振电路就可以把頻率为 F_{np} 的電波分离出來，并滤去其它不需的電波。这时，把接收到的頻率为 f_c 的電波轉变为中頻 F_{np} 的電波，但声頻調制毫无变化。

这种过程无论是在二管变頻器中，或在單管变頻器中都完全一样。

在單管变頻器中通常采用电子管6A8或6SA7；而在二管变頻器中則用6SA7或旧式管6J7做混頻管，而用 6C5或6AK7（接成三極管）作为本机振盪管。

在变頻級中，除了把所接收的信号頻率变为中頻以外，还有放大作用。这就是說，諧振电路LC上的中頻信号电压 E_{np} 比

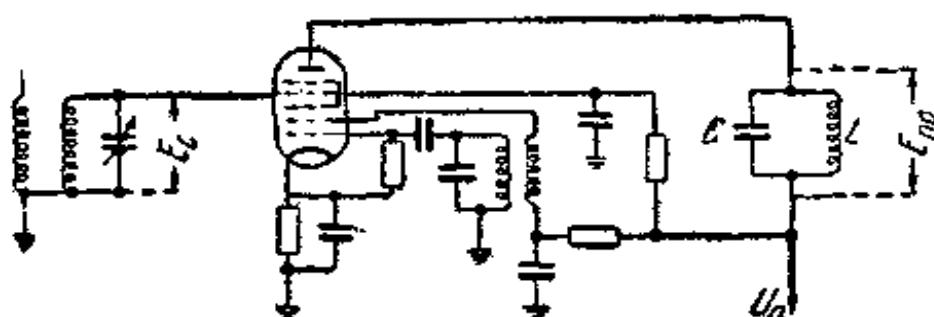


圖 26. 單管变頻級的線路圖

加在变頻器柵極上所接收的高頻信号电压 E_c 要大(圖26)。比值

$$\frac{E_{np}}{E_c} = K_{np}$$

決定了变頻過程中所得的增益。

增益 K_{np} 与許多因素有关，最重要的有下列几个：

a) 变频级的增益与变频互导 S_{np} 的大小成比例。

根据上面所說的在多栅管中用电子耦合的变频原理可知：在变频时，混频管屏流中的中频电流成份愈多，增益也就愈大。而中频电流成份的大小却要看一个栅极（信号栅极）上的信号电压和另一栅极（本机振盪栅极）上的本机振盪电压对电子流作用的大小而定。

与放大管互导 S 相似，在变频管也引用一种新的參量——变频互导 S_{np} ，它在数值上用來表示变频管中信号栅极上加有1伏信号电压时，該管屏路中將流过若干毫安的中频电流。

变频时的增益大小等于：

$$K_{np} = \frac{S_{np} \cdot Z}{1 + \frac{Z}{R_s}},$$

式中： Z ——中频谐振电路LC的谐振阻抗，千歐；

R_s ——变频管的内阻，千歐；

S_{np} ——变频互导，毫安/伏。

取第一次近似值，可認為 $K_{np} = S_{np} \cdot Z$ 。

从理論上可以知道， K_{np} 的大小首先与变频管中对信号栅來說的互导 S （如果把变频管看成是普通的放大管）成正比；其次与本机振盪器信号的振幅成正比。

并且，变频互导 S_{np} 始終比放大部分的互导 S 要小。当正确地選擇变频器的工作状态下，变频互导約为放大部分互导 S 的 $\frac{1}{4}$ 到 $\frac{1}{3}$ （ $S_{np} \approx \frac{S}{4}$ ）。因此，互导 S 愈高，同时变频互导 S_{np} 也愈高，变频时的增益 K_{np} 也就愈大。

6) 变频级的增益与变频管屏路内所接的中频谐振电路的谐振阻抗成正比。这个谐振电路的阻抗 Z 可用下二式中的任一式来表示：

$$Z = \omega L \cdot Q = \frac{1}{\omega C} \cdot Q ,$$

从上式可以看出：谐振电路的阻抗与它的品质因数及调谐电容的大小有关，在频率一定时，电感 L 愈大，电容 C 愈小，则阻抗 Z 愈大。

改善线圈的构造，尤其应用多心瓣线来绕线圈，就可提高谐振电路的品质因数。电容 C 的大小则应从更换电子管时谐振

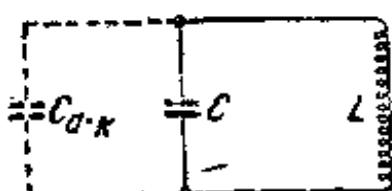


圖 27. 中頻諧振電路的等效線路圖

電路的調諧穩定方面來選定。因為諧振電路 LC 應當準確地調諧到中頻上，所以必須考慮到諧振電路的電容

实际上并不只是电容器 C 的电容，而且包括了电子管内部的输出电容 C_{a-k} ，这个电容其实也包括了电子管屏极和其它各电极间的电容，其等效线路如图27所示。

当更换电子管时，电容 C_{a-k} 可能有些变化，这将使谐振电路 LC 的调谐也随着改变。由固定电容 C 所决定的这个谐振电路的电容愈大，则更换电子管时电容的相对变化将愈小，因而这时谐振电路的失调也就愈小。而谐振电路失调会使阻抗 Z 减小，同时也使增益减小，此外还要使选择降低。由于上述情况，所以选用电容 C 时不能过小。通常它的数值约为 120 微微法。在业余条件下，这个电容 C 可选得很小，但必须记住，在

这种情况下，每次更换电子管时，必需将谐振电路 LC 重新微调一次。

e) 变频级的增益也与变频管本机振盪阴極上所加电压的振幅有关。因此要使这个电压尽可能大些。但是这种关系僅在一定范围内才是正确的，如果本机振盪电压提得过高，不但不能得到好的結果，而且相反地却可能使增益减小。对每个变频管來說，都有一个最有利的本机振盪电压的数值。

为了使增益沿波段都很均匀，必须設法使本机振盪电压是很均匀，也就是从分波段始端調到末端时，增益不会有劇烈的变化。

用电子管 6SA7 变頻时的增益与本机振盪部分工作状态的关系非常顯著，因此用这种电子管做变頻管時，必須仔細選擇本机振盪部分的工作状态^①。

4. 中頻放大器 在业余收音机中和大多数工业生產的收音机中，中頻放大器通常是一样的（圖 28）。多半都用 6K7 或 6SK7 做放大管。这一級的增益可用公式來計算，計算公式和計

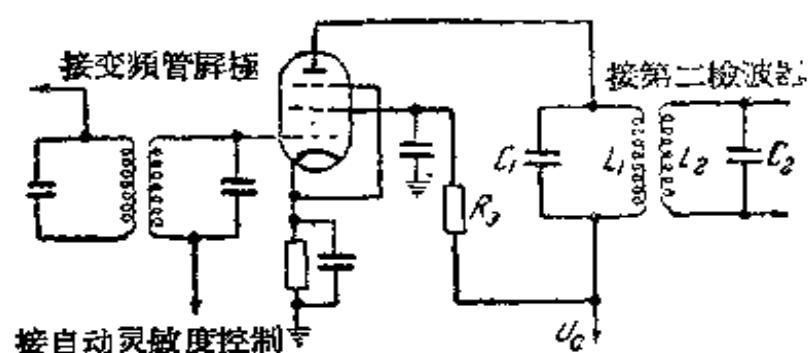


圖 28. 中頻放大級的線路圖

① 請見苏联“无线电”雜誌1948年第10期和12期。

算高頻級增益的公式一樣（見56頁），其差別就在於這時的阻抗 Z 應該是中頻諧振電路 L_1C_1 的諧振阻抗。因此這一級也和高頻級一樣，增益是由放大管的互導和諧振電路的阻抗 Z 二者所決定。

在這一級中，可以採取同樣的措施來提高它的增益，首先是把放大管調到適合的工作狀態上。在這裡實際效果最大的重要措施是提高柵柵電壓。在上節“變頻級”6)項里所說的，在負荷方面所作的措施此处仍然有效，也就是設法提高諧振電路 L_1C_1 的品質因數，并降低這個諧振電路的調諧電容，便可提高增益。

這裡唯一要考慮的就是有發生振盪的危險，即中頻級的增益過高可能使中頻放大器自激；這種情況是由於串路中諧振電路的阻抗 Z 过大所引起。

應當考慮到，諧振電路 L_1C_1 的實際品質因數，比這個諧振電路未裝在收音機上時單獨測得的要小。這是由於同一中頻變壓器中的次級諧振電路 L_2C_2 （接檢波器負荷的）要引入一些損耗。

在用兩級中頻放大器的情況下，中頻增益是足夠大的，因此不需要用本節所講的方法來提高它的增益。相反地，每一級的增益却必須要設法降低，使它不會引起放大器的自激。為此，通常在中頻諧振電路中加進一個大的微調電容，來降低這些諧振電路的阻抗 Z 。

5. 低頻放大器 幻播收音機的低頻部分是這樣設計：當接拾音器工作（即放唱片——譯註）時，它的增益足夠使收音

机输出端获得额定功率。当接收电台时，超外差收音机中的第二检波器总是能输出足够的声频电压，它比拾音器输出的要大得多，因此低频部分完全能保证正常的工作。

在大众化收音机中，最典型的低频放大线路是两级放大器，由前置放大级和末级放大级组成。当线路设计很正确时，这种放大器能给出足够的增益，使收音机输出端获得额定功率。

就整个放大器的增益来说，前两级的工作、这一级所采用的电子管型式和它所选用的工作状态起着决定性的作用。我们应用最广泛的线路是在前置放大级里利用电子管6F7，其中放大部分是一个高μ三极管；或用电子管5W7，其时，把它接成一个阻容耦合放大器。在任何情况下，放大级的增益唯一决定于线路所选用的工作状态和线路中的各项数据。对电子管6F7来说，要解决这个问题不算困难，只要屏路负荷用很大的电阻，并尽量提高屏压就行了。

但对电子管6F7来说，除了必须选择屏路负荷外，还要选用最佳的工作状态。因为这时把它接成阻容耦合放大器使用，与它原来的主要工作条件（用作高频放大）已有很大差别，所以除了其它要考虑的条件而外，还必需选用适合的工作状态。

通常对高频放大器的电子管力求获得尽可能大的互导，那就要增大屏流和帘栅流。但在阻容耦合放大的情况下，屏路负荷是一个高电阻，当屏流流过时，在这个电阻上面产生了很大的直流电压降，这就使得加在屏极上的实际电压降低，因而使增益减小。所以，需要减小屏流，尽可能提高加到屏极上的实

际电压。为了达到这个目的就需要竭力降低帘栅压，这时帘栅流和屏流都减小，同时电子管的静态放大系数 μ 增高。通常在这种情况下帘栅压用23—30伏；而降低帘栅压的方法是在帘栅电路中串接一个足够大的电阻。在正确选用帘栅压的情况下，从电子管6KV7中获得的增益，在接拾音器工作时用来“推动”输出级是足够的。

输出放大级的增益决定于电子管的工作状态和屏路负载。这个屏路负载就是扬声器的音圈，它经过变压器接入屏路；因此折合到屏路中的负载阻抗要由输出变压器的数据决定。

输出管的工作状态是根据输出级的主要用途，即使收音机输出端能获得所必需的输出功率来选用。用五极管做输出管，当它的帘栅压等于屏压时可得最大功率输出。如果除了要求输出功率外，还要求供电经济，那末帘栅电压就要降低一些。但这时需要注意，这样做会使得输出功率减小。因此，就必须权衡一下供电和必需输出的功率这两方面的要求，并采用一个恰当的折衷办法。

在大功率的收音机中，末级用推挽线路。这时为了获得所必需的低频增益，必须在前置级中用两个电子管接成倒相电路；或用一个电子管，通过级间变压器与末级耦合。用一个电子管的倒相电路所给出的增益，虽然在接收电台时，已经足够；但在拾音器工作时，却是不够的。

選擇性

前面已經指出，高放式收音机的选择性是由調諧到所接收信号频率的高频谐振电路的数量和质量來决定。調諂到同一頻

率的諧振串路如果多于三个时，那就技术上引起很大的困难。因此实际上在高放式广播收音机中，所采用的諧振电路通常都不超过三个。

由于諧振曲綫的寬度沿着波段而变化（在波段內的各频率上是不一样的——譯註），所以甚麼收音机的选择性在波段內各点上也不一样：在每一波段始端（在低頻时）的选择性一般要好些；而在波段末端（在高頻时）的选择性就要差些。

諧振曲綫宽度的变化，以及因此而引起的收音机選擇性的降低是由于如下原因產生的：諧振曲綫的宽度（它的通帶）是由諧振频率与諧振电路的品質因数之比所决定，即

$$\Delta f = \frac{f}{Q}.$$

此处 Δf ——其高度相当于諧振点的最大縱座标的 0.7 处的曲綫寬度。在下面討論中，就取这个宽度作为标准。

如果假定諧振电路的品質因数 Q 在某一分波段內大致上是固定不变的，那末顯然，在該分波段終点，即高頻端，諧振曲綫將展寬，因为上面式中的分子加大了。实际上，Q 值在波段內并不完全固定，但所起的影响并不太大。

随着可調諧振电路数量的增多，諧振特性曲綫就变得更尖銳，但是沿整个波段的选择性的变化情况仍是不变的。

在超外差線路里（現在这种線路是广播收音机的基本線路），选择性的問題則又是另外一种情况。前面已經說过，在超外差收音机里，对相鄰电台的选择性主要是决定于中頻諧振

电路。因此，下面就可看出超外差收音机的选择性要好得多。

当接收频率高于收音机中频的电台时（指接收中波和短波电台，而中频 $F_{np}=460$ 千赫），超外差收音机的选择性从原则上讲总比较高些；因为对中频来说的有用信号与干扰信号间的相对频差较大，所以干扰信号就被衰减得很厉害。例如，所收某一电台的频率是1000千赫，相邻干扰电台与它相差10千赫，那末二电台的频率差总共不过1%。如果收音机的中频为460千赫，那末在中频放大器中来看，相差为10千赫的二电台，其相对频差已经不是1%，而是2.2%，也就是大了一倍（所收电台为1000千赫，干扰电台和它差10千赫，即为990千赫；则当本机振盪频率为1460千赫时，经过变频后在中频放大器中所得此二电台的频率将为 $1460 - 1000 = 460$ 千赫和 $1460 - 990 = 70$ 千赫，二者相差仍是10千赫。但对中频的相对频差等于 $\frac{10}{460} \times 100\% = 2.2\%$ 。但在中频谐振电路的谐振曲线上，相差10千赫之处，曲线已下降很多。因此二者的相对频差增大了，就能更好地削弱相邻电台的干扰，所以提高了选择性。——译者注）。在短波时，这种相对频差就更大了。

当中频更低时，这种相对频差还会增大。例如，以上例中相差为10千赫的二电台来说，当 $F_{np} = 110$ 千赫时，其相对频差增大到9%，也就是为天线上二信号频差的9倍。因此，中频愈低，超外差收音机的选择性愈高；但前面曾经指出，这样将使得象频波道选择降低。

然而，超外差收音机所以能获得高度的选择性，更重要的是：在超外差收音机中可以很容易地采用大量的可调谐振电

路。所有这些諧振電路都可固定地調諧在同一个頻率上，因此只要一次調好以後就可一勞永逸，而且所有中頻放大器也都能獲得形狀很好的諧振曲線。

還可以制成帶通中頻放大器，在這種放大器中可以使諧振曲線的頂部很寬，以便通過所需的調制邊頻帶；而同時又可使曲線的兩邊很陡削，以保証取得高度的選擇性。這種形狀的諧振曲線已經接近于理想的柱狀曲線了。

由兩個雙回路濾波器（有四個調諧到同一中頻上的諧振電路）組成的一級中頻放大的收音機應用最廣，中頻諧振電路可以保証有足夠高的品質因數，從而使整個系統獲得適當的選擇性。以前為提高收音機的增益和靈敏度在中頻變壓器製造上所作的設施也完全適用於提高收音機的选择性。在這種情況下，還必須要考慮每一中頻變壓器中兩個諧振電路耦合度的影響，耦合減弱將使諧振曲線縮窄，就能提高選擇性，但這時使增益可能有些降低。

因此，提高超外差收音機選擇性的方法有如下幾種：

1. 改善中頻放大器諧振電路的質量，用多股線（多心辦線）來繞這些諧振電路的線圈。
2. 增加中頻放大器諧振電路的數量。
3. 在中頻變壓器的諧振電路間選用最有利的耦合。
4. 采用較低的中頻。對相鄰干擾电台的選擇性來看，這一方法是最有效的方法；但同時將使象頻波道選擇性劇烈下降。因此只有周密地考慮了优点和伴隨而生的缺点之後，才能應用降低中頻的方法。

象頻波道選擇性

象頻波道選擇性是超外差收音機中一項極為重要的參量。此項參量取決于收音機輸入端高頻諧振電路的質量和高頻放大級（如沒有低頻）的質量。這些高頻諧振電路被調到所接收信號頻率上，諧振電路的諧振曲線應能給那些頻率與所接收信號相差為二倍中頻的信號以很大的衰減。中頻 F_{np} 愈高，這些干擾信號在高頻諧振電路中受到的衰減愈厲害。從這一點來看，採用 $F_{np} = 460$ 千赫的中頻要比 $F_{np} = 110$ 千赫時有利得多。在長波時，即使只有一個可調諧振電路，諧振電路的諧振曲線也能很大地衰減象頻電台的信號（當中頻 $F_{np} = 460$ 千赫時），使得接收時實際上感覺不出它們的干擾作用。在中波時，諧振曲線的通帶展寬了，對象頻的衰減要比長波段時差些。但是，這時還能把象頻干擾的削弱到幾百分之一，因此實際上還能感覺不出這種干擾的影響。

在短波時就是另一種情況了。這時輸入端高頻諧振電路的諧振曲線比其它波段時要寬得多，對象頻電台的衰減要小得多，有時只能削弱幾分之一。因而象頻波道選擇性降低，由於接收了這種干擾電台的信號，就感到干擾很嚴重。對象頻波道信號的衰減不足還會引起在刻度盤上兩個地方都能調到同一個電台，即本機振盪頻率調到 $f_s = f_c + F_{np}$ 处和 $f'_s = f_c - F_{np}$ 处（圖 29）都能調到頻率為 f_c 的信號。也就是說，不論收音機正確調諧到所需電台，或是調諧到比所需電台小 $2F_{np}$ 的頻率上，都能收到所需的電台。

產生這種情況的原因如下：當 $f'_s = f_c - F_{np}$ 時，雖然收音

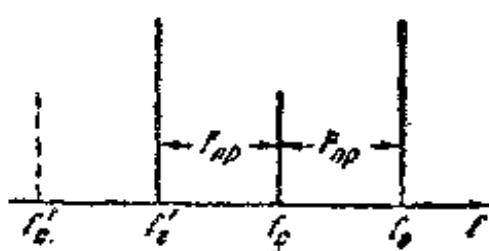


圖 29. 在頻率波道上接收時的頻率分佈

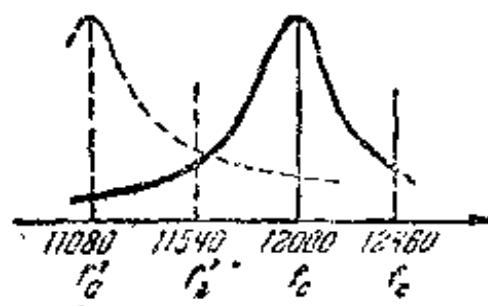


圖 30. 調帶到頻率時收音機輸入諧振電路的諧振曲線

机的輸入諧振電路已經調諧到另一頻率上，即與所收信號頻率相差 $2F_{np}$ 的頻率 f'_c 上 ($f'_c = f_c - 2F_{np}$)，但因輸入諧振電路的諧振曲線很寬，足以使頻率為 f_c 的信號進入到電子管的柵極上。這種情況可以用圖30來說明。假設所收信號頻率為 $f_c = 12000$ 千赫，那末當中頻為 $F_{np} = 460$ 千赫時，為了要接收這個電台，本機振盪頻率應為

$$f_s = f_c + F_{np} = 12000 + 460 = 12460 \text{ 千赫。}$$

在收音機中，輸入諧振電路調到 12000 千赫，而本機振盪電路調到 12460 千赫。這時輸入諧振電路的諧振曲線如圖中的實線所示。

如果這時再調諧收音機，使本機振盪器調諧到比所收電台的頻率低了一個中頻，即使 $f'_c = f_c - F_{np}$ 。顯然在本例中，本機振盪頻率應為 $f'_c = 12000 - 460 = 11540$ 千赫。既然收音機中的全部諧振電路都是同時一起調諧的，輸入諧振電路就能與本機振盪器諧振電路並聯，所以輸入諧振電路這時也自動地調諧到 $f'_c = f'_c - F_{np}$ ，即 $11540 - 460 = 11080$ 千赫的頻率上。此時輸入諧振電路的諧振曲線如圖中虛線所示。由圖可以看出，這一曲

綫的頻帶也把所接收电台的信号 f_e 包括進去了。現在，這一电台的信号在輸入諧振电路中顯然要比当輸入諧振电路准确調諧到頻率 f_e 上时微弱得多；但在变频管栅極上仍然还有該电台的信号电压，其大小足够能使它与本机振盪頻率混頻后得出中頻來。这样就說明：我們所要收的頻率 $f_e = 12000$ 千赫的电台，在調諧电容器的兩個位置上，也就是当收音机刻度指針調到所需电台时（此时 $f_e = 12460$ 千赫），以及調到 $f'_e = 11080$ 千赫时（此时 $f'_e = 11540$ 千赫）都能收到。

如果收音机輸入电路中所用的諧振电路的質量不高，这种現象在短波波段是完全可能發生的，也就是在刻度盤的兩個地方都能調諧到同一个电台。但是，收音时最令人討厭的还不是这种倍調諧現象，而是由于象頻波道干擾电台的竄入而引起的干擾和失真。

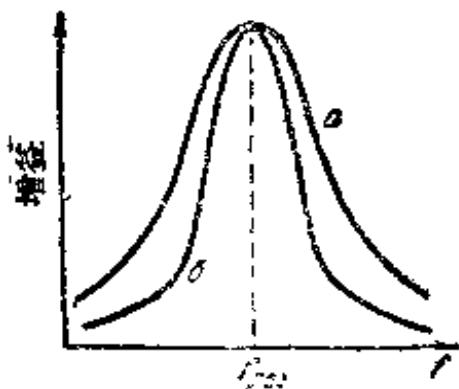


圖 31. 一个諧振电路的諧振曲綫 (a) 及两个諧振电路的諧振曲綫 (c)

諧振曲綫的縱坐标的乘積，曲綫將更尖銳，它如圖31中的曲綫 b 所示。

提高輸入諧振电路的品質因數，也可使諧振曲綫變窄。

可見，提高象頻波道選擇性的主要方法就是增加收音机輸

入端諧振電路的數量，並提高它們的品質因數，以求收音機輸入諧振電路的選擇性提高並改善它們的諧振曲線的形狀。

此外，也有一些專門的電路，用來抑止通過象頻波道的信號。但這些電路在廣播收音機中用得很少。

信號頻率等於收音機中頻時的衰減

頻率等於收音機中頻的電台所引起的干擾，其程度輕重在波段內各點上是不同的。當收音機調諧到接近于中頻的頻率時，這種干擾就非常嚴重。例如，當中頻為460千赫時，在長波波段的高頻端，即在頻率約為400—420千赫時；而在中波波段中的低頻端，即頻率為500—520千赫時，對這種干擾的衰減最弱。

如前面所說，產生這種情況的原因是：頻率和收音機中頻相等的干擾電台的信號，只能在變頻管柵極以前，即在輸入諧振電路和高頻放大器（如果有話）里把它衰減。當收音機輸入諧振電路調諧到接近于中頻的頻率上時，例如調到400或500千赫上（此時中頻若為 $F_{np}=460$ 千赫），它們的諧振曲線給予頻率等於中頻的干擾信號的衰減是不夠的。收音機調諧的頻率離開干擾頻率（即中頻）愈遠，則對干擾的衰減愈大，因而愈不能察覺這種干擾。在短波波段上，這種干擾實際上是完全不能察覺出來的。

若從盡量減小這種干擾的有害影響這方面來考慮，中頻必須選得與可能引起中頻干擾的那些電台的頻率相隔很遠。現在最廣泛選用的中頻是 $F_{np}=460$ 千赫，這種中頻恰好位於射頻頻譜中沒有廣播電台的地方。靠近這種中頻的僅是一些專門用途的電台，通常這些電台的功率不大，因此它們對廣播所引起

的干扰是很小的。

令人讨厌的现象可能发生在有大功率的地方电台的地区，因为这些地方电台频率的谐波恰好与中频相符合。例如，莫斯科无线电台第二种节目的频率为232千赫，它的二次谐波等于464千赫，这就是说，它非常接近大多数广播收音机的中频。二次谐波可能在广播电台附近产生相当强大的电磁场，因而就在这一地区内引起如上所述的中频干扰。

要衰减频率等于中频的电台干扰的一个最有效的方法，是在收音机天线电路中接入一个调谐到这一频率的专门滤波器。这种滤波器采用两种型式：即阻塞式和通路式。第一种型式（阻塞式）滤波器有时称为阻波器（ФИЛЬТРЫ—ПРОБКИ），

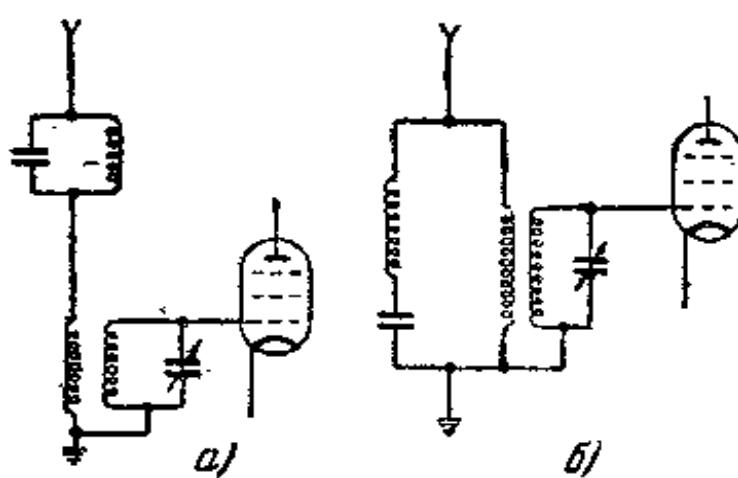


圖 32. 天线滤波器的电路圖
a—阻塞式；b—通路式

这是一个调谐到中频的谐振电路，把它串联在天线电路中，如圖32, a所示。这种谐振电路对它所调谐到的谐振频率有很大的阻抗，因此不能使这种频率的信号通过。

第二种型式（通路式）

（通路式）滤波器，它是由电感和电容串联成的电路，也调谐到中频上。这一电路对于它的谐振频率的阻抗极小。把它象圖32, b那样与收音机输入端并联，这样就可使频率等于中频的干扰信号绕过收音机输入端，由此滤波器旁路掉。

本机振盪器頻率的穩定度

本机振盪器頻率的穩定度決定了是否可以在收音機里作局部的微調，就能收聽電台，我們所以要進行微調就是因為本机振盪器的頻率不穩定，因而引起失調。所以，本机振盪器頻率的穩定度也是收音機的一個主要參量。

本机振盪器頻率的變化或漂移，是由許多原因造成的。現將其中最重要的幾種原因敘述如下。

1. 本机振盪器諧振電路中零件的溫度影響 在开着的收音機里，由於電子管、電源變壓器和二極整流管的發熱就散發出熱量。受到這種熱量的影響後，本机振盪器諧振電路的線圈和可變電容器也發熱起來。線圈一發熱，電感便增加；電容器發熱後，電容也要增大，這就使諧振電路的頻率發生變化，因而本机振盪器的振盪頻率也就改變了。

電感和電容的變化程度是由線圈和電容器的溫度系數來決定。電感的溫度系數（簡寫為 T_{KH} ）是表示溫度變化 1°C 時，電感量變化若干。如果正常溫度下的電感用 L 來表示，而溫度變化 1°C 所引起的電感變化用 ΔL 表示，那末電感溫度系數可由比值 $\frac{\Delta L}{L}$ 決定。電感溫度系數給出的電感變化並不是以微亨或毫亨來表示的絕對數值，而是相對數值。如果溫度變化為 t° 時，那末總電感變化的相對數值將是電感溫度系數與溫度變化度數的乘積。

電容溫度系數(T_{KE})表示的方法與電感溫度系數(T_{KH})是一樣的，即以比值 $\frac{\Delta C}{C}$ 來表示，其中 C ——正常溫度時電容器的電容； ΔC ——溫度變化 1°C 時該電容的變化。電容器的電

容溫度系数可以是正的（这表示溫度增高时电容器的电容增大，溫度降低时电容也減小）；也可以是負的（溫度增高时电容減小，溫度降低时电容却增大）。空气可变电容器通常都是具有正的电容溫度系数。

溫度变化愈大，即收音机發热愈厉害，则諧振电路的电感和电容的变化愈大，因而本机振盪器頻率的变化或漂移也就愈大。本机振盪器的振盪頻率愈高，这种現象愈嚴重。这是因为 在高頻时（短波时）頻率的絕對变化数值，亦即以千赫为單位的頻率漂移数值，在同样的电感溫度系数和电容溫度系数下，比中波和長波时要大。

例如，假定在溫度变化的影响下电容变化为0.5%时引起頻率变化为0.25%；那末对頻率为10兆赫（短波）的信号來說，要產生25000赫的頻率漂移；而对頻率为1000千赫（中波）的信号來說，頻率漂移已小到前者的 $\frac{1}{10}$ ；总共只有2500赫；对頻率250千赫（長波）的信号來說，頻率漂移只有625赫了。电感溫度系数所引起的收音机的失調与所收信号頻率間的关系也和上述的情况一样。

2. 因电子管本身發热对本机振盪管參量和电容的影响

本机振盪管發热时，其參量与管內的电容都發生了变化，这种变化对本机振盪頻率有很大的影响。接通电源后因电子管發热就使它的电極間的尺寸改变，因而極間电容發生了某些变化。在收音机線路里，电子管的輸入电容是包括在諧振电路中的，这一电容改变当然也就使諧振电路的調諧改变。虽然此種極間电容的变化很小，但多少总能使本机振盪器發生一些可以察覺

的失調。在短波段，这种現象表現得最为嚴重，主要是因为可变电容器的电容較小，电子管發熱所引起的失調就變得更为顯著。

除了極間电容变化之外，因电子管發熱所引起的電極的几何尺寸的变化，也会使电子管的參量發生某些变化，这也影响到本机振盪器的頻率，使本机振盪器失調。

电子管發熱所起的影响在接通电源后的最初几分鐘內比較厉害，此后，电子管內的溫度穩定下來，以后的頻率漂移主要是由电路內其它元件所造成。

3. 电源电压变化的影响 本机振盪的頻率与加在本机振盪管各電極上的电压之間有着極其複雜的关系。在这种情况下，頻率变化的原因是由于电子管特性曲綫改变、栅流变化，也可能由于振盪管所產生的振盪波形变化所致。實驗証明，对这一方面來說，帶柵漏的三点式电路是較优良的本机振盪电路之一，在电源电压变化的情况下，它仍可保証有很高的頻率穩定度。

在同时完成混頻作用和本机振盪作用的變頻管里，对本机振盪部分的振盪頻率影响最大的就是信号柵極上的偏压的大小。因此自动灵敏度控制电压最好不要加到这个柵極上，因为当这一电压改变时（起控制作用时——譯註），本机振盪器的頻率也將隨着改变。

4. 諧振电路零件中所采用的材料的介电常数的变化 諧振电路內各种零件所用材料的質量——電介質的質量，对本机振盪器頻率的穩定度有很大影响。这里所指的材料就是：例如电子管管座、波段开关、接在諧振电路內的高頻載流導線的絕

緣物、支持這些導線用的支線架、以及可變電容器的絕緣零件等等。如果這些零件選用介電指標不高的材料制成（也就是高頻時有很大損耗，其介電常數的溫度系數很大），那末當溫度變化時，將導致與這些介質有關的電容有很大的改變，其損耗也將增大。所有這些將使包含有這些零件的本機振盪器電路的頻率發生變化。

本機振盪器頻率的穩定度，和與它相關的收音機工作過程定性（即在收音台當中能減小失調的程度），可以採取許多措施加以改善，其中主要的有下列幾點：

1. 采用有單獨本機振盪器的變頻電路，並在該電路中應用受自身發熱影響很小的電子管。
2. 采用電子管極間電容和參量對振盪頻率影響尽可能小的本機振盪電路。要達到這種目的的方法之一是減弱電子管與諧振電路間的耦合。但是這個問題需要很周密地考慮，因為減弱耦合將引起其它後果，例如全減弱波段內的振盪等。
3. 采用高質量零件來製造能控制本機振盪器頻率的諧振電路。這些零件首先是指線圈和可變諧振電容器。不論線圈或可變電容器都應具有最低的溫度系數。線圈要用陶瓷支架；電容器要用陶瓷絕緣；而波段開關中，用來轉換本機振盪器電路元件的部分要用陶瓷作底板；此外，本機振盪管的管座也要用陶瓷制成。本機振盪器諧振電路中的其它零件（固定電容器和半可變電容器等），也應當有相當高的質量（例如用鍍銀雲母作介質的電容器，即所謂“穩定電容器”，以及空氣微調電容器等）。在諧振電路中的連接導線要採用沒有絕緣的裸線，並

为当發熱时絕緣材料特性就要改变。

4. 对于諧振电路內的那些受热容易改变特性的零件，要放在底板上适当的位置，必須使这些零件尽可能远离收音机里發熱厉害的零件，即要远离輸出管、二極整流管、电源变压器等。要把这些零件尽可能放在收音机中通風良好的地方，因那里空氣流通，溫度不会太高，并且比較穩定。

5. 在諧振电路中加進專門的零件，用來补偿因發熱而產生的变化。要达到这一目的，采用陶瓷电容器效果很大。这种电容器通常称为“鈦鎳电容器”，它具有負电容溫度系数。它这种特性就是，当溫度升高时，这种电容器的电容不但不象普通电容器一样的上升，反而降低。把此种鈦鎳电容器接在諧振电路中与主电容器并联，并适当选择它的电容，就可以利用它的負电容溫度系数的特性，來补偿主电容器电容的增加和綫圈电感的增加。这种补偿作用在整个波段內并不是絕對准确的，但仍然是提高本机振盪器頻率穩定度的一个办法。

6. 設法穩定本机振盪管的电源电压。穩定整个收音机的电源电压需要采用很復雜的电路和設備。而只要穩定一个本机振盪管，或少数几个电子管的已整流的电源电压的話，应用工業制成的氖气管穩压器就非常有效。

以上所列举出的各种方法虽然都是最重要的，但仍然不可能把所有提高收音机本机振盪器頻率穩定度的方法都包括進去。要想進一步提高頻率穩定度，就要靠合理的佈綫，在其它零件中应用高質量絕緣材料，以及利用專門綫路等。

自动灵敏度控制特性曲綫

自动灵敏度控制（AVC）特性的曲綫主要于所选用的自动控制电路、以及受自动控制电压作用的电子管数目。根据所选的电路，自动灵敏度控制作用可以在一有信号出現时立即开始，即在收音机輸入端有很小的电压时即开始作用；或者帶有延迟作用，就是当在信号到达某一定数值以后，方开始作用。后一种型式的电路比較完善。

此外，自动灵敏度控制电路可以有簡單式，或放大式兩种。在簡單式的电路里，自动灵敏度控制电压是直接从檢波二極管負載上取得，也就是在这种情况下，加在被控制的电子管栅極上的电压是經過中頻放大以后產生的整流电压。在放大式自动灵敏度控制的电路里，电压经过中频放大以后，再在專門的一級中給以附加放大，然后才輸入到适当的二極管中進行整流。这时二極管整流后的控制电压，在收音强度变化时所起的变化要比用簡單式电路时的控制电压大得多，因此它的自动灵敏度控制特性比前者更好，即是說自动灵敏度控制曲綫更加傾斜。

为了加强自动灵敏度控制的作用，还可应用比上述更复雜的电路。

自动灵敏度控制的作用也与被控放大管的各项參量有关，其中特別是与被控放大管栅極上所加偏压变化时，它的互導變化的程度有关。这种关系愈顯著，则自动灵敏度控制的作用愈好。

輸出功率和失真

收音机輸出功率的問題必須與非直線失真問題同时研究，因为輸出功率这一概念的本身就要考慮到所容許的失真數值。既然說到額定輸出功率本身的概念，自然我們就要考慮到這是在非直線性失真率數不超过10%的情況下，在收音机輸出端產生的聲頻功率。

收音机的輸出功率決定于末級里應用的電子管的型式、這個電子管所采用的工作狀態、輸出變壓器的質量，以及揚聲器的型式和質量。

建議採用的輸出管的工作狀態，通常都註明在它的典型特性表上；并在表上也指出了建議採用的負荷電阻的大小。

使輸出負載與輸出管的內阻匹配，是設計收音机時的主要問題。通常輸出負載（揚聲器的音圈）的電阻是很小的；而輸出管所要求的負載電阻却是很高。在這種情況下，要靠輸出變壓器來使負載與輸出管的阻抗匹配，這種變壓器需要是降壓變壓器，接有揚聲器（做它的負載）的次級線圈是降壓線圈。如果輸出變壓器設計得正確時，折合到初級線圈里的負載電阻應該有最有利的數值（如特性表上所給出的），這時輸出管將輸出最大不失真功率。此外，輸出變壓器的構造應保證頻率失真最小。

關於輸出管的工作狀態可根據這樣一點來考慮選用，即輸出級中採用五極管時，當屏極電壓為某一定數值的情況下，它的輸出功率是隨着帘柵電壓增高而增大。最有利的工作狀態通常是帘柵極上的電壓等於屏極電壓。這時加到控制柵極上的負

偏压应选得这样大，使屏极电流和帘栅电流不大于使帘栅极和屏极上的耗散功率超过容许值时的数值。这种耗散功率的数值 ($P_{耗散} = U_a \cdot I_a$) 也载明在电子管的典型特性表上。如果耗散功率超过了容许数值时，那末将使电子管的电极过热，烧毁了电子管。

当输出级采用推挽式线路时，选择工作状态时应考虑到的问题大致与上述相同。在这种情况下，输出变压器的构造简单得多，因为在这种变压器里没有直流磁化电流。输出级失真的减小，是因为这时全部偶次谐波（二次、四次等）都不存在的缘故，而且这些谐波在单管式电路中则是造成全部失真的主要部分。如果输出级工作在乙类或甲乙2类工作状态时，即工作在有栅流的时候，那末前置级设计得是否正确就很重要。因在这种情况下，前置级和末级之间必须用变压器来耦合，因为在末级有栅流的情况下，倒相电路里就不容许采用电阻耦合了。

在用电经济的收音机中，末级工作状态的选择则不僅要考虑到能获得最大输出功率，而且主要的还要考虑到电能的耗费。考虑到这一点是非常重要的，这是由于高压电源的主要消耗就在末级。其时，选择输出管的工作状态就要特别仔细，因为在高压电路供给同样电流的条件下，不同的帘栅压和控制栅压的配合就能给出不同的输出功率。

頻率特性曲綫

低频放大器的频率特性曲线是由各项电路元件——变压器、电容器和电阻的数据来决定。

在低频范围内，增益降低或特性曲线下降，是由于下列原因

造成的：

a) 在线路里有級間变压器的情况下，因变压器設計不正确，造成初級繞卷的电感过小。与此相类似的現象在輸出变压器中也可能發生。

b) 在阻容耦合放大器線路中（圖33），因耦合电容器 C_a 的电容，以及陰極电阻 R_k 的旁路电容 C_x 的电容不够大所致。在后一种情况下，由于在低声頻时通过电阻 R_k 形成了很强的負同授，而对高声頻則因 C_x 的电容足够大而能完成很好的旁路作用，这时，可能發生对低声頻的衰減。但这种衰減也可能是由于电容 C_x 不够；并在电阻 R_k 很大的情况下，將使得帘栅極上出現了其相位与控制栅压相位相反的声頻电压所造成。

在声頻的高頻範圍內，增益降低可能由下列几种原因所引起：

a) 在用变压器耦合的級中，有很大的能使級間变压器中一个繞卷旁路的电容。在輸出变压器中也可能發生这种情况。

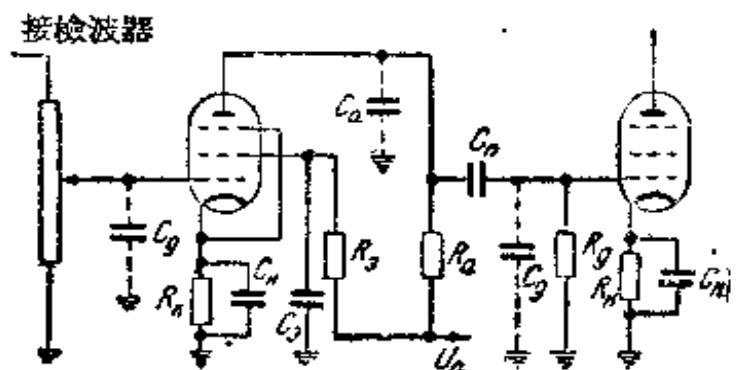


圖 33. 阻容耦合放大器線路圖

b) 在阻容耦合的放大器中，其放大电子管的屏極电路和栅極电路里存在很大的电容（例如，專用的电容器，線路中的佈綫电容以及如圖33中的电子管內的电容 C_x 和 C_a 等）。

c) 电子管屏板电路和栅極电路中的电阻过大，当在一般

佈線電容和電子管固有電容的數值下，在最高聲頻範圍內就開始有了顯著的旁路作用。


頻率特性曲線的這種缺陷可以根據上面分析的幾種原因設法加以修正，也可以利用專門的所謂修正電路來達到修正的目的。

保真度曲線

在檢波器以後的低頻放大器中，放大量頻電壓時，所產生的頻率失真可以根據上述頻率特性曲線來判斷。但是，當天線接收無線電台時，產生的頻率失真則又有些不同的性質，其變化就在聲頻中的高頻範圍，正如上面已經說過的，當信號通過高頻諧振電路時，由於諧振電路的通帶有一定限制，所以聲頻中的高頻受到了衰減。理想的柱狀諧振曲線應該能夠通過聲頻對載波調制時所形成的兩個邊帶。由於實際的諧振曲線不可能得到這種形狀，所以一方面要求它能保證所需的選擇性，而同時又要求它能通過所必需的頻帶。這兩個要求剛好相反，因為第

一個要求需要縮減通帶，而後一要求則需要擴展通帶。

圖34表示，不同形狀的收音機諧振曲線對調制頻率所起的影響。如果通帶為10千赫（圖34，曲線a），那末相當於5000赫聲頻的邊帶通過諧振電路時，所受到的衰減不大於0.5；此時調

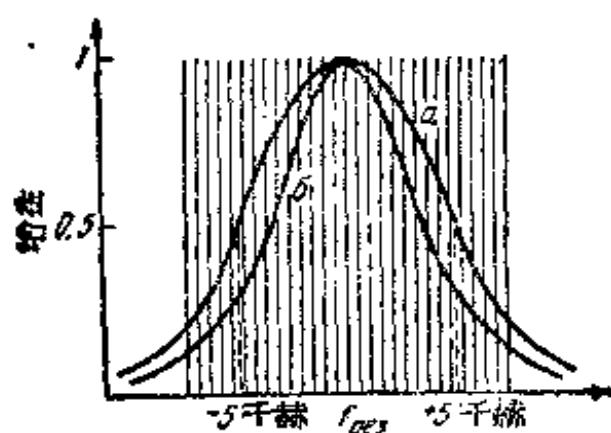

■ 34. 當諧振曲線有不同形狀時，通過的調制邊帶。

制頻譜中較高的頻率受到更大的衰減。但如果通帶总共只有 6—8 千赫，这是实际应用中常遇到的情况（如圖34，曲線6），那末在低頻放大器的輸入端，因而也就在收音机的输出端，对高于 3—4 千赫的頻率的衰減已大于 0.5 了。当应用这样的諧振电路时，所得到的保真度曲綫，其高頻部分將比从拾音器塞孔上加电压时來測出的頻率特性曲綫要“下降”很多。

由此可見，保真度曲綫取决于收音机諧振曲綫的形狀。在超外差收音机中，中頻放大器的諧振曲綫有重要意义。这种曲綫实质上就決定了檢波器以前的通帶寬度。收音机的輸入諧振电路僅在長波段內才起影响，因为这时諧振电路的諧振曲綫通常比中頻諧振电路的要尖銳得多，可將声場中的高頻衰減得更为厉害。

高频諧振电路对声场中的低頻当然不起任何影响，因为由声场中的低頻所形成的邊頻离載頻很近，在那里，諧振曲綫不会引起衰減。

当采用帶通濾波器时，即是把几个高频諧振电路用适当方法調諧并耦合在一起时，就能擴展整个收音机的通帶寬度，并且改善保真度曲綫，而对收音机的选择性也沒有損害。

在比較複雜的超外差收音机中，应用了通帶可以調節或可變的中頻变压器。当需要獲得最大可能的选择性时，可將通帶縮窄；需要有較寬的恢复声頻的频带时（即需要有較寬的保真度曲綫时），可將中頻放大器調到寬通帶上，这时，对选择性有了一些損害。

改变了中頻变压器與諧振电路間的耦合度，就可以調節通

帶。諧振電路間的耦合愈強，中頻變壓器的諧振曲線就愈寬。

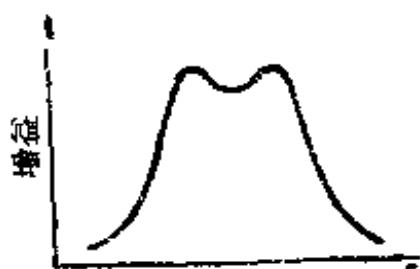


圖 35. 双峯諧振曲線
份要尽可能的陡削。

隨着耦合度的增強，諧振曲線中出現雙峯也愈來愈明顯，（圖 35）。形狀很好的諧振曲線應該是這樣的：它的兩個雙峯很小，曲線的頂部要接近于一直線，而且曲線的兩側的下降部份要尽可能的陡削。

要均勻地改變通帶寬度，其方法是逐漸均勻地增強中頻變壓器線圈之間的耦合度，例如設法改變它們之間的距離；但要跳躍式地改變通帶寬度時，其方法是適當接入一個由几匝繞線組成的附加耦合線圈，以增強耦合。後一方法比較簡單，比前一方法應用較廣。

聲壓特性曲線

上面已經指出，收音機在電氣方面的特性指標僅能部分地決定收音機的發音質量。按照聲壓繪制出來的特性曲線，才能全面地判別收音機恢復聲音的質量。這種曲線考慮了所有影響發音質量的元件的作用，首先是考慮到揚聲器和機殼的影響。

所收听到的声音的强弱，要按照声波作用到我們聽覺器官上的压力來判定。如果揚聲器在放送所有頻率的聲音時都發出同樣的压力（如果加在它上面的電壓不變），那末在放送過程中不會引起頻率失真。但在實際使用條件下，根據聲壓畫出的揚聲器的頻率特性曲線不是一條平滑的直線，它總有許多波浪，上面有很多個如圖36所示的尖峯和凹谷，這是由於在發聲系統中的各種元件的局部諧振所造成。

当曲线上峰与谷的幅度很小并且不太显著时，这样的频率特性曲线可认为已经相当均匀了。从声压方面来说的通带就是曲线的最高点与最低点不超过一定的数值的那一部分所包括的频带。通常容许的不均匀度规定为士8分贝，即与平均电平相差士1.5倍的这一个范围内。这就是说，决定通带时可在频率特性曲线图上离开曲线最高点16分贝处作一条水平线（图36），

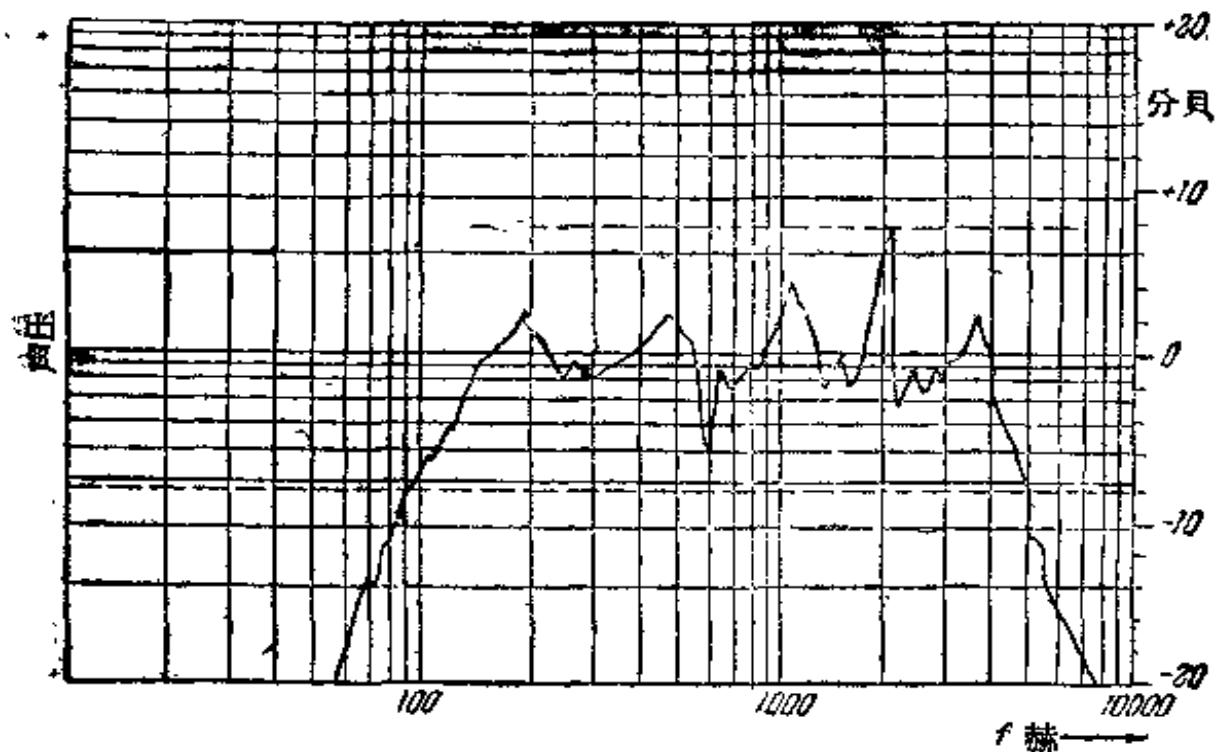


圖 36. 揚聲器的声压频率特性曲线

并在频率特性曲线上标出与此水平线相交的两边界点（这两个边界点的频差就是通带——译者）。有时也可规定另一种容许的不均匀度，但在大多数情况下都规定为上述数字，即16分贝。

在扬声器中本身就有许多影响发音质量的因素，这些因素如纸盆的尺寸和重量，中心装置的弹性，纸盆的材料、构造和形状，磁铁隙缝中的磁场强度等等。

除了揚聲器本身對聲壓頻率特性曲線的形狀發生影響外，收音機的機殼對頻率曲線也有很大的影響。通常增大機殼的尺寸，能改善聲頻中低音範圍的發音質量。機殼愈小，則其頻率特性曲線的左端下降愈早，即是在頻率還很高的地方就開始下降。用同樣揚聲器的同一個收音機中，用較大較厚的機殼比用既小又薄的機殼其發音質量要好。

揚聲器除了引起頻率失真外，它也是產生非直線性失真的來源。這是由於擺動着的紙盆所產生的聲波裏面，不僅包含激勵它的頻率，而且還包含了這些頻率的諧波，因而使得純正弦形音產生了失真。通常，在聲頻的低範圍內，揚聲器的非直線性失真系數增大。

人工音量控制

利用接在第一個音頻放大管控制柵極上的變阻器來進行控制的人工音量控制得到最廣泛的應用。從檢波器輸出的聲頻電壓加到這個控制器的全部電阻上，它被當作分壓器（電位器）使用，而加到第一音頻放大管控制柵極上的電壓，則是用滑臂從這個電阻上取出的一部分檢波電壓。音量變化的範圍是與電阻滑臂和它的下端（处在接近零電位的一端）之間的電阻變化範圍成比例。為了得到較寬的音量改變範圍，必須選擇這樣的變阻器，使它的滑臂和它的下端之間最小的一段的電阻值尽可能的小一些。

* 呼聲係數

上面會說過，呼聲是收音機中固有的雜音電壓與整流後的電流濾波不完善所生的呼聲電壓二者所形成。在某些情況下，

還必須加上通過燈絲電路發生的交流噪聲。

固有雜音的來源主要是收音機的輸入部分，特別是變頻級。從天線輸入端到變頻器柵極之間的增益愈大，則相對的雜音數值就愈小，这是因为有用信號電壓被提高，並超過了收音機的固有雜音電平。上述增益的大小取決於輸入諧振電路的質量，輸入諧振電路與天線間的耦合，以及整個輸入電路的電壓傳輸系數。在有高頻放大級的情況下，這一級的增益愈高，特別是高頻放大器電子管的互導愈高，則雜音愈低。

如果中頻放大器接近於自激時，那末固有雜音會顯著增大。這時，將使收音機輸出端產生很响的令人討厭的噠噠聲。

收音機輸入端的信號愈強，載頻電壓愈高，自動靈敏度控制電壓就愈高，因而第二檢波器前的增益就變得愈低。減小變頻級後面的增益和提高收音機輸入端的信號電壓就能使得雜音減小。因此，隨著收音機輸入端的信號的增大，收音機輸出端的雜音和噪聲系數均能減小。

交流噪聲——第二個雜音成份，它決定於整流器中濾波器的質量和佈線的正確程度。

佈線安排得不妥當，可能使柵極電路與燈絲電路的導線間產生耦合，因而就有交流電壓加到電子管的柵極，經過放大之後，在收音機輸出端就出現噪聲。這種現象也可能是由電子管柵極和燈絲電路之間有漏電而引起的。

由於已整流電壓濾波不良所引起的噪聲與电源濾波器的質量和其中所用零件的質量有關。產生噪聲的原因可能是濾波器中扼流圈的電感不足，或諧波器中電容器的容量不夠。濾波器

输出端的第二个电容器的电容数值特别重要。在整流器中滤波电容器电容足够大的情况下噪声也可能由于这些电容器有漏电而引起的，电解电容器常常会發生漏电。較大的漏电电流就引起很大的噪声，这时，大概电容器已經坏了。

电源电压变动时收音机增益的穩定度

超外差收音机的增益随着电源电压变动而变化，因为当电源电压發生变动时，收音机的各級，主要是变頻級的增益就發生了变化。增益的变化特別是与本机振盪器的工作状态有关，降低电源电压將使本机振盪器的振盪減弱；如果电压降低过多，甚至会使振盪停止。因此，在电压降低时，提高收音机增益穩定的方法，是在本机振盪器中选用零件数据和工作状态时，要使得当电子管电極上加有低电压的时候，本机振盪器能够最穩定地工作。

当降低电源电压时，收音机的音量和输出的声音功率也就降低，这不僅是由于輸出級的增益減小，同时也由于揚声器的灵敏度降低(如果揚声器是用已整流电流來励磁的話)。当电源电压降低时，所有电子管的屏流都要減小，同时揚声器中的励磁电流也就減小了；这就導致揚声器空隙中的磁場減弱，同时也降低了揚声器的发声灵敏度，也就降低了音量。因此从这一观点出发，最好还是用永磁式的电动揚声器，因为它的灵敏度与电源电压无关。

为了避免电源电压升高时發生自激，整个收音机的增益和收音机每級的增益，不应当选用在正常电源电压时的極限值上。

附 錄

各种广播收音机的主要参数

收音机 的型式	波 段 (千赫)	灵敏度 (微伏)	选 择 性		$K_f = 10\%$ 时的输出功 率(瓦特)
			失调10千赫 处的衰减	像频波 道衰减	
1	2	3	4	5	6
紀錄-47 (Рекорд-47)	150—410 520—1500 4280—12100	60—130	20—26分貝	26分貝 20分貝 5分貝	不小于 0.6
里加T-755 (Рига T-755)	145—410 520—1600 4000—12500	180以下	40分貝 40分貝 35分貝	30分貝 30分貝 12分貝	2
БЭФ-M557	150—410 518—1525 4280—12100	150—250	不低于 20分貝	10—50分貝	3
少先隊(Пионер) 明斯克(Минск)	150—430 520—1400 6000—18000	100以下	不低于 26分貝	40分貝	2
烏拉尔 47 (Урал 47)	150—460 520—1500 4400—15500	200以下	不低于 26分貝	12—36分貝	2
电信号 2 (Электросиг- нал 2)	150—410 520—1500 4250—8000 8550—18300	100以下	不低于 26分貝	34分貝 30分貝 140分貝 140分貝	3.5
东方(7H27) (Восток)	150—420 520—1600 4300—10000 11500—15600	150以下 400以下	34分貝	34分貝	3
涅瓦河 (Нева)	150—420 520—1500 4200—8000 9000—13000 14400—20000	50以下	不低于 26分貝	50分貝 20分貝	5

續表

收音机 的型式	波 段 (千赫)	灵敏度 (微伏)	选择性		$K \times 10\%$ 时的输出功 率(瓦特)	
			失调10%时 的衰减	像频波 道衰减		
1	2	3	4	5	6	
列宁格勒 (Ленинград)	150—410 520—1500 4200—7500 振幅 31米 幅度 23米 幅度 19米	150—410 520—1500 4200—7500 振幅 31米 幅度 23米 幅度 19米	180以下 80以下	不小于 30分贝	50分贝	8
里加 T 689 (Рига Т 689)	141—438 510—1622 3960—12270 幅度 19米 幅度 16米	141—438 510—1622 3960—12270 幅度 19米 幅度 16米	120以下 90以下	不低于 35分贝 不低于 50分贝	50分贝 10分贝	5 5
祖國 47 (Родина 47)	150—410 520—1500 4300—12000	150—410 520—1500 4300—12000	70以下	不低于 26分贝 26分贝	26分贝 20分贝 10分贝	0.2
莫斯科人 (Москвич)	150—410 520—1600	150—410 520—1600	300以下	不低于 20分贝	12分贝	0.5
AP3—49	150—410 520—1800	150—410 520—1800	300以下	不低于 20分贝	20分贝	1

响 度 级

各种声音的响度级可以用分贝来表示。这种情况下是以人耳的阈值作为起始级，由此此级开始取响度级的读数。这一起始级称为“零级”。

响 度 (分贝)	声功率的 比 值	等 效 声 音
0	1	人耳的阈值。
10	10^1	叶子的沙沙声。1米距离处听到的低微耳语声。
20	10^2	静谧的园庭里和犹带潮湿在没有观众时的声音。
30	10^3	相距1米处听到的耳语声。静室内的声音。肃静的办公室里的声音。不易见的爆声。
40	10^4	噪音。住宅房内的杂声。一般办公室内的声音。
50	10^5	轻柔而清晰的声音。饭馆里的平均杂音。窗戶敞开的办公室内的声音。
60	10^6	响亮的无线电台收音机的聲音。大商店里的雜音。相距1米处听到的普通谈话声。
70	10^7	机器房的声音。卡车的马达声。电车内的噪声。
80	10^8	扬声器很响地录音。
90	10^9	喷气街道上的声音。管弦乐。近距离内听到的小汽车的喇叭声。暴风雨般的鼓掌声。大交响乐队。
100	10^{10}	钉铆钉的机械声音。自动验音器的声音。
110	10^{11}	汽船的声音、锅炉房内工作时的声音。
120	10^{12}	相距5米处听到的航空马达声。巨大的雷击声。
130	10^{13}	痛觉阈。已不是人耳所能忍受的声音。

功率比值和电压比值与分貝的換算表

衰減		— 分貝 —	增益	
电压比值	功率比值		电压比值	功率比值
1.00	1.00	0	1.00	1.00
0.89	0.79	1	1.12	1.26
0.79	0.63	2	1.26	1.58
0.71	0.50	3	1.41	1.99
0.63	0.40	4	1.58	2.51
0.56	0.32	5	1.78	3.16
0.5	0.25	6	1.99	3.93
0.45	0.2	7	2.24	5.01
0.4	0.16	8	2.51	6.31
0.36	0.13	9	2.82	7.94
0.32	0.10	10	3.16	10.00
0.28	0.08	11	3.55	12.6
0.25	0.06	12	3.98	15.8
0.22	0.05	13	4.47	19.9
0.20	0.04	14	5.01	25.1
0.18	0.03	15	5.62	31.6
0.16	0.025	16	6.31	39.8
0.14	0.020	17	7.08	50.1
0.12	0.016	18	7.94	63.1

續表

衰減		分 數 ↓	增益	
电压比值	功率比值		电压比值	功率比值
0.11	0.013	19	8.91	79.4
0.10	0.010	20	10.00	100.0
0.056	3.16×10^{-3}	25	17.8	316.0
0.032	10^{-3}	30	31.6	1000.0
0.018	3.16×10^{-4}	35	56.2	3.16×10^3
0.010	10^{-4}	40	100.0	10^4
0.006	3.16×10^{-5}	45	177.8	3.16×10^5
0.003	10^{-5}	50	316	10^5
0.002	3.16×10^{-6}	55	562	3.16×10^6
0.001	10^{-6}	60	1000	10^6
0.0006	3.16×10^{-7}	65	1770	3.16×10^7
0.0003	10^{-7}	70	3160	10^7
0.0002	3.16×10^{-8}	75	5620	3.16×10^8
0.0001	10^{-8}	80	10000	10^8
0.00006	3.16×10^{-9}	85	17800	3.16×10^9
0.00003	10^{-9}	90	31600	10^9
0.00002	3.16×10^{-10}	95	56200	3.16×10^{10}
0.00001	10^{-10}	100	100000	10^{10}